

Introdução a VHDL

Aula 3

Professora Luiza Maria Romeiro Codá

ARCHITECTURE

- ▶ **Descrição por fluxo de dados (*Data-Flow*):**
Descreve o que o sistema deve fazer utilizando expressões lógicas.
- ▶ **Descrição estrutural:**
Descreve como é o hardware em termos de interconexão de componentes.
- ▶ **Descrição comportamental:**
Descreve o que o sistema deve fazer de forma abstrata.

ARCHITECTURE – Comportamental

Descreve o comportamento ou funcionalidade do circuito de forma abstrata usando o comando **PROCESS**.

O Comando **PROCESS** cria uma região de código sequencial e permite a aplicação de instruções sequenciais.

formato:

```
PROCESS(<Lista de Sensibilidade>)  
BEGIN  
--Comandos sequenciais do processo  
END PROCESS;
```

```
<nome_opcional>: PROCESS (lista de sensibilidade)  
  
BEGIN  
--Comandos sequenciais do processo  
END PROCESS <nome_opcional>;
```

Lista de sensibilidade: deve constar os sinais que devem alterar a saída do circuito, e é composta de todos os sinais de entrada para os circuitos combinatórios. Sinais com inicialização assíncrona devem constar obrigatoriamente na lista. Sinais síncronos não necessariamente.

Ex: Para os registradores assíncronos, a lista seria composta do **clock** e do **reset**; e para os registradores síncronos, do **clock**.

ARCHITECTURE – Comportamental

```
PROCESS(sensibilidade_sinal_1, sinal_2...)  
BEGIN  
    -- Comandos sequenciais do processo  
END PROCESS;
```

- ▶ O Comando **PROCESS** permite a aplicação de instruções sequenciais (por exemplo, **WHEN-ELSE** e **WITH-SELECT** não são permitidos).
- ▶ Trecho entre **BEGIN** e **END** é executado sequencialmente, (a ordem importa).
- ▶ O bloco do processo é considerado como um comando único.
- ▶ Durante a simulação, o processo é disparado quando há alteração em algum sinal/variável da lista de sensibilidade.
- ▶ Diversos processos podem ser definidos numa mesma arquitetura.
- ▶ O processo como um todo é executado concorrentemente como as demais declarações ou outros processos.
- ▶ Numa sequência de atribuições ao mesmo sinal, prevalece o valor da última atribuição dentro do processo.

Comandos em VHDL – Sequenciais

“IF-THEN- END IF” e “IF-THEN-ELSE- END IF”

- Este comando permite a execução condicional de um ou mais comandos seqüenciais.
- O comando **IF** inicia a lista de condições, e pode ser seguido do comando **ELSIF** contendo também, condições a serem verificadas. Se nenhuma das condições forem verdadeiras e existir uma cláusula **ELSE**, o conjunto de comandos que segue será executado.
- Em uma cadeia de **IF ELSEs**, as condições são dispostas em uma prioridade onde o primeiro **IF** define a condição de maior prioridade.

Comandos em VHDL – Sequenciais

“IF-THEN- END IF” e “IF-THEN-ELSE- END IF”

```
IF condicao THEN
    -- Comandos sequenciais e/ou atribuições
END IF;
```

Será executado o que estiver dentro do bloco se a condição for verdadeira.

EXEMPLO:

```
IF A /= B THEN -- se A é diferente de B então saída = B
    saída <= B;
END IF;
```

```
IF condicao THEN
    -- Comandos sequenciais e/ou atribuições
ELSE
    -- Comandos sequenciais e/ou atribuições
END IF;
```

Se a condição for verdadeira será executado o que estiver dentro de *THEN*
caso contrário será executado o que estiver dentro de *ELSE*

```
EXEMPLO:          IF A = B THEN
                    saída <= '0';
                    ELSE
                    saída <= '1';
                    END IF;
```

Comandos em VHDL – Sequenciais

IF-THEN-ELSIF-ELSE-END IF


```
IF condicao_1 THEN
    -- Comandos sequenciais e/ou atribuições
ELSIF condicao_2 THEN
    -- Comandos sequenciais e/ou atribuições
ELSE
    -- Comandos sequenciais e/ou atribuições
END IF;
```

EXEMPLO:

```
IF A = B THEN
    saida0 <= '0';
ELSIF B < C THEN
    saida1 <= '0';
ELSE -- quando B for maior ou igual a C e diferente de A
    saida1 <= '1';
END IF;
```

Exemplo de arquitetura de um decodificador de prioridade, com descrição comportamental utilizando estrutura : "IF-THEN-ELSE-END IF"

Nº entradas	E[2]	E[1]	E[0]	S[1]	S[0]	Nº saídas
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1
2	0	1	0	1	0	2
3	0	1	1	1	1	2
4	1	0	0	1	1	3
5	1	0	1	1	1	3
6	1	1	0	1	1	3
7	1	1	1	1	1	3

 

se a entrada é maior ou igual a 4 então $S = 3$


se a entrada é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 3, então $S = 2$

se a entrada é igual a 1 então $S = 1$

se a entrada é igual a 0 então $S = 0$

 Exemplo de arquitetura de um decodificador de prioridade, com descrição comportamental utilizando estrutura : "IF-THEN-ELSE-END IF"



```
ENTITY dec_prior1 IS
  PORT(E : IN BIT_VECTOR(2 DOWNTO 0);
        S : OUT BIT_VECTOR(1 DOWNTO 0));
END dec_prior1;
```



```
ARCHITECTURE comportamental OF dec_prior1 IS
BEGIN --início da arquitetura
  PROCESS ( E )
  BEGIN -- início do process → Lista de sensibilidade
    IF E >= "100" THEN -- se a entrada é maior ou igual a 4 então S = 3
      S <= "11";
    ELSE -- se a entrada é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 3, então S = 2
      IF ( E <= "011" ) AND ( E >= "010" ) THEN
        S <= "10";
      ELSE
        IF E = "001" THEN --se a entrada é igual a 1 a saída recebe 1
          S <= "01";
        ELSE
          S <= "00"; --se a entrada é igual a 0 a saída recebe 0
        END IF;
      END IF;
    END IF;
  END IF;
END PROCESS;
END comportamental;
```

Exemplo de arquitetura de um decodificador de prioridade, com descrição comportamental ("IF-THEN-ELSE END IF")


▶ Circuito gerado

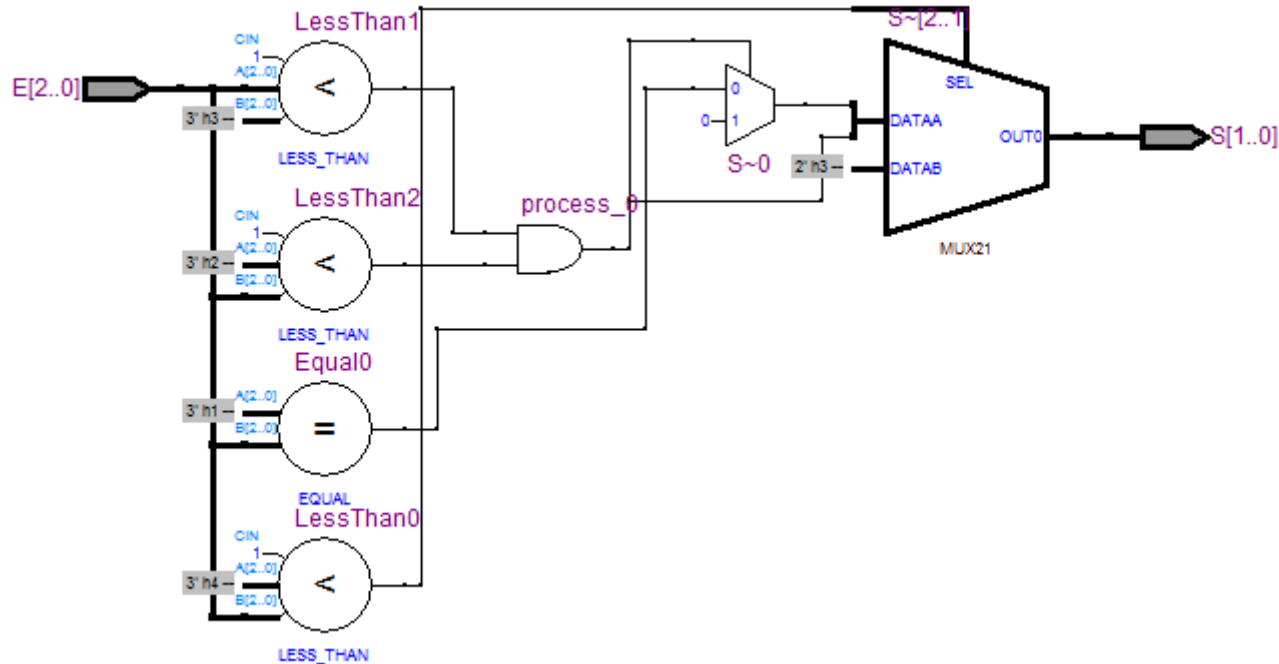 

Prática nº4


Comparador e Igualdade – Descrição Comportamental

 Fazer o projeto em VHDL, gerar RTL e simular




Circuitos gerados para o Comparador de Igualdade pelas diferentes descrições

 Comportamental (IF-THEN-ELSE) e Fluxo de Dados - WHEN-ELSE




Fluxo de Dados - Expr. Lógicas

 

Flow Status	Successful - Thu May 01 20:43:51 2014
Quartus II Version	9.1 Build 350 03/24/2010 SP 2 SJ Web Edition
Revision Name	comparador
Top-level Entity Name	comparador
Family	MAX7000S
Device	EPM7128SLC84-7
Timing Models	Final
Met timing requirements	Yes
Total macrocells	2 / 128 (2 %)
Total pins	13 / 68 (19 %)

Estrutural

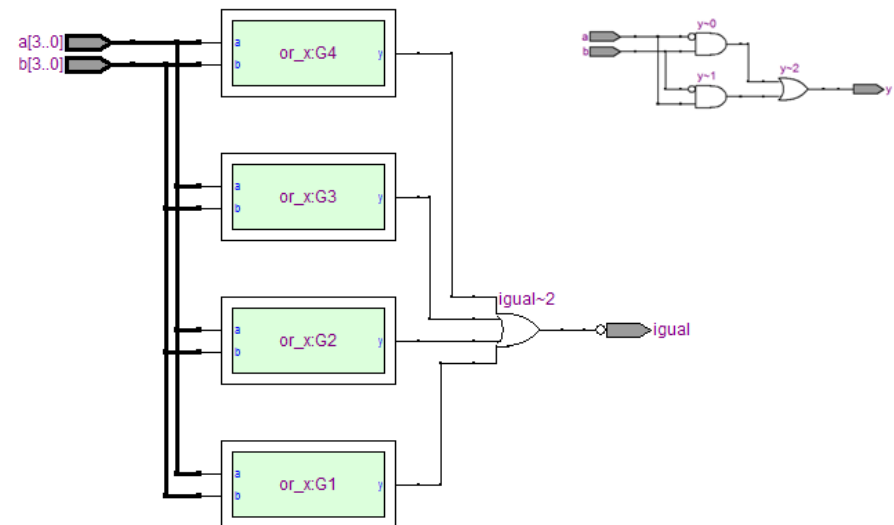

Comandos em VHDL – Sequenciais

CASE–WHEN

Seleciona a execução que ocorrerá de uma lista de alternativas.
É utilizado basicamente para decodificação.

```
CASE <expressão> IS
  WHEN <condição_1>           => <comando_a>;
  WHEN <condição_2>           => <comando_b>; <comando_c>;
  WHEN <condição_3> | <condição_4 > => <comando_d>;
  WHEN <condição_5> TO <condição_7> => <comando_e>; <comando_f>;
END CASE;
```

Comandos em VHDL – Sequenciais

CASE-WHEN

Alguns **estados de entrada do seletor diferentes** levando ao mesmo valor de saída:

```
CASE seletor IS -- Existindo apenas 4 estados do seletor e para
    -- alguns estados da entrada levam à mesma saída
    WHEN estado1_seletor =>
        saída <= saída_1;
    WHEN estado2_seletor =>
        saída <= saída_2;
    WHEN OTHERS =>
        saída <= saída_3;
END CASE;
```

Exemplo de arquitetura de um multiplexador 4X1, com descrição comportamental utilizando estrutura : "CASE WHEN"

```


ENTITY mux4_1 IS
    PORT ( a, b, c, d : IN BIT;
          sel      :IN BIT_VECTOR(1 DOWNT0 0);
          y       : OUT BIT);
END mux4_1;

```

```


ARCHITECTURE comportamental OF mux4_1 IS
BEGIN
    PROCESS ( sel,a,b,c,d ) —lista de sensibilidade
    BEGIN
        CASE sel IS
            WHEN "00" => y <= a;
            WHEN "01" => y <= b;
            WHEN "10" => y <= c;
            WHEN "11" => y <= d;
        END CASE;
    END PROCESS;
END comportamental;

```

 

seleção		Y
0	0	a
0	1	b
1	0	c
1	1	d

Circuito sintetizado

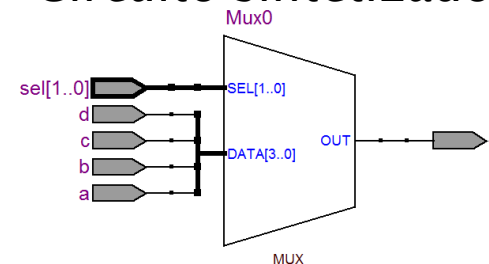

Comandos em VHDL - Comparação entre **WHEN-ELSE** e **IF-ELSE**

Ambos os comandos levam em conta a prioridade das condições de seleção. Permitem a omissão de possibilidades, e a primeira condição válida detectada no conjunto de condições especificadas é a escolhida.

WHEN-ELSE: Usada em regiões de **código concorrente**. A operação executada é a transferência de um valor para um único sinal.

IF-ELSE: Usada em regiões de **código sequencial**. É mais flexível, pois permite a execução de múltiplos comandos sequenciais.


Comandos em VHDL – Comparação entre **WITH-SELECT** e **CASE-WHEN**

Têm como similaridade o fato de que todos os valores possíveis da expressão de seleção devem ser apresentados.

WITH-SELECT: Usada em regiões de código concorrente. Transfere um valor para um único sinal.

CASE-WHEN: Usada em regiões de código sequencial. Permite a execução de múltiplos comandos sequenciais.

LIBRARY

 

Bibliotecas ou Library : são diretórios criados pela ferramenta para compilação e simulação , no qual existem definições de tipos de dados e unidades de projetos compiladas .

Quando deseja-se utilizar uma biblioteca em um projeto, antes da entidade é referenciada a biblioteca através da cláusula (**LIBRARY** (nome);), e em seguida o pacote utilizado (partes da biblioteca), através da cláusula (“**USE** nome_do_pacote.**ALL**;)”

Ex:

```
LIBRARY IEEE;
```


```
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
```

Observações:

1.Caso não seja declarada a biblioteca, é utilizada a biblioteca do “*WORK*” e “*STANDARD*” da ferramenta de síntese.

2. evitar usar biblioteca não padronizada pois podem levar a falta de portabilidade do código em diferentes ferramentas de síntese e simulação.

LIBRARY IEEE (padronizadas)

 

Pacotes:

- IEEE.std_logic_1164 : contempla somente operações lógicas
Definição do tipo STD_LOGIC

Declaração: **LIBRARY** ieee;
USE ieee. std_logic_1164.**ALL**;

- IEEE.numeric_std : permite operações aritméticas em sinais do tipo signed (ou unsigned)

Declaração: **LIBRARY** ieee;
USE ieee.numeric_std.**ALL**;

- IEEE.std_logic_arith : funções de conversão de tipos


Declaração: **LIBRARY** ieee;
USE ieee.std_logic_arith.**ALL**;

- IEEE.std_logic_unsigned: permitem operações com dados std_logic_vector do tipo unsigned (somar vetores apenas com operador +)

- IEEE.std_logic_signed : permitem operações com dados std_logic_vector do tipo signed.

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_unsigned.**ALL**; --Se for unsigned
ou
USE ieee.std_logic_signed.**ALL**; -- No caso de signed

LIBRARY

 

Pacotes mais utilizados da biblioteca IEEE:

LIBRARY IEEE;	Usada para incluir a biblioteca IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;	Define o tipo STD_LOGIC (VECTOR), usado em descrições mais fiéis a um circuito real.
USE IEEE.std_logic_arith.ALL;	Define os tipos SIGNED e UNSIGNED.
USE IEEE.std_logic_signed.ALL;	Permite tratar sinais do tipo STD_LOGIC_VECTOR como inteiros com sinal (define funções aritméticas, de comparação, etc).
USE IEEE.std_logic_unsigned.ALL;	Permite tratar sinais do tipo STD_LOGIC_VECTOR como inteiros sem sinal (define funções aritméticas, de comparação, etc).
USE IEEE.numeric_std.ALL;	Define os tipos UNSIGNED e SIGNED como matriz de std_logic


LIBRARY Tipos mais utilizados

Biblioteca IEEE: Tipos STD_LOGIC e STD_LOGIC_VECTOR

Cláusula: `LIBRARY ieee`

`USE ieee.std_logic_1164.ALL;`

Precedência

 

Valor		Estado Lógico	
U		Não Inicializado	
X		Desconhecido Forte	
0	1	Nível Baixo Forte	Nível Alto Forte
W		Desconhecido Fraco	
L	H	Nível Baixo Fraco	Nível Alto Fraco
Z		Alta Impedância	
-		Não Importa	

Valores "STD_LOGIC"	U	X	0	1	Z	W	L	H	-
Valores codificados	X	X	0	1	Z	X	0	1	X

OBS: A biblioteca WORK é inclusa automaticamente no projeto VHDL.

Exemplo de atribuição corretas

```
SIGNAL a: BIT;  
SIGNAL b: BIT_VECTOR(7 DOWNT0 0);  
SIGNAL c: STD_LOGIC;  
SIGNAL d: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0);  
SIGNAL e: INTEGER RANGE 0 TO 255;
```

```
a <= b(5); -- atribuição de bit de um sinal tipo BIT_VECTOR a um sinal tipo BIT  
b(0) <= a; -- atribuição de um sinal tipo BIT a um bit de um sinal do tipo BIT_VECTOR  
c <= d(5); -- atribuição de bit de um sinal tipo STD_LOGIC_VECTOR a um sinal tipo  
-- STD_LOGIC  
d(0) <= c; -- atribuição de um sinal tipo STD_LOGIC a um bit de um sinal do tipo  
--STD_LOGIC_VECTOR
```

Exemplo de atribuição incorretas

```
a <= c; -- tipos diferentes: BIT x STD_LOGIC  
b <= d; -- tipos diferentes: BIT_VECTOR x STD_LOGIC_VECTOR  
e <= b; -- tipos diferentes: INTEGER x BIT_VECTOR  
e <= d; --tipos diferentes: INTEGER x STD_LOGIC_VECTOR
```

Tipos em VHDL (continuação) :


CONVERSÃO ENTRE TIPOS:

DESCRIÇÃO VHDL	FUNÇÃO	Biblioteca
Inteiro <= conv_integer (vetor);	Converte um vetor em inteiro	std_logic_arith.
Vetor <= std_logic_vector (to_unsigned(inteiro, nºbits));	Converte um inteiro em vetor	numeric_std
Inteiro<=to_integer(unsigned(vetor_std_logic_vector))	Converte um vetor em inteiro	numeric_std
Inteiro<=to_integer(signed(vetor_std_logic_vector))	Converte um vetor em inteiro	numeric_std
-- Dentro de um process <variável_tipo_std_ulogic> := To_StdUlogic(<variável_tipo_bit>);	Converte bit em std_logic	std_logic_1164.
-- Dentro de um process <variável_tipo_std_logic_vector>:= to_stdLogicVector(<variável tipo bit vector>);	Converte std_logic_vector em bit_vector	std_logic_1164


Observação: Não é permitida a transferência de valores entre objetos de tipos diferentes.

programa completo: CIRCUITO TRI-STATE

```
LIBRARY ieee; -- cláusula da biblioteca
USE ieee.std_logic_1164.ALL; -- cláusula USE
ENTITY tri_state IS -- Declaração da entidade
    PORT ( a, oe : in std_logic;
           b      : out std_logic);
END tri_state;
ARCHITECTURE a OF tri_state IS -- declaração da arquitetura
    SIGNAL b_n : std_logic;
BEGIN
    PROCESS (a,oe)
    BEGIN
        IF (oe = '1' ) then
            b_n <= a;
        ELSE
            b_n <= 'Z' ;
        end if;
    END PROCESS;
    b <= b_n;
END a ;
```


 


Circuito sintetizado:

 


Junção de Projetos

  Criar um projeto de um meio somador em uma pasta, em seguida criar outro projeto de um somador completo utilizando o projeto do meio somador como componente em pastas separadas. Utilize a biblioteca `ieee.std_logic_1164`, ou seja, o tipo de sinais deve ser `STD_LOGIC` e de vetores `STD_LOGIC_VECTOR`



Projeto do meio somador em VHDL

 

Projeto do bloco meio somador:

Iniciar um novo projeto meio_somador o qual estará numa pasta chamada meio_somador. Compilar. Fechar projeto (File → Close Project)



$$s = a \oplus b$$
$$cf = a.b$$

a	b	s	cf
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	1

```
-- nome da entidade mesmo nome do arquivo(do projeto)
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;

ENTITY meio_somador IS
    PORT( a,b :IN  STD_LOGIC;
          s,cf :OUT STD_LOGIC);
END meio_somador;

ARCHITECTURE a OF meio_somador IS
BEGIN
    s  <= a XOR b;
    cf <= a AND b;
END a;
```

Exemplo de Arquitetura de um Somador Completo – Descrição Estrutural: Usando Meio-Somadores

Um somador completo pode ser implementado utilizando blocos meio-somadores: Inicie um outro projeto através de New Project Wizard e crie uma pasta somador_completo e um arquivo VHDL somador_completo.


Nesta pasta somador_completo, faça uma cópia da pasta meio_somador.

Escreva a descrição do somador_completo utilizando o comando PORT MAP considerando o projeto Meio_somador como componente. Para isso, acrescente o projeto meio_somador em: Project → Add/Remove Files in Project...

Uma janela de busca de projeto vai se abrir. Procurar a pasta meio_somador (dentro da pasta somador_completo e clicar em **add** e **Apply**.

Desta forma o projeto meio_somador está adicionado à pasta do projeto somador_completo. E o arquivo VHDL do meio_somador pode ser aberto e até modificado. Ambos projetos serão compilados juntos.

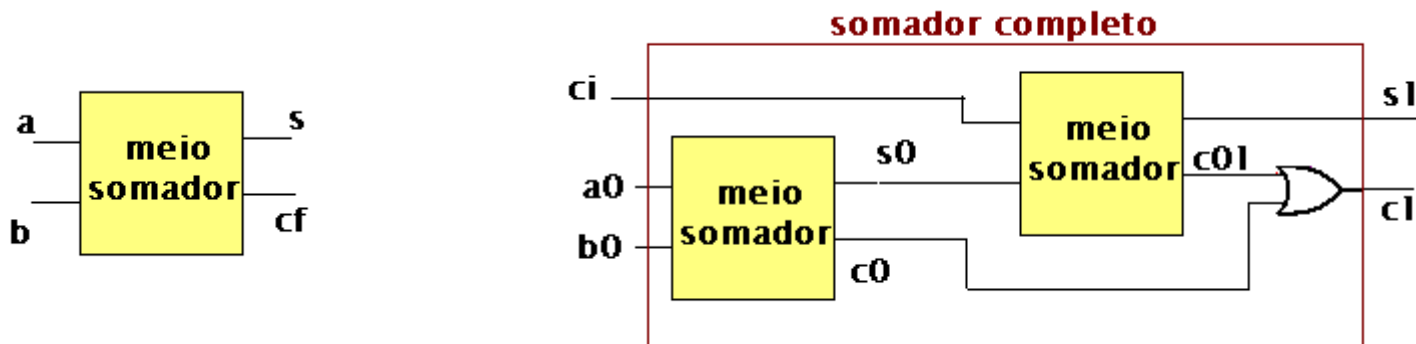
Faça uma cópia da entidade do meio somador e a declare no projeto somador_completo como um componente



Descrição estrutural do somador completo usando blocos meio somadores:

Observação: a descrição VHDL do projeto meio_somador consta na pasta separada desse projeto e não na descrição do somador_completo

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL; -- declaração da biblioteca e pacote
-- nome da entidade principal mesmo nome do arquivo(do projeto)
ENTITY somador IS
    PORT( a0,b0,ci :IN STD_LOGIC;
          s1,c1 :OUT STD_LOGIC);
END somador;
-- criando a arquitetura do somador completo utilizando blocos meio somadores como componentes
ARCHITECTURE estrutural OF somador IS
--declarando os sinais internos ao projeto meio-somador
    SIGNAL s0, c0, c01: STD_LOGIC;
-- declarando o projeto do meio_somador como um componente
COMPONENT meio_somador IS
    PORT( a,b :IN STD_LOGIC;
          s,cf :OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;
-- inicio da arquitetura do projeto somador
BEGIN
    G1: meio_somador PORT MAP (a0, b0, s0, c0) ;
    G2: meio_somador PORT MAP (a =>ci, b=>s0, s=>s1, cf => c01) ;
    c1 <= c0 OR c01;
END estrutural ;
```

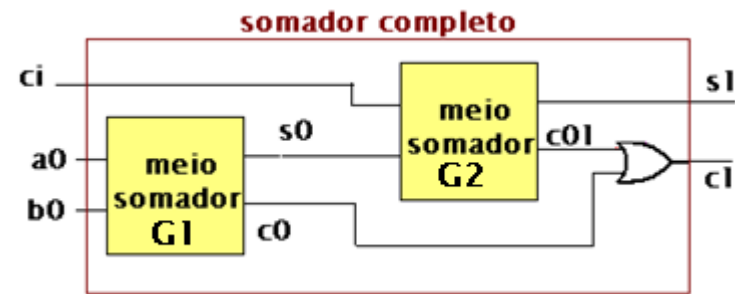

Exemplo de Arquitetura de um Somador Completo – Descrição por Fluxo de Dados Usando Expressões Lógicas

```
LIBRARY IEEE;  
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;  
  
ENTITY somador IS  
    PORT(ci, a, b : IN  STD_LOGIC;  
          s, cf   : OUT STD_LOGIC);  
END somador;  
  
ARCHITECTURE fluxo_dados OF somador IS  
    BEGIN  
        s <= (a XOR b XOR ci);  
        cf <= (a AND b) OR (ci AND (a OR b ));  
    END fluxo_dados;
```

Exemplo de Arquitetura de um Somador Completo - Descrição por Fluxo de Dados Usando Comando Concorrente **WHEN-ELSE**

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;

ENTITY somador IS
    PORT(vem_1, a, b : IN  STD_LOGIC;
         s, vai_1    : OUT STD_LOGIC);
END somador;

ARCHITECTURE fluxo_dados OF somador IS
BEGIN
    s <= '1' WHEN (a = '0' AND b = '1' AND ci = '0') ELSE
         '1' WHEN (a = '1' AND b = '0' AND ci = '0') ELSE
         '1' WHEN (a = '0' AND b = '0' AND ci = '1') ELSE
         '1' WHEN (a = '1' AND b = '1' AND ci = '1') ELSE
         '0';

    co <= '1' WHEN (a = '1' AND b = '1' AND ci = '0') ELSE
         '1' WHEN (a = '0' AND b = '1' AND ci = '1') ELSE
         '1' WHEN (a = '1' AND b = '0' AND ci = '1') ELSE
         '1' WHEN (a = '1' AND b = '1' AND ci = '1') ELSE
         '0';
END fluxo_dados;
```

Prática nº5

