

# LOM3221 – LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA

## AULA 8

Prof. Dr. Emerson G. Melo

- ❑ Projeto de Amplificador Classe AB.
- ❑ Experimento

# Projeto de Amplificador Classe AB

Objetivo: Dimensionar o amplificador de potência classe AB para atender aos seguintes requisitos:

$$P_{oAC} = 500 \text{ mWrms}$$

$$V_s = 100 \text{ mVrms}$$

$$R_L = 33 \Omega$$

$$R_S = 50 \Omega$$

$$f_L = 300 \text{ Hz}$$


Considerações:

$$V_{RE} \geq 1 \text{ V}$$

$$V_{RC} \geq 1 \text{ V}$$

$$\beta_{Q1} = 200$$

$$\beta_{Q2} = \beta_{Q3} = 185$$

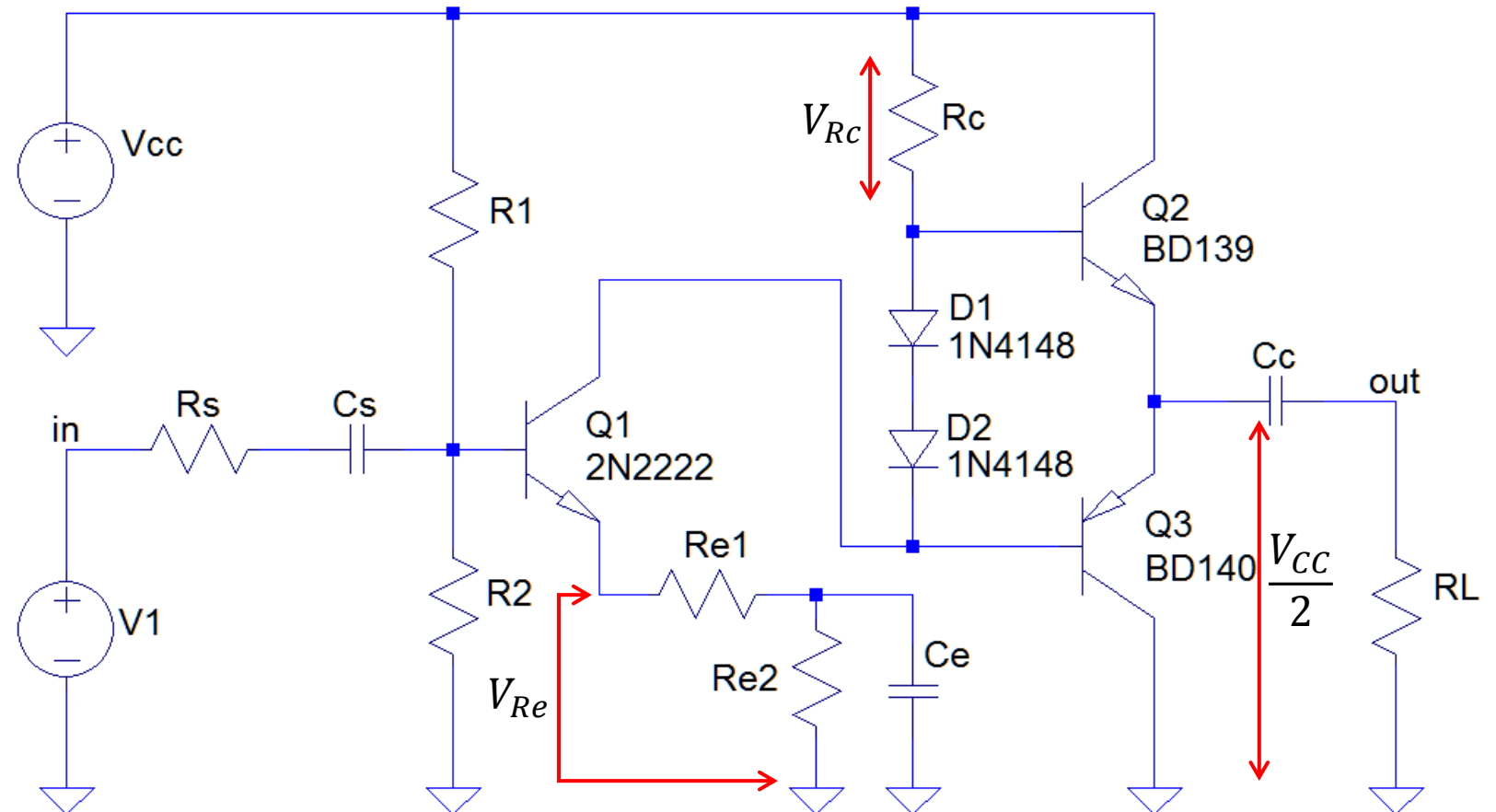

# Projeto de Amplificador Classe AB

1 – Calcular o ganho de tensão.

$$P_{oAC} = 500 \text{ mWrms}$$

$$V_S = 100 \text{ mVrms}$$

$$R_L = 33 \Omega$$

$$R_S = 50 \Omega$$

$$f_L = 300 \text{ Hz}$$

$$V_{RE} \geq 1 \text{ V}$$

$$V_{RC} \geq 1 \text{ V}$$

$$\beta_{Q1} = 200$$

$$\beta_{Q2} = \beta_{Q3} = 185$$

$$A_{vs} = -\frac{V_L}{V_S}$$

$$P_{oAC} = \frac{V_L^2}{R_L}$$

$$V_L = \sqrt{P_{oAC} R_L} = \sqrt{500 \text{ mW} \times 33 \Omega} = 4 \text{ V}$$

$$A_{vs} = -\frac{4 \text{ V}}{0,1 \text{ V}} = -40$$

# Projeto de Amplificador Classe AB

## 2 – Estimar a tensão de alimentação.

$$P_{OAC} = 500 \text{ mWrms}$$

$$V_S = 100 \text{ mVrms}$$

$$R_L = 33 \Omega$$

$$R_S = 50 \Omega$$

$$f_L = 300 \text{ Hz}$$


$$V_{RE} \geq 1 \text{ V}$$

$$V_{RC} \geq 1 \text{ V}$$

$$\beta_{Q1} = 200$$

$$\beta_{Q2} = \beta_{Q3} = 185$$

$$A_{vs} = -40$$

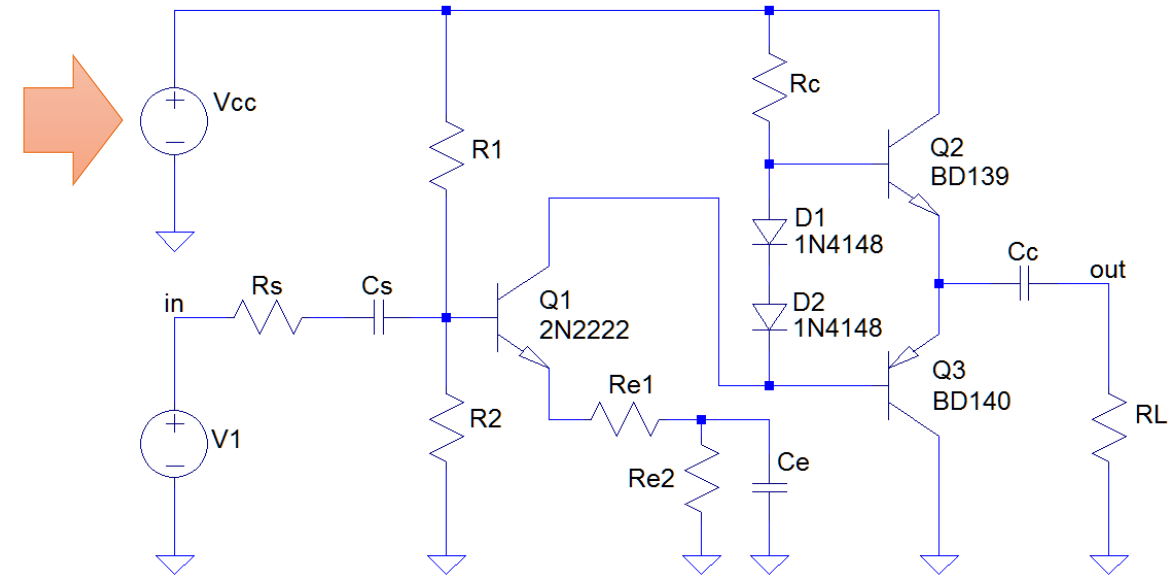

$$V_{CC \text{ min}} = V_{RE \text{ min}} + V_{BE \text{ Q3}} + V_{L(\text{pp})} + V_{BE \text{ Q1}} + V_{RC \text{ min}}$$

$$V_{L(\text{p})} = \sqrt{2} V_{L(\text{RMS})} = \sqrt{2} \times 4 \text{ V} = 5,66 \text{ V}$$

$$V_{CC \text{ min}} = 1 \text{ V} + 0,7 \text{ V} + 2 \times 5,66 \text{ V} + 0,7 \text{ V} + 1 \text{ V} = 14,72 \text{ V}$$

$$V_{CC} = 15 \text{ V}$$

# Projeto de Amplificador Classe AB

## 3 – Calcular $R_C$ .

- $P_{OAC} = 500 \text{ mWrms}$
- $V_s = 100 \text{ mVrms}$
- $R_L = 33 \Omega$
- $R_s = 50 \Omega$
- $f_L = 300 \text{ Hz}$
- $V_{RE} \geq 1 \text{ V}$
- $V_{RC} \geq 1 \text{ V}$
- $\beta_{Q1} = 200$
- $\beta_{Q2} = \beta_{Q3} = 185$

- $A_{vs} = -40$
- $V_{CC} = 15 \text{ V}$

$$R_C = \frac{V_{RC}}{I_{BQ2}}$$


$$V_{RC} = V_{CC} - \left( V_{L(p)} + \frac{V_{CC}}{2} + V_{BEQ2} \right)$$

$$V_{RC} = 15 - (5,66 + 7,5 + 0,7) = 1,143 \text{ V}$$

$$I_{BQ2} = \frac{I_{L(p)}}{\beta_{Q2}} \quad I_{L(p)} = \frac{V_{L(p)}}{R_L} = \frac{5,66 \text{ V}}{33 \Omega} = 176,8 \text{ mA}$$

$$I_{BQ2} = \frac{176,8 \text{ mA}}{185} = 955 \mu\text{A}$$
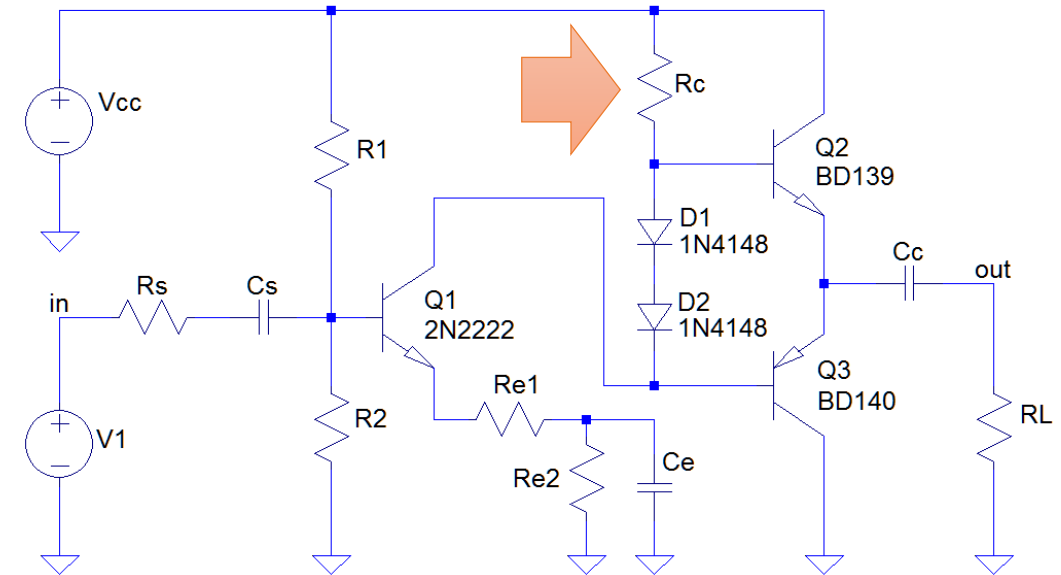
$$R_C = \frac{1,143 \text{ V}}{955 \mu\text{A}} = 1,19 \text{ k}\Omega$$



# Projeto de Amplificador Classe AB

## 4 – Calcular $R_{E1}$ e $R_{E2}$ .

- $P_{OAC} = 500 \text{ mWrms}$
- $V_S = 100 \text{ mVrms}$
- $R_L = 33 \Omega$
- $R_S = 50 \Omega$
- $f_L = 300 \text{ Hz}$
- $V_{RE} \geq 1 \text{ V}$
- $V_{RC} \geq 1 \text{ V}$
- $\beta_{Q1} = 200$
- $\beta_{Q2} = \beta_{Q3} = 185$

- $A_{vs} = -40$
- $V_{CC} = 15 \text{ V}$
- $R_C = 1,19 \text{ k}\Omega$

$$R_E = R_{E1} + R_{E2} = \frac{V_{RE}}{I_{RCQ}}$$

$$I_{RCQ} = \frac{V_{CC} - \left(\frac{V_{CC}}{2} + V_{BEQ2}\right)}{R_C} = \frac{15 - (7,5 + 0,7)}{1190} = 5,7 \text{ mA}$$

$$R_{E1} + R_{E2} = \frac{1 \text{ V}}{5,7 \text{ mA}} = 176 \Omega$$

$$A_{vs} \cong -\frac{R_C \parallel \beta_{Q2} R_L}{(R_{E1} + r_e)}$$


$$R_{E1} = -\frac{R_C \parallel \beta_{Q2} R_L}{A_{vs}} - r_e$$

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E}$$

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{5,7 \text{ mA}} = 4,57 \Omega$$

$$R_{E1} = \frac{1,19 \text{ k}\Omega \parallel 185 \times 33 \Omega}{40} - 4,57 \Omega = 20,3 \Omega$$
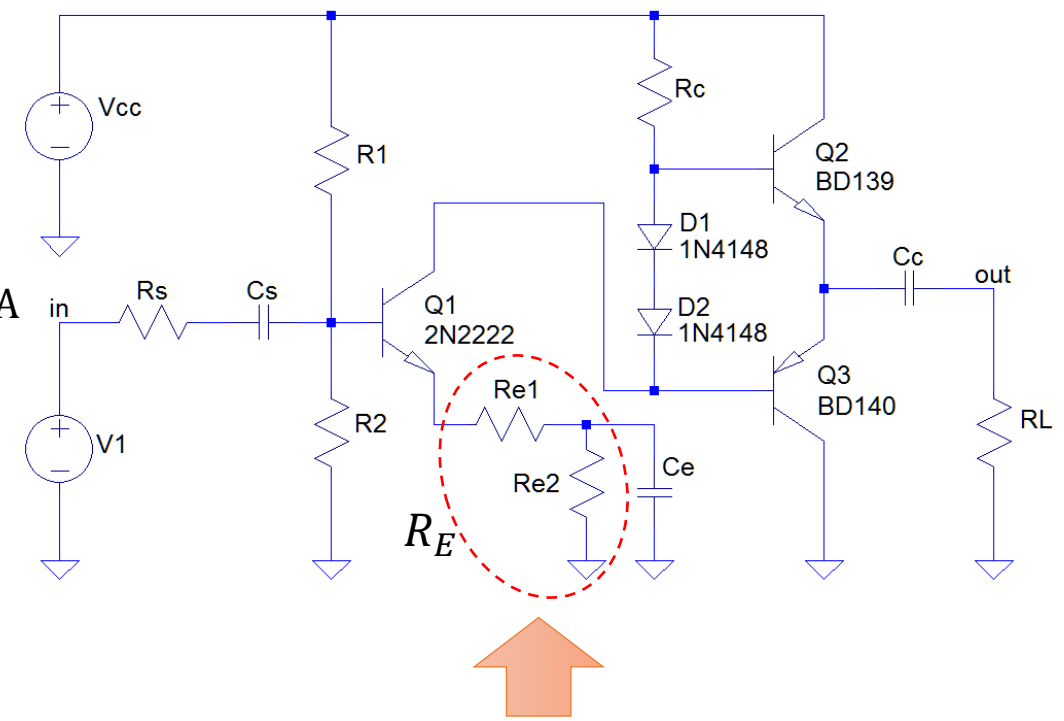
$$R_{E2} = R_E - R_{E1} = 176 \Omega - 20,3 \Omega = 155,6 \Omega$$



# Projeto de Amplificador Classe AB

## 5 – Calcular $R_1$ e $R_2$ .

$$P_{OAC} = 500 \text{ mWrms}$$

$$V_S = 100 \text{ mWrms}$$

$$R_L = 33 \Omega$$

$$R_S = 50 \Omega$$

$$f_L = 300 \text{ Hz}$$

$$V_{RE} \geq 1 \text{ V}$$

$$V_{RC} \geq 1 \text{ V}$$

$$\beta_{Q1} = 200$$

$$\beta_{Q2} = \beta_{Q3} = 185$$

$$A_{vs} = -40$$

$$V_{CC} = 15 \text{ V}$$

$$R_C = 1,19 \text{ k}\Omega$$

$$R_{E1} = 20,3 \Omega$$


$$R_{E2} = 155,6 \Omega$$

$$R_1 = \frac{V_{CC} - (V_{RE} + V_{BEQ1})}{10 (I_{RCQ} / \beta_{Q1})}$$

$$R_1 = \frac{15 \text{ V} - (1 \text{ V} + 0,7 \text{ V})}{10(5,7 \text{ mA}/200)} = 43,3 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = \frac{V_{RE} + V_{BEQ1}}{10 (I_{RCQ} / \beta_{Q1})}$$
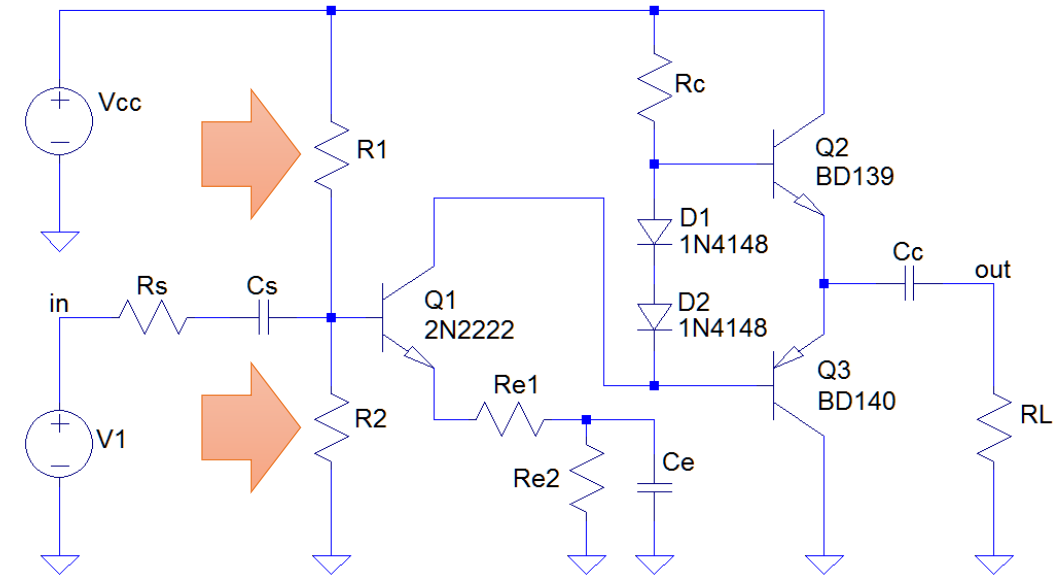
$$R_2 = \frac{1 \text{ V} + 0,7 \text{ V}}{10(5,7 \text{ mA}/200)} = 5,53 \text{ k}\Omega$$





# Projeto de Amplificador Classe AB

## 6 – Calcular $C_S$ , $C_E$ e $C_C$ .

$P_{OAC} = 500 \text{ mWrms}$   
 $V_S = 100 \text{ mVrms}$   
 $R_L = 33 \Omega$   
 $R_S = 50 \Omega$   
 $f_L = 300 \text{ Hz}$   
 $V_{RE} \geq 1 \text{ V}$   
 $V_{RC} \geq 1 \text{ V}$   
 $\beta_{Q1} = 200$   
 $\beta_{Q2} = \beta_{Q3} = 185$

$A_{vs} = -40$   
 $V_{CC} = 15 \text{ V}$   
 $R_C = 1,19 \text{ k}\Omega$   
 $R_{E1} = 20,3 \Omega$   
 $R_{E2} = 155,6 \Omega$   
 $R_1 = 43,3 \text{ k}\Omega$   
 $R_2 = 5,53 \text{ k}\Omega$


Adotar :  $X_C \leq 0,1R_j$

$$Z_i = R' \parallel \beta_{Q1}(R_{E1} + r_e) = 2,37 \text{ k}\Omega$$

$$C_S \geq \frac{1}{2\pi f_L \times 0,1(R_S + Z_i)} = 2,18 \mu\text{F}$$

$$C_E \geq \frac{1}{2\pi f_L \times 0,1R_{E2}} = 34 \mu\text{F}$$
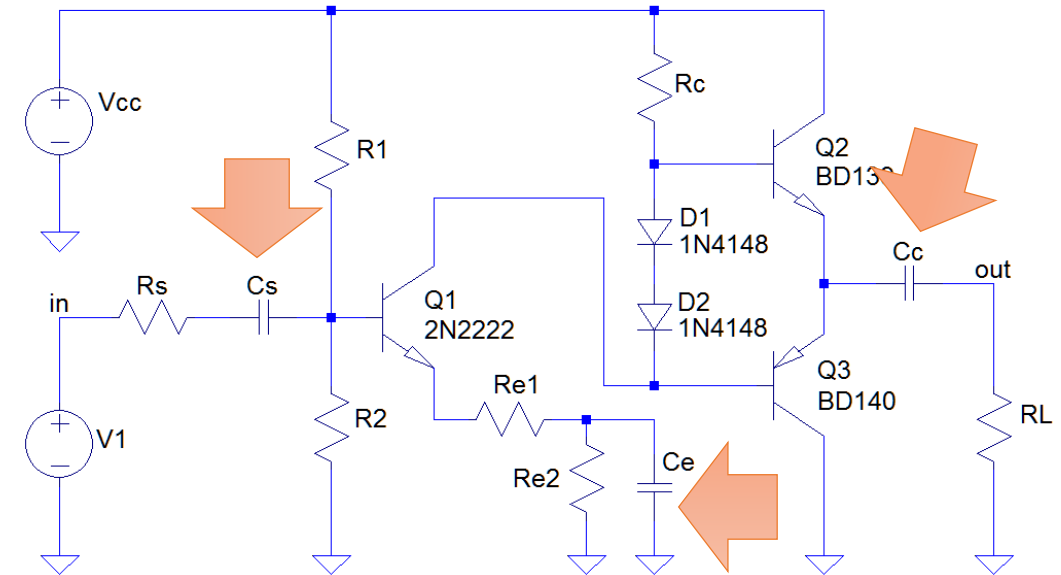
$$C_C \geq \frac{1}{2\pi f_L \times 0,1R_L} = 166 \mu\text{F}$$




# Projeto de Amplificador Classe AB

7 – Medir o sinal de saída através de simulação no LTspice.

$P_{OAC} = 500 \text{ mWrms}$   
 $V_S = 100 \text{ mVrms}$   
 $R_L = 33 \Omega$   
 $R_S = 50 \Omega$   
 $f_L = 300 \text{ Hz}$   
 $V_{RE} \geq 1 \text{ V}$   
 $V_{RC} \geq 1 \text{ V}$   
 $\beta_{Q1} = 200$   
 $\beta_{Q2} = \beta_{Q3} = 185$

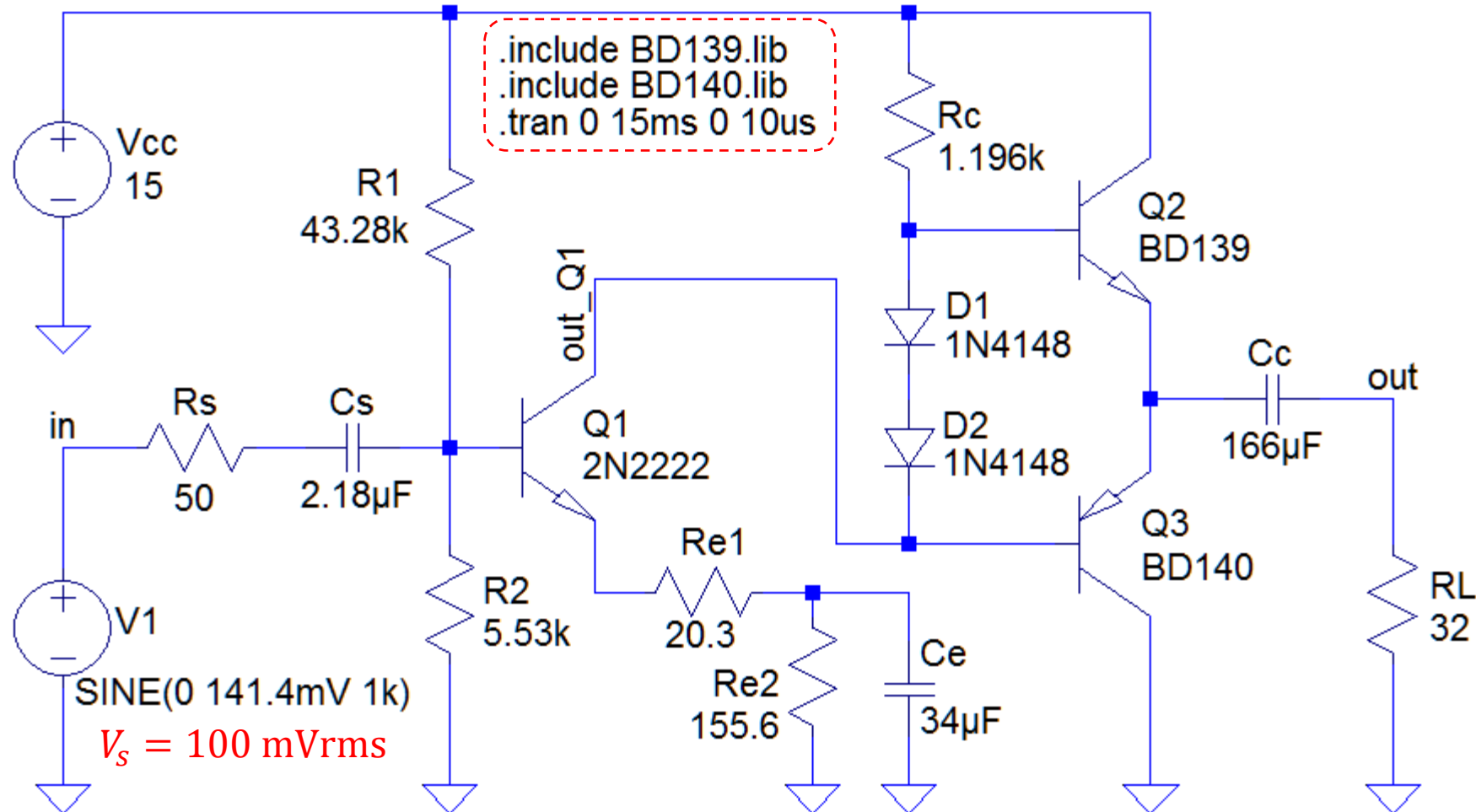
$A_{vs} = -40$   
 $V_{CC} = 15 \text{ V}$   
 $R_C = 1,19 \text{ k}\Omega$   
 $R_{E1} = 20,3 \Omega$   
 $R_{E2} = 155,6 \Omega$   
 $R_1 = 43,3 \text{ k}\Omega$   
 $R_2 = 5,53 \text{ k}\Omega$   
 $C_S = 2,18 \mu\text{F}$   
 $C_E = 34 \mu\text{F}$   
 $C_C = 166 \mu\text{F}$


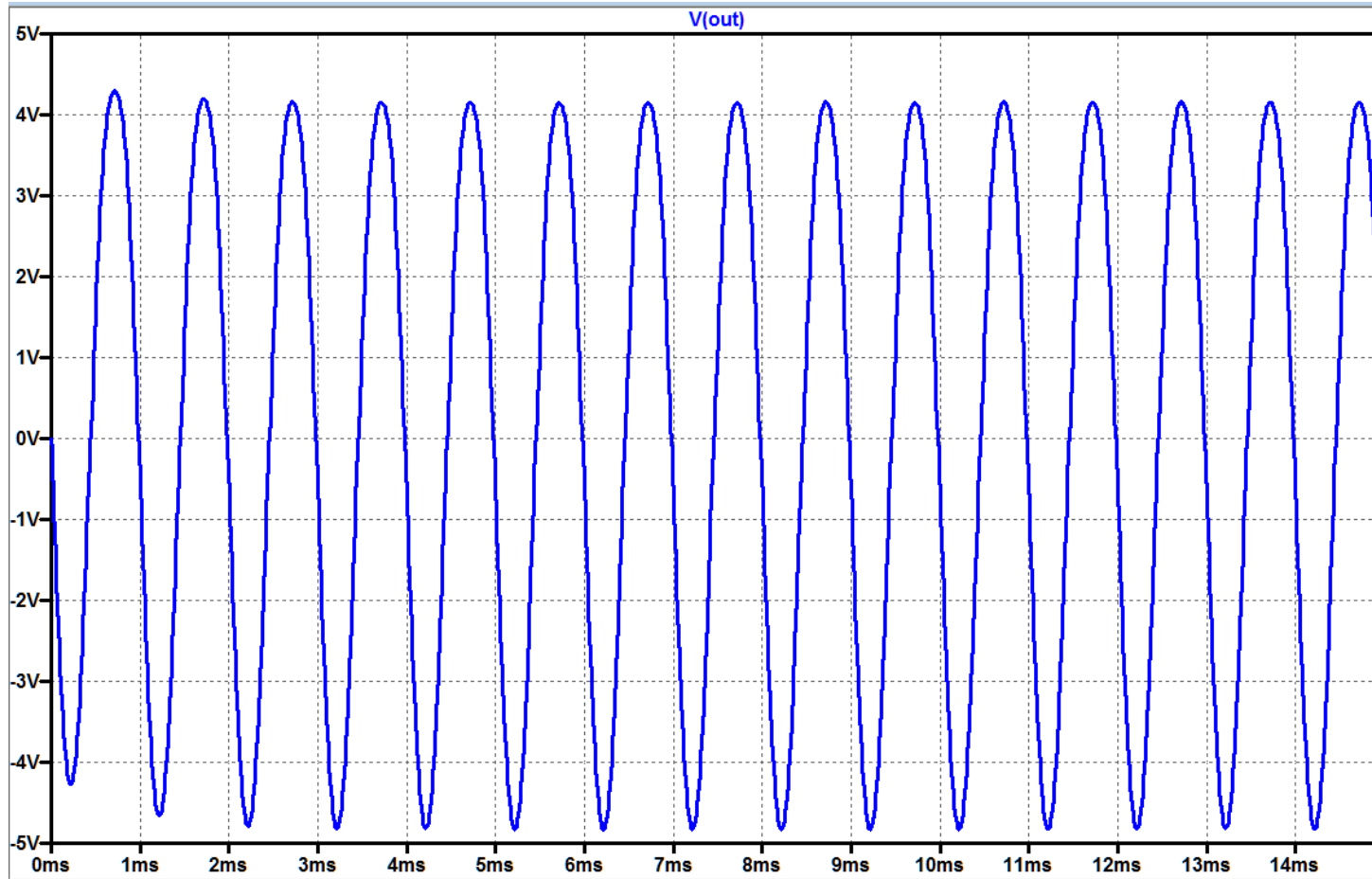
# Projeto de Amplificador Classe AB

7 – Medir o sinal de saída através de simulação no LTspice.

$P_{OAC} = 500 \text{ mWrms}$   
 $V_S = 100 \text{ mVrms}$   
 $R_L = 33 \Omega$   
 $R_S = 50 \Omega$   
 $f_L = 300 \text{ Hz}$   
 $V_{RE} \geq 1 \text{ V}$   
 $V_{RC} \geq 1 \text{ V}$   
 $\beta_{Q1} = 200$   
 $\beta_{Q2} = \beta_{Q3} = 185$



$$V_L = 9 \text{ Vpp}$$

$$A_{vs} = \frac{9 \text{ Vpp}}{2\sqrt{2} \times 100 \text{ mVrms}}$$

$$A_{vs} = -31,8$$

$A_{vs} = -40$   
 $V_{CC} = 15 \text{ V}$   
 $R_C = 1,19 \text{ k}\Omega$   
 $R_{E1} = 20,3 \Omega$   
 $R_{E2} = 155,6 \Omega$   
 $R_1 = 43,3 \text{ k}\Omega$   
 $R_2 = 5,53 \text{ k}\Omega$   
 $C_S = 2,18 \mu\text{F}$   
 $C_E = 34 \mu\text{F}$   
 $C_C = 166 \mu\text{F}$

# Projeto de Amplificador Classe AB

## 8 – Corrigir o valor de $R_{E1}$ .

$$P_{OAC} = 500 \text{ mWrms}$$

$$V_S = 100 \text{ mVrms}$$

$$R_L = 33 \Omega$$

$$R_S = 50 \Omega$$

$$f_L = 300 \text{ Hz}$$

$$V_{RE} \geq 1 \text{ V}$$

$$V_{RC} \geq 1 \text{ V}$$

$$\beta_{Q1} = 200$$

$$\beta_{Q2} = \beta_{Q3} = 185$$

$$R_{E1} \cong \frac{-31,8}{-40} \times 20,3 \Omega$$

$$R_{E1} \cong 16,15 \Omega$$

$$A_{vs} = -40$$

$$V_{CC} = 15 \text{ V}$$

$$R_C = 1,19 \text{ k}\Omega$$

$$R_{E1} = 20,3 \Omega$$

$$R_{E2} = 155,6 \Omega$$


$$R_1 = 43,3 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 5,53 \text{ k}\Omega$$

$$C_S = 2,18 \mu\text{F}$$

$$C_E = 34 \mu\text{F}$$

$$C_C = 166 \mu\text{F}$$

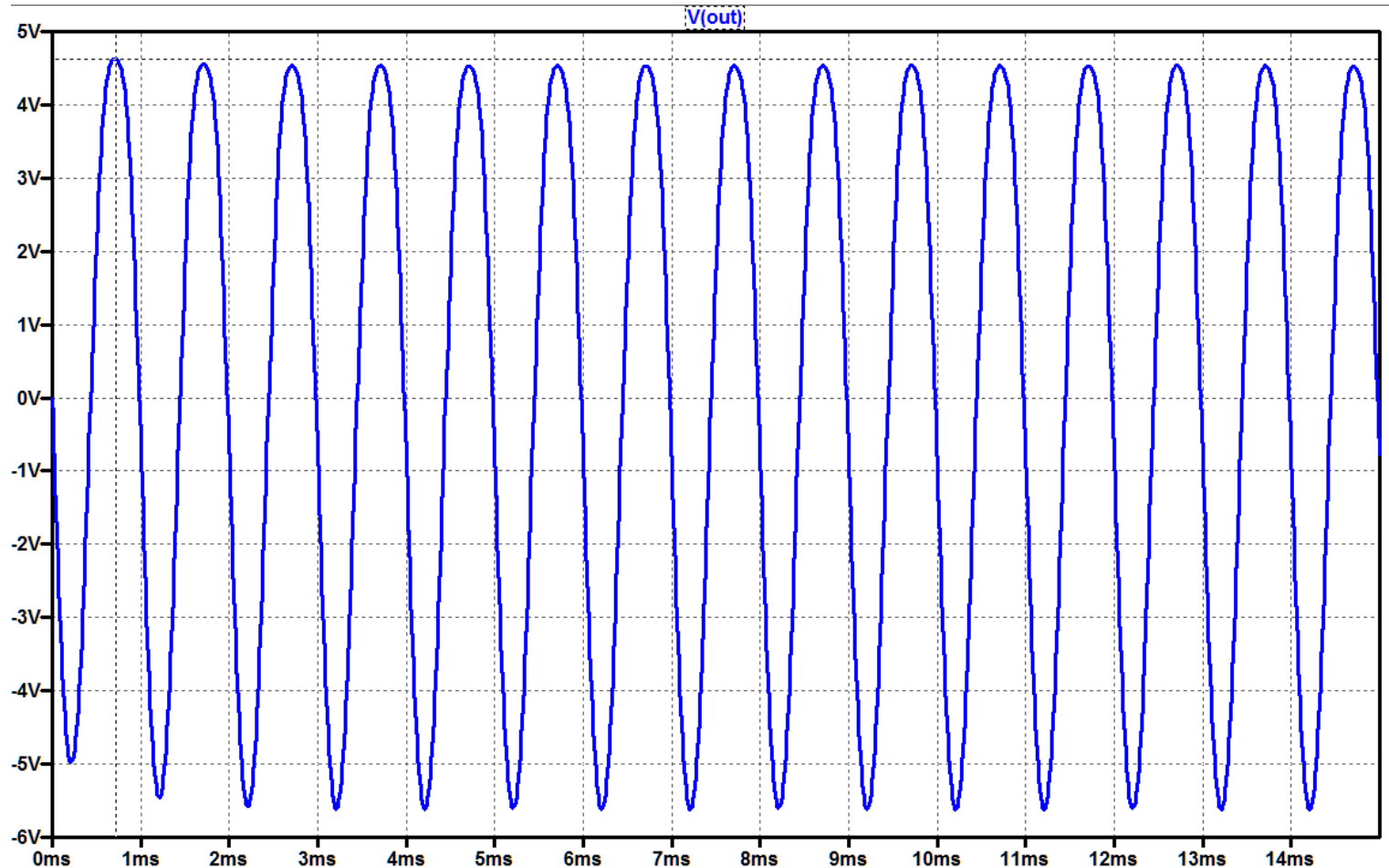

$$A_{vs} = -36$$

# Projeto de Amplificador Classe AB

## 9 – Analisar a distorção harmônica.

$$P_{OAC} = 500 \text{ mWrms}$$

$$V_S = 100 \text{ mVrms}$$

$$R_L = 33 \Omega$$

$$R_S = 50 \Omega$$

$$f_L = 300 \text{ Hz}$$

$$V_{RE} \geq 1 \text{ V}$$

$$V_{RC} \geq 1 \text{ V}$$

$$\beta_{Q1} = 200$$

$$\beta_{Q2} = \beta_{Q3} = 185$$

$$A_{vs} = -40$$

$$V_{CC} = 15 \text{ V}$$

$$R_C = 1,19 \text{ k}\Omega$$

$$R_{E1} = 20,3 \Omega$$

$$R_{E2} = 155,6 \Omega$$


$$R_1 = 43,3 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 5,53 \text{ k}\Omega$$

$$C_S = 2,18 \mu\text{F}$$

$$C_E = 34 \mu\text{F}$$

$$C_C = 166 \mu\text{F}$$

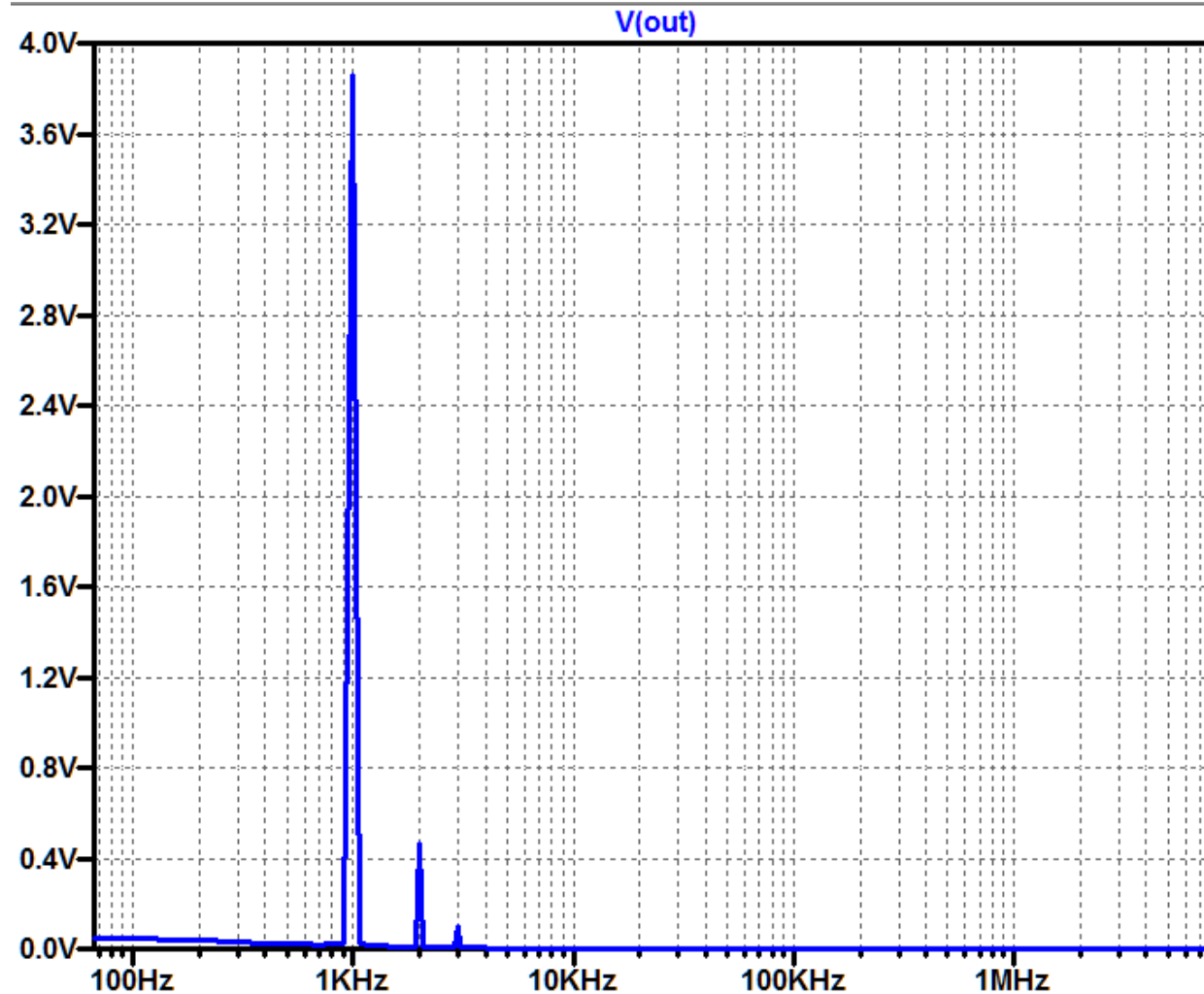

# Projeto de Amplificador Classe AB

## 9 – Analisar a distorção harmônica total.

$$P_{OAC} = 500 \text{ mWrms}$$

$$V_S = 100 \text{ mVrms}$$

$$R_L = 33 \Omega$$

$$R_S = 50 \Omega$$

$$f_L = 300 \text{ Hz}$$

$$V_{RE} \geq 1 \text{ V}$$

$$V_{RC} \geq 1 \text{ V}$$

$$\beta_{Q1} = 200$$

$$\beta_{Q2} = \beta_{Q3} = 185$$

$$A_{vs} = -40(-36)$$

$$V_{CC} = 15 \text{ V}$$

$$R_C = 1,19 \text{ k}\Omega$$

$$R_{E1} = 20,3 \Omega$$

$$R_{E2} = 155,6 \Omega$$





$$R_1 = 43,3 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 5,53 \text{ k}\Omega$$

$$C_S = 2,18 \mu\text{F}$$

$$C_E = 34 \mu\text{F}$$

$$C_C = 166 \mu\text{F}$$

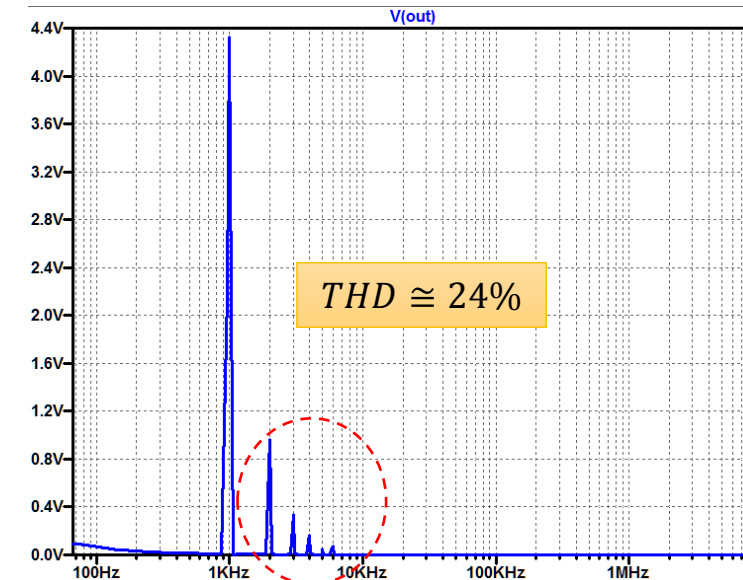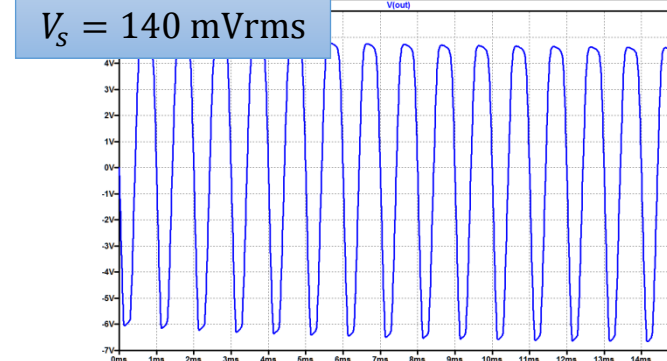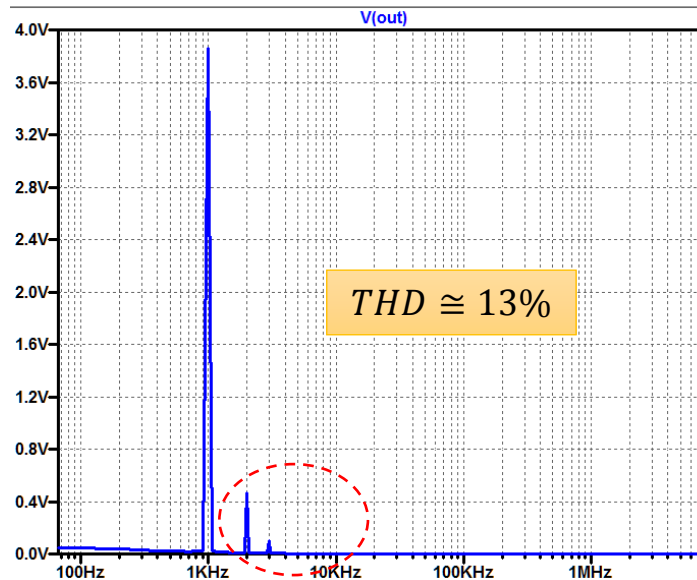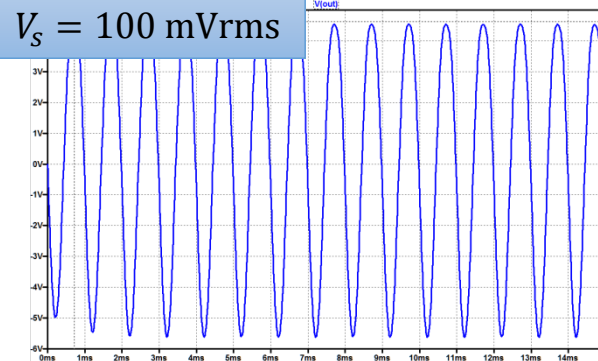

# Experimento 1: Amplificador Classe AB

Dimensionar o amplificador de potência classe AB para atender aos seguintes requisitos:

$$P_{oAC} = 700 \text{ mWrms}$$

$$V_s = 100 \text{ mVrms}$$

$$R_L = 16 \Omega$$

$$R_S = 50 \Omega$$

$$f_L = 200 \text{ Hz}$$


Considerações:

$$V_{Re} \geq 1 \text{ V}$$

$$V_{Rc} \geq 1 \text{ V}$$

$$\beta_{Q1} = 200$$

$$\beta_{Q2} = \beta_{Q3} = 185$$

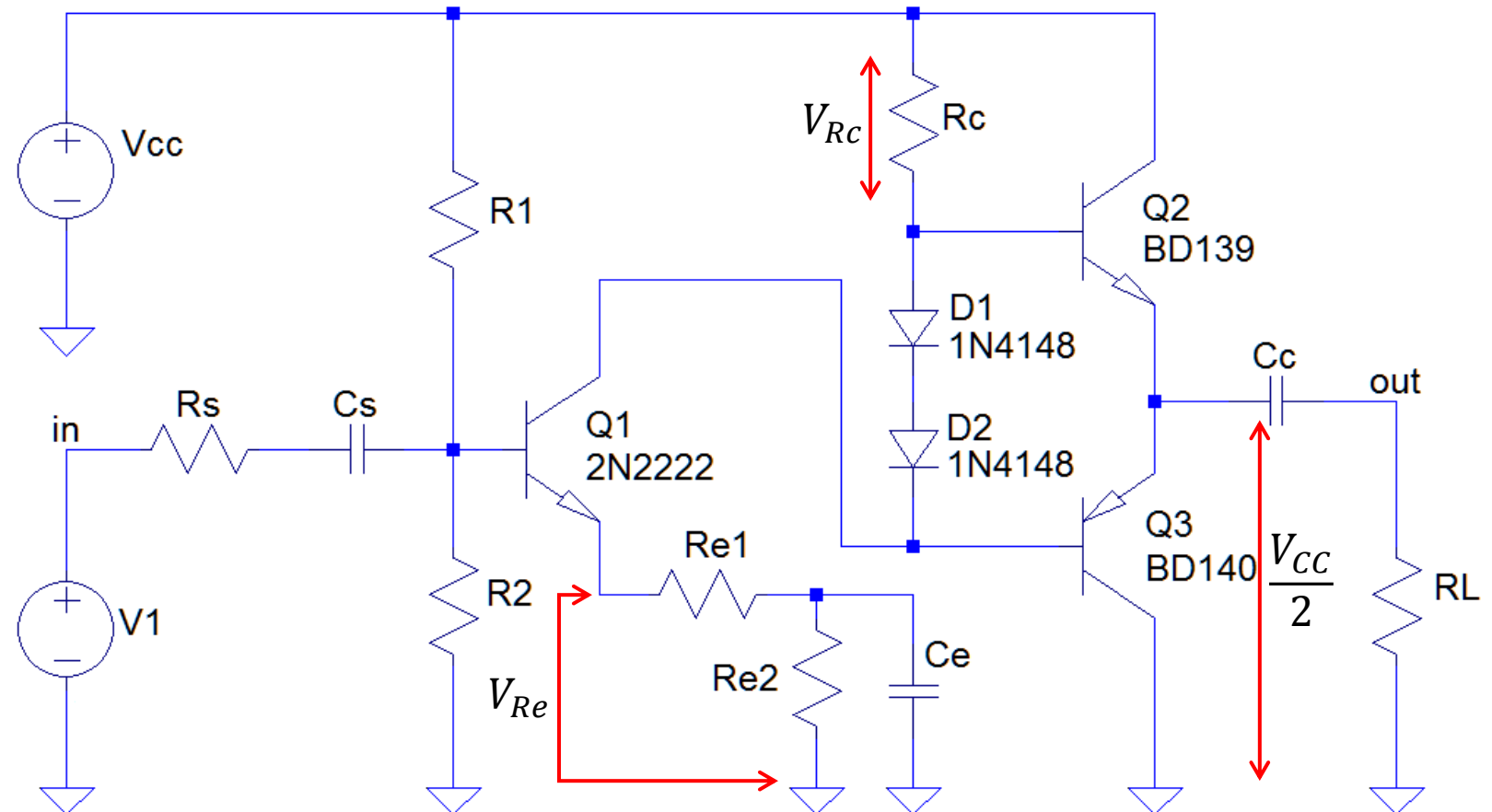

# Experimento 2: Amplificador Classe AB

Calcular a Eficiência e a THD para um sinais de entrada com amplitudes de 50 mVrms e 150 mVrms:

$$P_{oAC} = 700 \text{ mWrms}$$

$$V_s = 100 \text{ mVrms}$$

$$R_L = 16 \Omega$$

$$R_S = 50 \Omega$$

$$f_L = 200 \text{ Hz}$$


Considerações:

$$V_{Re} \geq 1 \text{ V}$$

$$V_{Rc} \geq 1 \text{ V}$$

$$\beta_{Q1} = 200$$

$$\beta_{Q2} = \beta_{Q3} = 185$$

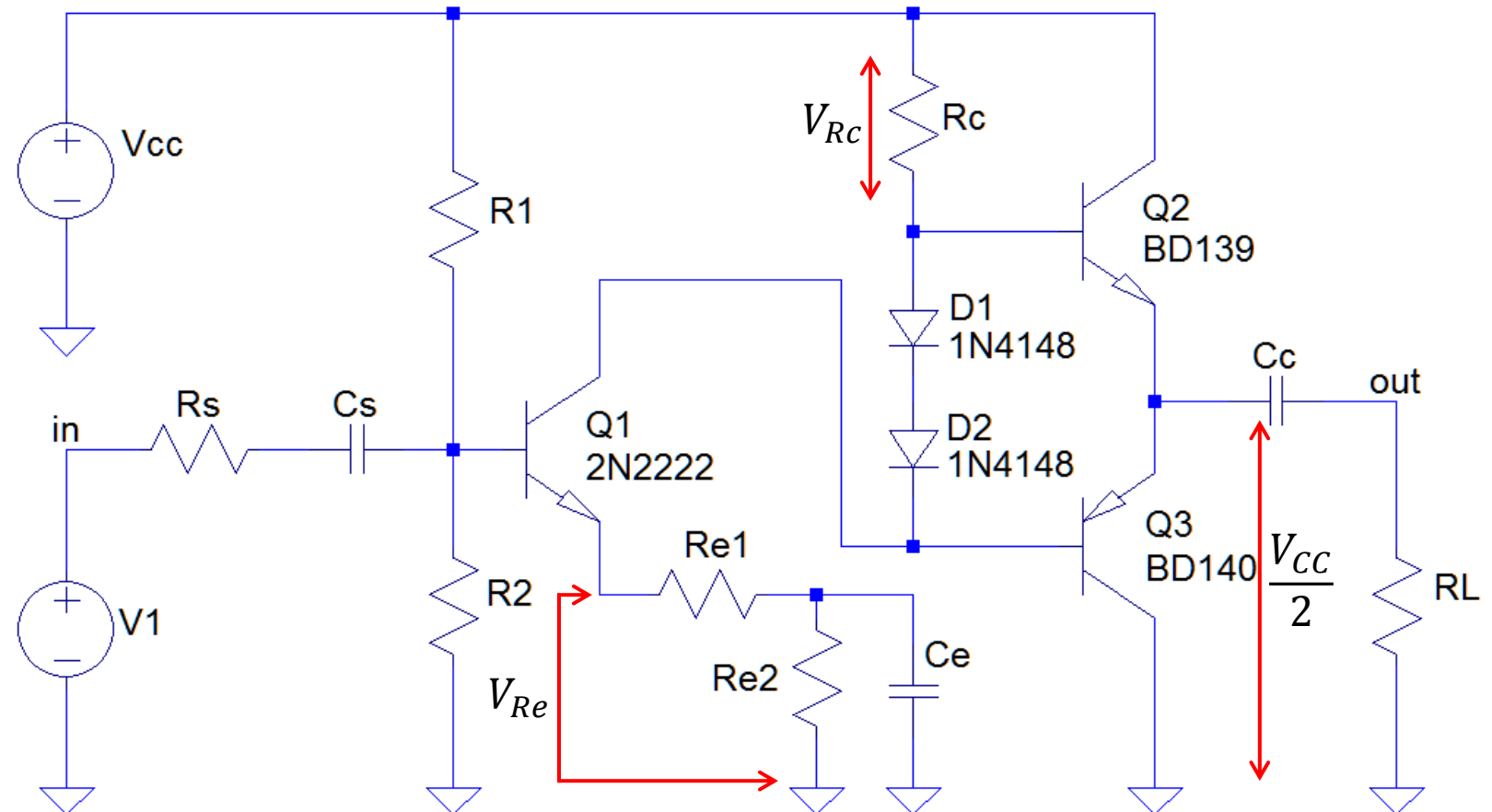



- ❑ Boylestad, Robert L.; Nashelsky, Louis “Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos”, 6 ed., Rio de Janeiro, LTC (1998)
- ❑ Boylestad, Robert L.; Nashelsky, Louis “Electronic Devices and Circuit Theory”, 11 ed., Boston, Pearson (2013).