

Universidade de São Paulo
Escola de Engenharia de São Carlos
Depto. de Engenharia Elétrica e de Computação

Introdução a VHDL

Aula 5

Professora Luiza Maria Romeiro Codá

Aula 5: Introdução a VHDL

Conteúdo:

- Esquemas de Iteração:

Região de códigos concorrentes: comando **GENERATE**

1. **FOR GENERATE**
2. **IF GENERATE**

Iteração de Componentes: **FOR GENERATE**

- Prática nº8: somador completo de 4 bits, usando os comandos **FOR GENERATE** e **IF GENERATE**

Esquemas de Iteração

Em VHDL é possível criar **esquemas iterativos** de geração. Com eles é possível repetir uma série de comandos, tanto concorrentes como sequenciais.

- ✓ Para região de códigos **concorrentes**, é utilizado o comando **GENERATE**,
- ✓ para região de códigos **sequenciais**, é utilizado o comando **LOOP**.

Para ambos os comandos de iteração, há dois esquemas:

- Um repete os comandos um número determinado de vezes
- o outro repete os comandos caso uma expressão de condição seja atendida.

É importante lembrar que os esquemas de iteração, assim como qualquer outro comando em VHDL, não são avaliados em **tempo de execução** ("*run-time*"), isto é, são avaliados apenas no momento da síntese da descrição e portanto, geram um **circuito fixo**.

Obs.: O termo "tempo de execução" é aqui usado figurativamente. Os dispositivos lógicos programáveis não executam nenhum código. As descrições são interpretadas pelo *software* e transformadas em um circuito físico real.

Esquemas de Iteração :GENERATE

O comando **concorrente GENERATE** utiliza dois esquemas de iteração para repetir comandos concorrentes:

- Esquema **FOR**
- Esquema **IF**

FOR GENERATE

Usado para: replicar circuitos;
replicar componentes.

O esquema **FOR** repete um conjunto de comandos uma quantidade determinada de vezes. É fornecida uma variável local e os limites para esta variável.

Sintaxe :


```
rótulo_obrigatório: FOR <variável_local> IN <limites_da_variável> GENERATE  
    -- Comandos concorrentes  
    END GENERATE rótulo_obrigatório;
```

Por exemplo, o código abaixo repete os comandos concorrentes 4 vezes:

```
abc: FOR i IN 0 TO 3 GENERATE  
    -- Comandos concorrentes  
    END GENERATE abc;
```

FOR GENERATE : Exemplo

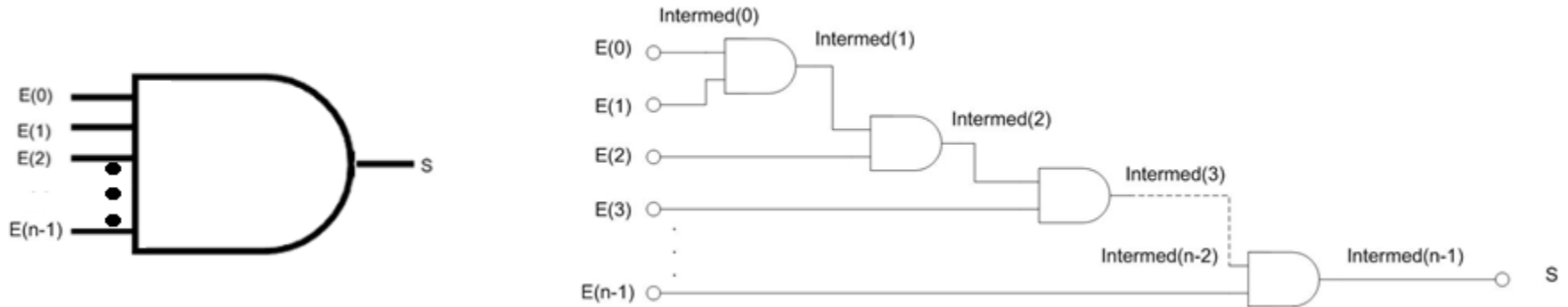Porta AND descrita com quantidade de entradas variável utilizando uma declaração de GENERIC n



Porta AND descrita com 4 entradas



FOR GENERATE : Exemplo : Projeto de Porta AND descrita com quantidade de entradas variável

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
```

```
ENTITY AND_n_entradas IS
```

```
    GENERIC(n : NATURAL := 4); -- Números de pinos de entradas
```

```
    PORT(E : IN STD_LOGIC_VECTOR(n-1 DOWNTO 0)); -- vetor de 4 bits (3 DOWNTO 0)
```

```
        S : OUT STD_LOGIC);
```

```
END AND_n_entradas ;
```

```
ARCHITECTURE a OF AND_n_entradas IS
```

```
    -- Sinal intermediário para receber os resultados parciais
```

```
    SIGNAL Intermed : STD_LOGIC_VECTOR(n-1 DOWNTO 0); -- mesmo tamanho da entrada
```

```
BEGIN
```

```
    Intermed(0) <= E(0); -- Primeiro pino que é uma entrada
```

```
    and_for: FOR i IN 1 TO n-1 GENERATE -- Cria (n-1) portas AND
```

```
        Intermed(i) <= Intermed(i-1) AND E(i); -- Intermed(1) <= Intermed(0) AND E(1);
```




```
        -- Intermed(2) <= Intermed(1) AND E(2);
```

```
        -- Intermed(3) <= Intermed(2) AND E(3);
```

```
    END GENERATE and_for;
```

```
    S <= Intermed(n-1); -- Saída
```

```
END a;
```

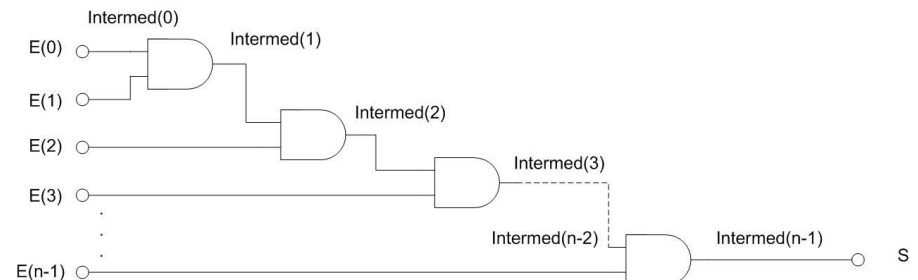  


GENERATE – FOR : Exemplo


É necessário atribuir separadamente os valores de `Intermed(0)` e `S` através das linhas:

```
Intermed(0) <= E(0) ; -- Primeiro pino  
S <= Intermed(n-1); -- Saída
```

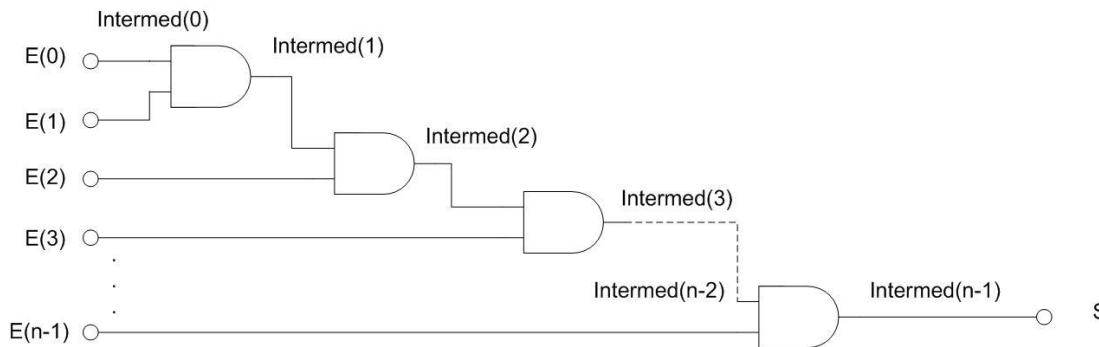Isto é devido ao fato de que as operações para $i = 0$ e $i = n-1$ não seguem a mesma regra de geração, pois não existe `Intermed(-1)` e `Intermed(n-1)` é desnecessário. Utilizando o esquema de geração **IF** é possível incluir os casos citados no comando **GENERATE**.



Circuito Descrito

 

Circuito Sintetizado

IF GENERATE

O esquema **IF** insere uma réplica de um conjunto de comandos caso a condição contida após a palavra reservada **IF** seja satisfeita. Sintaxe:


Sintaxe:

```
<rótulo_obrigatório>: IF <condição> GENERATE  
    -- Comandos concorrentes  
    END GENERATE < rótulo_obrigatório>;
```

IF GENERATE

Na criação de $(n - 1)$ portas AND (figura abaixo), utilizando o esquema IF GENERATE é possível descrever a primeira e a última porta, as quais apresentam condições especiais, o que não é possível fazer utilizando o esquema FOR GENERATE.

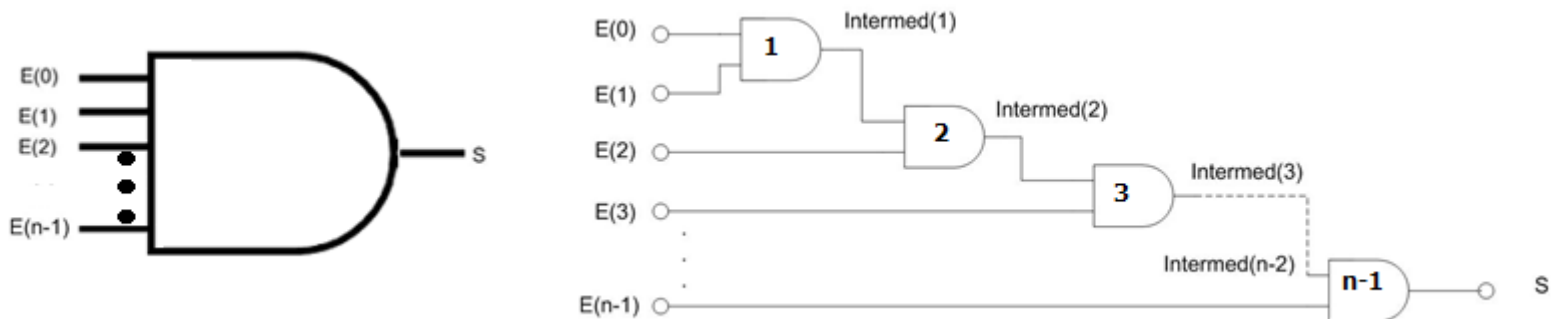- A porta 1 as entradas são dois pinos, $E(0)$ e $E(1)$ e a saída é um vetor intermed (intermed(1)),
- as portas 2 até a porta $(n-2)$ apresentam entradas uma sendo pino a outra vetor intermed e sua saída sendo vetor intermed;
- A última porta também tem a condição diferente das outras pois a saída é um pino.



GENERATE – IF : Exemplo

Porta AND descrita com quantidade de entradas variável

```
LIBRARY IEEE;  
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
```

```
ENTITY AND_n_entradas IS
```

```
    GENERIC(n : NATURAL := 4); -- Número de pinos de entradas
```

```
    PORT(E : IN STD_LOGIC_VECTOR(n-1 DOWNTO 0);  
          S : OUT STD_LOGIC);
```

```
END AND_n_entradas ;
```

```
ARCHITECTURE a` OF AND_n_entradas IS
```

```
    -- Sinal intermediário para receber os resultados parciais
```

```
    SIGNAL Intermed : STD_LOGIC_VECTOR(n-1 DOWNTO 0);
```

```
BEGIN
```

```
and_for: FOR i IN 0 TO n-1 GENERATE -- Cria (n-1) portas AND
```

```
    caso1: IF i = 0 GENERATE -- Bloco gerado se i = 0
```

```
        Intermed(i) <= E(i); -- Intermed(0) <= E(0)
```

```
        END GENERATE caso1;
```

```
    caso2: IF (i > 0) AND (i < n-1) GENERATE -- Se i ∈ [1,n-2]
```

```
        Intermed(i) <= Intermed(i-1) AND E(i);
```

```
        END GENERATE caso2;
```



```
    caso3: IF i = n-1 GENERATE -- Se i = n-1
```

```
        S <= Intermed(i-1) AND E(i);
```

```
        END GENERATE caso3;
```

```
    END GENERATE and_for;
```

```
END a;
```

  

GENERATE – Instanciação Iterativa de Componentes

A chamada de componentes (PORT MAP) é também um comando concorrente e, portanto, pode-se utilizar o comando **GENERATE** para criar estruturas regulares utilizando componentes.


Exemplo: tomando um componente que seja uma porta NOT, pode-se criar uma estrutura que inverte todos os *bits* de um vetor utilizando comando **FOR GENERATE**:

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
ENTITY not_vetor IS
    PORT(E : IN  STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
          S : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
END not_vetor ;

ARCHITECTURE a OF not_vetor IS
    COMPONENT porta_not IS
        PORT(entrada : IN  STD_LOGIC;
              saida   : OUT STD_LOGIC);
    END COMPONENT;

BEGIN
    for_not: FOR i IN 0 TO 7 GENERATE -- Cria 8 portas NOT
        x : porta_not PORT MAP(E(i),S(i));
    END GENERATE for_not;

END a;
```

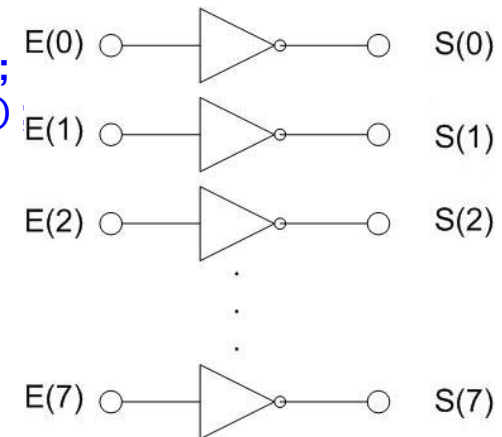

Circuito Descrito


Projeto not_vetor completo (Instanciação Iterativa de Componentes)

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
ENTITY not_vetor IS
    PORT(E : IN  STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
          S : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
END not_vetor ;

ARCHITECTURE a1 OF not_vetor IS
    COMPONENT porta_not IS
        PORT(entrada : IN  STD_LOGIC;
              saida   : OUT STD_LOGIC);
    END COMPONENT;

BEGIN
    for_not: FOR i IN 0 TO 7 GENERATE -- Cria 8 portas NOT
        x : porta_not PORT MAP(E(i),S(i));
    END GENERATE for_not;
END a1;

 -- Descrição do projeto da porta NOT
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
ENTITY porta_not IS
    PORT(entrada : IN  STD_LOGIC;
          saida   : OUT STD_LOGIC);
END porta_not;
ARCHITECTURE a2 OF porta_not IS
BEGIN
    saida <= NOT (entrada);
END a2;
```



Circuito Descrito

GENERATE – Aninhamento

É permitido aninhar comandos GENERATE, a fim de se criar estruturas multidimensionais: (Aula Futura)

Sintaxe:

```
linha: FOR i IN 0 TO 7 GENERATE
  coluna: FOR j IN 0 TO 7 GENERATE
    x : componente_abc PORT MAP(Entrada_a(i),Entrada_b(j),Saída(i+1));
  END GENERATE coluna;
END GENERATE linha;
```

Prática nº8

crie um projeto de um somador completo de palavras de 4 bits, utilizando GENERIC para determinar n bits.

8.1 utilizando o comando **GENERATE FOR**

8.2 utilizando o comando **GENERATE IF**

