

# LOM3206 – ELETRÔNICA

## AULA 11

Prof. Dr. Emerson G. Melo

## Circuitos Optoeletrônicos;


- LED;
- Fotodiodo;
- Fototransistor;
- Optoisolador.

## Circuitos Lógicos;

- Portas Lógicas;
- Circuitos Integrados.

Em dispositivos optoeletrônicos a interação entre elétrons e fótons é controlada visando aplicações práticas.

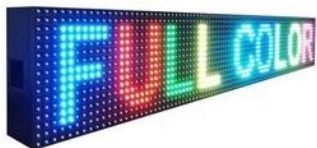
Sinalização, Captura e Reprodução de Imagens



Sensoriamento



Comunicações, Transformação e Energia

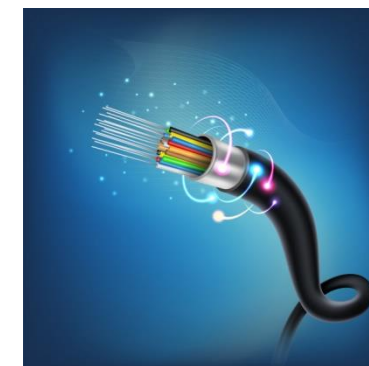


- ❑ Radiação eletromagnética (“luz”) é uma oscilação sincronizada e autossustentada entre o campo elétrico e o campo magnético;
- ❑ Pacotes discretos de energia: Fótons

$$E = hf \quad h = 6,625 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

- ❑ Periodicidade temporal e espacial.
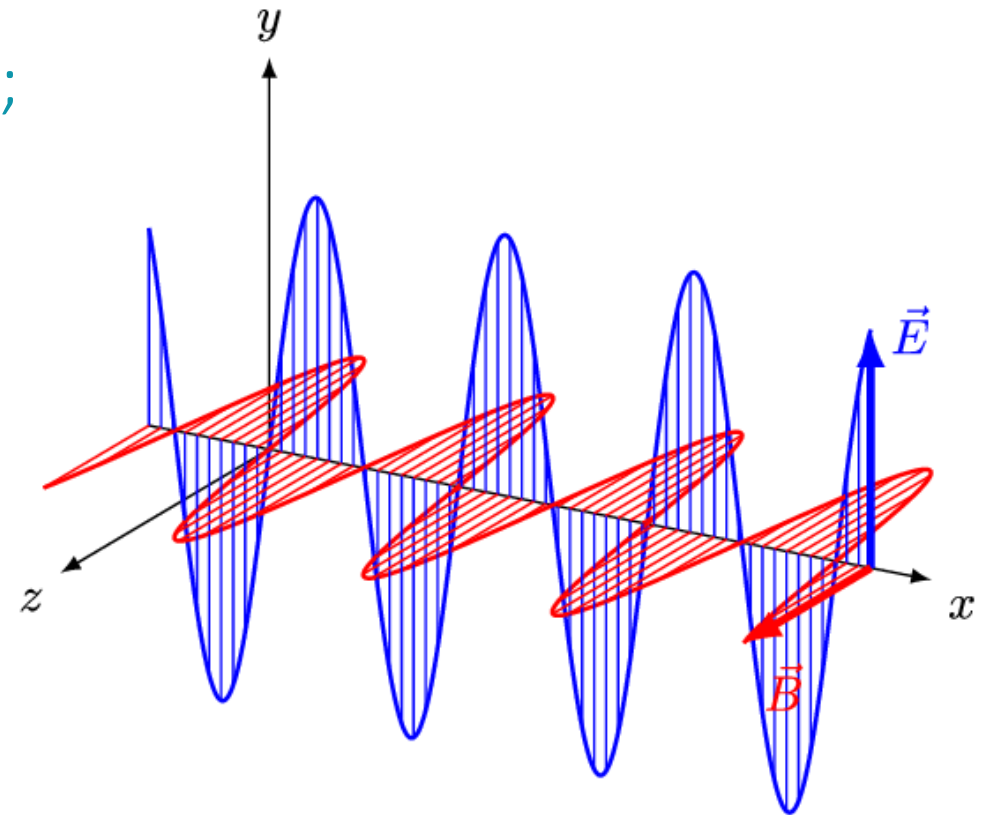
$$f = \frac{c}{\lambda} \quad c = 299792458 \text{ m/s}$$




Fonte: Wikimedia Commons, 2019
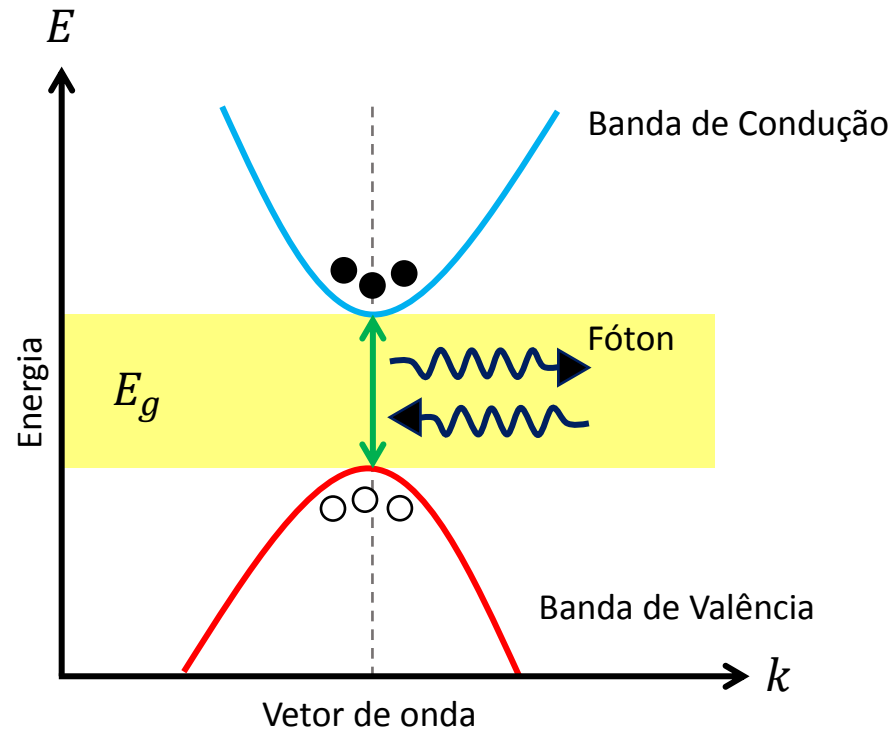
## Recombinação Radiativa


Bandgap Direto

Maior probabilidade de emissão/absorção de fótons



Bandgap Indireto

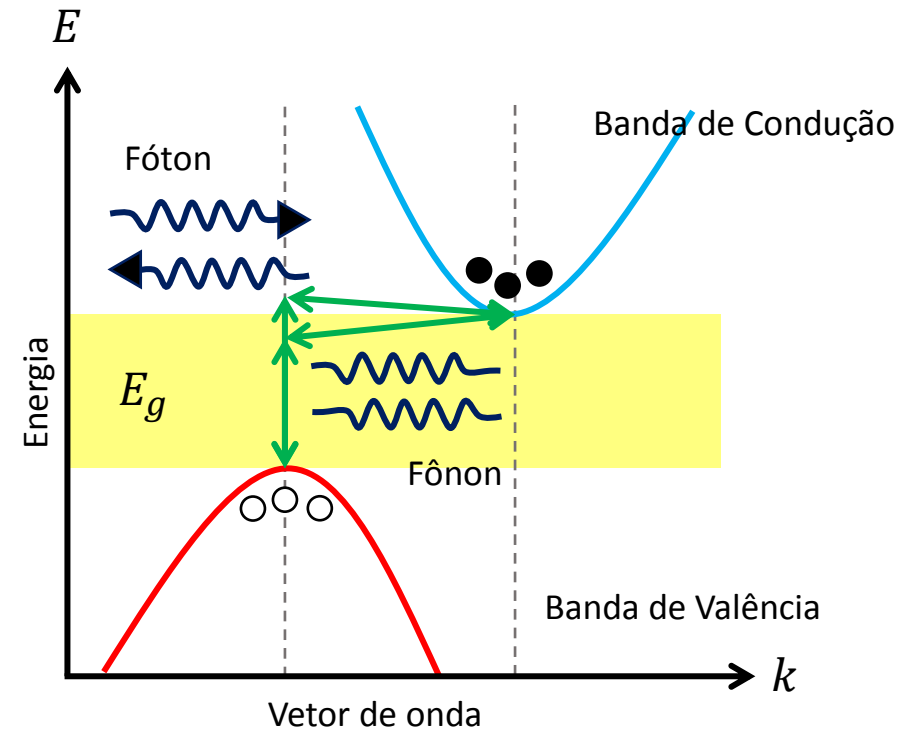Menor probabilidade de emissão/absorção de fótons




Para que ocorra promoção/decaimento de elétrons entre as bandas de condução e valência é necessário conservar energia e momento


## Comprimeto de onda da luz emitida/absorvida

$$E = hf \quad f = \frac{E}{h} \quad f = \frac{c}{\lambda} \quad \frac{E}{h} = \frac{c}{\lambda} \quad \lambda = \frac{ch}{E} \quad \lambda = \frac{1,242 (\mu\text{m})}{E (\text{eV})}$$

Material	Bandgap	$E_g$ (eV)	$\lambda_g$ ( $\mu\text{m}$ )
Silício (Si)	Indireto	1,12	1,108
Germânio (Ge)	Indireto	0,66	1,882
Fosfeto de Índio (InP)	Direto	1,35	0,920
Arseneto de Gálio (GaAs)	Direto	1,42	0,875
Fosfeto de Gálio e Índio (GaInP)	Direto	1,90	0,653
Nitreto de Gálio (GaN)	Direto	3,40	0,365
Nitreto de Alumínio (AlN)	Direto	6,30	0,197


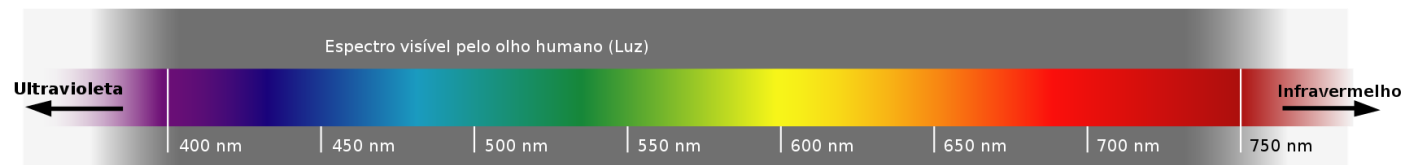


## □ Diodo Emissor de Luz: LED


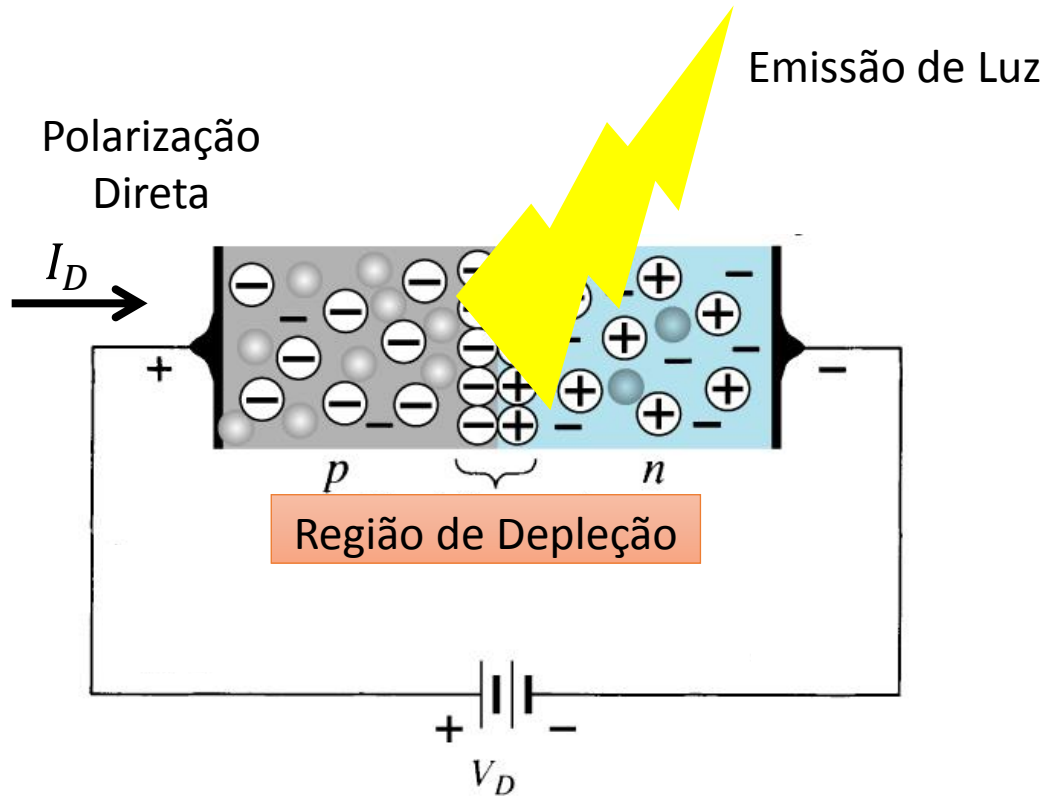


$$I_D = I_S \left( e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1 \right)$$

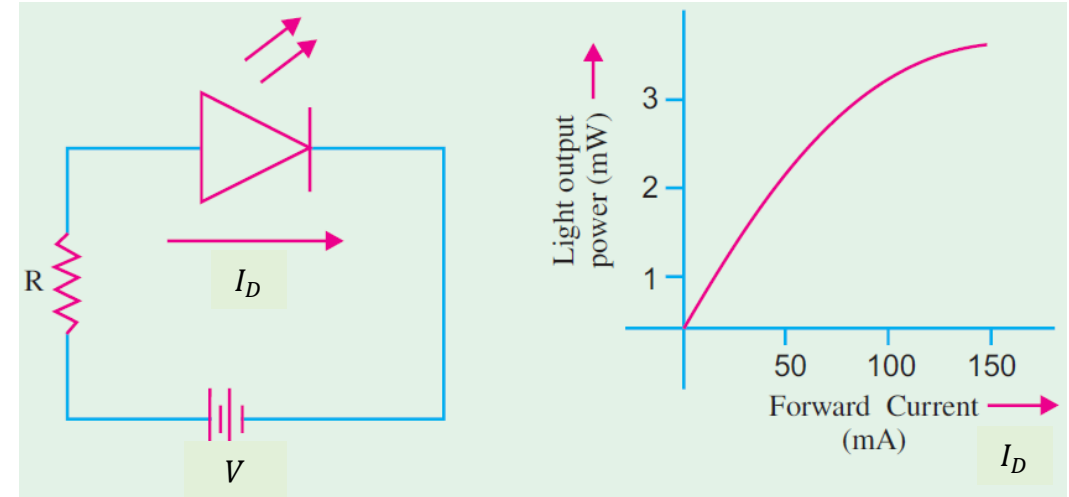
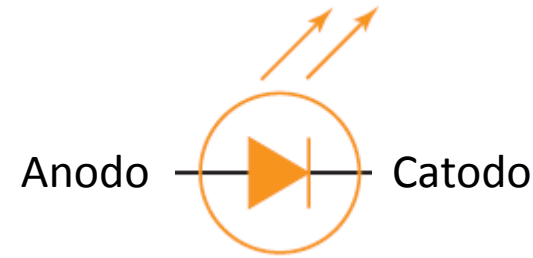
$I_D$  = Corrente de Polarização Direta  
 $I_S$  = Corrente de Saturação Reversa  
 $V_D$  = Tensão de Polarização Direta  
 $n$  = Fator de idealidade ( $1 < n < 2$ )  
 $V_T$  = Tensão térmica: 25 mV à 25 °C



## Fotodiodo

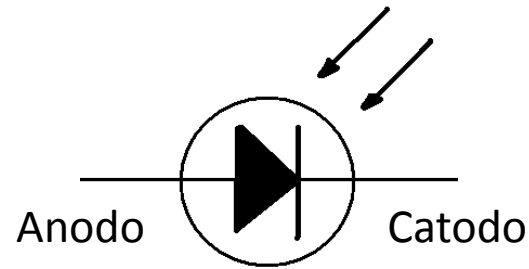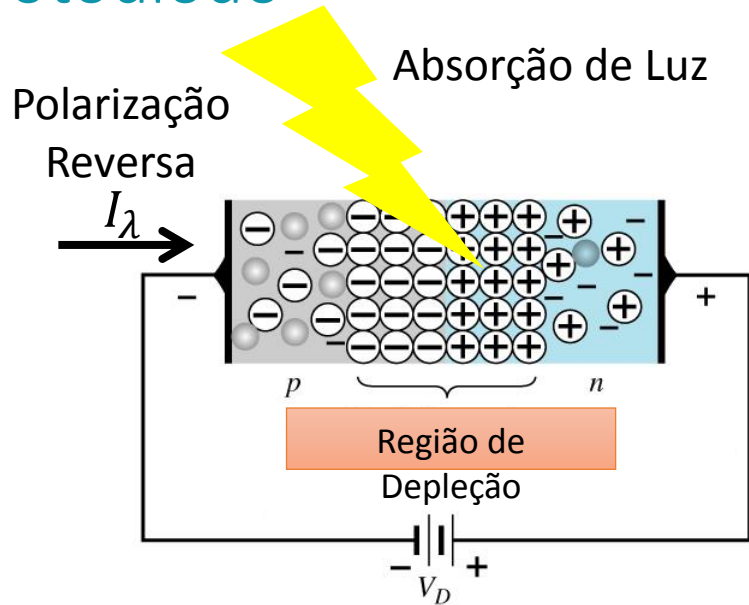
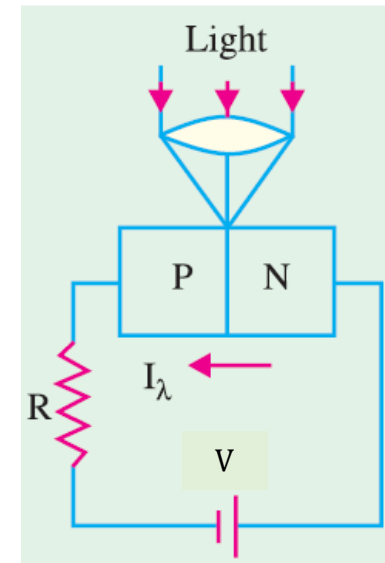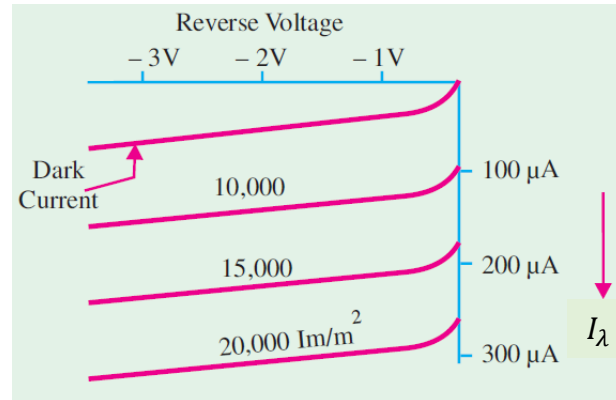
$$I_{\lambda} = I_S \left( e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1 \right) - I_{Ph}$$



$$I_{\lambda} \cong I_S + I_{Ph}$$


- $I_{\lambda}$  = Corrente Total no Fotodiodo
- $I_S$  = Corrente de Escuro
- $I_{Ph}$  = Corrente Fotogerada
- $V_D$  = Tensão de Polarização Direta
- $n$  = Fator de idealidade ( $1 < n < 2$ )
- $V_T$  = Tensão térmica: 25 mV à 25 °C



## ☐ Fotodiodo: Responsividade ( $R_\lambda$ ) e Eficiência Quântica ( $Q.E.$ )

A responsividade (A/W) mede a relação entre a corrente fotogerada e a potência da luz incidente.


$$R_\lambda = \frac{I_{Ph}}{P}$$

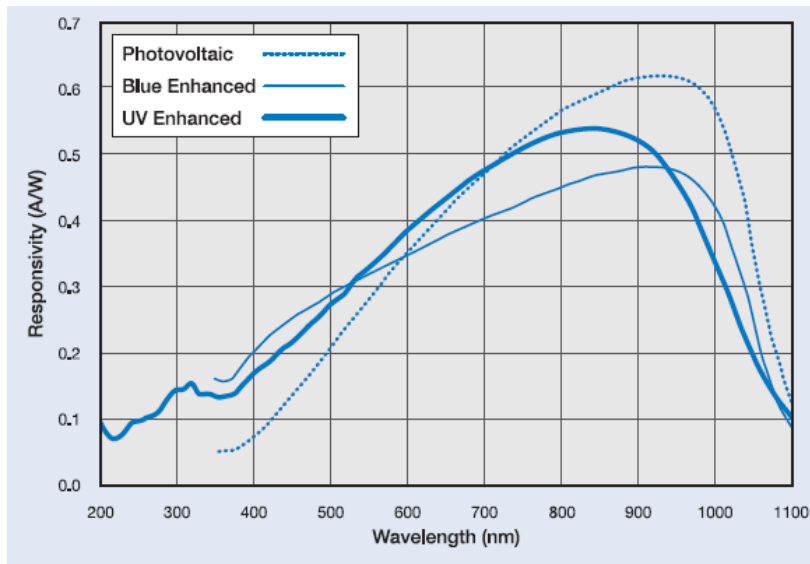

A eficiência quântica mede a fração dos fótons incidentes sobre a junção **pn** que contribuem para a corrente fotogerada.

$$Q.E. = \frac{1,242 R_\lambda}{\lambda(\mu\text{m})} \times 100\%$$

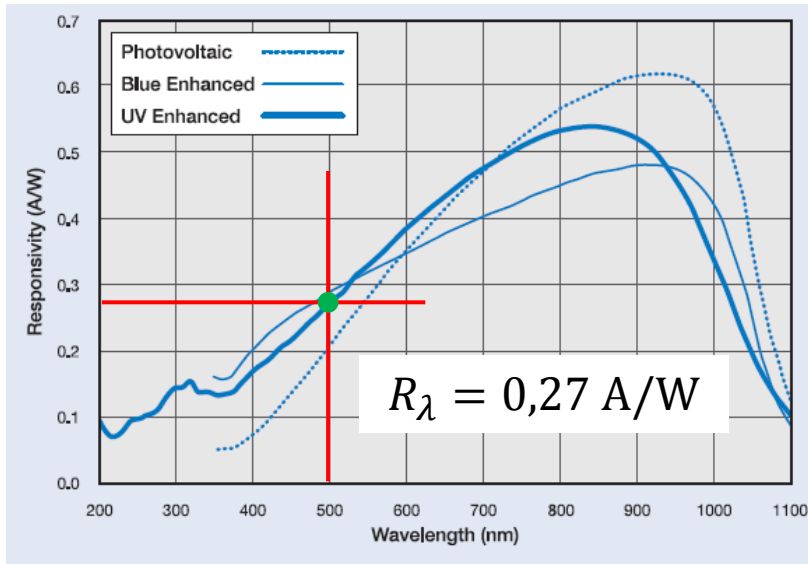- Exemplo: Calcular a eficiência quântica e a corrente fotogerada para um diodo que tipo “*UV Enhanced*” com uma janela de exposição de  $1000 \mu\text{m}^2$  considerando luz monocromática com comprimento de onda de  $500 \text{ nm}$  e uma densidade de potência de  $1000 \text{ W/m}^2$ .



Eficiência Quântica:


$$Q.E. = \frac{1,242R_\lambda}{\lambda(\mu\text{m})} \times 100\% = \frac{1,242 \times 0,27}{0,500} \times 100\% = 67\%$$

Corrente Fotogerada:

$$P = 10^3 \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \times 10^3 \times (10^{-6}\text{m})^2 = 10^6 \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \times 10^{-12}\text{m}^2 = 10^{-6} \text{ W}$$



$$R_\lambda = \frac{I_{Ph}}{P} \quad I_{Ph} = R_\lambda P \quad I_{Ph} = 0,27 \frac{\text{A}}{\text{W}} \times 10^{-6} \text{ W} = 270 \text{ nA}$$

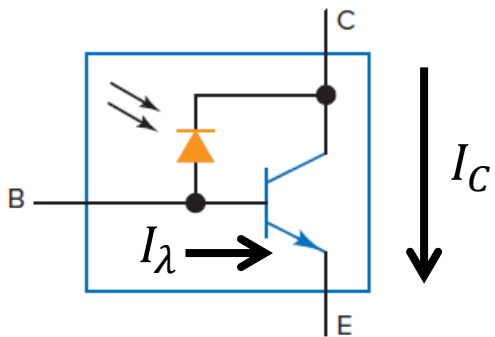❑ Fototransistor: Permite controlar a corrente entre coletor e emissor através da intensidade da luz que atinge a junção base-emissor.




$$I_C = \beta I_\lambda$$



Maior Sensibilidade

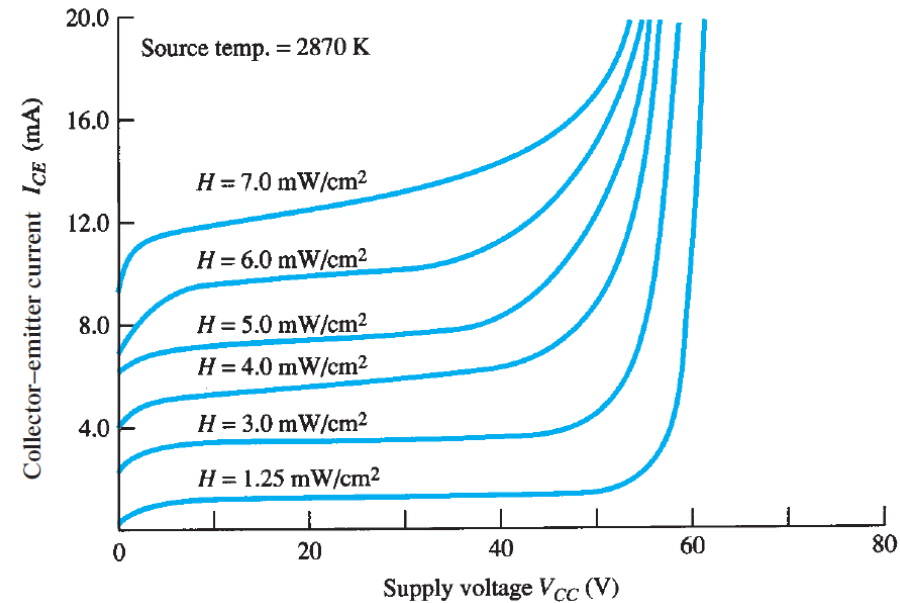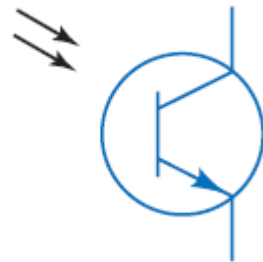

Exemplo de Aplicação

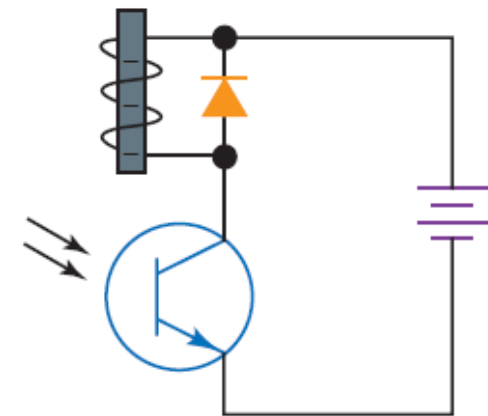

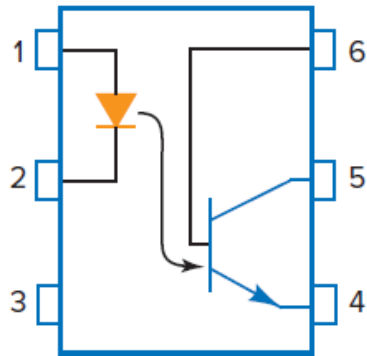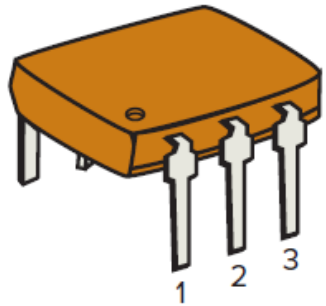❑ Optoisolador: Permite transmitir informação através de luz e obter uma isolação elétrica completa entre dois circuitos.



## 4N25 4N25A 4N26 4N27 4N28


ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_A = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)<sup>(1)</sup>

Characteristic	Symbol	Min	Typ <sup>(1)</sup>	Max	Unit	
<b>INPUT LED</b>						
Forward Voltage ( $I_F = 10\text{ mA}$ )	V <sub>F</sub>	—	1.15	1.5	Volts	
		—	1.3	—		
		—	1.05	—		
Reverse Leakage Current ( $V_R = 3\text{ V}$ )	I <sub>R</sub>	—	—	100	μA	
Capacitance ( $V = 0\text{ V}$ , $f = 1\text{ MHz}$ )	C <sub>J</sub>	—	18	—	pF	
<b>OUTPUT TRANSISTOR</b>						
Collector–Emitter Dark Current ( $V_{CE} = 10\text{ V}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$ )	I <sub>CEO</sub>	4N25,25A,26,27	—	1	50	nA
		4N28	—	1	100	nA
( $V_{CE} = 10\text{ V}$ , $T_A = 100^\circ\text{C}$ )	I <sub>CEO</sub>	All Devices	—	1	—	μA
Collector–Base Dark Current ( $V_{CB} = 10\text{ V}$ )	I <sub>CBO</sub>	—	0.2	—	nA	
Collector–Emitter Breakdown Voltage ( $I_C = 1\text{ mA}$ )	V <sub>(BR)CEO</sub>	30	45	—	Volts	
Collector–Base Breakdown Voltage ( $I_C = 100\text{ μA}$ )	V <sub>(BR)CBO</sub>	70	100	—	Volts	
Emitter–Collector Breakdown Voltage ( $I_E = 100\text{ μA}$ )	V <sub>(BR)ECO</sub>	7	7.8	—	Volts	
DC Current Gain ( $I_C = 2\text{ mA}$ , $V_{CE} = 5\text{ V}$ )	h <sub>FE</sub>	—	500	—	—	
Collector–Emitter Capacitance ( $f = 1\text{ MHz}$ , $V_{CE} = 0$ )	C <sub>CE</sub>	—	7	—	pF	
Collector–Base Capacitance ( $f = 1\text{ MHz}$ , $V_{CB} = 0$ )	C <sub>CB</sub>	—	19	—	pF	
Emitter–Base Capacitance ( $f = 1\text{ MHz}$ , $V_{EB} = 0$ )	C <sub>EB</sub>	—	9	—	pF	



□ São circuitos que implementam operações matemáticas através de níveis discretos de tensão.


Lógica E (AND)

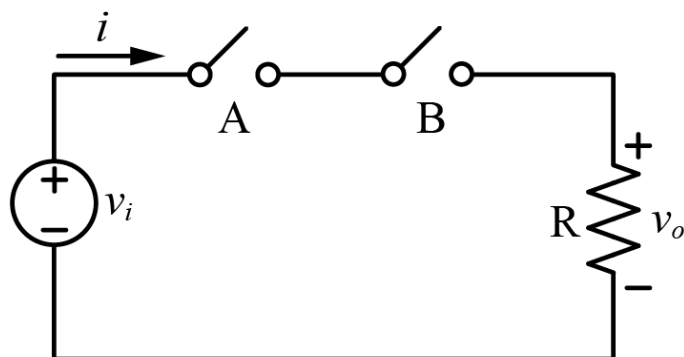

$$v_o = (AB)v_i$$

$$v_o = AB$$


Lógica OU (OR)

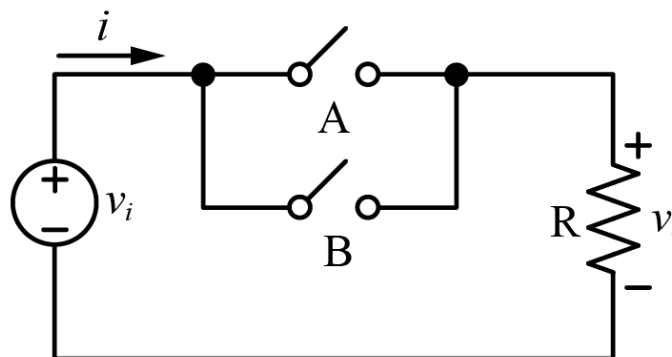

$$v_o = (A + B)v_i$$

$$v_o = A + B$$

Lógica Inversora (NOT)

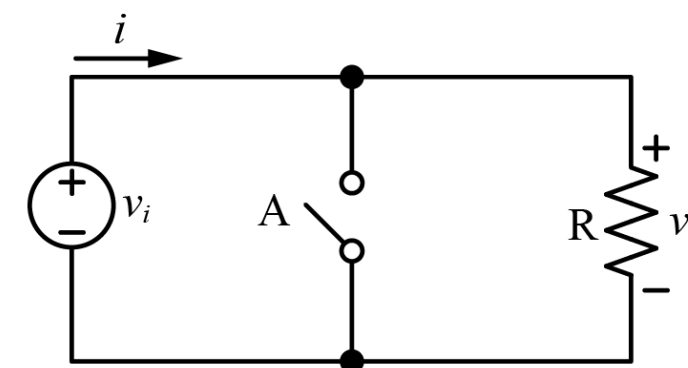








$$v_o = \bar{A}v_i$$

$$v_o = \bar{A}$$



Estado Lógico	Estado Físico	Tensão (V)
0	Desligado	0
1	Ligado	$v_i$

Portas Lógicas: Circuitos que executam funções lógicas.

LOGIC FUNCTION	LOGIC SYMBOL	BOOLEAN EXPRESSION	TRUTH TABLE		
			INPUTS	OUTPUT	
AND		$A \cdot B = Y$	$B$	$A$	$Y$
			0	0	0
			0	1	0
			1	0	0
			1	1	1
			0	0	0
OR		$A + B = Y$	0	0	0
			0	1	1
			1	0	1
			1	1	1
Inverter		$A = \bar{A}$	0	1	
			1	0	

LOGIC FUNCTION	LOGIC SYMBOL	BOOLEAN EXPRESSION	TRUTH TABLE		
NAND		$\overline{A \cdot B} = Y$	0	0	1
			0	1	1
			1	0	1
			1	1	0
NOR		$\overline{A + B} = Y$	0	0	1
			0	1	0
			1	0	0
XOR		$A \oplus B = Y$	1	1	0
			0	1	1
			1	0	1
XNOR		$\overline{A \oplus B} = Y$	1	1	0
			0	0	1
			0	1	0
			1	0	0
			1	1	1
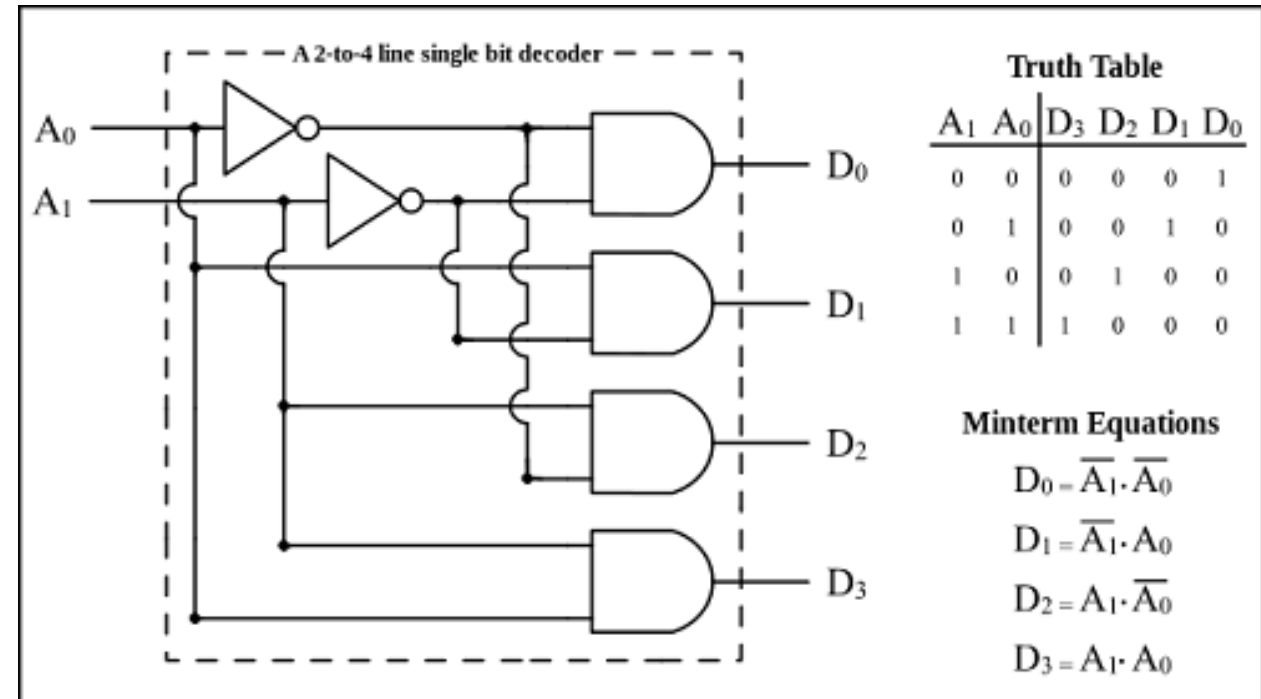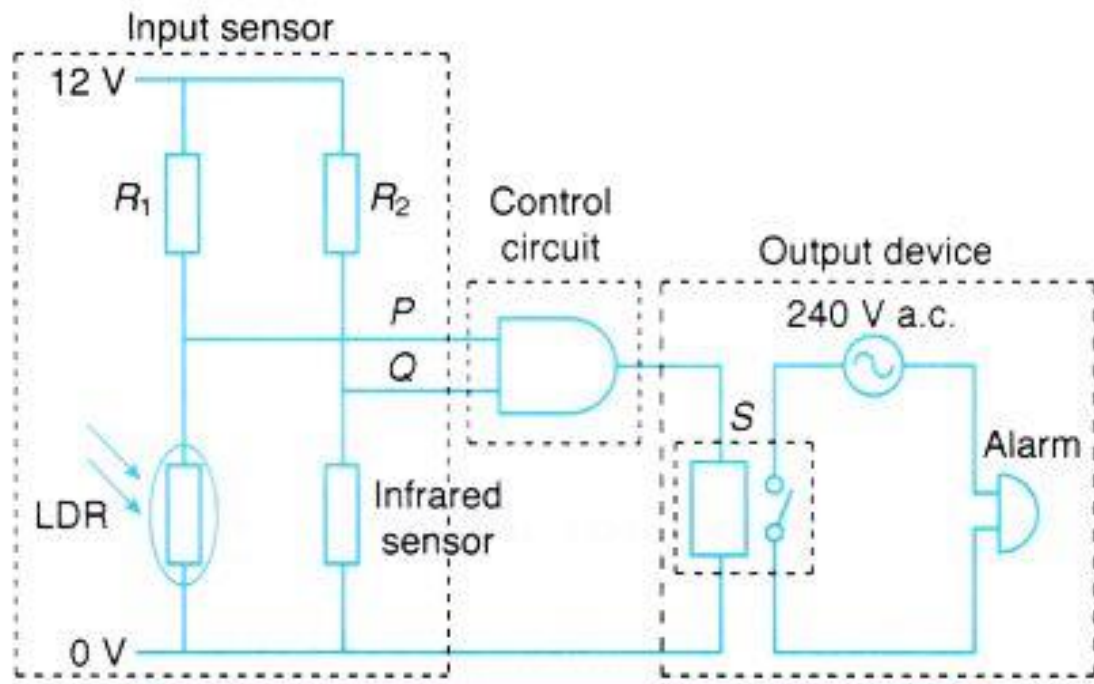
## Portas Lógicas: Exemplos de Aplicação.



**Truth Table**

$A_1$	$A_0$	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

**Minterm Equations**

$$D_0 = \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_0$$

$$D_1 = \bar{A}_1 \cdot A_0$$


$$D_2 = A_1 \cdot \bar{A}_0$$

$$D_3 = A_1 \cdot A_0$$





## Circuitos Integrados

### Lógica TTL

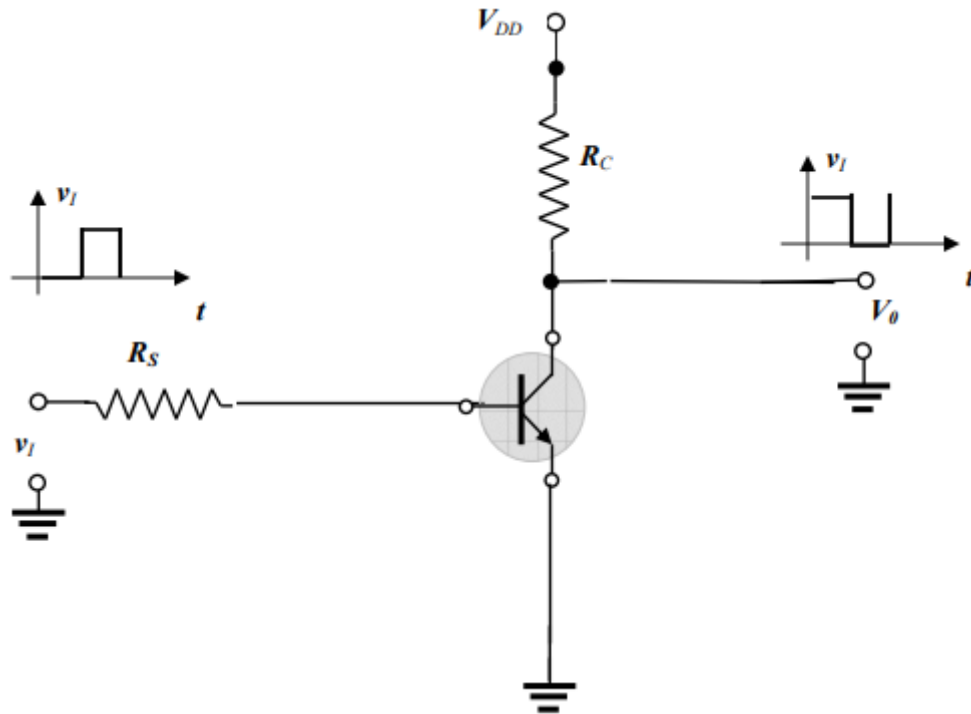

Linha 7400

### Lógica CMOS


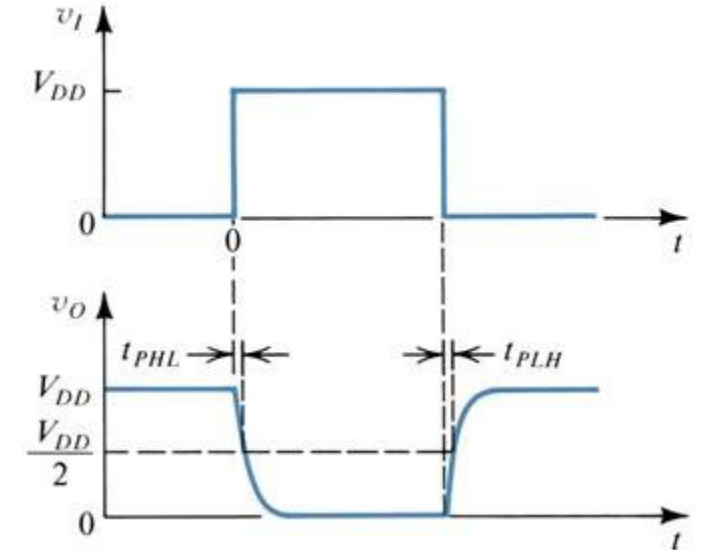
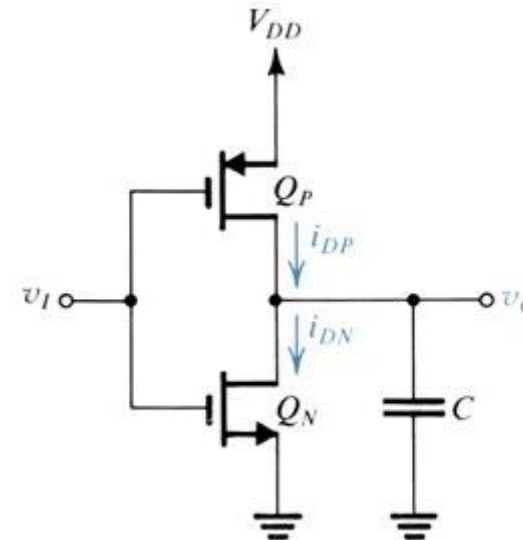


Linha 4000

## □ Circuitos Integrados

Característica	TTL	CMOS
Porta Lógica Básica	NAND	NAND/NOR
Fan-in	12 – 14	> 10
Fan-out	10	50
Corrente Quiescente por Porta	500 $\mu$ A	0,01 $\mu$ A
Margem de Ruído	0,5 V	1,5 V
Imunidade ao Ruído	Boa	Excelente
Atraso de Propagação (ns)	10	50
Alimentação	VDD = 5 V	VDD = 3 – 15 V
Nível Alto	2,4 – 5 V	VDD
Nível Baixo	0 – 0,8 V	0 – 0,5 V

## Circuitos Integrados

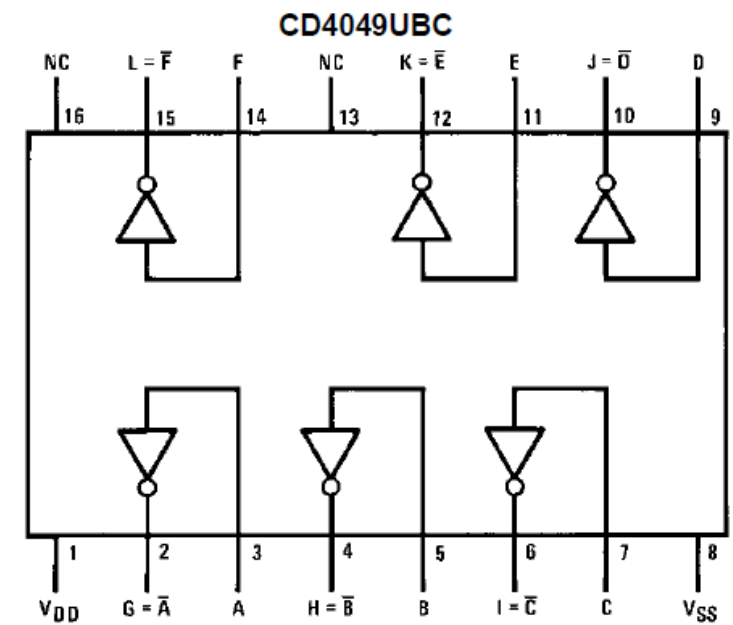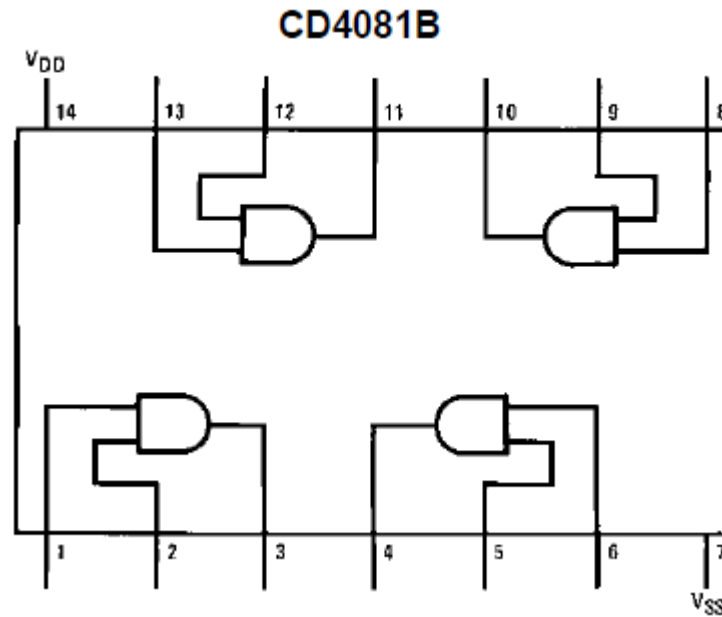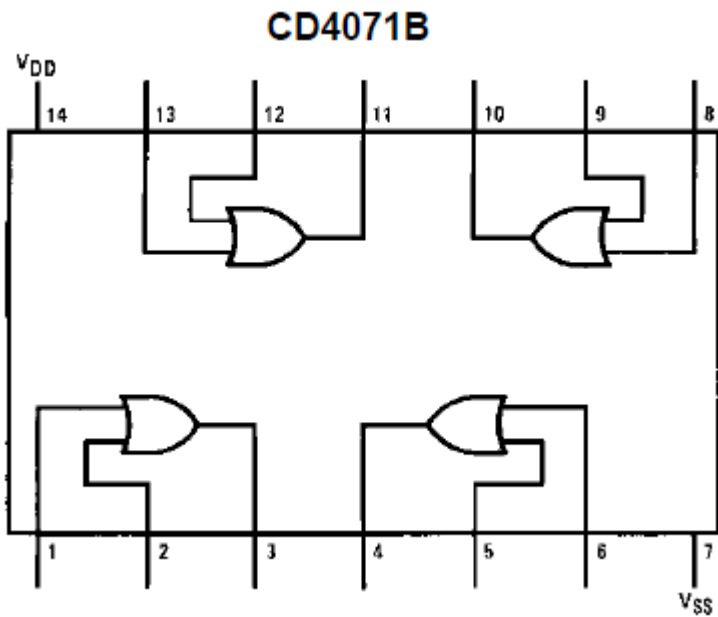

# Referências Bibliográficas

- ❑ Boylestad, Robert L.; Nashelsky, Louis “Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos”, 6 ed., Rio de Janeiro, LTC (1998).
- ❑ Boylestad, Robert L.; Nashelsky, Louis “Electronic Devices and Circuit Theory”, 11 ed., Boston, Pearson (2013).