

Universidade de São Paulo
Escola de Engenharia de São Carlos
Depto. de Engenharia Elétrica e de Computação

Introdução a VHDL

Aula 7

Professora Luiza Maria Romeiro Codá

Aula 7: Introdução a VHDL

Conteúdo:

- Tipos em VHDL:
 - Tipos pré definidos
 - Tipos definidos pelo usuário
- Máquina de estados:
 1. Moore
 2. Mealy
- Prática nº 10: semáforo de cruzamento

Tipos em VHDL

✓ Tipos pré-definidos:

- biblioteca padrão
- biblioteca importada pelo usuário (ex: IEEE)

✓ Tipos definidos pelo projetista:

usa a palavra reservada **TYPE**;

Tipos em VHDL: pré-definidos na biblioteca work:

- BIT : assume valor '0' ou '1'
- BIT_VECTOR: designa um conjunto de bits. Ex: "10101" ou x"00FF"
- BOOLEAN: assume valores { true, false} (Útil apenas para descrições abstratas, onde um sinal só pode assumir dois valores)
Obs: Em VHDL os valores booleanos (false and true) não são idênticos ao lógico '0' e '1'.
- REAL : Ex: -1.0 / +2.35 / 37.0 / -1.5E+23
(Utilizado durante desenvolvimento da especificação)
- INTEIRO: são números que variam de $(-2^{31} - 1) \leq x \leq (2^{31} - 1)$.
Ex: +1 / 5 / 1232 / -1234
- CHARACTER : é definido por caracter entre aspas simples "a", "x", "A"
VHDL não é "case sensitive", exceto para o tipo Character.
- STRING: tipo que designa um conjunto de caracteres.
Ex: "vhdl"

Tipos em VHDL: pré-definidos na biblioteca na biblioteca IEEE:

- STD_LOGIC
- STD_LOGIC_VECTOR

Precedência



Valor		Estado Lógico	
U		Não Inicializado	
X		Desconhecido Forte	
0	1	Nível Baixo Forte	Nível Alto Forte
W		Desconhecido Fraco	
L	H	Nível Baixo Fraco	Nível Alto Fraco
Z		Alta Impedância	
-		Não Importa	

Tipos em VHDL: definidos pelo usuário:

A linguagem VHDL tem a flexibilidade de proporcionar que o projetista defina seus próprios tipos de dados possibilitando:

- Que o código seja mais fácil de modificação;
- Com os próprios tipos de dados minimiza-se erros de definições de tipos e ranges os quais são comuns em projetos grandes

Tipos em VHDL definidos pelo usuário :

Utiliza-se a palavra reservada **TYPE**

A definição de tipos de dados podem ser :

- Baseados em inteiros
- Baseados em tipos enumerados
- Baseados em arranjos (Array)

Tipos em VHDL definidos pelo usuário :

- Baseados em inteiros:

Sintaxe:

```
TYPE <type_name> IS RANGE <type_range>;
```

A definição do tipo **INTEGER** no pacote STD é:

```
TYPE INTEGER IS RANGE - 2147483674 TO 2147483674
```

Exemplo definições pelo usuário de tipos para hora, minuto, segundo:

```
TYPE hora IS RANGE 0 TO 23; -- sinal do tipo hora só podem assumir valores de 0 a 23  
TYPE minuto IS RANGE 0 TO 59;  
TYPE segundo IS RANGE 0 TO 59;
```


Tipos em VHDL definidos pelo usuário :

- Baseados em tipos enumerados:

Sintaxe:

```
TYPE <type_name> IS (state_names);
```

Utilizados para definir tipos de sinais baseados em estados :Ex máquinas de Estados

A definição do tipo BOOLEAN na biblioteca STD é:

```
TYPE BOOLEAN IS (false,true);
```

A definição do tipo BIT na biblioteca work é:

```
TYPE BIT IS ('0', '1');
```

Exemplo: 1. definições pelo usuário de tipos para máquina de estado psrs um robô

```
TYPE maquina_estado IS ( parado, frente, tras direita esquerda );
```

2. Declaração do tipo enumerado "temperatura"

```
TYPE temperatura IS (baixa, media, alta);
```

Exemplo de atribuição de valores de sinal de tipo "temperatura"

```
Temp_Forno <= media;
```

Tipos em VHDL definidos pelo usuário :

- Baseados em arranjos (Array):

Sintaxe:

```
TYPE <type_name> IS ARRAY (array_range) OF data_type;
```

A definição do tipo STD_LOGIC_VECTOR na biblioteca STD é:

```
TYPE STD_LOGIC_VECTOR IS ARRAY (NATURAL RANGE<>) OF STD_LOGIC;  
--NATURAL RANGE<> significa arange indefinido, ou seja, que o usuário define o  
-- RANGE no tipo natural
```

Exemplo: 1. definição pelo usuário do tipo enumerado temperatura

```
TYPE maquina_estado IS ( parado, frente, tras direita esquerda );
```

2. Declaração do tipo "vetor_temperatura", vetor com 8 elementos do tipo "temperatura" (TYPE temperatura IS (baixa, media, alta);

```
TYPE vetor_temperatura IS ARRAY (0 TO 7) OF temperatura;
```


Máquina de estados

- uma máquina de estados é um circuito sequencial síncrono, que transita numa sequência predefinida de estados;
- A transição entre os estados é comandada por um sinal de controle(clock);
- O estado atual é definido por um elemento de memória e o estado futuro é determinado com base no estado atual e nas condições das entradas.

Máquina de estados

Máquinas de Estados podem ser representadas por meio de um diagrama de estados.

Exemplo:

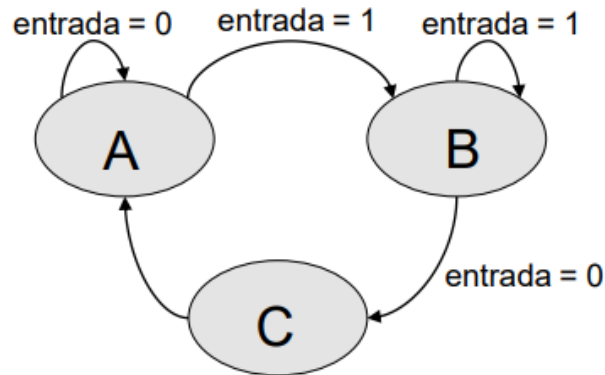

Estado	Saída
A	0
B	0
C	1

Cada transição ocorre em um evento do relógio, tanto de um estado para outro quanto para o mesmo estado

Máquina de estados

Há dois tipos de máquinas de estados: **Moore** e **Mealy**.

- ✓ Em máquinas **Moore**, as saídas(estados futuros) dependem apenas do **estado atual**.


$$\textit{Moore: Saídas} = f(\textit{Estado Atual,})$$

- ✓ Em máquinas **Mealy**, as saídas (estados futuros) dependem do **estado atual** e das **entradas**.


$$\textit{Mealy: Saídas} = f(\textit{Estado Atual, Entradas})$$

Máquina de estados

Moore

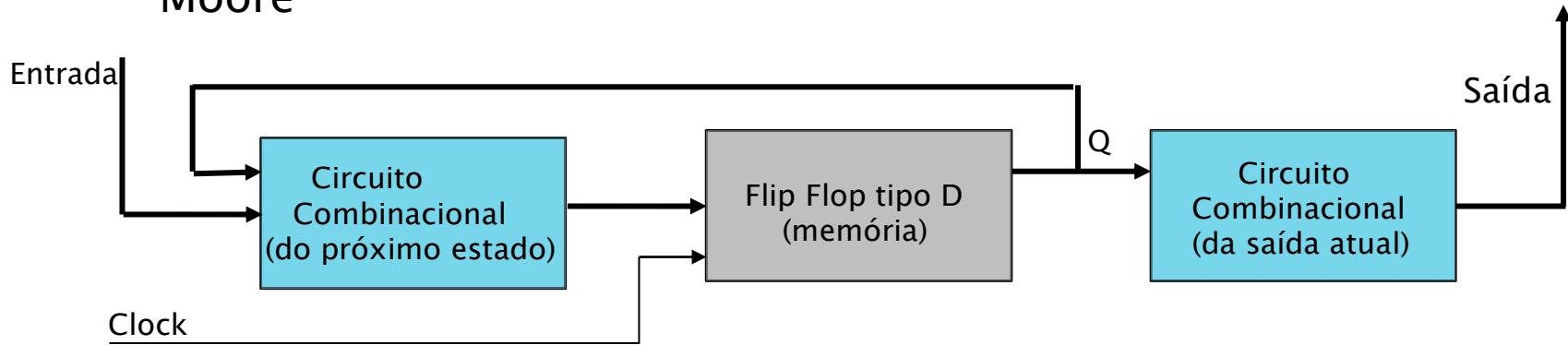

Mealy

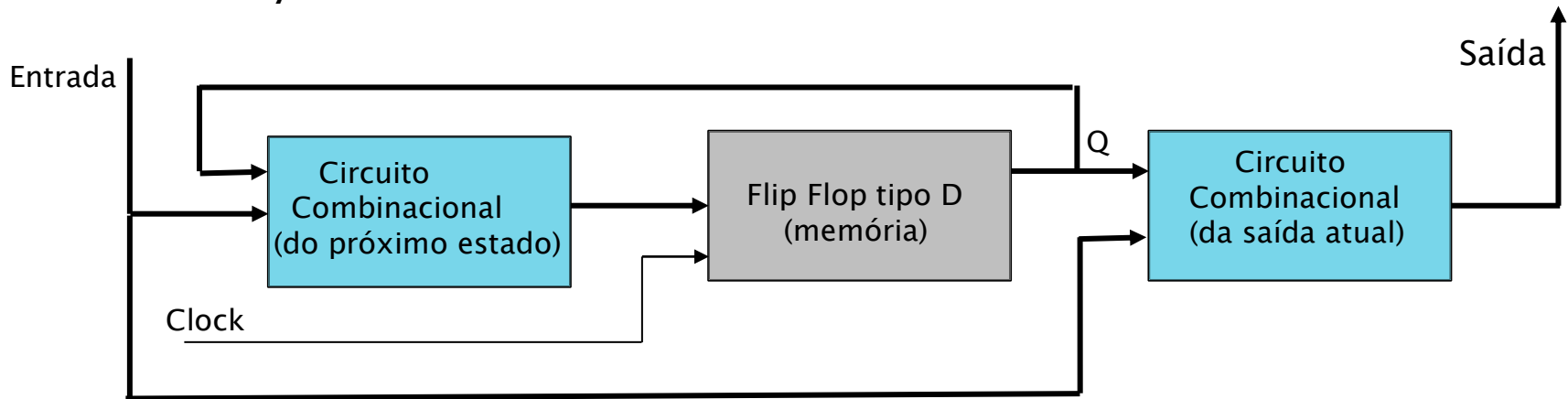

Máquina de estados

A ferramenta de síntese, no caso o *software* Quartus II- Altera, identifica que uma descrição é de uma máquina de estados se a descrição contém um **objeto que armazena o estado atual**, uma **definição de transição de estados** e uma **especificação de valores de saída**.

É possível e aconselhável definir um novo tipo enumerado com os nomes dos estados, a fim de facilitar a leitura do código e a documentação. A ferramenta de síntese gera, neste caso, uma codificação para cada estado. As codificações mais comuns são apresentadas na tabela a seguir.

Tabela 1 – Exemplo de codificação de estados pela ferramenta de síntese para uma máquina de estados com 5 estados

Estado definido no código	Binário	Código Gray	"Único um" ou "one-hot"
reset	000	000	00001
estado_A	001	001	00010
estado_B	010	011	00100
estado_C	011	010	01000
estado_D	100	110	10000

Máquina de Estados


Sequência de passos a seguir para realizar o projeto:

- Inicialmente define-se um tipo enumerado contendo o nome dos estados e os sinais para cada tipo:

```
TYPE tipo_estado IS (parado, decisao, leitura, escrita);  
SIGNAL estado_atual, próximo_estado : tipo_estado;
```

- Cada estado pode ser transcrito utilizando-se CASE;
- A transição de estados é realizada através de IF-ELSE;

Máquina de Moore

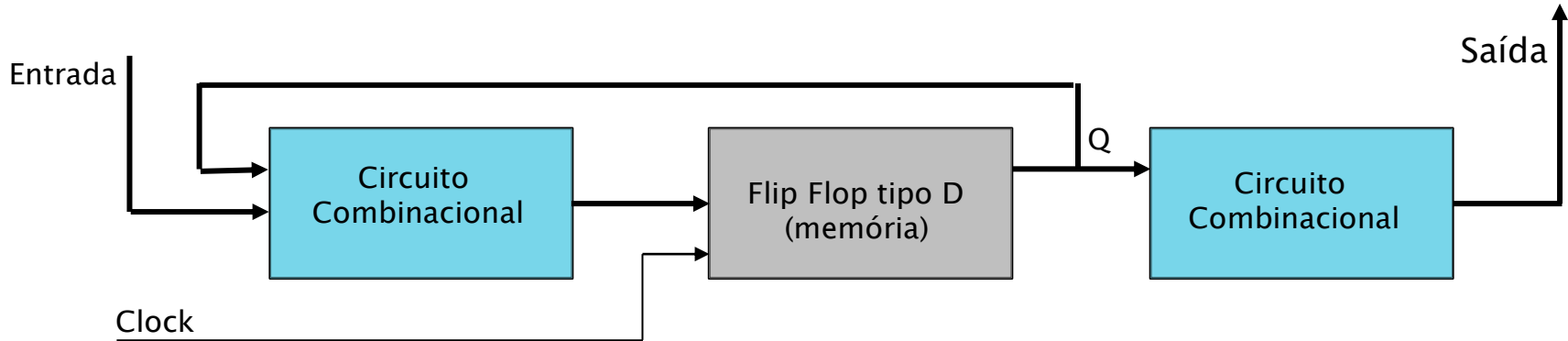


$$Saídas = f(\text{Estado Atual},)$$

Descrição de Máquina de Moore

com 4 estados, 1 entrada e 1 saída.

Máquina de estados a ser descrita

 

Descrição de Máquina de Moore (continuação)

com 4 estados, 1 entradas e 1 saída.

PARTE 1

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;

ENTITY est_maq_moore IS
    PORT(clk, reset      : IN  STD_LOGIC;
         ent : IN  STD_LOGIC; -- entrada
         saida      : OUT STD_LOGIC); -- Saída
END est_maq_moore;

ARCHITECTURE a OF est_maq_moore IS
    -- Definição de novo tipo enumerado
    TYPE estado_tipo IS (s0, s1, s2, s3); --definição do 4 estados
    SIGNAL estado: estado_tipo; -- Cria o sinal estado cujo tipo é ESTADO_TIPO
BEGIN
    -- Processo de Controle de estados da máquina de Moore
    PROCESS(clk, reset)
    BEGIN
        IF reset = '1' THEN
            estado <= s0;

            ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN -- verifica borda de subida do clock
                -- Máquina de estados usando CASE
                --Lógica combinacional que decide qual será o próximo estado
                --está no próximo slide

            END IF;
        END PROCESS;
    END a;
```

Descrição de Máquina de Moore (continuação)

com 4 estados, 1 entrada e 1 saída.

PARTE 2 -- Máquina de estados
--Lógica combinacional que decide qual será o próximo estado
--na máquina de moore o valor da saída independe da entrada

```
CASE estado IS
  WHEN s0 =>
    saida <= '0';
    IF ent = '1' THEN
      estado <= s2;
    END IF;
  WHEN s1 =>
    saida <= '1';
    IF ent = '0' THEN
      estado <= s0;
    ELSE
      estado <= s2;
    END IF;
  WHEN s2 =>
    saida <= '1';
    IF ent = '1' THEN
      estado <= s3;
    END IF;
  WHEN s3 =>
    saida <= '0';
    IF ent = '1' THEN
      estado <= s1;
    END IF;
END CASE;
```

Descrição de Máquina de Moore (continuação)

com 4 estados, 1 entrada e 1 saída.

PARTE 3

Circuito Gerado:


 


Diagrama de Estados Gerado:

 


Descrição de Máquina de Moore (continuação)

com 4 estados, 1 entrada e 1 saída.

Codificação dos estados:

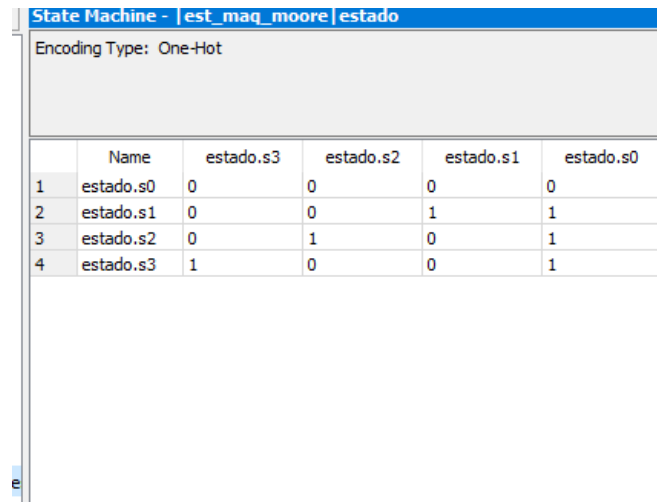Após a compilação, a ferramenta de síntese atribui valores aos estados criados na descrição do projeto "est_maq_moore".



	Name	estado.s3	estado.s2	estado.s1	estado.s0
1	estado.s0	0	0	0	0
2	estado.s1	0	0	1	1
3	estado.s2	0	1	0	1
4	estado.s3	1	0	0	1

s0 = "0000", s1 = "0011", s2 = "0101" e s3 = "1001"


Estado s0 recebeu o valor "0000" porque foi o primeiro valor listado na declaração "TYPE".

Descrição de Máquina de Moore (continuação)

com 4 estados, 1 entrada e 1 saída.

Codificação dos estados:

Após a compilação, a ferramenta de síntese atribui valores aos estados criados na descrição do projeto. Ela utiliza a codificação "One-Hot", para atribuir valores a cada estado, nessa codificação a quantidade de FFs utilizada é a mesma da quantidade de estados, deixando o circuito mais rápido, porém consumindo mais lógica. Esses valores podem ser visualizados, após compilação na janela **Table of Content/Analysis & Synthesis/State Machines** :

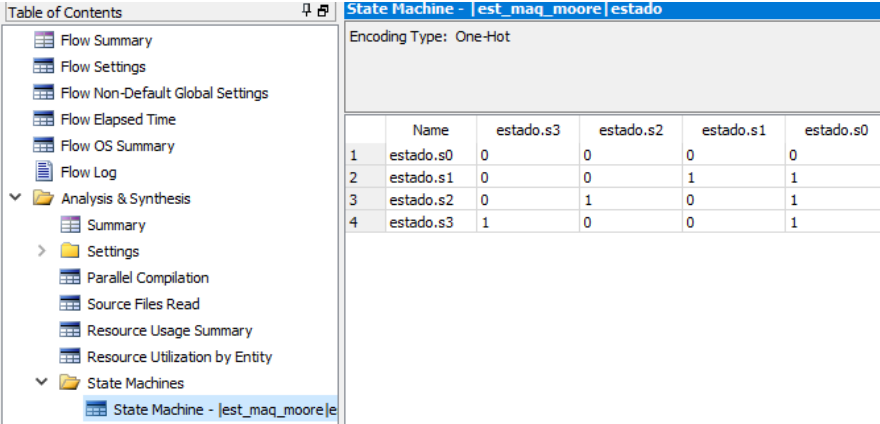


	Name	estado.s3	estado.s2	estado.s1	estado.s0
1	estado.s0	0	0	0	0
2	estado.s1	0	0	1	1
3	estado.s2	0	1	0	1
4	estado.s3	1	0	0	1

Para mudar o código de “one-Hot” para outro segue os passos:
Assignment/Setting


Descrição de Máquina de Moore (continuação) com 4 estados, 1 entrada e 1 saída.

Codificação dos estados:

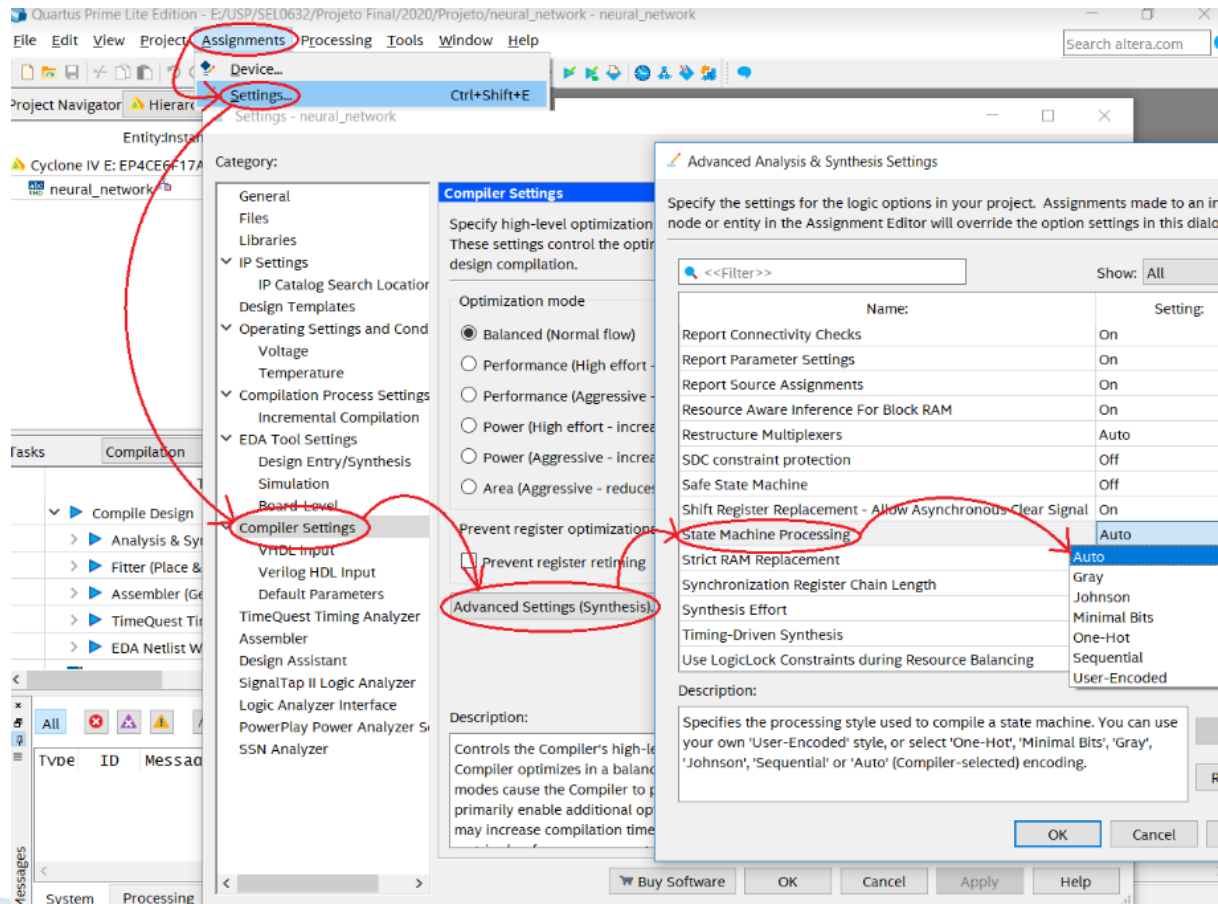Utilizar o código de “one-Hot” para codificação de estados não é crucial caso o circuito projetado seja pequeno, porém se quiser alterar esse código para códigos que consomem menor lógica, ex. código Gray, seguir os passos da Figura:



Máquina de Mealy

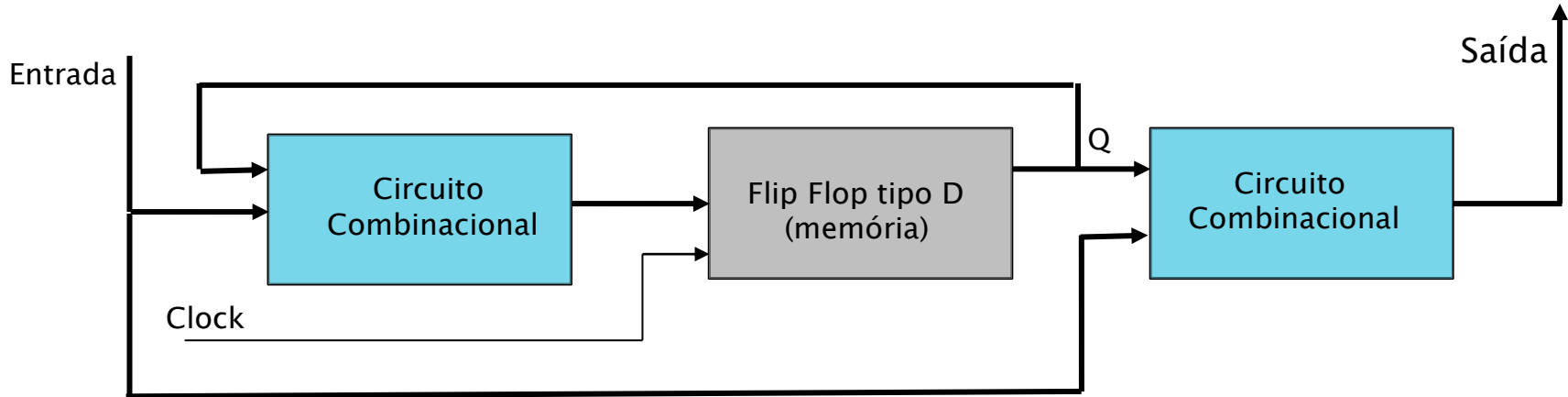


$$Saídas = f(\text{Estado Atual}, \text{Entradas})$$

Descrição de Máquina de Mealy

com 4 estados, 1 entrada e 1 saída.

Máquina de estados a ser descrita

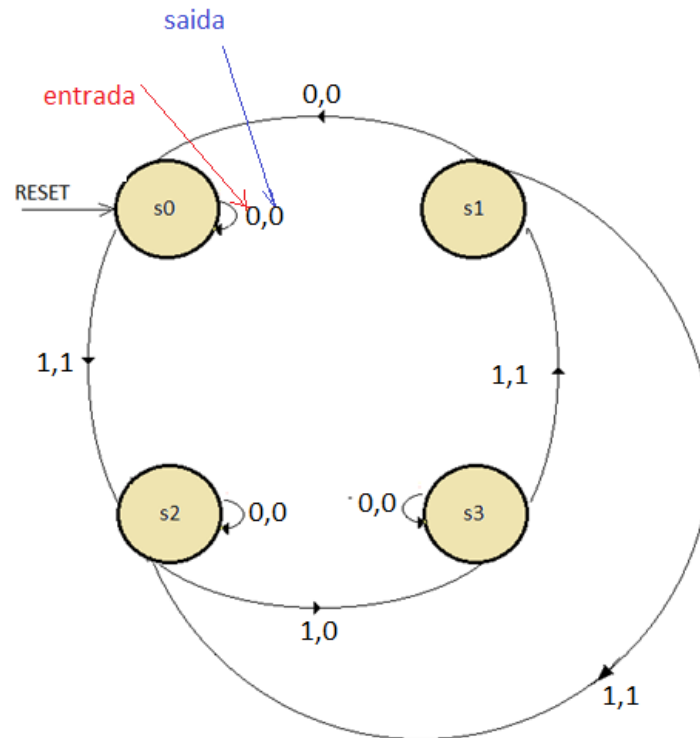

Descrição de Máquina de Mealy com 4 estados, 1 entrada e 1 saída.

PARTE 1

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
ENTITY maq_mealy IS
    PORT ( ck          : IN std_logic;
          reset       : IN std_logic;
          entrada     : IN std_logic;
          saída       : OUT std_logic );
END maq_mealy;

ARCHITECTURE a OF maq_mealy IS
    -- Definição de novo tipo enumerado
    TYPE state_type IS (s0, s1, s2, s3);
    SIGNAL estado: state_type;
BEGIN
    -- Processo de controle de estado da máquina de Mealy
    PROCESS (ck, reset)
    BEGIN
        IF reset = '1' THEN
            estado <= s0;
        ELSIF ck'EVENT AND ck = '1' THEN
            -- Máquina de Estados
            --está no slide seguinte
        END IF;
    END PROCESS;
    -- Processo de controle de saída
    -- o valor da saída depende da entrada
    saída <= '1' WHEN entrada = '1' AND (estado = s1 OR estado = s3) ELSE
        '0';
END a;
```

Descrição de Máquina de Mealy (continuação)

com 4 estados, 1 entrada e 1 saída.

-- Máquina de estados (Mealy)

--Lógica combinacional que decide qual será o próximo estado

PARTE 2

CASE estado IS

WHEN s0 =>

IF entrada = '1' THEN

estado <= s2;

END IF;

WHEN s1 =>

IF entrada = '0' THEN

estado <= s0;

ELSE

estado <= s2;

END IF;

WHEN s2 =>

IF entrada = '1' THEN

estado <= s3;

END IF;

WHEN s3 =>

IF entrada = '1' THEN

estado <= s1;

END IF;

END CASE;

-- Processo de controle de saída

Descrição de Máquina de Mealy (continuação)

com 4 estados, 1 entrada e 1 saída.

PARTE 3

Circuito Gerado:



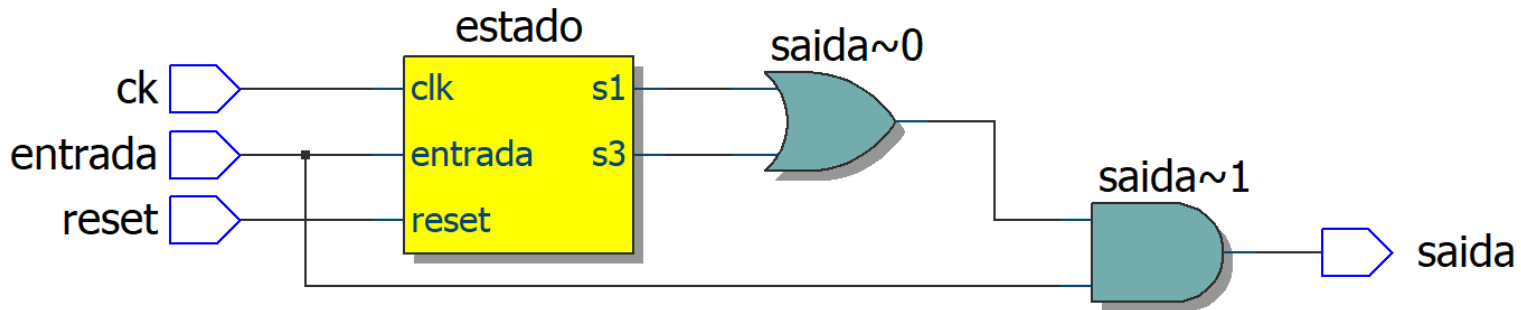
 


Diagrama de estados gerado:

Visualizar em Tools/Netlist Viewer/State Machine Viewer

 


Pratica 10: semáforo de cruzamento usando Máquina de estados

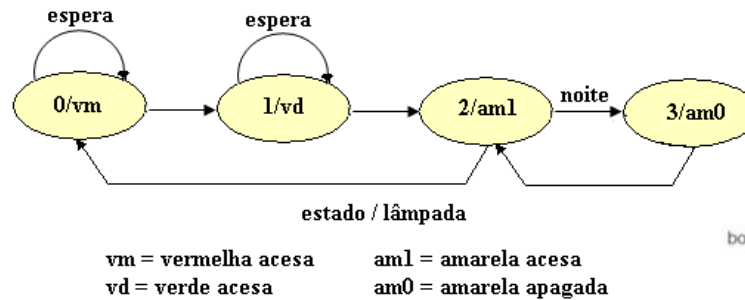

Exemplo 2: Descrição de Máquina de Moore

com 3 estados, 2 entradas e 1 saída.

Máquina de estados a ser descrita

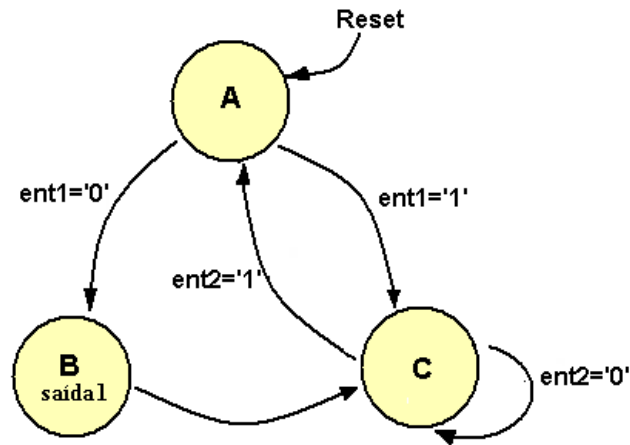

Resolução do Exemplo 2 ;Descrição de Máquina de Moore (continuação) com 3 estados, 2 entradas e 1 saída.

PARTE 1

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;

ENTITY est_maq IS
    PORT(clk      : IN  STD_LOGIC;
         reset    : IN  STD_LOGIC; -- Reset = '1' leva ao estado A
         ent1, ent2 : IN  STD_LOGIC; -- Duas entradas
         saida1    : OUT STD_LOGIC); -- Saída
END est_maq;

ARCHITECTURE a OF est_maq IS
    -- Definição de novo tipo enumerado
    TYPE state_type IS (state_A, state_B, state_C);
    SIGNAL state: state_type; -- Cria o sinal state cujo tipo é STATE_TYPE
BEGIN
    -- Processo de Controle de estados da máquina de Moore
    PROCESS(clk, reset)
    BEGIN
        IF reset = '1' THEN
            state <= state_A;
        -- verifica borda de subida do clock

        ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
```


Resolução do Exemplo 2 ;Descrição de Máquina de Moore (continuação) com 3 estados, 2 entradas e 1 saída.

PARTE 2

-- Máquina de estados
--Lógica combinacional que decide qual será o próximo estado

```
        CASE state IS
          WHEN state_A =>
            IF ent1= '0' THEN
              state <= state_B;
            ELSE
              state <= state_C;
            END IF;
          WHEN state_B =>
            state <= state_C;
          WHEN state_C =>
            IF ent2 = '1' THEN
              state <= state_A;
            END IF;
          WHEN OTHERS =>
            state <= state_a;
        END CASE;
      END IF;
    END PROCESS;
  END IF;

END PROCESS;
```

Resolução do Exemplo 2 ;Descrição de Máquina de Moore (continuação) com 3 estados, 2 entradas e 1 saída.

PARTE 3


```
-- Define a saída da Máquina de Estado  
-- Apenas o estado_B leva a saída ao valor 1  
  
WITH state SELECT  
    saida1 <= '0' WHEN state_A,  
            '1' WHEN state_B,  
            '0' WHEN state_C;  
END a;
```

Descrição de Máquina de Moore (continuação)


com 3 estados, 2 entradas e 1 saída.

PARTE 5

 - RTL Gerado em Tools/Netlist Viewers/RTL viewer



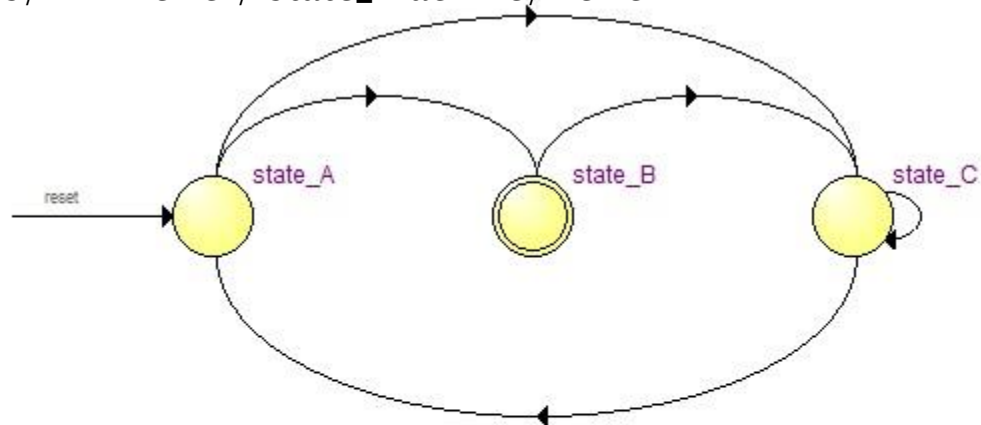- Diagrama de Estados Gerado:
Em Tools/RTL viewer/ state_machine/viewer



	Source State	Destination State	Condition
1	state_A	state_C	(ent1)
2	state_A	state_B	(!ent1)
3	state_B	state_C	
4	state_C	state_C	(!ent2)
5	state_C	state_A	(ent2)

Resolução do Exemplo 2 ; Descrição de Máquina de Moore (continuação) com 3 estados, 2 entradas e 1 saída.

PARTE 6

Codificação dos estados:

Após a compilação, a ferramenta de síntese gera a mensagem informando qual a atribuição de estados estabelecida para a descrição "est_maq":

state_A = "00", state_B= "01" e state_C = "10"

	Name	state_bit_1	state_bit_0
1	state_A	0	0
2	state_B	1	0
3	state_C	0	1

state_A recebeu o valor "00" porque foi o primeiro valor listado na declaração "TYPE".