



Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação - EESC-USP

# SEL-0415 Introdução à Organização de Computadores

## Aula 2 : Decodificadores

**Profa. Luiza Maria Romeiro Codá**

# INTRODUÇÃO ( Resumo):

Estudo ou análise de um Computador:

- **ORGANIZAÇÃO:** (implementação) : hardware, relacionada aos componentes físicos

Exs: tecnologia utilizada na memória, frequência do relógio, monitor, teclado, mouse.

- **ARQUITETURA:** características de interesse do programador, software ( programa do computador)

Exs: Conjunto de instruções, tamanho da palavra, modo de endereçamento das instruções

# 1ª Parte curso: Organização do Computador


- Estudo de como os componentes, memórias e dispositivos de entrada e saída, são ligados ao microprocessador;
- Implementação do hardware externo ao microprocessador;
- Tecnologia utilizadas nos diversos dispositivos e memórias utilizados.

# MODELO DE VON NEUMANN

A arquitetura básica de um computador consiste de 4 partes principais:

---

 - *CPU (ULA + Controle + Registradores)*
- *Memória principal*
- *dispositivo de entrada/saída*
- *dispositivo de conexão (barramento de dados)*



# Os Princípios de Von Neumann (Revisão aula 1)

## O Conceito Von Neumann:

- computador visto como uma Máquina de programa armazenado
- seqüencialmente executado
- CPU comunica-se com **apenas** um dispositivo de cada vez

# Implementação do Modelo de Von Neumann


- ✓ **Apenas 1 duto (barramento) faz a comunicação entre CPU e memórias ou dispositivos de I/O**
- ✓ **Esse duto consiste em :**
  - um conjunto de linhas de endereços (geradas pela CPU)
  - um conjunto Linhas de dados (enviadas ou recebidas pela CPU)
  - um conjunto de linhas de controle (geralmente gerados pela CPU)
- ✓ **A CPU (ou microprocessador) deve selecionar apenas 1 dispositivo (memórias ou I/O) de cada vez para se comunicar**

Portanto, necessário que o circuito de hardware implementado para o Sistema microprocessado possibilite que a CPU selecione apenas 1 dispositivo por vez.

Para tal utiliza-se  **DECODIFICADORES**


# Representação da CPU e barramentos

Microprocessador

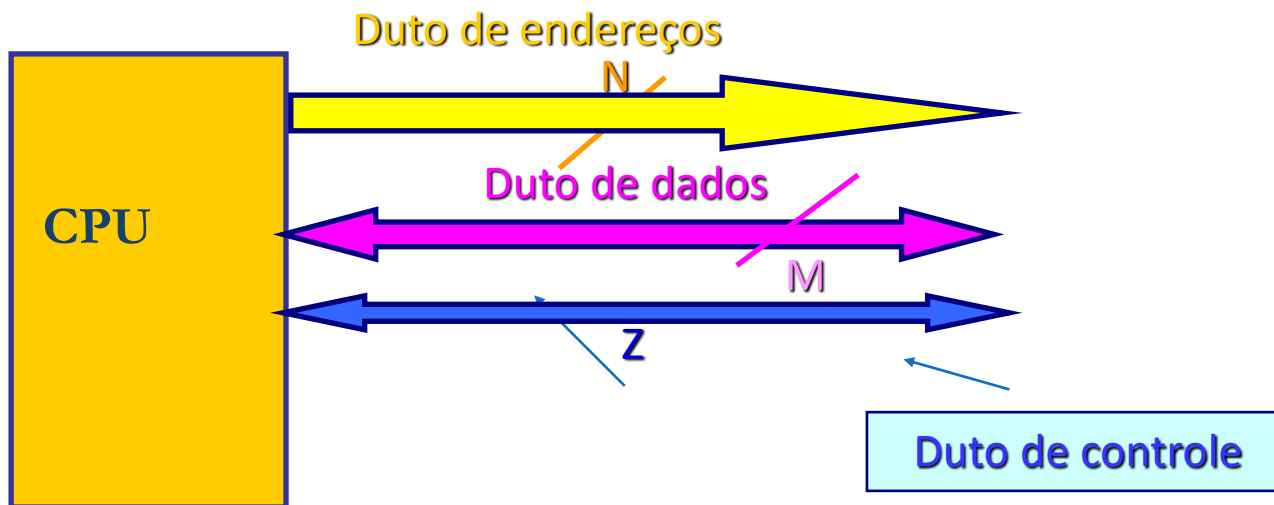

Onde N, M e Z são o número de linhas de endereços, dados e sinais de controle, respectivamente, que podem variar de acordo com a escolha do microprocessador

# Microprocessador (CPU) de 64K x 8

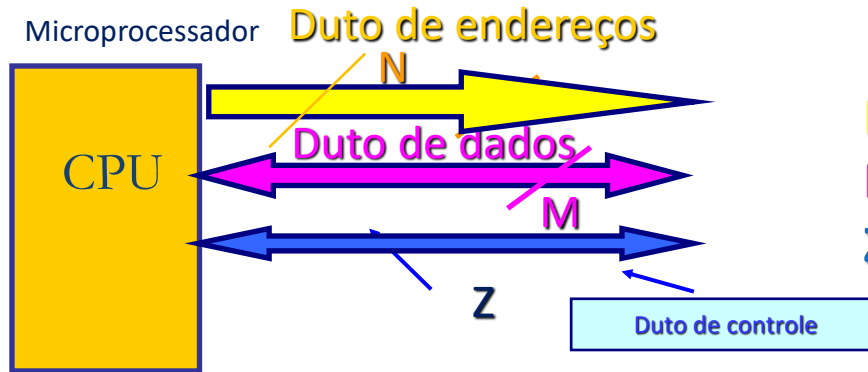

**N = 16** nomeados: A15 a A0


**M = 8** nomeados: D7 a D0

**Z no mínimo = 2** →  $\overline{\text{RD}}$  e  $\overline{\text{WR}}$

0000h



FFFFh

 

Um microprocessador de 16 linhas de endereços (A15 a A0)


consegue gerar  $2^{16}$  endereços diferentes = 65536 endereços

Que pode ser representado por 64K (onde K = 1024)


Cada endereço endereça o conjunto de 8 bits de dados (D7 a D0)


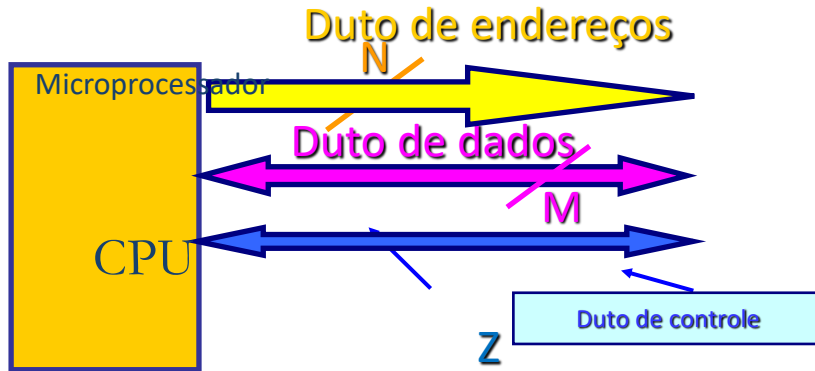
# Capacidade de endereçamento do Microprocessador (CPU)



 Representação do espaço de endereçamento do microprocessador




Microprocessado de 64Kx8:

$$64K = 2^6 \times 2^{10} \rightarrow 6 + 10 = 16 \text{ linhas de endereços}$$


Cada linha de endereço acessam 8 bits
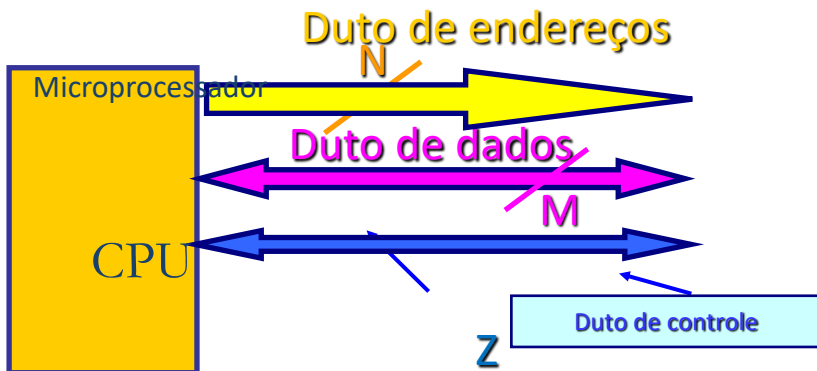
# Capacidade de endereçamento do Microprocessador (CPU)




Espaço de endereçamento do microprocessador

64K x8

 

ENDEREÇO EM HEXADECIMAL	ENDEREÇO EM BINÁRIO															
	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
0000h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
⋮	⋮															
FFFFh	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
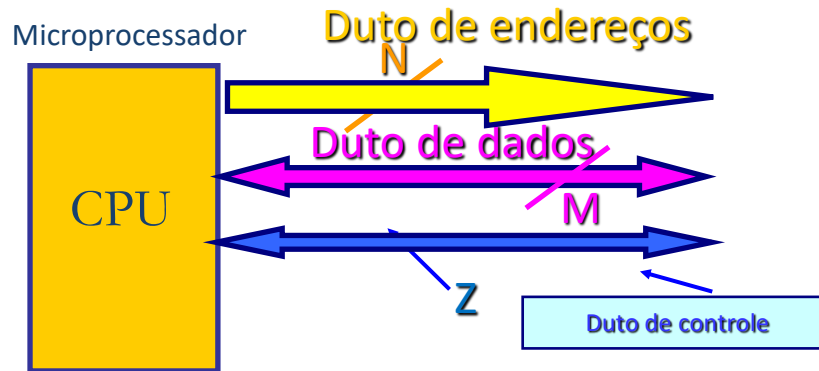
# Comunicação do Microprocessador (CPU) de 64K x 8 com os dispositivos



**N = 16** nomeados: **A15 a A0**

**M = 8** nomeados: **D7 a D0**

**Z no mínimo = 2** →  **$\overline{RD}$  e  $\overline{WR}$**

O microprocessador para enviar dados para memórias ou dispositivos saída

**ESCRITA**



coloca o sinal de controle  **$\overline{WR}$**  = '0'


O microprocessador para receber dados de memórias ou dispositivos entrada

**LEITURA**



coloca o sinal de controle  **$\overline{RD}$**  = '0'
 
# Microprocessador (CPU) com capacidade de endereçamento diferentes




linhas de endereços:

$$64K = 2^6 \times 2^{10} \Rightarrow 6 + 10 = 16 \text{ linhas}$$

linhas de endereços:

$$128K = 2^7 \times 2^{10} \Rightarrow 7 + 10 = 17 \text{ linhas}$$

# Microprocessador (CPU) de 128K x 8

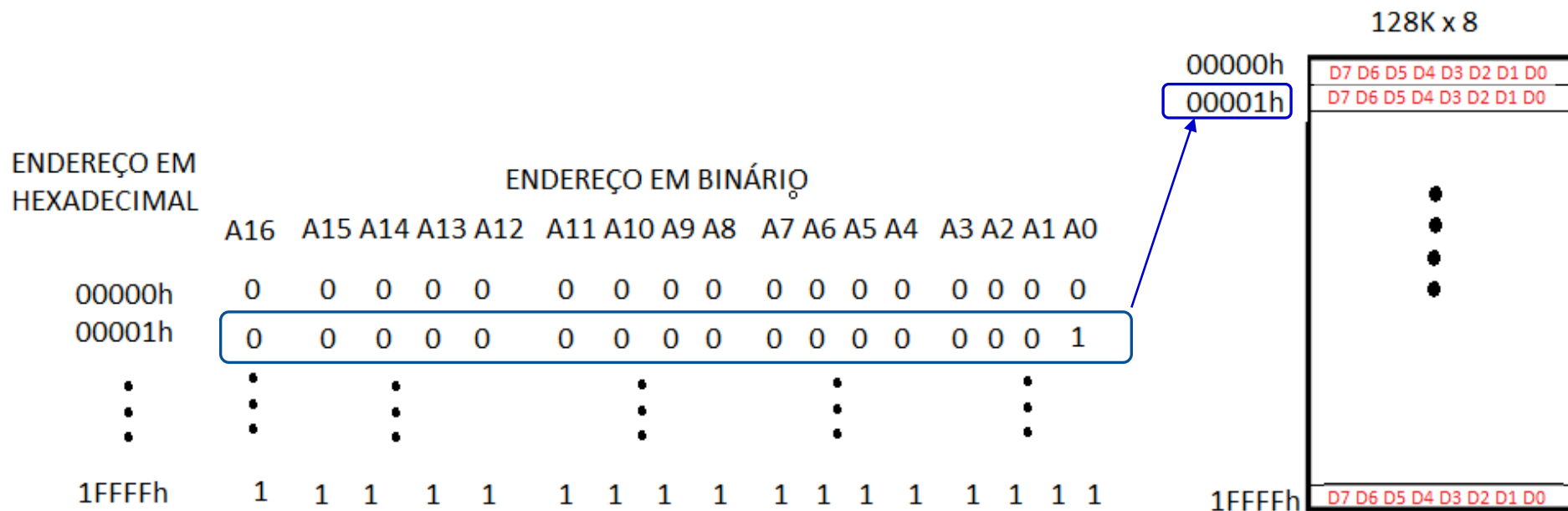

# Microprocessador (CPU) de 128K x 8


Representação gráfica do espaço de endereçamento do microprocessador

128K x 8

ENDEREÇO EM HEXADECIMAL

ENDEREÇO EM BINÁRIO

	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
0000h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
⋮	⋮		⋮			⋮				⋮						⋮	
1FFFFh	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

 


# Microprocessador (CPU) de 64K x 16

Representação gráfica do espaço de endereçamento do microprocessador


64K x 16

ENDEREÇO EM HEXADECIMAL	ENDEREÇO EM BINÁRIO															
	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
0000h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
⋮																
⋮																
⋮																
FFFFh	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

 

# Implementação do Modelo de Von Neumann

Microprocessador

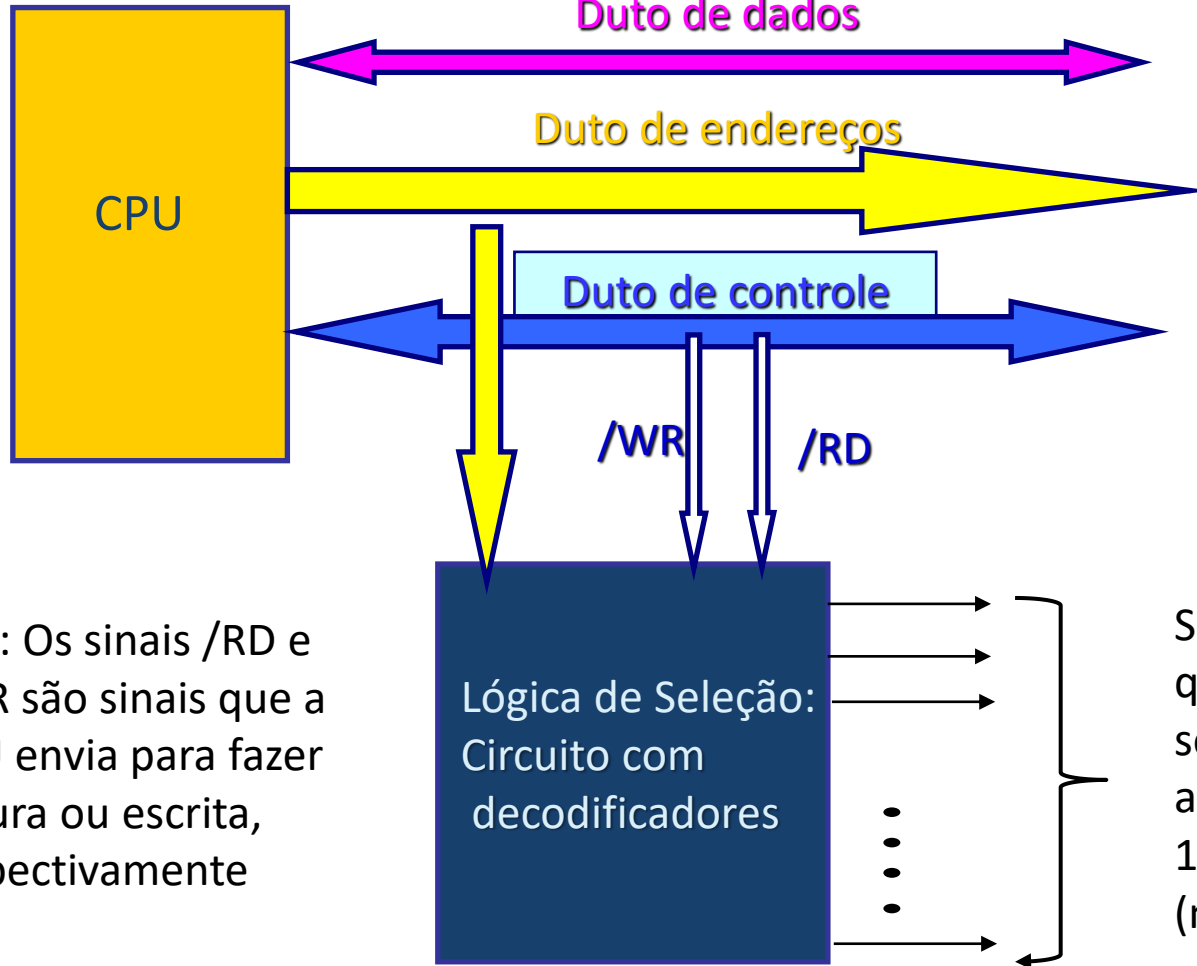

Obs: Os sinais /RD e /WR são sinais que a CPU envia para fazer leitura ou escrita, respectivamente


Sinais que selecionam apenas 1 dispositivo (memória ou I/O)



# DECODIFICADORES (Revisão)
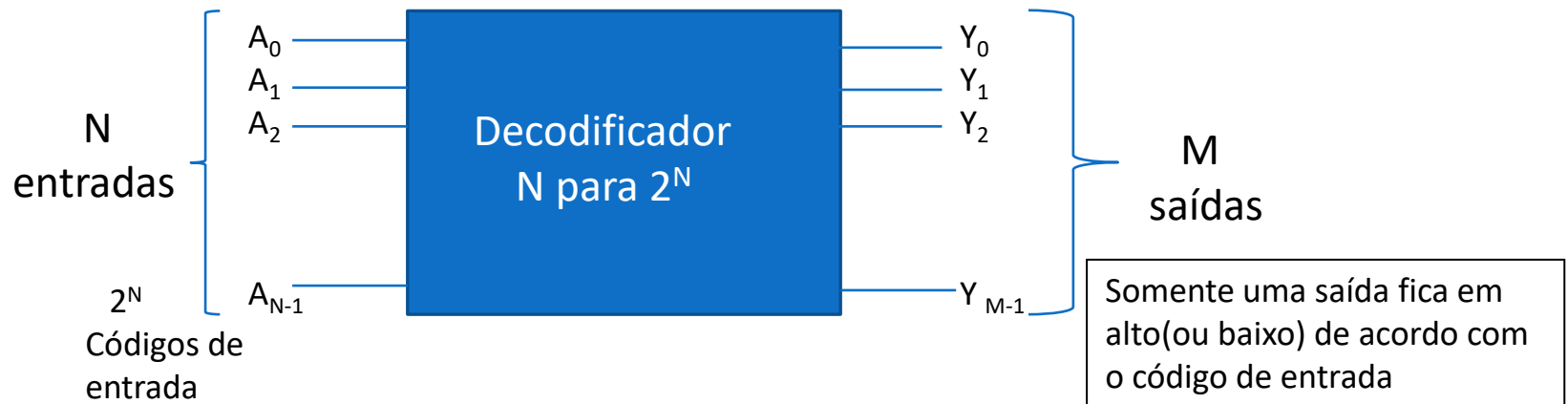
## Decodificador N X M:

converte um código binário de N bits que lhe é apresentado como entrada, em M linhas de saída, sendo que cada linha de saída será ativada por uma, e somente uma, das possíveis combinações dos bits de entrada ( $M = 2^N$ )




Existem decodificadores que quando a saída está ativa o valor dela é “1” e outros que apresentam a saída ativa em “0”. Nos circuitos de seleção de projetos de microcomputadores utiliza-se decodificadores com saídas ativas em “0” porque nas memórias e grande parte das interfaces, o sinal de seleção é ativo em “0”.

# DECODIFICADORES

- Cada saída é ativada por um único código binário aplicado nas entradas;
- o índice da saída indica o valor do código binário que ativa essa saída.

Entradas		Saídas			
B	A	Q0	Q1	Q2	Q3
0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

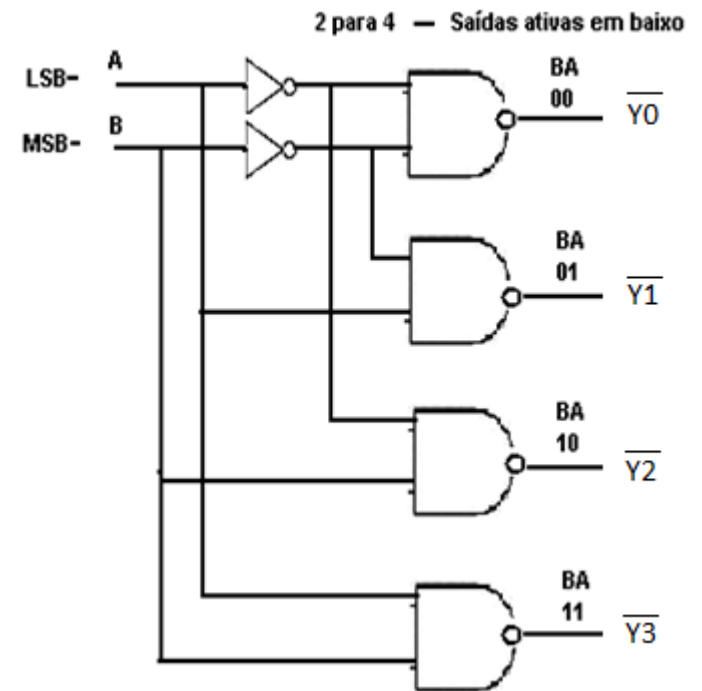

Decodificador 2 para 4

# 7442 : DECODIFICADOR 4 para 10


com saídas ativas em nível baixo

Tabela para o 7442

TABELA 4-para-10														
	Entradas				Saídas									
Num	D	C	B	A	M0	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9
0	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H
1	L	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H
2	L	L	H	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H
3	L	L	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H
4	L	H	L	L	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H
5	L	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H
6	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H
7	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H	H
8	H	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H
9	H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L
I	H	L	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
N	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
V	H	H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
A	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
L	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
I.	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
H = nível alto = 1														
L = nível baixo = 0														



Obs: A entrada D do decodificador representa o bit mais significativo.

# 7442 : DECODIFICADOR 4 para 10

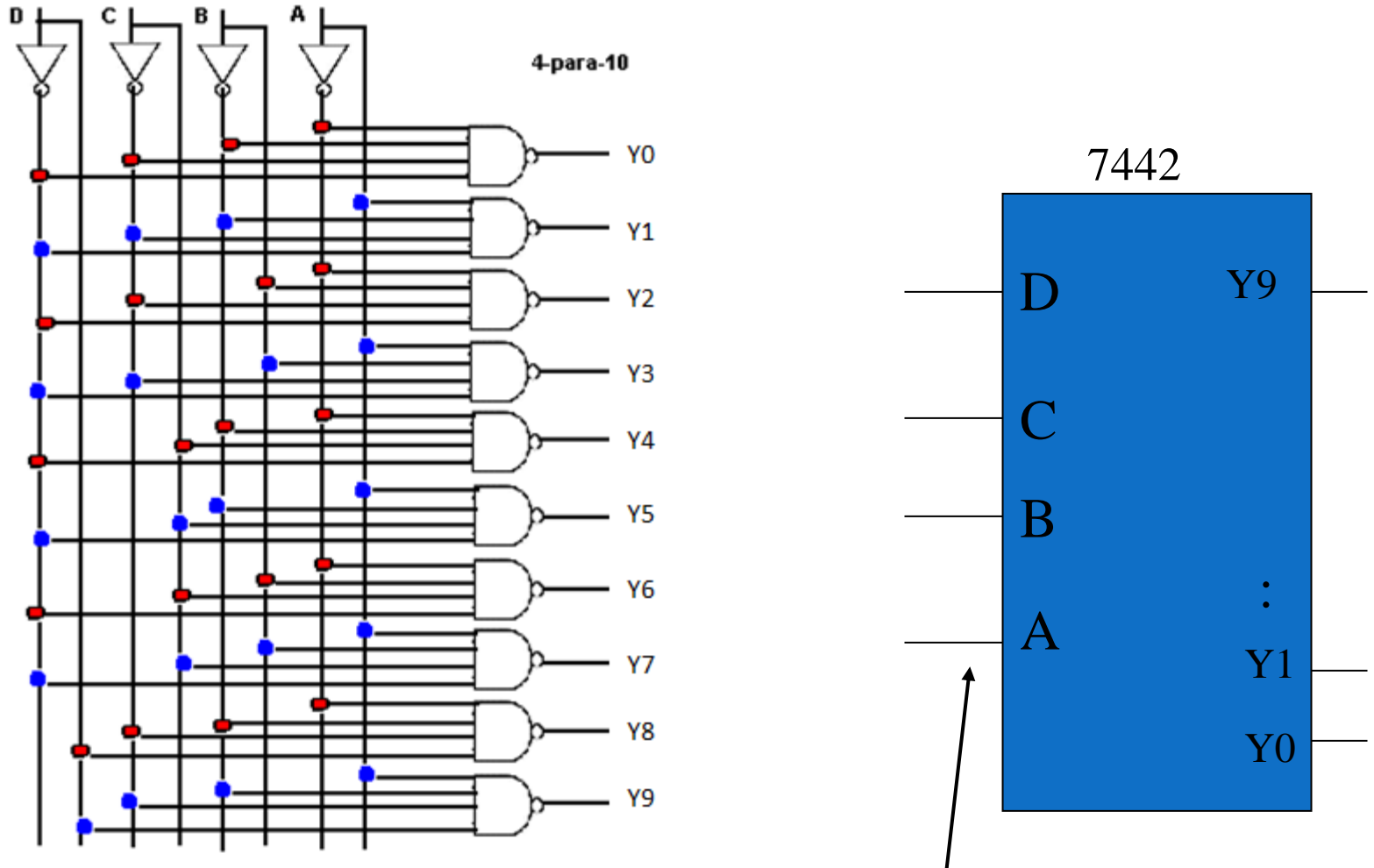


Entradas: D C B A ( D é o bit + significativo)  
Saídas: Y0 a Y9 ( dez saídas)

# 7442 : DECODIFICADOR 4 para 10

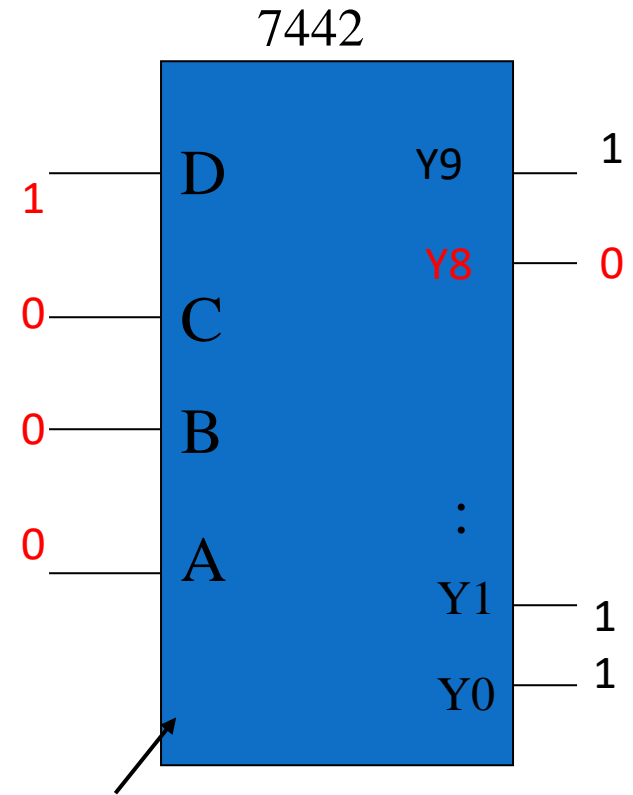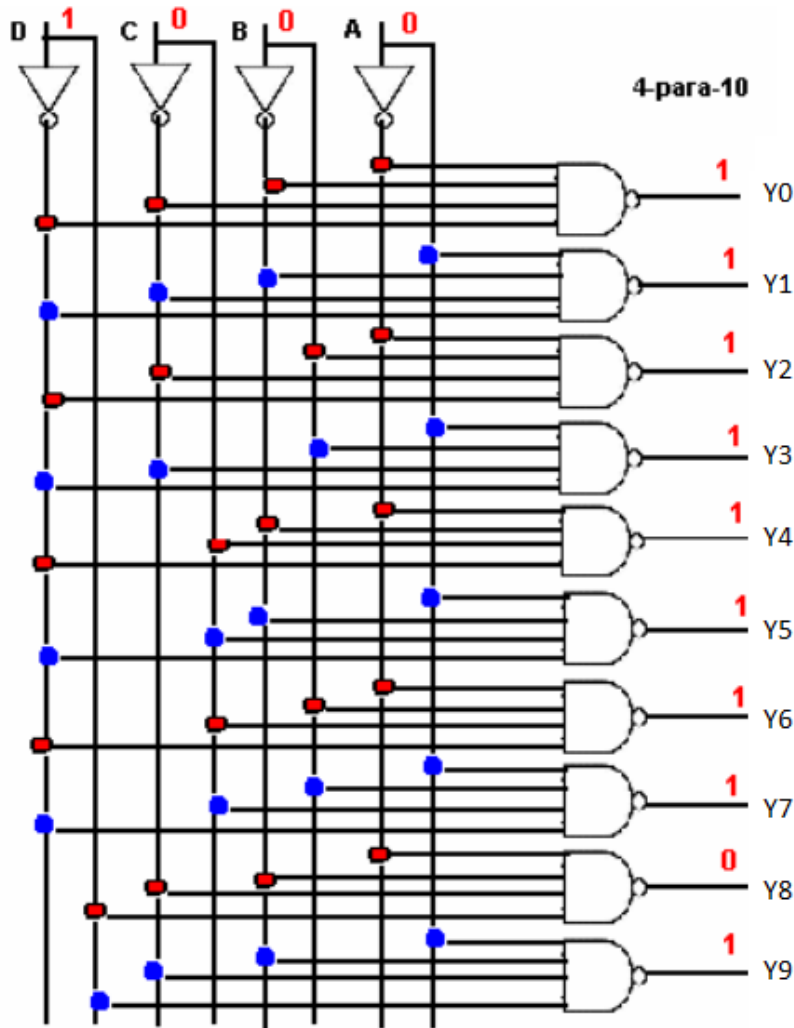

Entradas: D='1' C='0' B='0' A='0' (D é o bit + significativo) → Entrada =(1000)<sub>b</sub> = 8  
Saídas: Y0 a Y9 ( dez saídas) → Y8 ='0' é selecionada as demais são ='1'

# 7442 : DECODIFICADOR 4 para 10

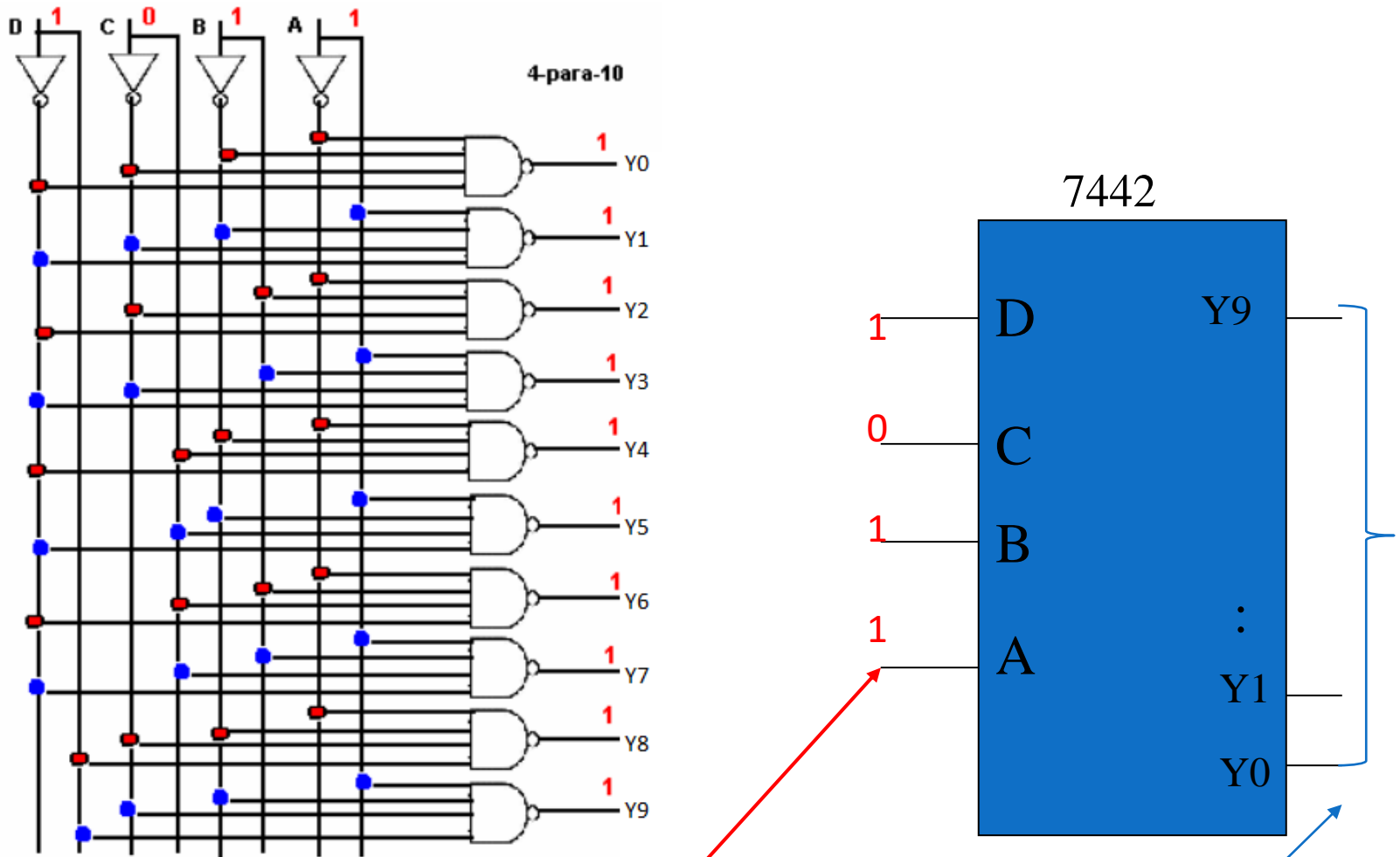

Entradas: D C B A = ( 1011)<sub>b</sub> = 11 em decimal



Saídas: Y0 a Y9 ( dez saídas) nenhuma saída é selecionada, todas serão = '1'

# 74154 : DECODIFICADOR DE 4 para 16

TABELA DE 4-para-16																						
		Entradas				Saídas																
<b>G1</b>	<b>G2</b>	D	C	B	A	M0	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	
L	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
L	L	L	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
L	L	L	L	H	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
L	L	L	L	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
L	L	L	H	L	L	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
L	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
L	L	H	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	
L	L	H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	
L	L	H	L	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H	
L	L	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H	
L	L	H	H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H	
L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H	
L	L	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H	H	
L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H	
L	H	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
H	L	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
H	H	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
H = nível alto = 1																						
L = nível baixo = 0																						
X = irrelevante																						

G1 e G2: entradas para habilitar ou desabilitar o chip

# 74154 : DECODIFICADOR 4 para 16

  

D é o bit + significativo das entradas D C B A



# EXERCÍCIOS COM DECODIFICADORES:

Para um microprocessador de 64Kx8 (16 linhas de endereços e 8 de dados)

Quais são as saídas do 7442 podem ser usadas como sinal de seleção /CS, sabendo-se que as linhas de endereço devem estar sincronizadas com os sinais /WR e /RD?

Obs: Se /RD = '0' então /WR = '1' e qdo /RD = '1' então /WR = '0'

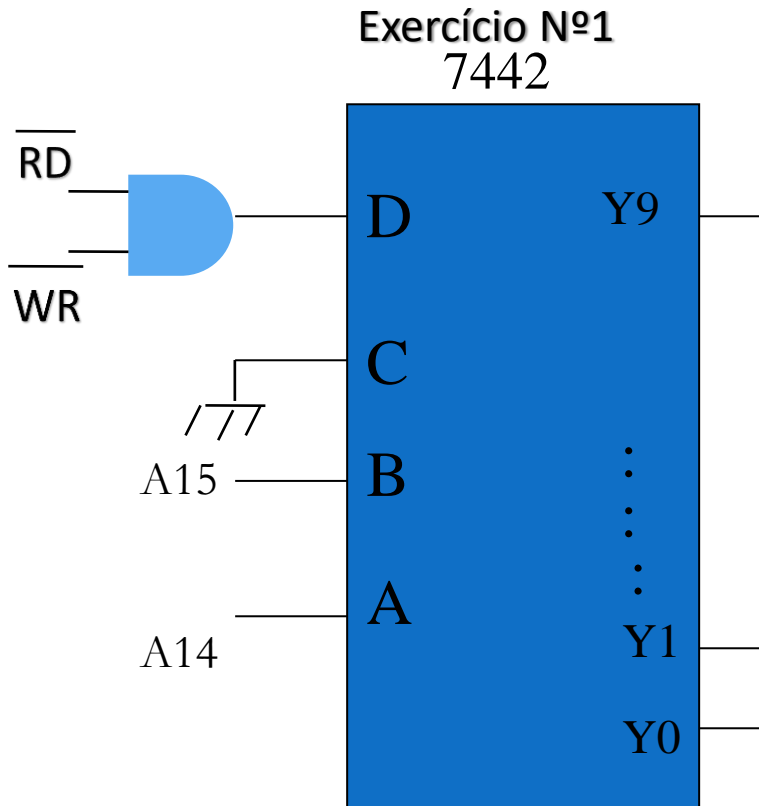


Figura 1


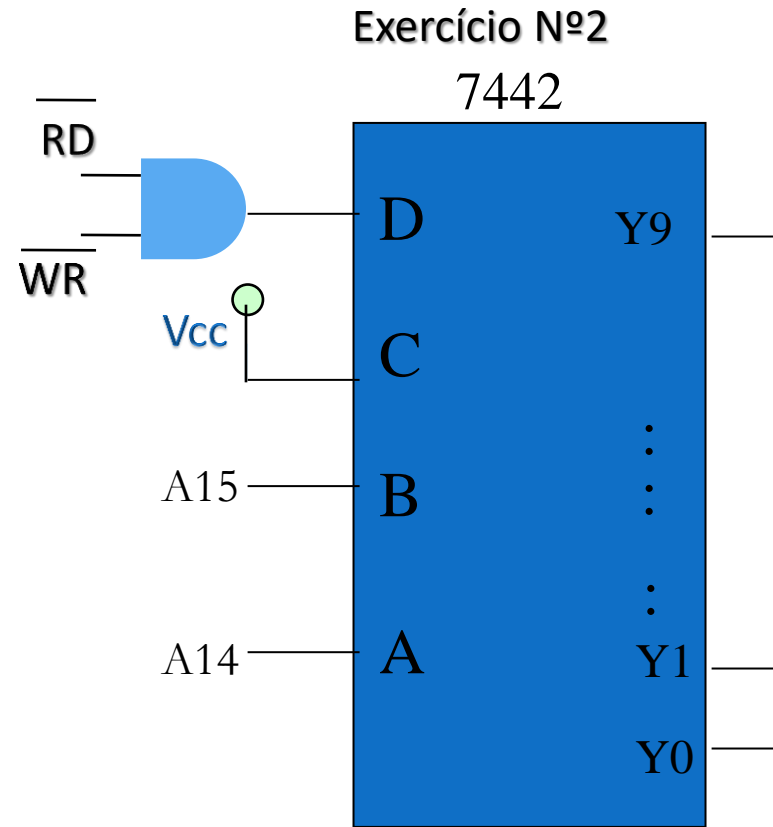


Figura 2

# Associando faixas de endereço às saídas do decodificador

Para o decodificador do Exercício Nº1(Figura1):

D	C	B	A	S
0	0	0	0	Y0
0	0	0	1	Y1
0	0	1	0	Y2
0	0	1	1	Y3

 


Valor dos bits de seleção (A15 e A14)		A15	A14	A13.....	A1	A0
Saída Y0	endereço inicial: 0000h	0	0	0000	0000	0000
	endereço final : 3FFFh	0	0	1111	1111	1111
Saída Y1	endereço inicial: 4000h	0	1	0000	0000	0000
	endereço final: 7FFFh	0	1	1111	1111	1111
saída Y2	endereço inicial: 8000h	1	0	0000	0000	0000
	endereço final : BFFFh	1	0	1111	1111	1111
Saída Y3	endereço inicial: C000h	1	1	0000	0000	0000
	endereço final : FFFFh	1	1	1111	1111	1111


# Associando faixas de endereço às saídas do decodificador

Para o decodificador do Exercício Nº1(Figura1):

D	C	B	A	S
0	0	0	0	Y0
0	0	0	1	Y1
0	0	1	0	Y2
0	0	1	1	Y3

 


Valor dos bits de seleção (A15 e A14)	
Saída Y0	endereço inicial: 0000h endereço final : 3FFFh
Saída Y1	endereço inicial: 4000h endereço final: 7FFFh
saída Y2	endereço inicial: 8000h endereço final : BFFFh
Saída Y3	endereço inicial: C000h endereço final : FFFFh

 

# Associando faixas de endereço às saídas do decodificador

Para o decodificador do Exercício Nº2(Figura2):

D	C	B	A	S
0	1	0	0	Y4
0	1	0	1	Y5
0	1	1	0	Y6
0	1	1	1	Y7

 

Valor dos bits de seleção (A15 e A14)		A15	A14	A13.....	A1	A0
Saída Y4	endereço inicial: 0000h	0	0	0000	0000	0000
	endereço final : 3FFFh	0	1	1111	1111	1111
Saída Y5	endereço inicial: 4000h	0	1	0000	0000	0000
	endereço final: 7FFF h	0	1	1111	1111	1111
saída Y6	endereço inicial: 8000h	1	0	0000	0000	0000
	endereço final : BFFFh	1	0	1111	1111	1111
Saída Y7	endereço inicial: C000h	1	1	0000	0000	0000
	endereço final : FFFFh	1	1	1111	1111	1111

# EXERCÍCIOS COM DECODIFICADORES:

Para um microprocessador de 64Kx8 (16 linhas de endereços e 8 de dados) quais saídas do decodificadores que podem estar ativas?

 


Figura 3

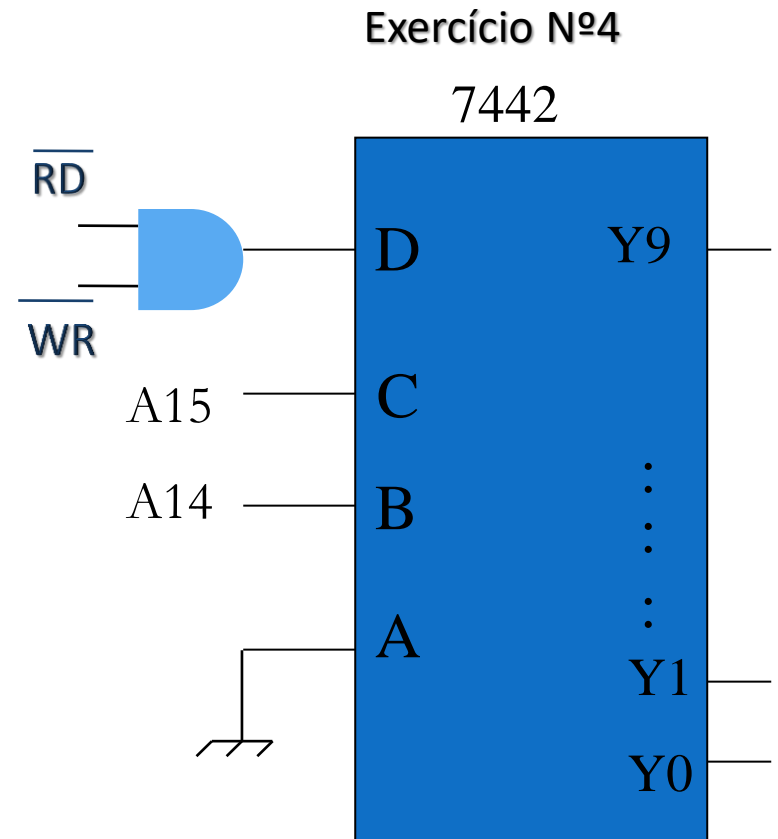



Figura 4

# Associando faixas de endereço às saídas do decodificador

Para o decodificador do Exercício N<sup>o</sup>3(Figura3):

D	C	B	A	S
1	0	0	0	Y8
1	0	0	1	Y9
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X

Problema nesse circuito

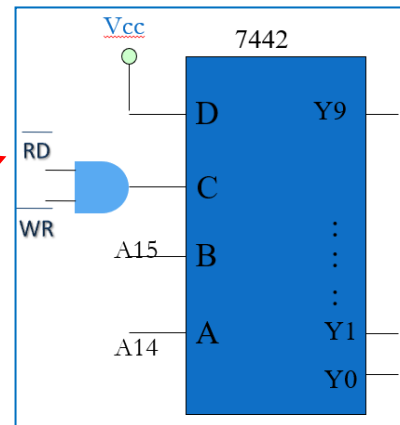


Valor dos bits de seleção (A15 e A14)		A15	A14	A13.....	A1	A0
Saída Y8	endereço inicial: 0000h	0	0	0000	0000	0000
	endereço final : 3FFFh	0	0	1111	1111	1111
Saída Y9	endereço inicial: 4000h	0	1	0000	0000	0000
	endereço final: 7FFFh	0	1	1111	1111	1111
não será selecionado	endereço inicial: 8000h	1	0	0000	0000	0000
	endereço final : BFFFh	1	0	1111	1111	1111
não será selecionado	endereço inicial: C000h	1	1	0000	0000	0000
	endereço final : FFFFh	1	1	1111	1111	1111

# Associando faixas de endereço às saídas do decodificador

Para o decodificador do Exercício N<sup>o</sup>4(Figura4):

D	C	B	A	S
0	0	0	0	Y0
0	0	1	0	Y2
0	1	0	0	Y4
0	1	1	0	Y6

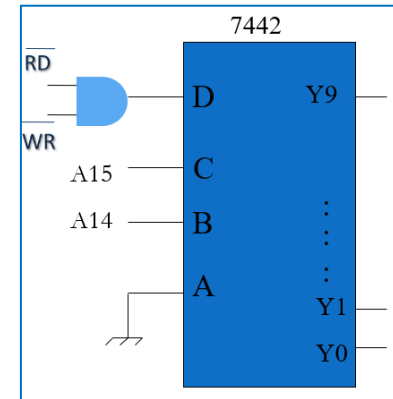


Valor dos bits de seleção (A15 e A14)		A15	A14	A13.....	A1	A0
Saída Y0	endereço inicial: 0000h	0	0	0000	0000	0000
	endereço final : 3FFFh	0	0	1111	1111	1111
Saída Y2	endereço inicial: 4000h	0	1	0000	0000	0000
	endereço final: 7FFFh:	0	1	1111	1111	1111
saída Y4	endereço inicial: 8000h	1	0	0000	0000	0000
	endereço final : BFFFh	1	0	1111	1111	1111
Saída Y6	endereço inicial: C000h	1	1	0000	0000	0000
	endereço final : FFFFh	1	1	1111	1111	1111

# Exercícios com decodificadores

Para um microprocessador de 64Kx8 (16 linhas de endereços e 8 de dados)  
Quais saídas do decodificadores que podem estar ativas?

Exercício Nº 5

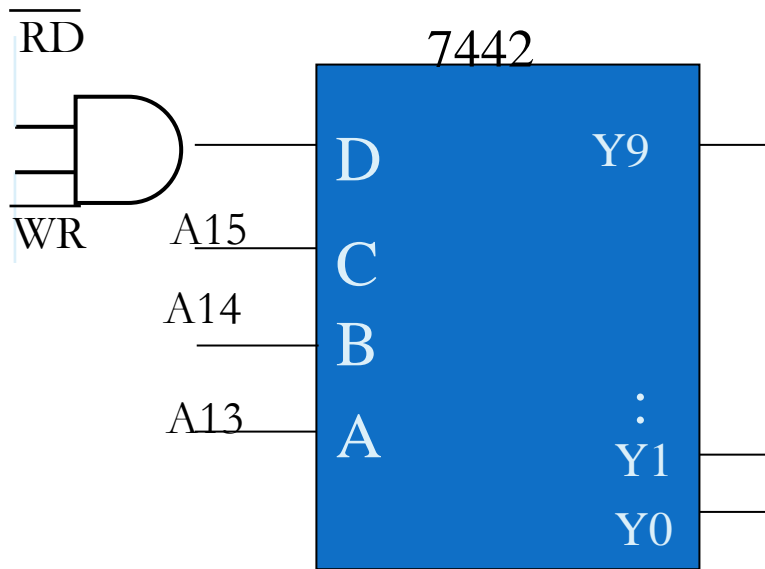

7442  
Figura 5

Exercício Nº6




74154  
Figura 6



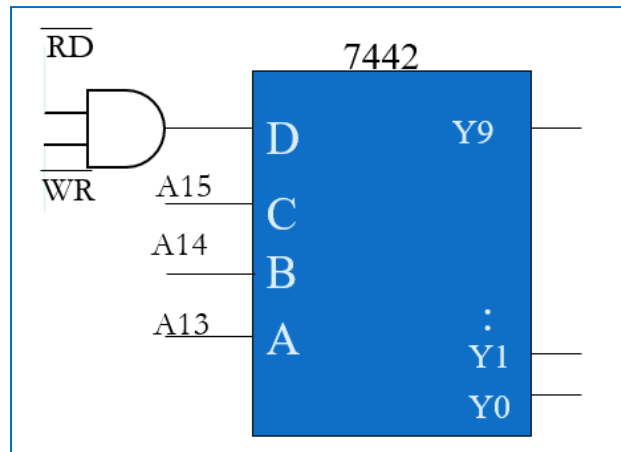
# Associando faixas de endereço às saídas do decodificador

Para o decodificador do Exercício Nº 5(Figura5):



D	C	B	A	S
0	0	0	0	Y0
0	0	0	1	Y1
0	0	1	0	Y2
0	0	1	1	Y3
0	1	0	0	Y4
0	1	0	1	Y5
0	1	1	0	Y6
0	1	1	1	Y7

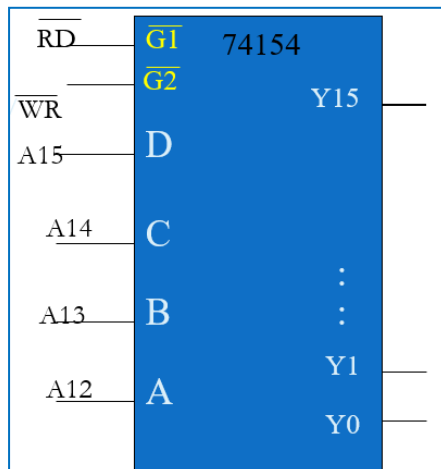Para o decodificador do Exercício Nº 6(Figura6):



Resposta: nenhuma saída ficará ativa, pois o microprocessador para acessar memórias ou dispositivos de I/O, se for fazer leitura coloca RD = '0' e WR='1', e se for fazer escrita coloca WR = '0' e RD='1', portanto nunca acontecerá  $\overline{G1} = \overline{G2} = '0'$  que é a condição para habilitar as saídas do decodificador 74154

# EXERCÍCIOS COM DECODIFICADORES:

**Exercício Nº7** Para um microprocessador de 64Kx8 (16 linhas de endereços e 8 de dados):

- Qual o valor de A15, A14 e A13 para a saída Y5
- Qual a saída do decodificador que contém o endereço DFFFh


 


Figura 7

# EXERCÍCIOS COM DECODIFICADORES: (continuação)

- Resposta Exercício Nº7:** a. Qual o valor de A15, A14 e A13 para a saída Y5  
 b. Qual a saída do decodificador que contém o endereço DFFFh

D	C	B	A	S
	A15	A14	A13	
0	0	0	0	Y0
0	0	0	1	Y1
0	0	1	0	Y2
0	0	1	1	Y3
0	1	0	0	Y4
0	1	0	1	Y5
0	1	1	0	Y6
0	1	1	1	Y7

 

Respostas: a) saída Y5 A15='1' A14='0' e A13='1'

b)

A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DFFFh

# Exercícios com decodificadores

**Exercício Nº8** : Para um microprocessador de 64Kx8 (16 linhas de endereços e 8 de dados)

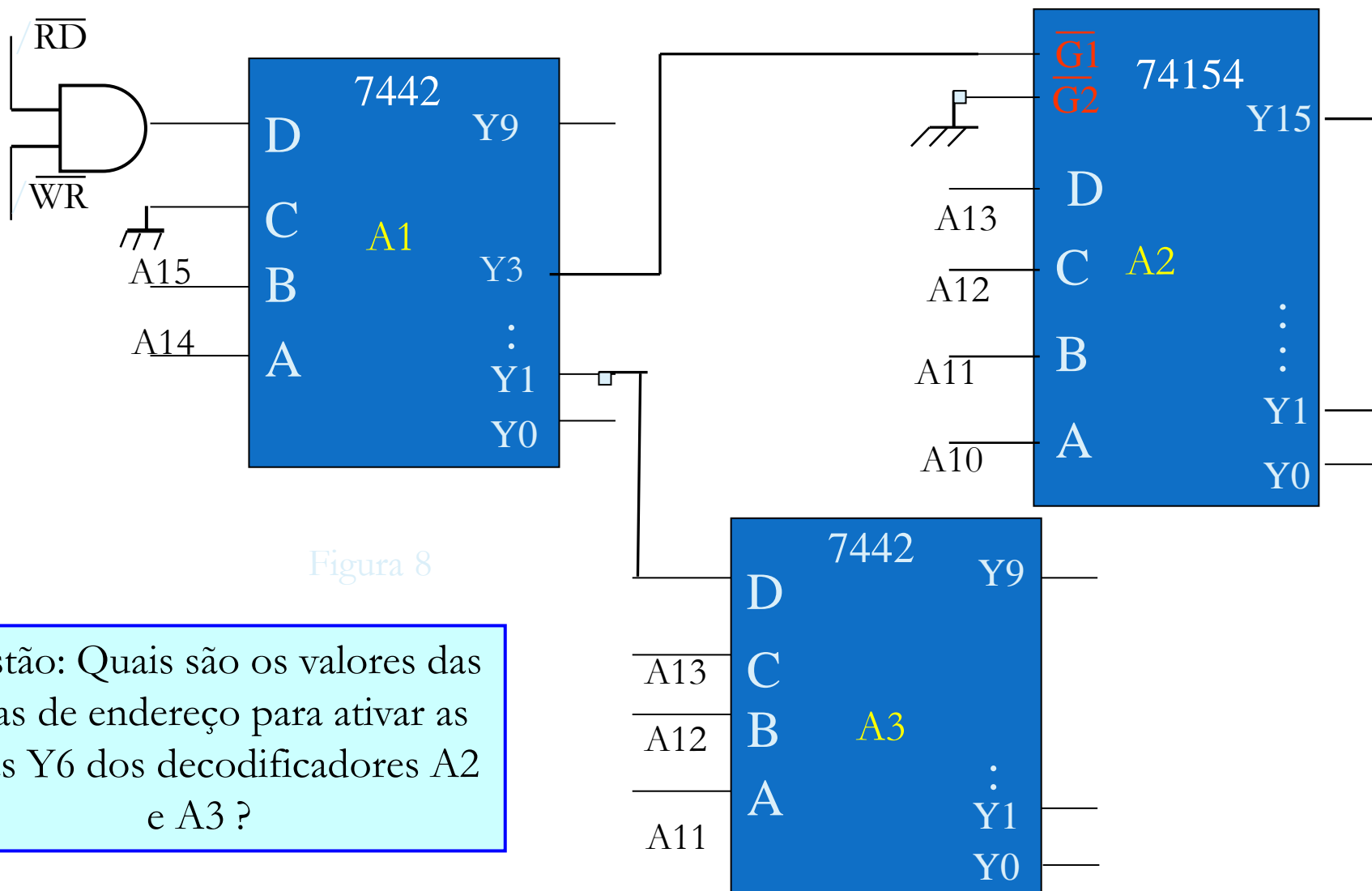


Figura 8

Questão: Quais são os valores das linhas de endereço para ativar as saídas Y6 dos decodificadores A2 e A3?

## Resposta do Exercício 8


O decodificador A1 é o decodificador mestre e apresenta 4 saídas ativas, pois tem nas suas entradas apenas duas entradas de endereços A15 e A14  $\Leftrightarrow 2^2 = 4$ , portanto 4 saídas ativas

Valor dos bits de seleção (A15 e A14)		A15	A14	A13.....	A1	A0
Saída Y0	endereço inicial: 0000h	→	0	000	0000	0000
	endereço final : 3FFFh	→	0	111	1111	1111
Saída Y1	endereço inicial: 4000h	→	0	100	0000	0000
	endereço final: 7FFFh	→	0	111	1111	1111
Saída Y2	endereço inicial: 8000h	→	1	000	0000	0000
	endereço final : BFFFh	→	1	011	1111	1111
Saída Y3	endereço inicial: C000h	→	1	100	0000	0000
	endereço final : FFFFh	→	1	111	1111	1111

O decodificador A2 está ligado na saída Y3 de A1 , então redivide a faixa C000h a FFFFh  
 O decodificador A3 está ligado na saída Y1 de A1 , então redivide a faixa 0000h a 3FFFh

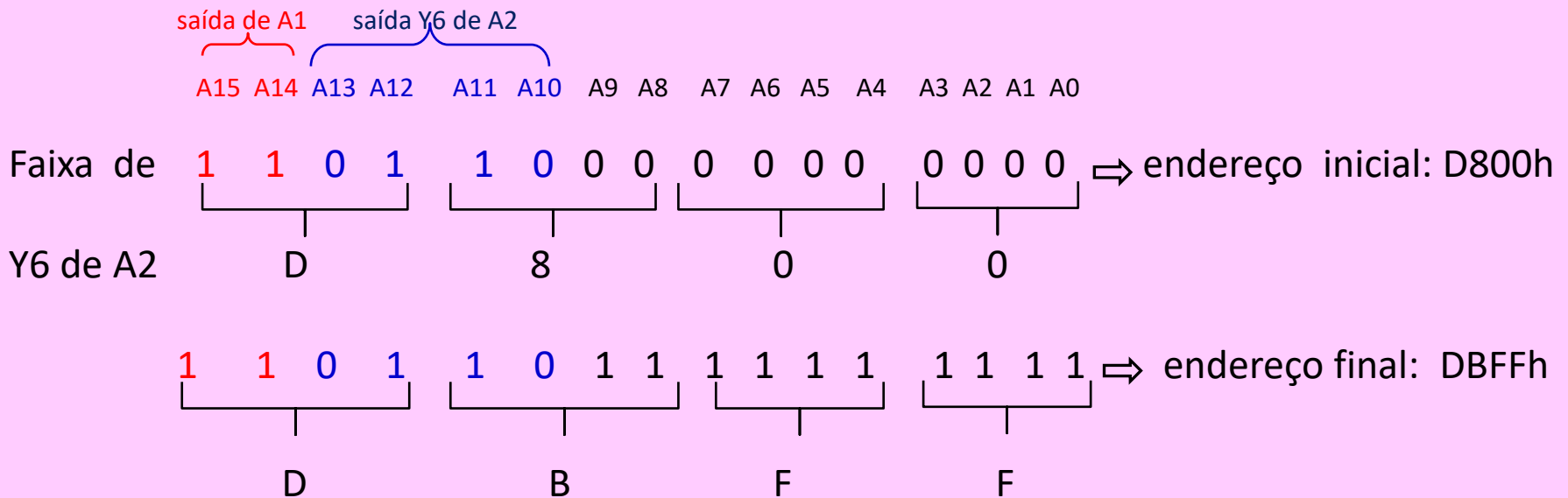
## Resposta do Exercício 8 (continuação)

Decodificador A2 está na faixa de endereço da saída Y3 de A1 (C000h – FFFFh) e A2 possui 4 entradas de endereços (A13, A12, A11, A10) ligadas às entradas do decodificador 74154 que é um decodificador de 4x16, portanto apresenta 16 saídas ativas (de Y0 a Y15), pois  $2^4 = 16$ . A saída Y6 de A2 está ativa quando A13 A12 A11 A10 = (0110).


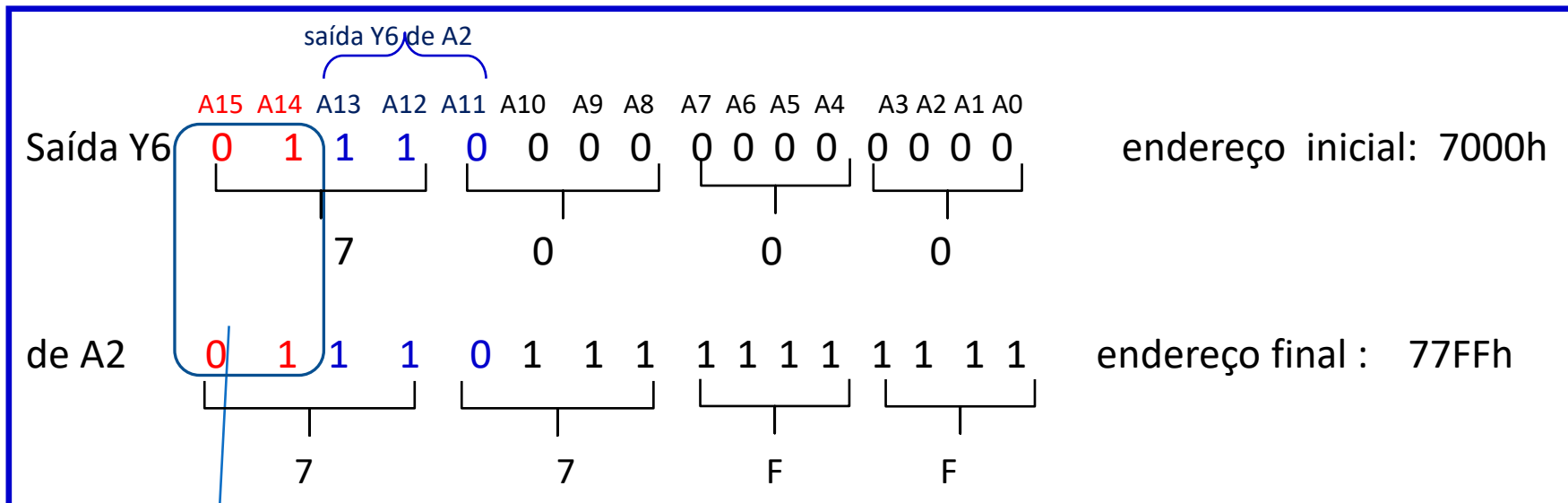
## Resposta do Exercício 8 (continuação)


Decodificador A3 está na faixa de endereço da saída Y1 de A1 (4000h – 7FFFh) e A3 possui 3 entradas de endereços (A13, A12, A11) ligadas às entradas do decodificador 7442 que é um decodificador de 4x9, portanto apresenta 8 saídas ativas (de Y0 a Y7), pois  $2^3 = 8$ . A saída Y6 de A3 está ativa quando A13 A12 A11 = (110).




Valores das entradas  
A15 e A14 que  
selecionam o  
decodificador A3
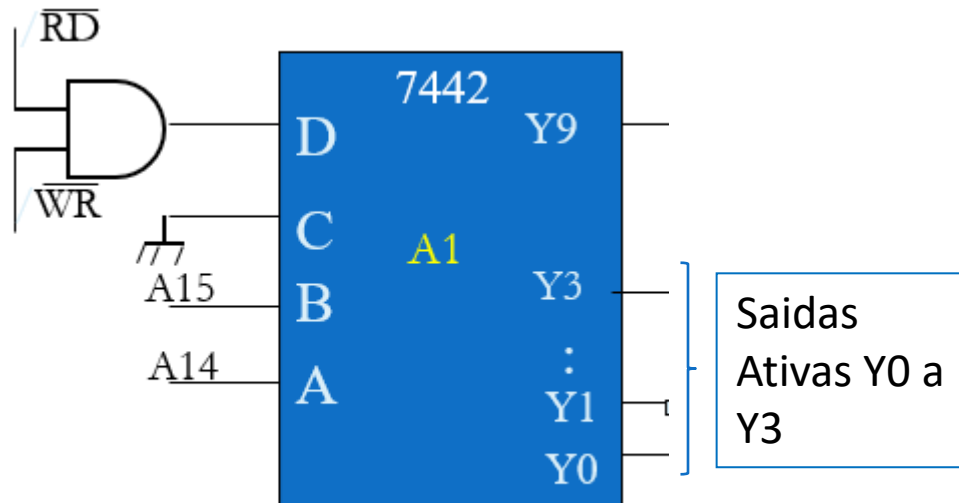
## Resposta do Exercício 8 (continuação)

Divisão do espaço de mapeamento do microprocessador pelos decodificadores



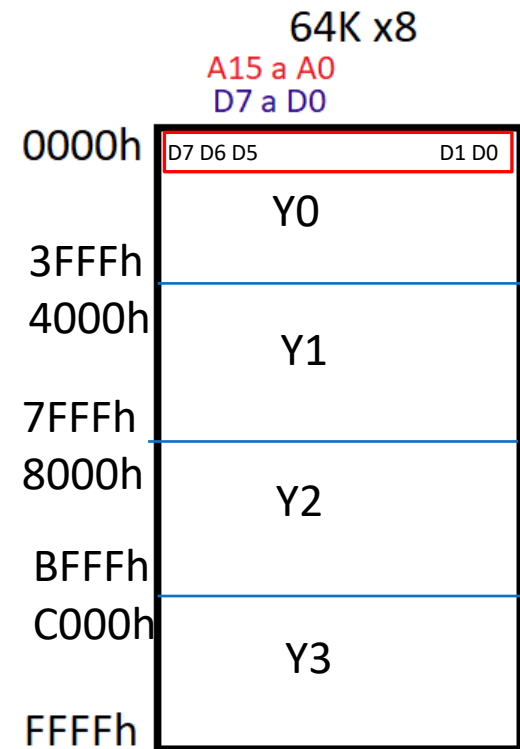
O decodificador A1 divide o espaço total de endereçamento de 64Kx8 porque é o decodificador mestre e nele está ligado o bit mais significativos do endereçamento (A15)




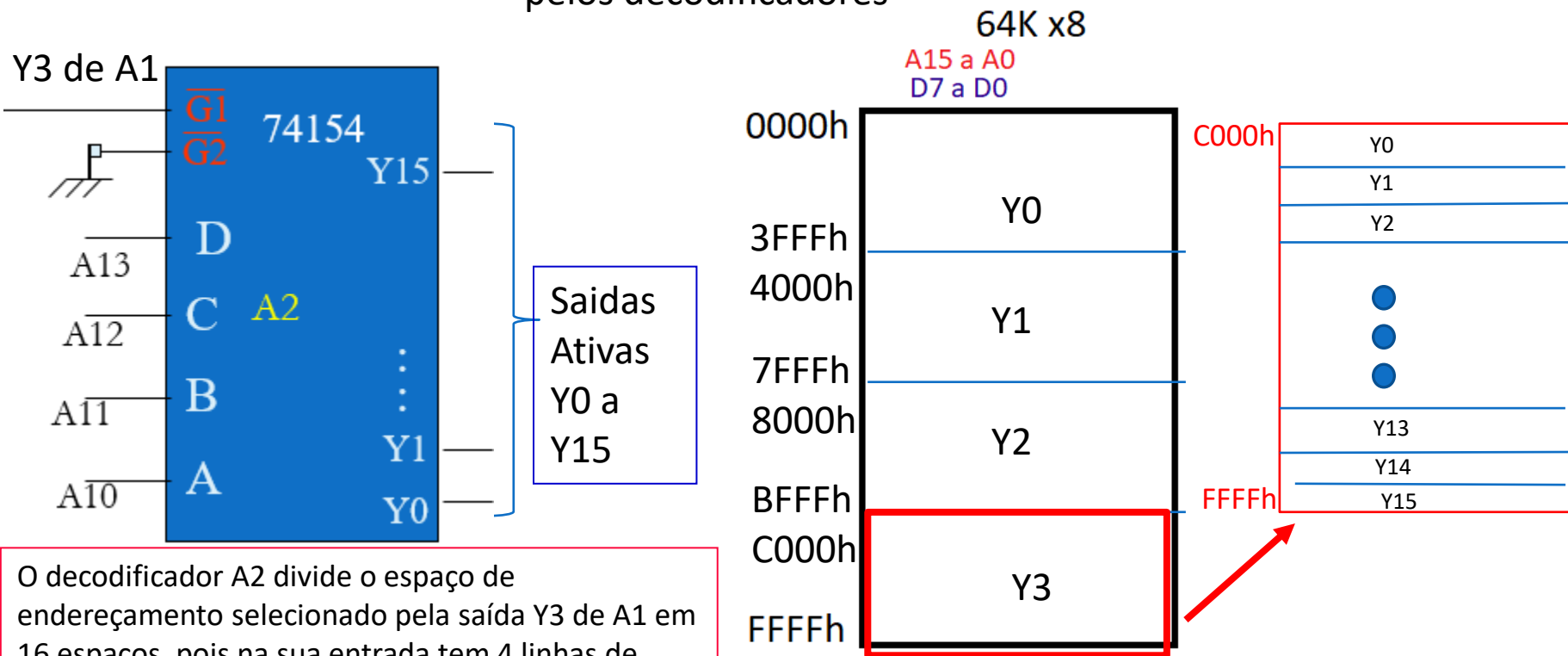
# Resposta do Exercício 8 (continuação)



Divisão do espaço de mapeamento do microprocessador pelos decodificadores



O decodificador A2 divide o espaço de endereçamento selecionado pela saída Y3 de A1 em 16 espaços, pois na sua entrada tem 4 linhas de endereços (A13, A12, A11, A10)  $\Rightarrow 2^4 = 16$
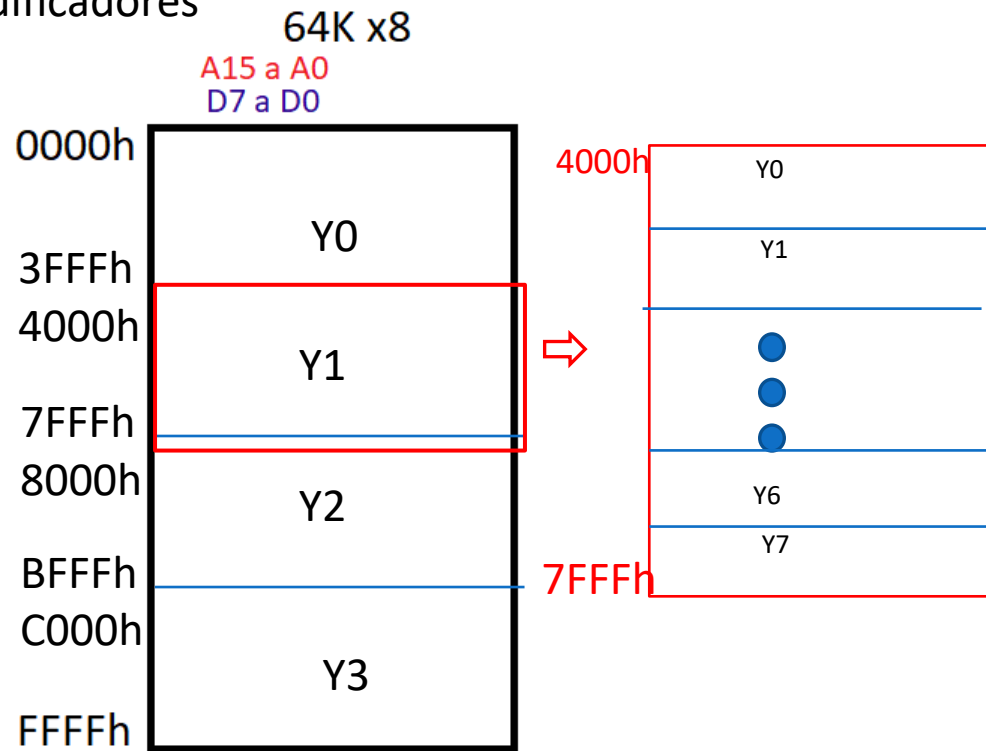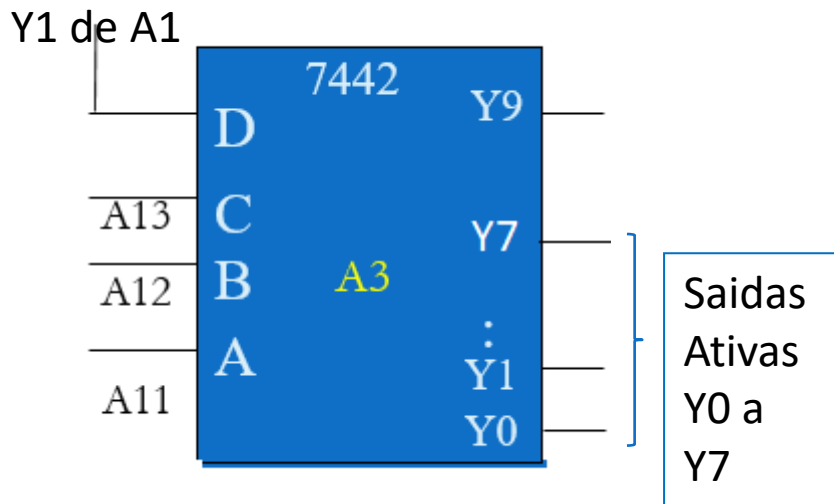
# Resposta do Exercício 8 (continuação)

Divisão do espaço de mapeamento do microprocessador pelos decodificadores 64K x 8



O decodificador A3 divide o espaço de endereçamento selecionado pela saída Y1 de A1 em 8 espaços, pois na sua entrada tem 3 linhas de endereços (A13, A12, A11)  $\Rightarrow 2^3 = 8$

# EXERCÍCIO PROPOSTO

**Exercício Nº9:** Para um microprocessador de 64Kx8 (16 linhas de endereços e 8 de dados):

- Qual é o decodificador mestre?
- Quais os valores de A15, A14 e A13 que selecionam o decodificador 2 ?
- Qual a faixa de endereço que é selecionada pelo decodificador 2 ?
- Quais saídas do decodificador 3 que podem ser selecionadas quando a saída Y3 do decodificador 1 está ativa?
- Qual a faixa de endereços que o decodificador 3 seleciona?
- Para a saída Y6 dos decodificadores 2 e 3, quais são os valores das linhas de endereço para ativar essas saídas?

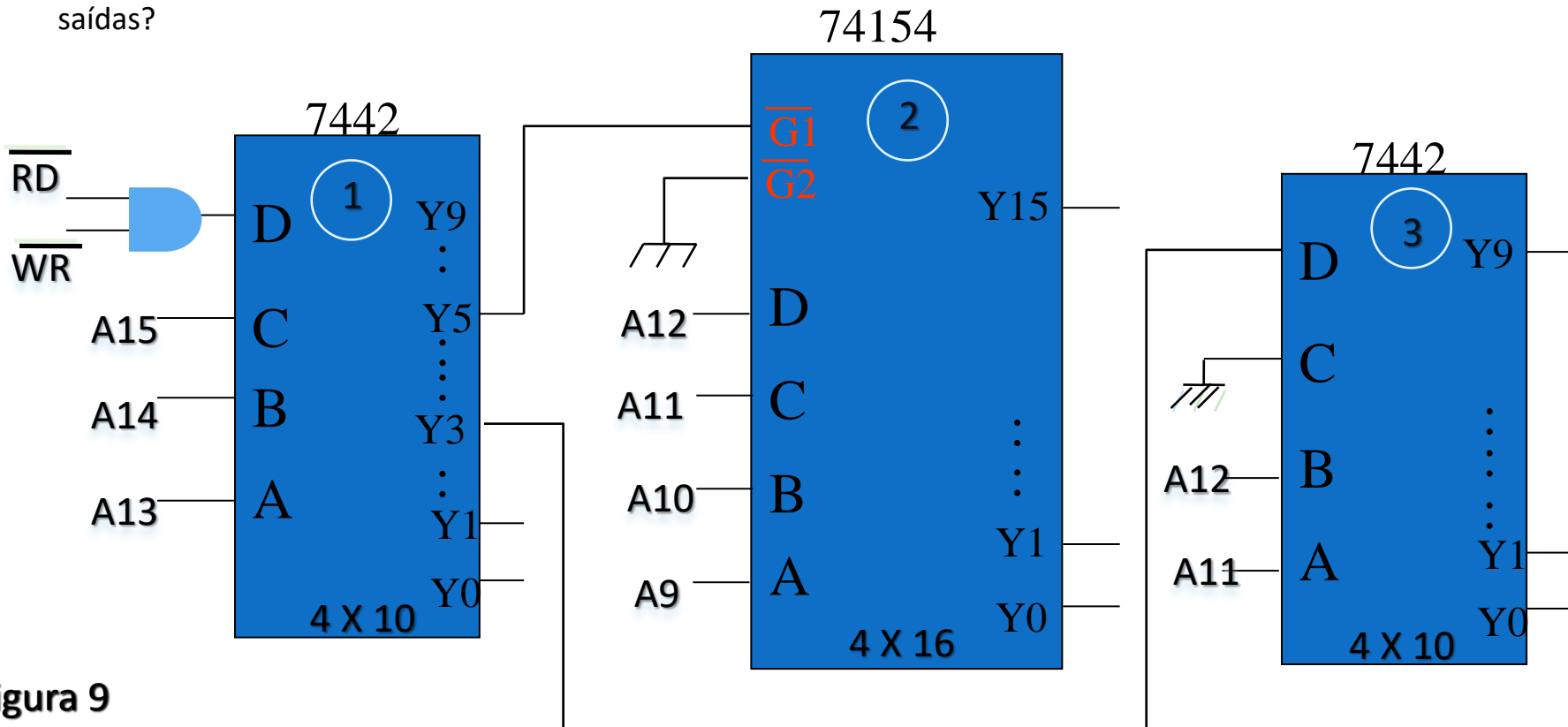


Figura 9

# EXERCÍCIO PROPOSTO (continuação):

**Resposta Exercício Nº9:**

•Qual é o decodificador mestre:

Resp: é o decodificador 1

•Quais os valores de A15, A14 e A13 que selecionam o decodificador 2 ?

Resp: são os valores 101, respectivamente para ativa a saída Y5 do decodificador 1 que está ligada ao decodificador 2

•Qual a faixa de endereço que é selecionada pelo decodificador 2 ?

Resp: É a faixa da saída Y5 do decodificador 1 que é:

A000h a BFFFh

•Quais saídas do decodificador 3 que podem ser selecionadas quando a saída Y3 do decodificador 1 está ativa?

Resp: Nesse circuito de lógica de seleção apenas podem ser ligados dispositivos nas saídas Y0, Y1, Y2 e Y3 do decodificador 3, pois só essas saídas podem estar ativas quando Y3 do decodificador 1 estiver ativo (Y3=0), estando este ligado à entrada D do decodificador 3 e a entrada C do decodificador 3 também aterrada, só ativam as saídas de Y0 a Y3 do decodificador 3

•Qual a faixa de endereços que o decodificador 3 seleciona?

Resp: O decodificador 3 seleciona a faixa que é ativada pela saída y3 do decodificador 1, ou seja, 6000h a 7FFFh

•Para a saída Y6 dos decodificadores 2 e 3, quais são os valores das linhas de endereço para ativar essas saídas?

Resp: Y6 do decodificador 2 está ativo na faixa de endereços de AC00h a ADFFh

e Y6 do decodificador 3 nunca estará ativo por nenhum endereço enviado pelo microprocessador

---

FIM