

- 3.1 — Dadas as curvas características de dois bipolos, B_1 e B_2 , determinar:
- a curva característica da associação série dos dois bipolos;
 - a tensão na associação quando a corrente que passa pelos bipolos for $i = 70 \text{ mA}$;
 - a resistência aparente do conjunto (associação série) quando os dois bipolos estão submetidos a tensões iguais;
 - a tensão na associação no ponto em que os dois bipolos possuem resistências diferenciais iguais;
 - a tensão e a corrente em cada um dos bipolos quando a tensão total na associação é $v_t = 5,0 \text{ V}$.

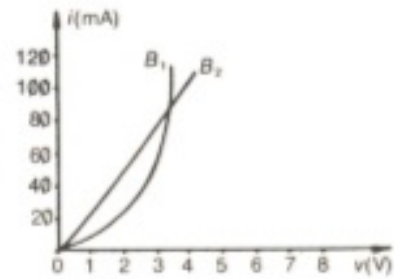


Fig. 3.18d