

LOM3202 –CIRCUITOS ELÉTRICOS



AULA 2

Prof. Dr. Emerson G. Melo

- ❑ Leis de Kirchhoff.
- ❑ Divisão de Tensão.
- ❑ Divisão de Corrente.
- ❑ Resistência Equivalente.
 - ❑ Circuito Série;
 - ❑ Circuito Paralelo;
 - ❑ Circuito Misto.
- ❑ Conversão Y-Delta.

Leis de Kirchhoff: Nós, Ramos, Laços e Malhas

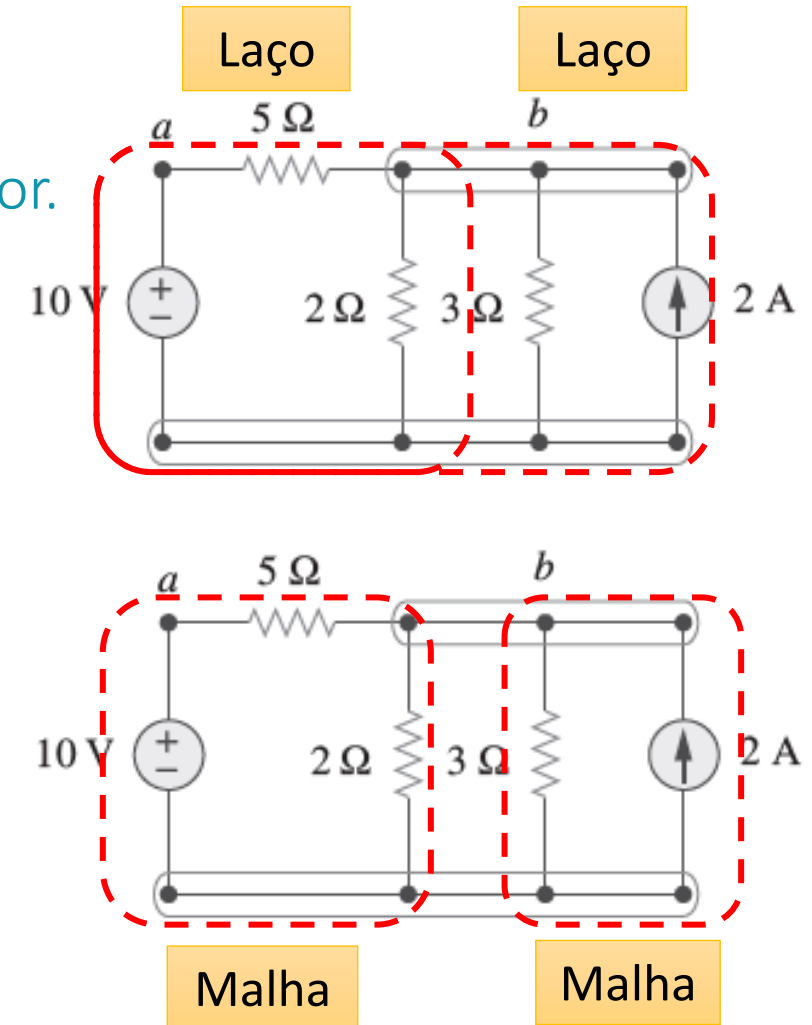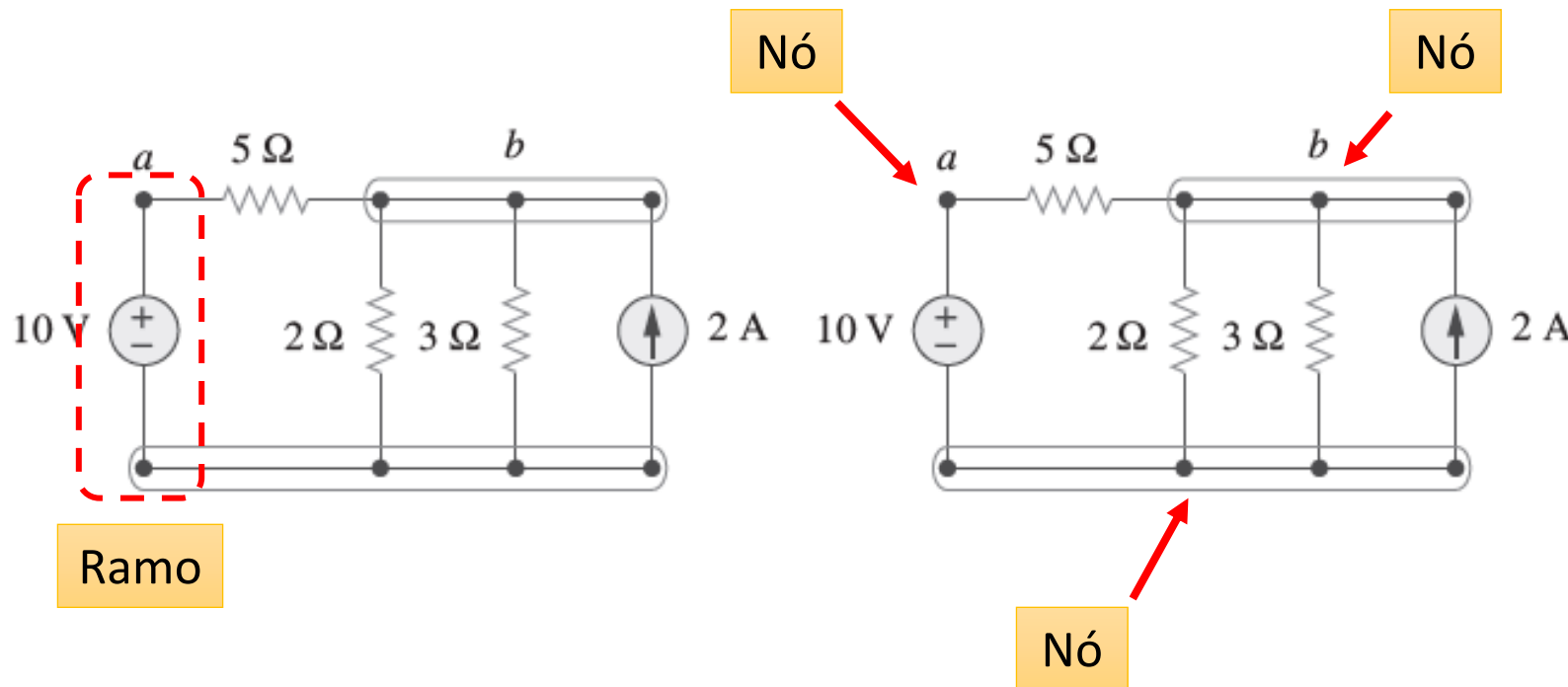
- ❑ Ramos representa um elemento único como fontes ou resistores;
- ❑ Nó é o ponto de conexão entre dois ou mais ramos;
- ❑ Laço é qualquer caminho fechado de um circuito;
- ❑ Malha é um laço que não apresenta outros laços em seu interior.



Leis derivadas dos princípios de conservação de carga e energia.

LKC – Lei de Kirchhoff para Corrente

Lei dos nós

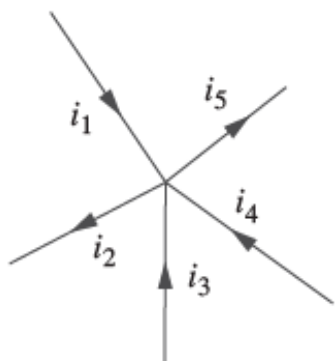

$$\sum_{n=1}^N i_n = 0$$

$$i_1 + (-i_2) + i_3 + i_4 + (-i_5) = 0$$

$$i_1 + i_3 + i_4 = i_2 + i_5$$


$$i_{in} = i_{out}$$

$$\int i_{in}(t)dt = \int i_{out}(t)dt$$

$$Q_{in} = Q_{out}$$

LKT – Lei de Kirchhoff para Tensão

Lei das malhas

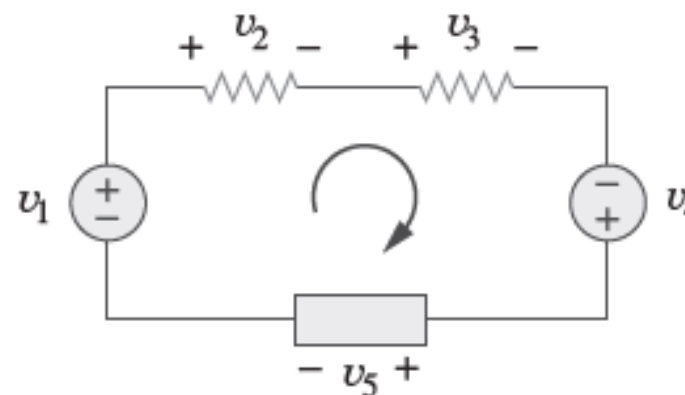


$$\sum_{n=1}^N v_n = 0$$

$$-Qv_1 + Qv_2 + Qv_3 - Qv_4 + Qv_5 = 0$$

$$Q(v_2 + v_3 + v_5) = Q(v_1 + v_4)$$

$$v_2 + v_3 + v_5 = v_1 + v_4$$

Divisão de Tensão

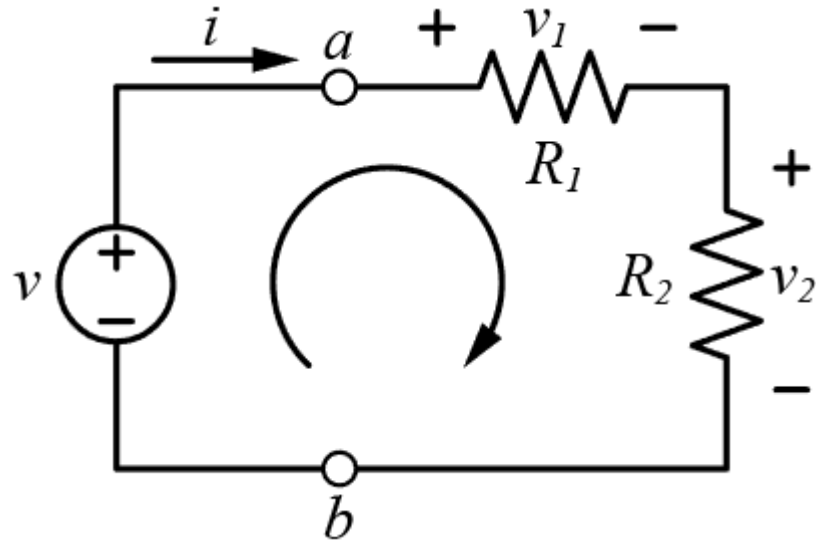

LKT

$$\sum_{n=1}^N v_n = 0$$

$$-v + v_1 + v_2 = 0$$

$$v = v_1 + v_2$$

Lei de Ohm

$$v = iR$$

$$v = iR_1 + iR_2$$

$$v = i(R_1 + R_2)$$

$$i = \frac{v}{R_1 + R_2}$$

$$v_1 = iR_1$$

$$v_2 = iR_2$$


$$v_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v \quad v_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v$$

Princípio da Divisão de Tensão

$$v_n = \frac{R_n}{R_1 + R_2 + \dots + R_N} v$$

A tensão se distribui de forma proporcional através das resistências.

Divisão de Corrente

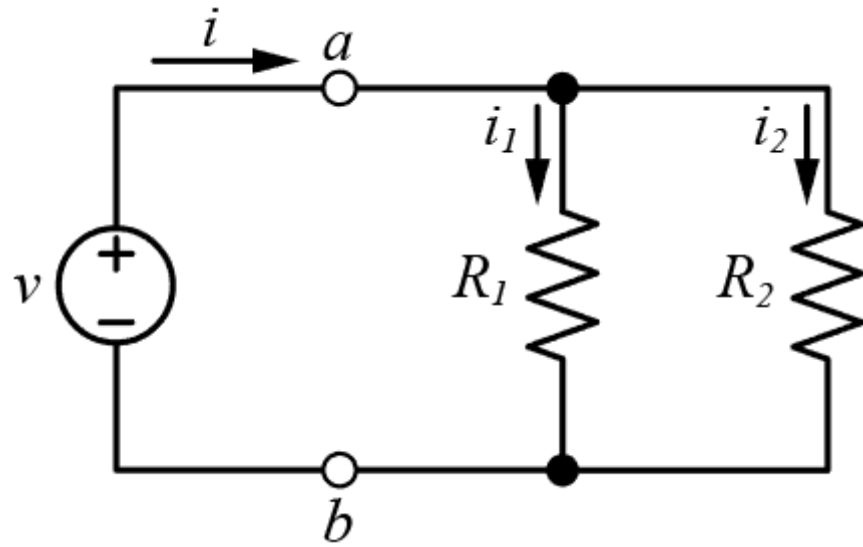

LKC

$$\sum_{n=1}^N i_n = 0$$

$$i - i_1 - i_2 = 0$$

$$i = i_1 + i_2$$

Lei de Ohm

$$i = \frac{v}{R}$$

$$i = \frac{v}{R_1} + \frac{v}{R_2} \quad i = v \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$v = i \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$


$$i_1 = \frac{v}{R_1} \quad i_1 = i \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad i_1 = i \frac{\frac{R_2}{R_1 R_2}}{\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}}$$
$$i_1 = i \frac{\frac{1}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \quad i_1 = i \frac{G_1}{G_1 + G_2}$$
$$i_2 = \frac{v}{R_2} \quad i_2 = i \frac{G_2}{G_1 + G_2}$$

Princípio da Divisão de Corrente

$$i_n = \frac{G_n}{G_1 + G_2 + \dots + G_N} i$$

A corrente se distribui de forma proporcional através das condutâncias.

Resistância Equivalente: Circuito Série

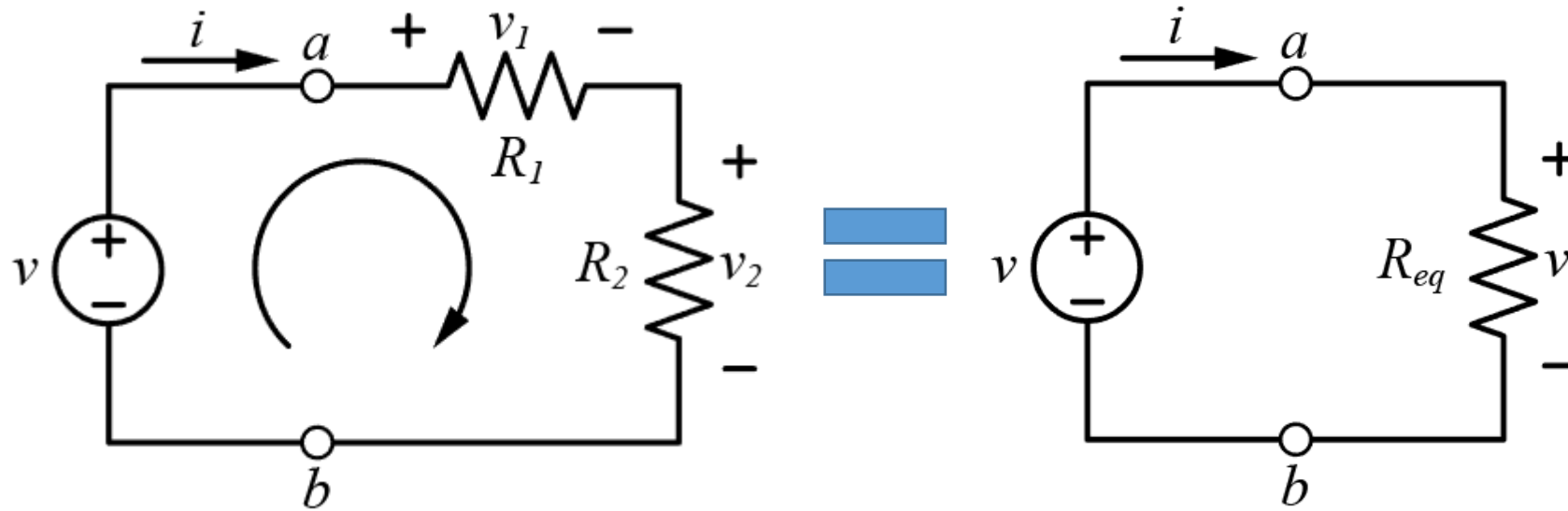

Lei de Ohm

$$v = iR$$

Resistância Equivalente Série

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_N$$

$$v = iR_1 + iR_2$$

$$v = i(R_1 + R_2)$$

$$R_1 + R_2 = R_{eq}$$


$$v = iR_{eq}$$

Princípio da Divisão de Tensão

$$v_n = \frac{R_n}{R_1 + R_2 + \dots + R_N} v$$

$$v_n = \frac{R_n}{R_{eq}} v$$

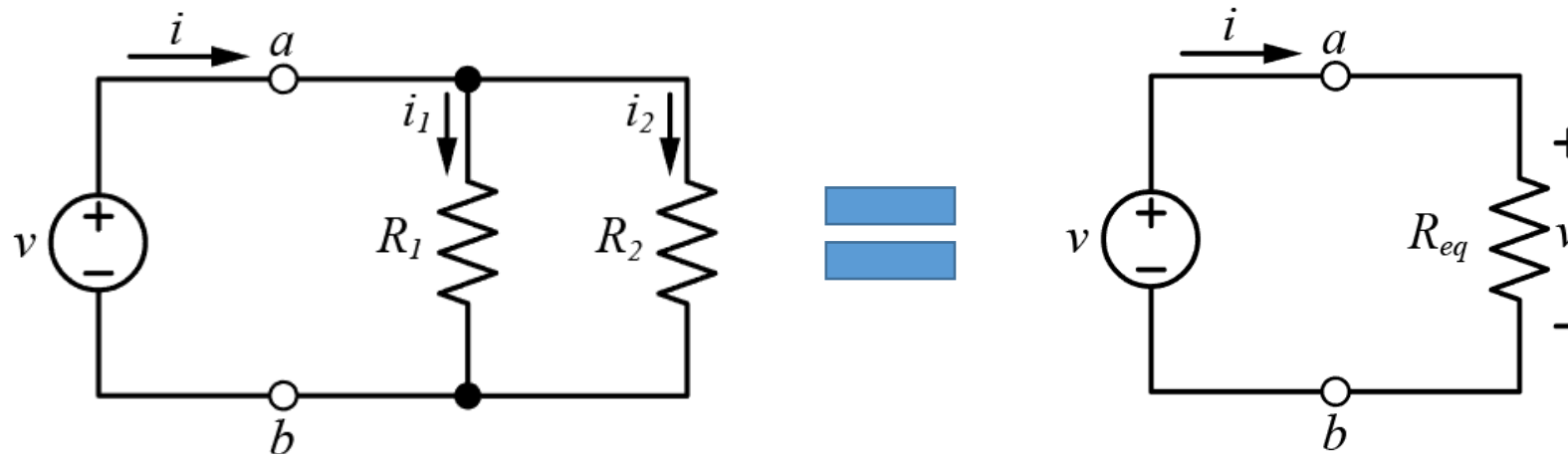Resistência Equivalente: Circuito Paralelo



Lei de Ohm

$$i = \frac{v}{R}$$

$$i = \frac{v}{R_1} + \frac{v}{R_2} \quad i = v \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{R_{eq}} \quad R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$i = \frac{v}{R_{eq}}$$

Resistência Equivalente Paralela

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}$$


$$G_{eq} = G_1 + G_2 + \dots + G_N$$

Princípio da Divisão de Corrente


$$i_n = \frac{G_n}{G_1 + G_2 + \dots + G_N} i$$

$$i_n = \frac{G_n}{G_{eq}} i$$

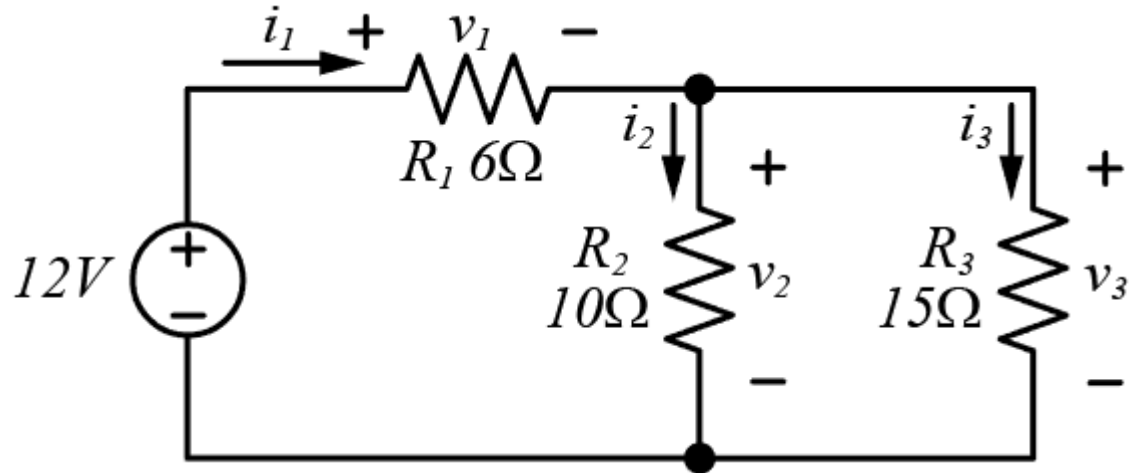
□ Calcule os valores de Tensão, Corrente e Potência totais e individuais;



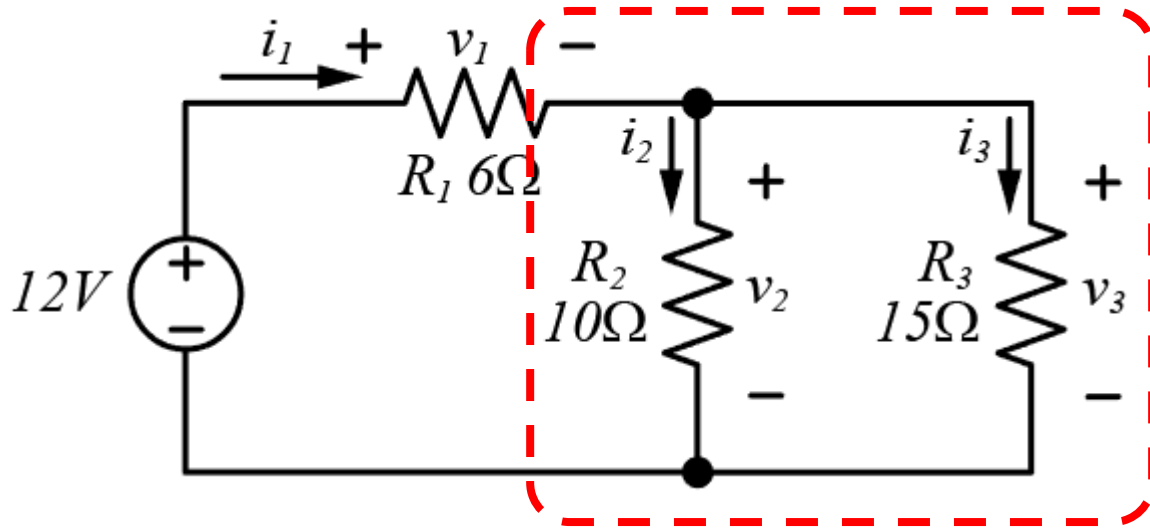□ Calcule os valores de Tensão, Corrente e Potência totais e individuais;



=

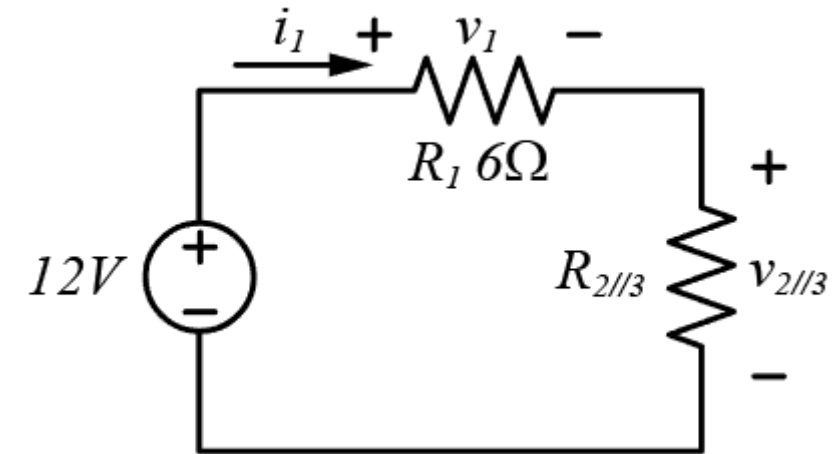


$$\frac{1}{R_{2\parallel 3}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$R_{2\parallel 3} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

$$R_{2\parallel 3} = \frac{10\Omega \times 15\Omega}{10\Omega + 15\Omega} \quad R_{2\parallel 3} = 6\Omega$$

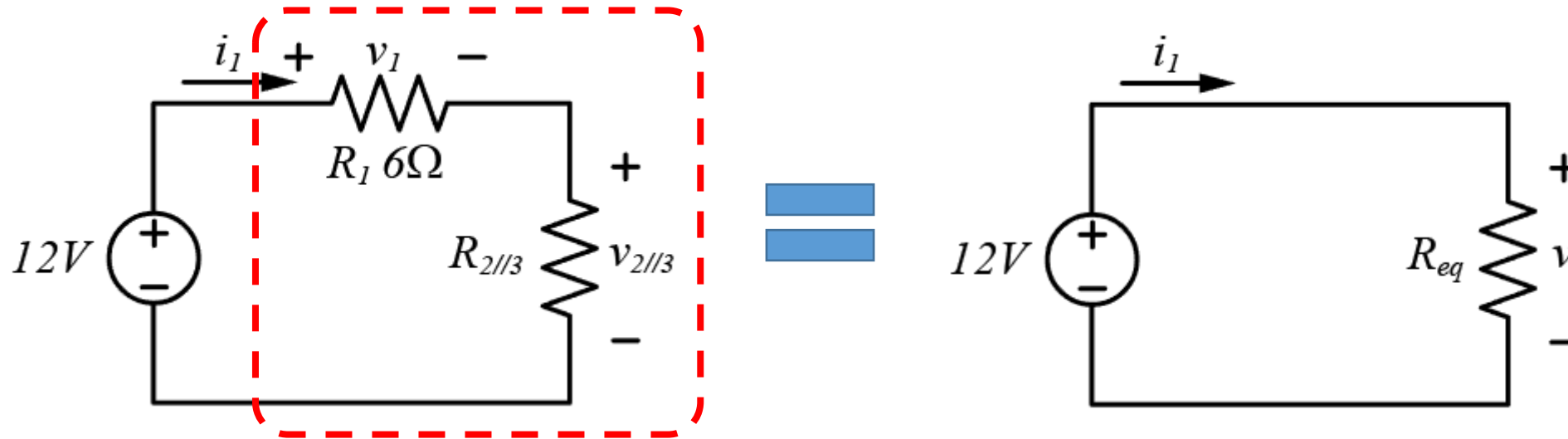□ Calcule os valores de Tensão, Corrente e Potência totais e individuais;




$$R_{eq} = R_1 + R_{2//3}$$

$$R_{eq} = 6\Omega + 6\Omega$$

$$R_{eq} = 12\Omega$$

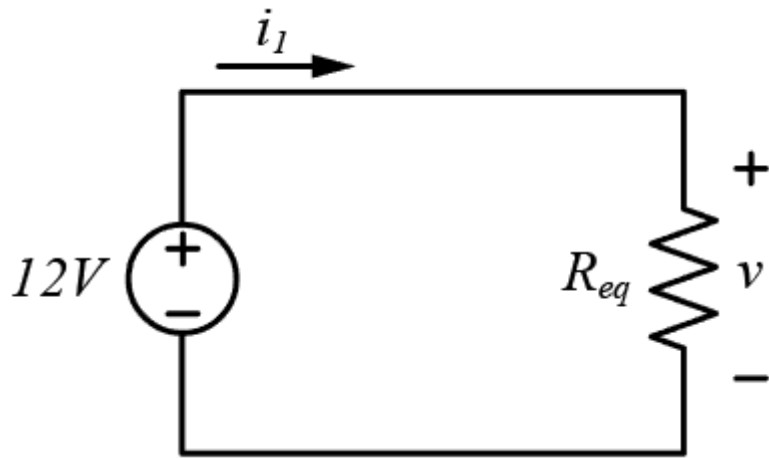□ Calcule os valores de Tensão, Corrente e Potência totais e individuais;



$$R_{eq} = 12 \Omega$$

$$i_1 = \frac{v}{R_{eq}}$$

$$i_1 = \frac{12 V}{12 \Omega}$$


$$i_1 = 1 A$$

$$P = i_1 v$$

$$P = 1 A \times 12 V$$

$$P = 12 W$$

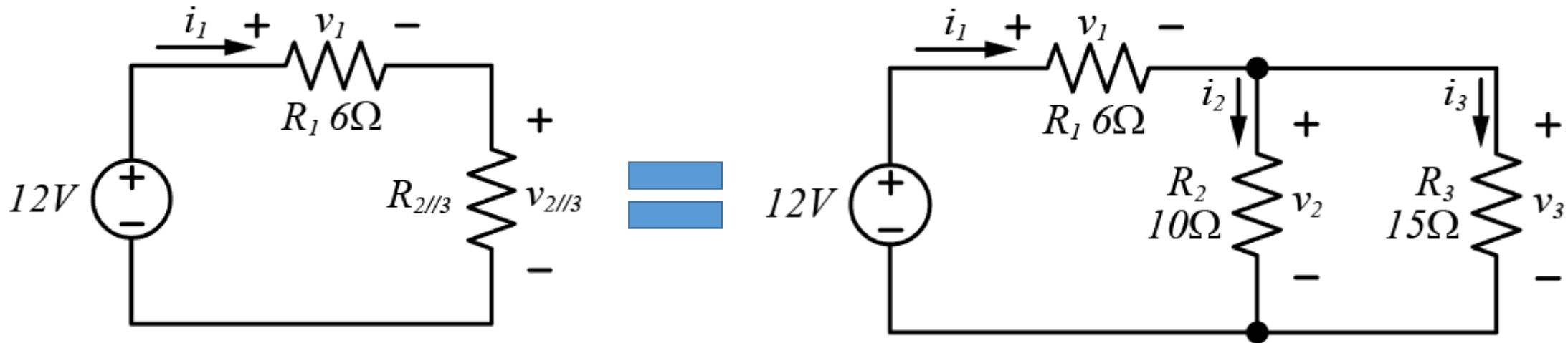□ Calcule os valores de Tensão, Corrente e Potência totais e individuais;



Princípio da Divisão de Tensão

$$v_n = \frac{R_n}{R_{eq}} v$$

$$v_1 = \frac{R_1}{R_{eq}} v$$

$$v_1 = 6 V$$

$$v_{2||3} = \frac{R_{2||3}}{R_{eq}} v$$

$$v_{2||3} = 6 V$$


$$v_1 = \frac{6 \Omega}{12 \Omega} 12 V$$

$$v_{2||3} = \frac{6 \Omega}{12 \Omega} 12 V$$

$$v_2 = 6 V$$

$$v_3 = 6 V$$

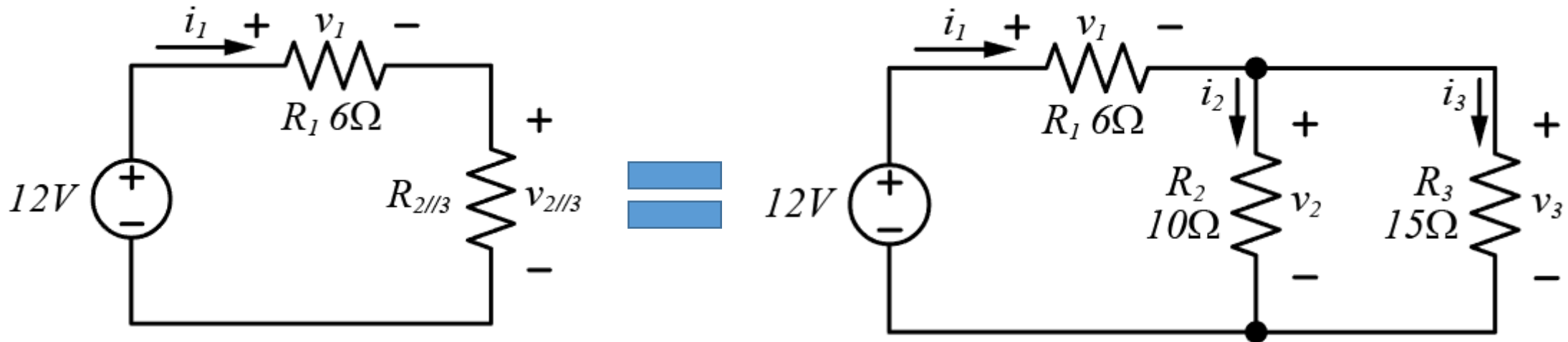□ Calcule os valores de Tensão, Corrente e Potência totais e individuais;




Princípio da Divisão de Corrente

$$i_n = \frac{G_n}{G_{eq}} i$$

$$i_2 = \frac{\frac{1}{R_2}}{\frac{1}{R_{2\parallel 3}}} i_1 \quad i_2 = \frac{\frac{1}{10\ \Omega}}{\frac{1}{6\ \Omega}} 1\ A \quad i_2 = \frac{6\ \Omega}{10\ \Omega} 1\ A \quad i_2 = 0,6\ A$$

$$i_3 = \frac{\frac{1}{R_3}}{\frac{1}{R_{2\parallel 3}}} i_1 \quad i_3 = \frac{\frac{1}{15\ \Omega}}{\frac{1}{6\ \Omega}} 1\ A \quad i_3 = \frac{6\ \Omega}{15\ \Omega} 1\ A \quad i_3 = 0,4\ A$$

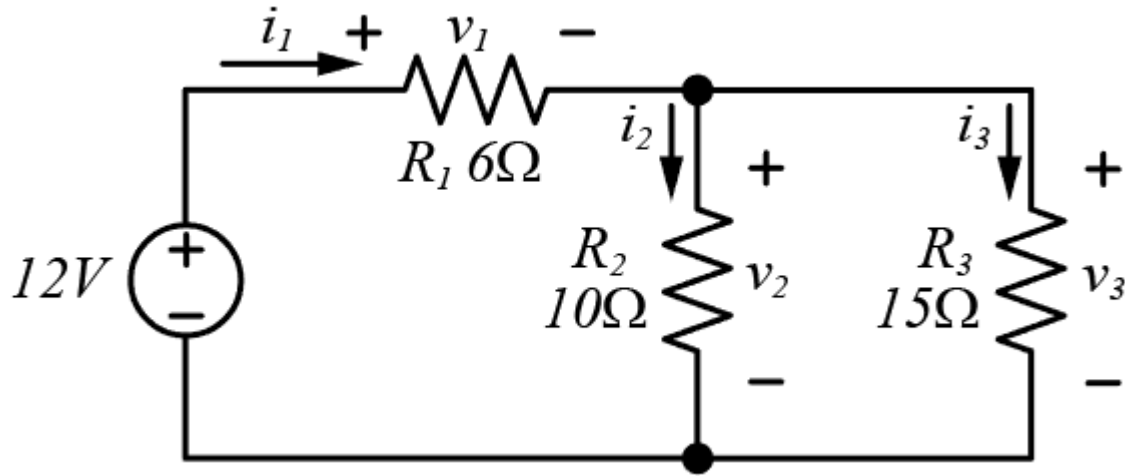□ Calcule os valores de Tensão, Corrente e Potência totais e individuais;



$$v = 12 V$$

$$i = i_1 = 1 A$$

$$P = 12 W$$

$$v_1 = 6 V$$

$$i_1 = 1 A$$

$$P_1 = i_1 v_1$$

$$P_2 = i_2 v_2$$

$$P_3 = i_3 v_3$$

$$v_2 = 6 V$$

$$i_2 = 0,6 A$$

$$P_T = 1 A \times 6 V$$

$$P_2 = 0,6 A \times 6 V$$

$$P_3 = 0,4 A \times 6 V$$

$$v_3 = 6 V$$



$$i_3 = 0,4 A$$

$$P_1 = 6 W$$

$$P_1 = 3,6 W$$


$$P_3 = 2,4 W$$

Conversões Y-Delta (Estrela-Triângulo)

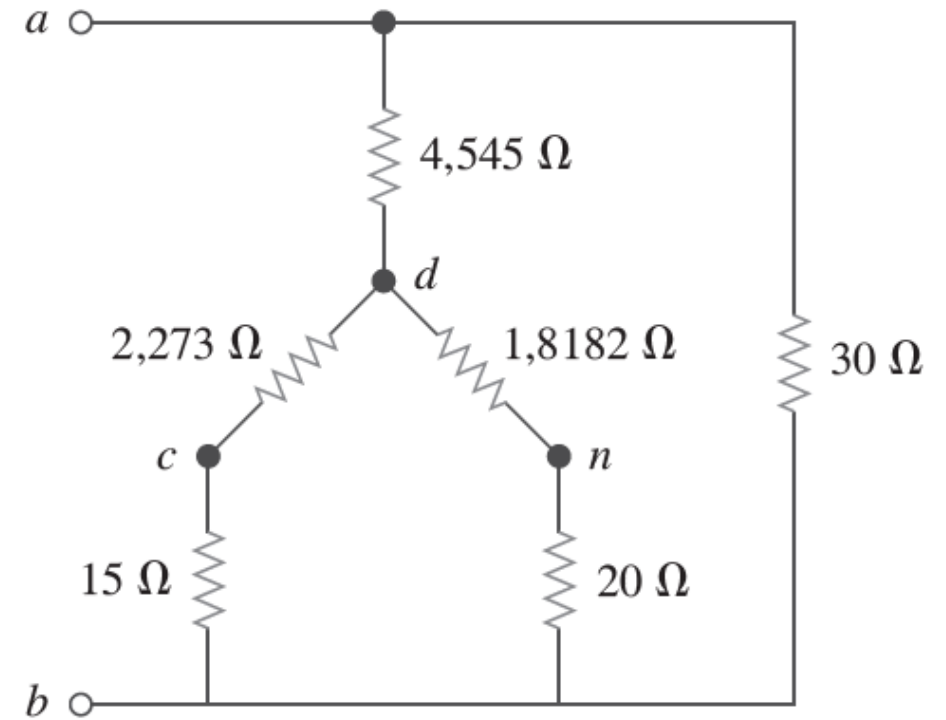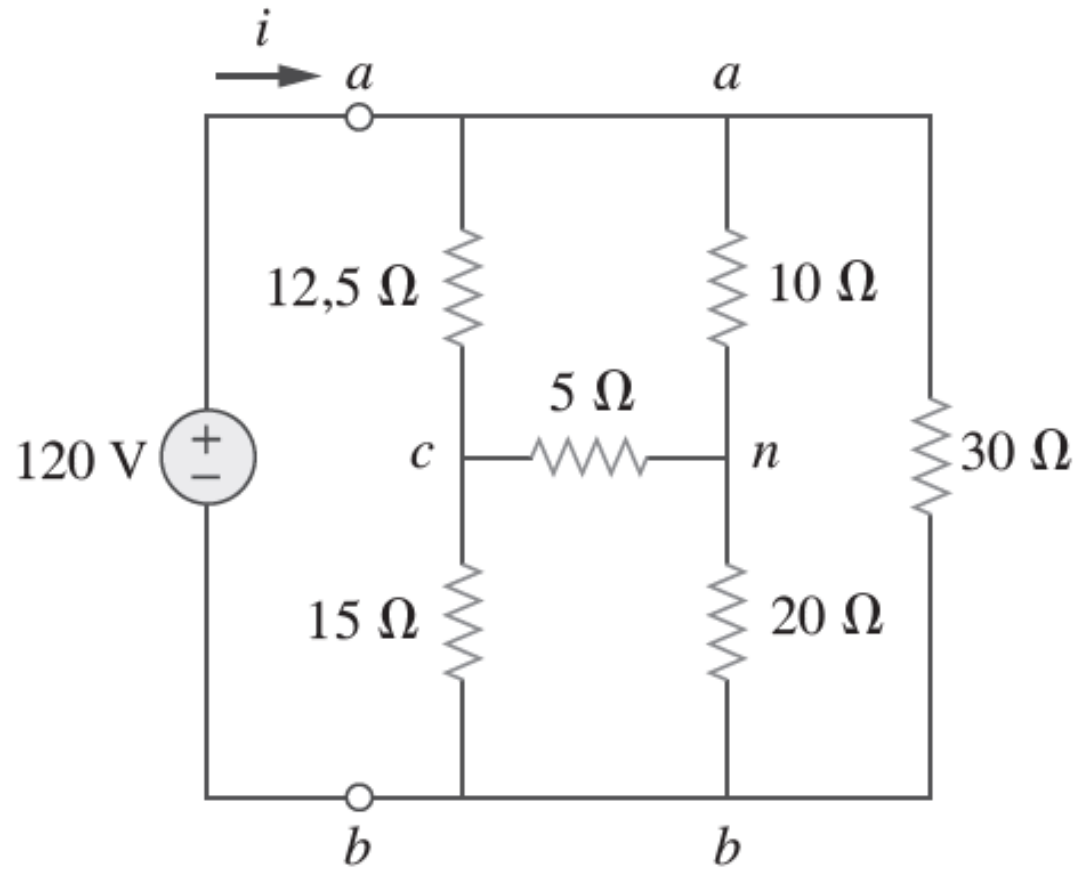


Conversões Y-Delta (Estrela-Triângulo)


Y

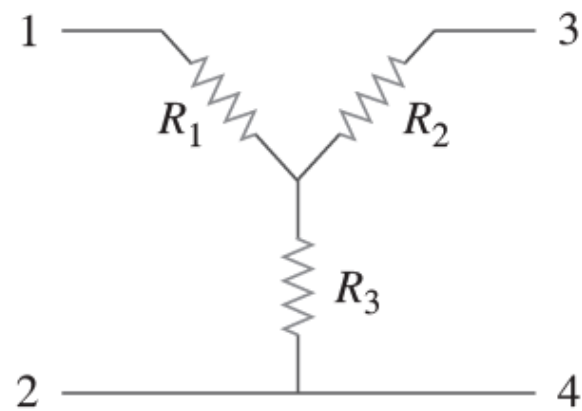


T

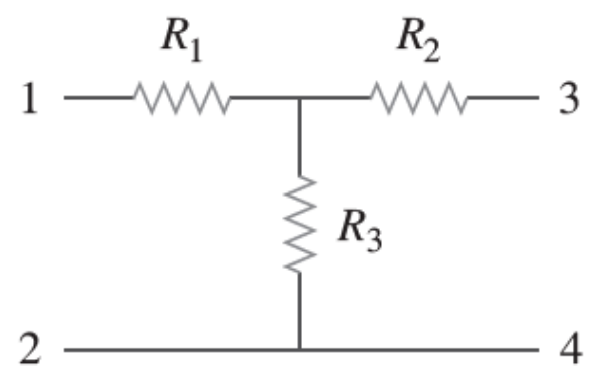

Δ

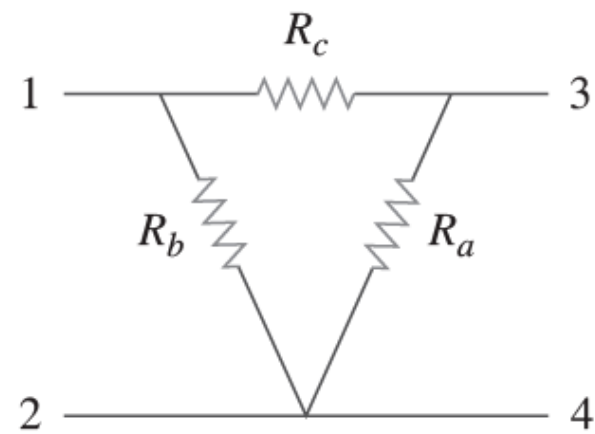


π

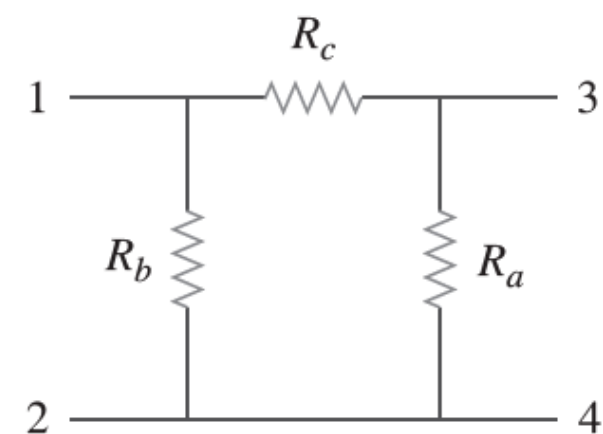

Conversão Delta-Y

Δ

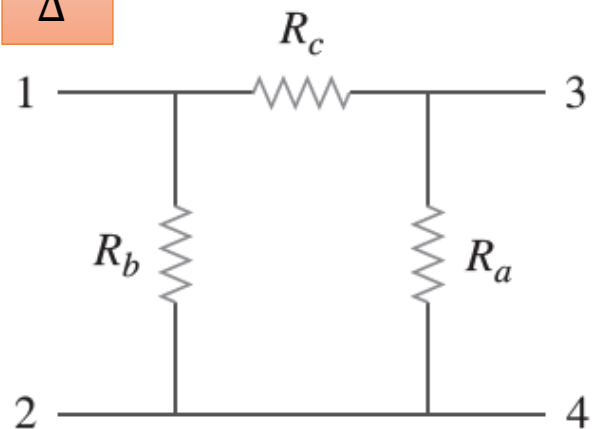


$$R_{12}(\Delta) = R_b \parallel (R_a + R_c)$$

$$R_{12} = R_1 + R_3 = \frac{R_b(R_a + R_c)}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_{13} = R_1 + R_2 = \frac{R_c(R_a + R_b)}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_{34} = R_2 + R_3 = \frac{R_a(R_b + R_c)}{R_a + R_b + R_c}$$

Y

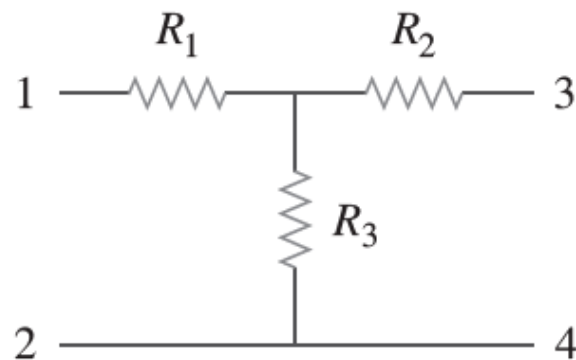

$$R_{12}(Y) = R_1 + R_3$$

$$R_3 = \frac{R_b(R_a + R_c)}{R_a + R_b + R_c} - R_1$$


$$R_1 - R_2 = \frac{R_b R_a + R_b R_c - R_a R_b - R_a R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_3 = \frac{R_a(R_b + R_c)}{R_a + R_b + R_c} - R_2$$


$$R_1 - R_2 = \frac{R_c(R_b - R_a)}{R_a + R_b + R_c}$$

Conversão Delta-Y

Δ

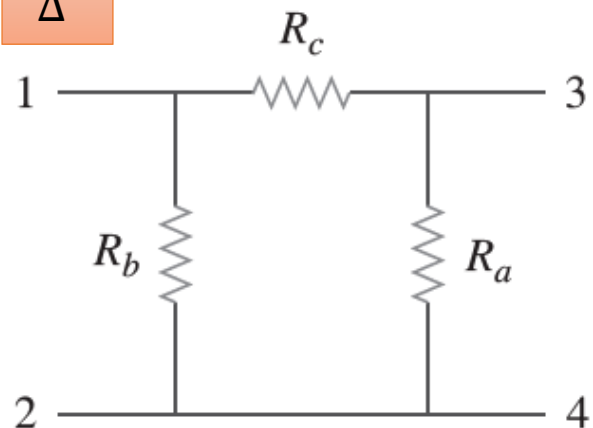

Y

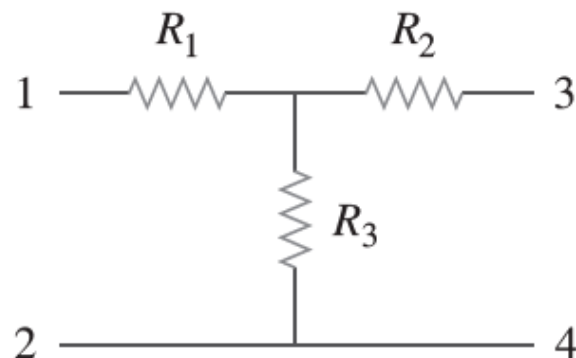

$$R_1 + R_2 = \frac{R_c(R_a + R_b)}{R_a + R_b + R_c}$$



$$R_1 - R_2 = \frac{R_c(R_b - R_a)}{R_a + R_b + R_c}$$

$$2R_1 = \frac{R_c R_a + R_c R_b + R_c R_b - R_c R_a}{R_a + R_b + R_c}$$

$$2R_1 = \frac{2R_c R_b}{R_a + R_b + R_c}$$


$$R_1 = \frac{R_c R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_2 = \frac{R_c R_a}{R_a + R_b + R_c}$$


$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

Conversão Y-Delta

Y

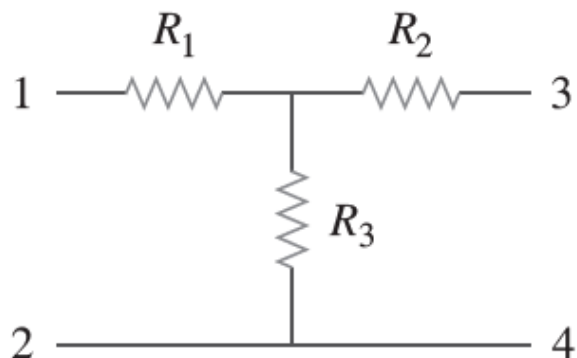

Δ

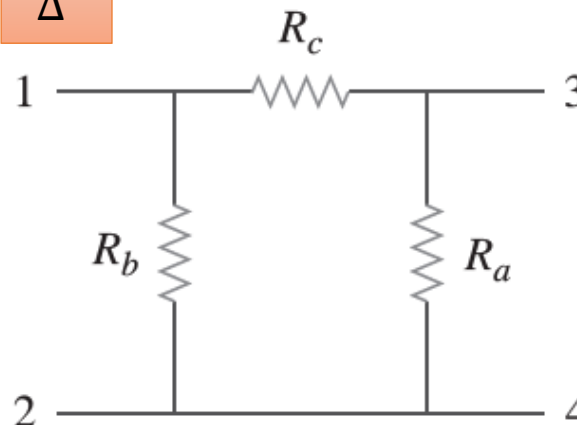

$$R_1 = \frac{R_c R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_2 = \frac{R_c R_a}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_1 R_2 = \frac{R_c R_b R_c R_a}{(R_a + R_b + R_c)^2}$$

$$R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1 = \frac{R_c R_b R_c R_a}{(R_a + R_b + R_c)^2} + \frac{R_c R_a R_a R_b}{(R_a + R_b + R_c)^2} + \frac{R_a R_b R_c R_b}{(R_a + R_b + R_c)^2}$$


$$R_2 R_3 = \frac{R_c R_a R_a R_b}{(R_a + R_b + R_c)^2}$$

$$R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1 = \frac{R_a R_b R_c (R_a + R_b + R_c)}{(R_a + R_b + R_c)^2} = \frac{R_a R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}$$


$$R_3 R_1 = \frac{R_a R_b R_c R_b}{(R_a + R_b + R_c)^2}$$

Conversão Y-Delta


Y

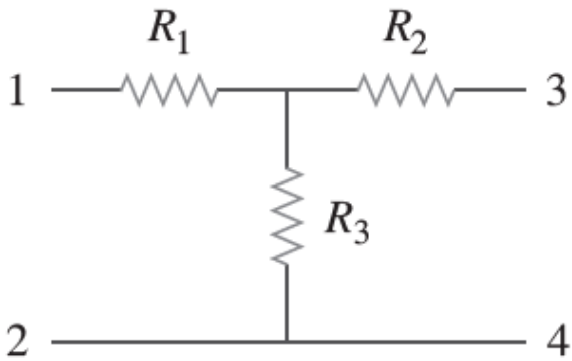

Δ

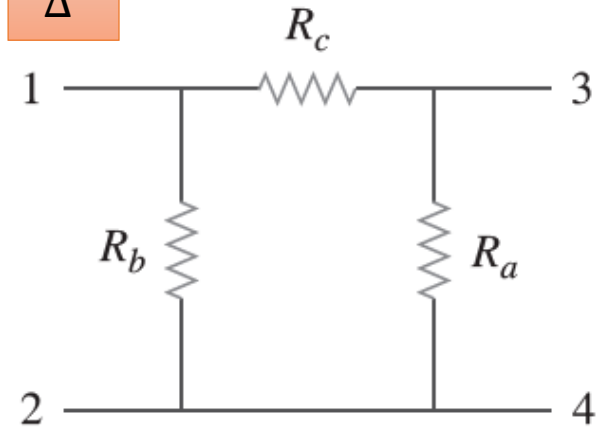
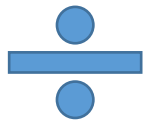
$$R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1 = \frac{R_a R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}$$



$$R_1 = \frac{R_c R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

$$\frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1} = R_a$$

$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1}$$

$$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2}$$

$$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3}$$


Conversões Delta-Y: Resumo

Δ -Y

$$R_1 = \frac{R_c R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_2 = \frac{R_c R_a}{R_a + R_b + R_c}$$
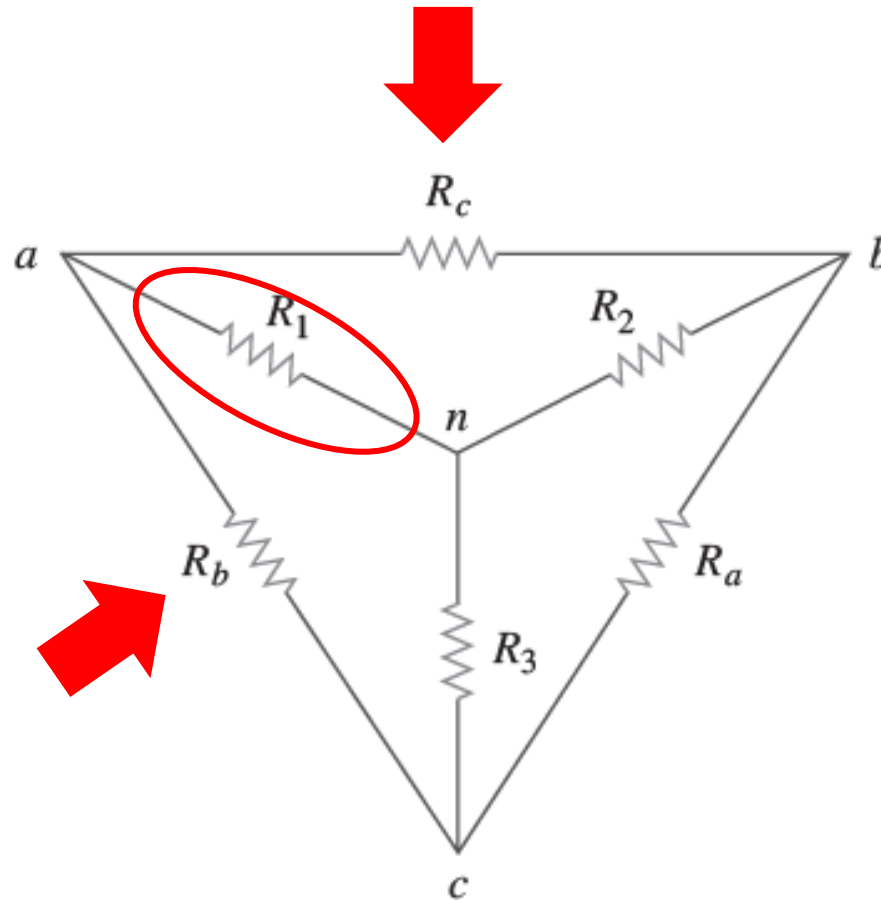
$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$




Conversões Delta-Y: Resumo

Δ -Y

$$R_1 = \frac{R_c R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_2 = \frac{R_c R_a}{R_a + R_b + R_c}$$
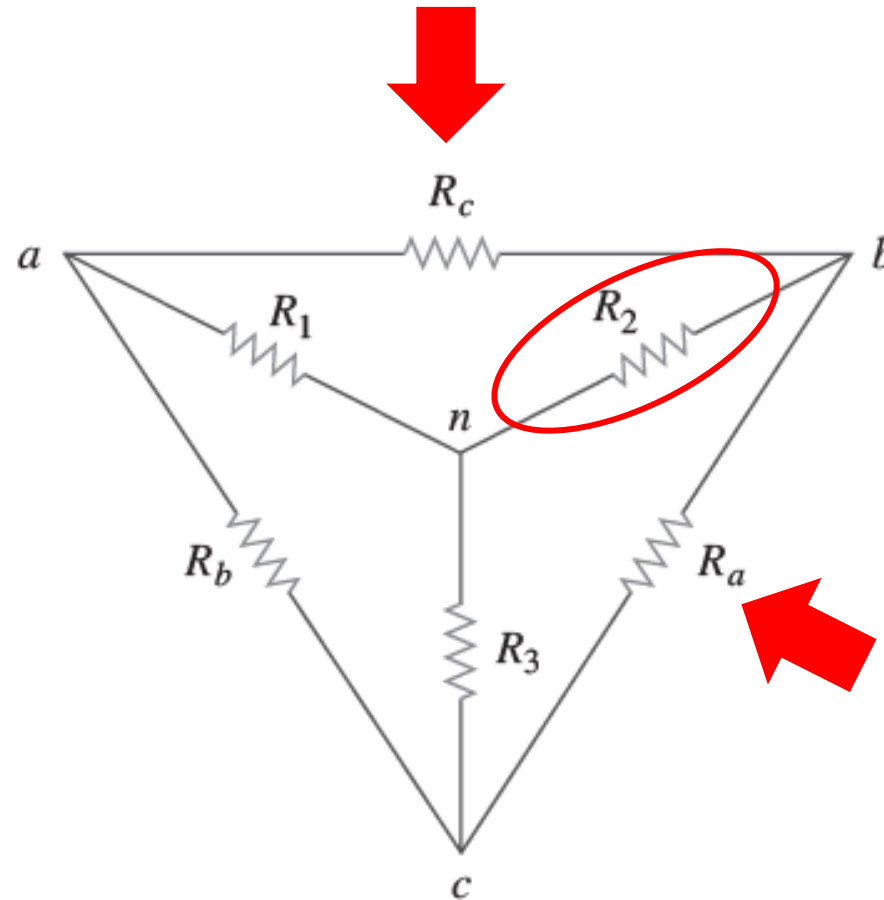
$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$




Conversões Delta-Y: Resumo

Δ -Y


$$R_1 = \frac{R_c R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_2 = \frac{R_c R_a}{R_a + R_b + R_c}$$
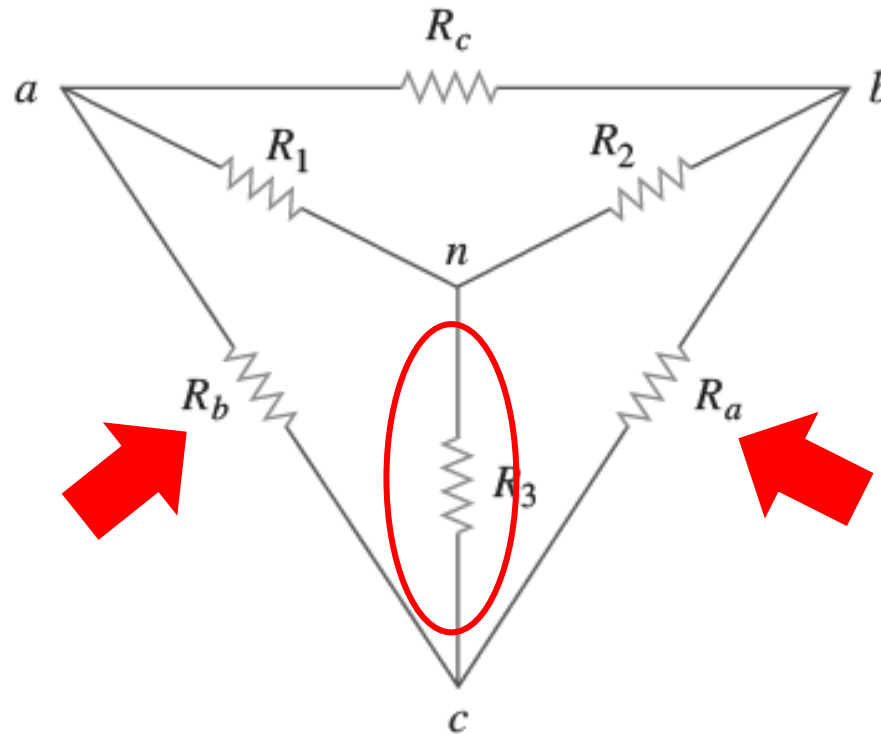
$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$



Conversões Y-Delta: Resumo

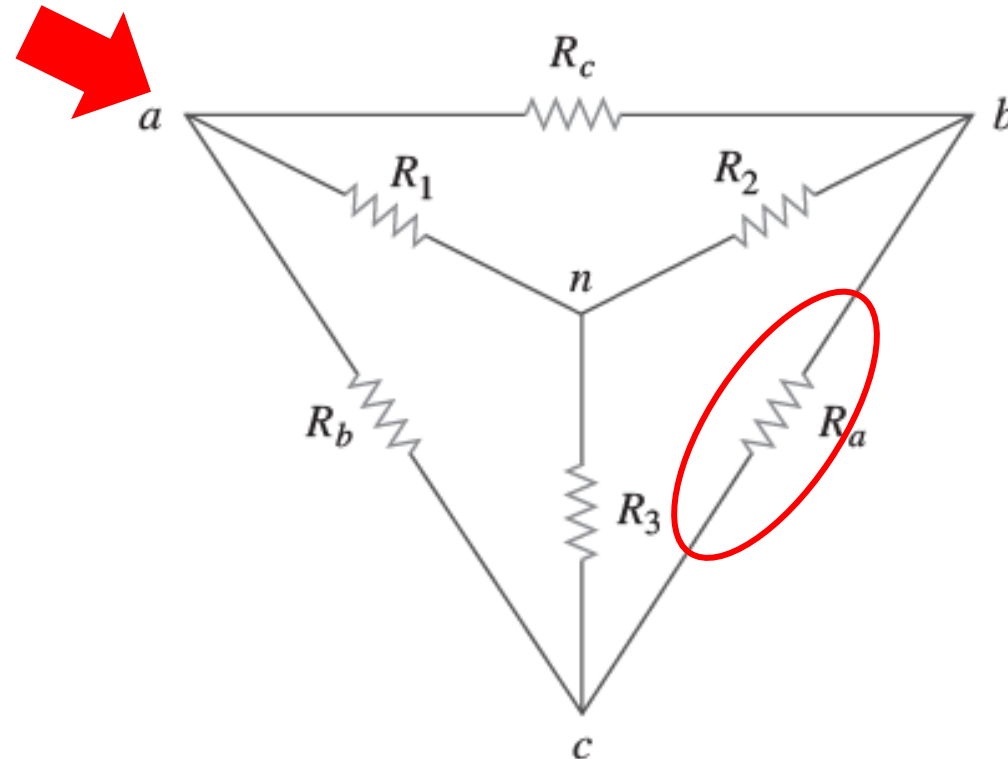


Y- Δ

$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1}$$

$$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2}$$

$$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3}$$

Conversões Y-Delta: Resumo

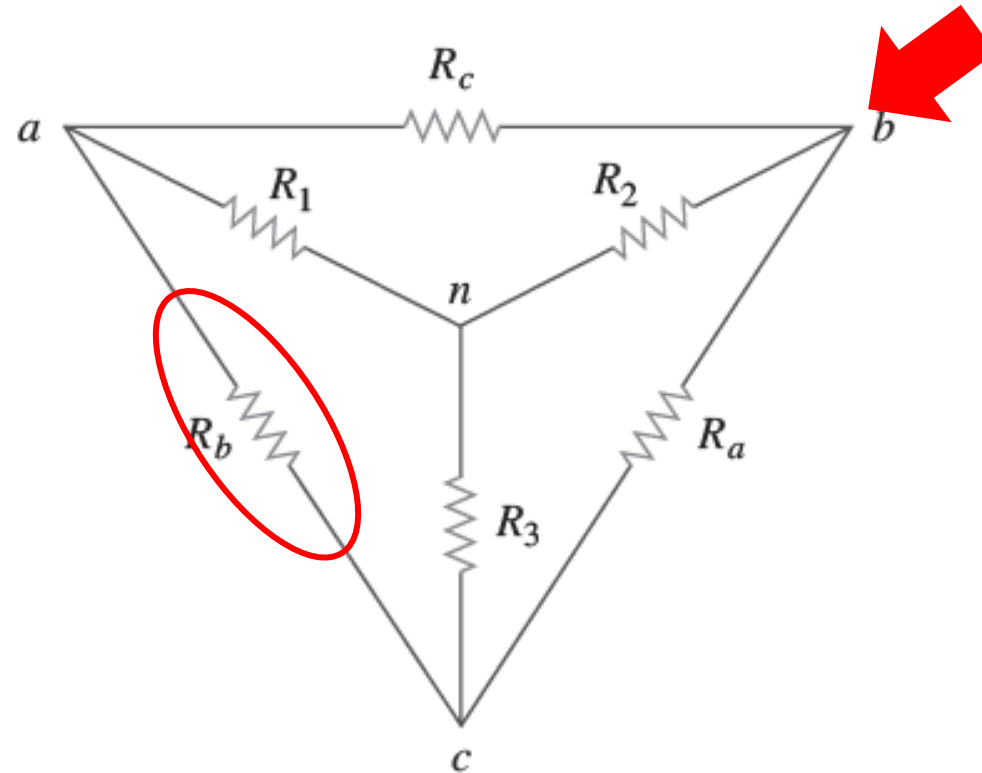


Y- Δ

$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1}$$

$$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2}$$

$$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3}$$

Conversões Y-Delta: Resumo

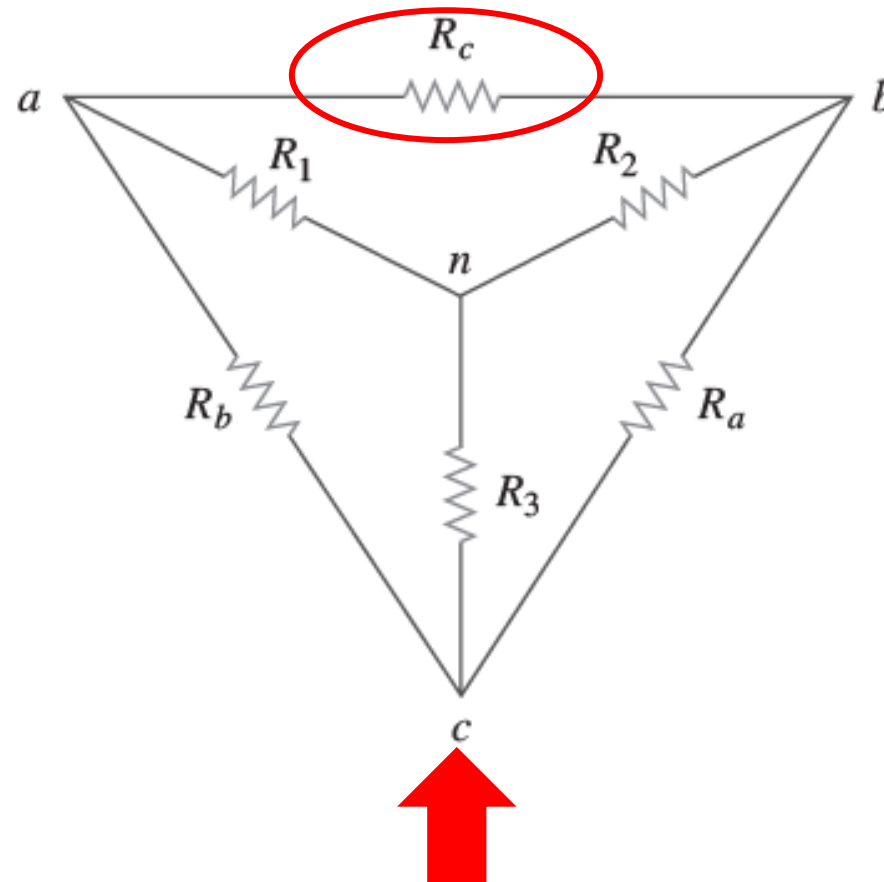

Y- Δ

$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1}$$

$$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2}$$

$$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3}$$


Conversões Y-Delta: Resumo

Δ -Y

$$R_1 = \frac{R_c R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_2 = \frac{R_c R_a}{R_a + R_b + R_c}$$
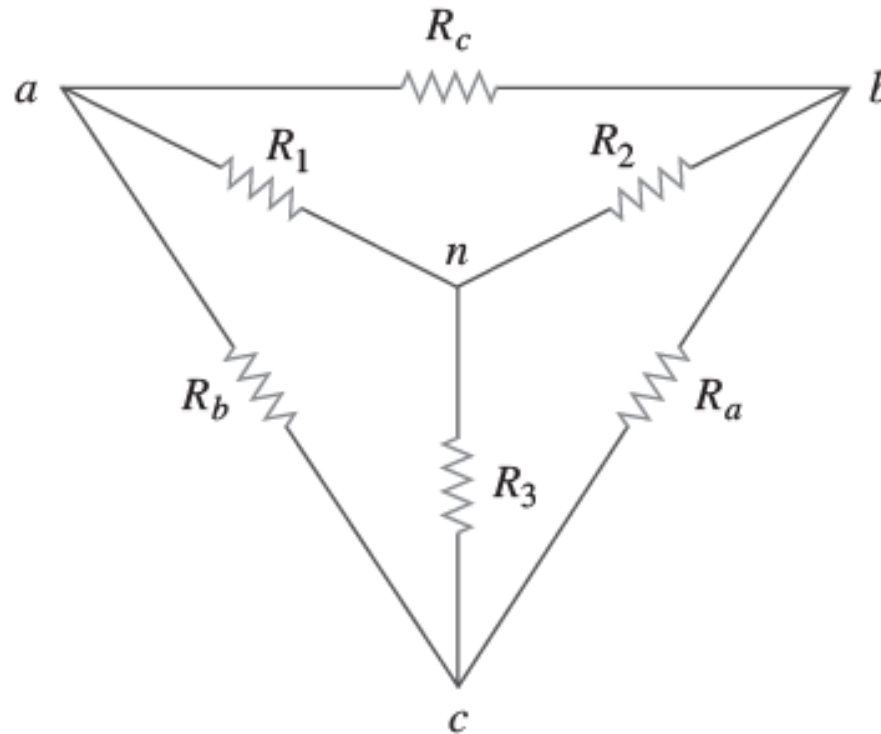
$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$



Y- Δ


$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1}$$

$$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2}$$

$$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3}$$



Conversões Y-Delta: Exemplo

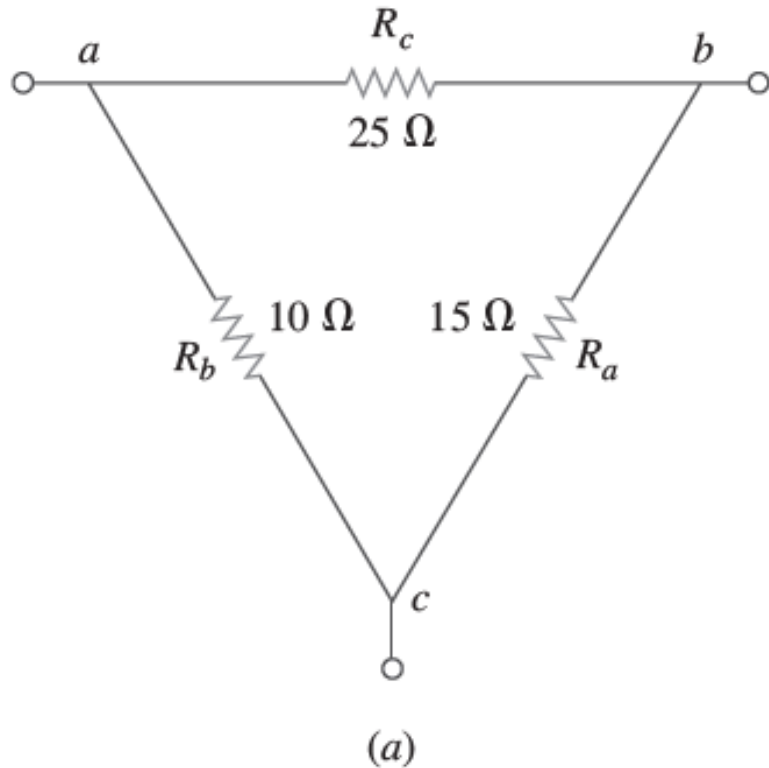❑ Converta a rede Δ em uma rede Y equivalente.



Conversões Y-Delta: Exemplo

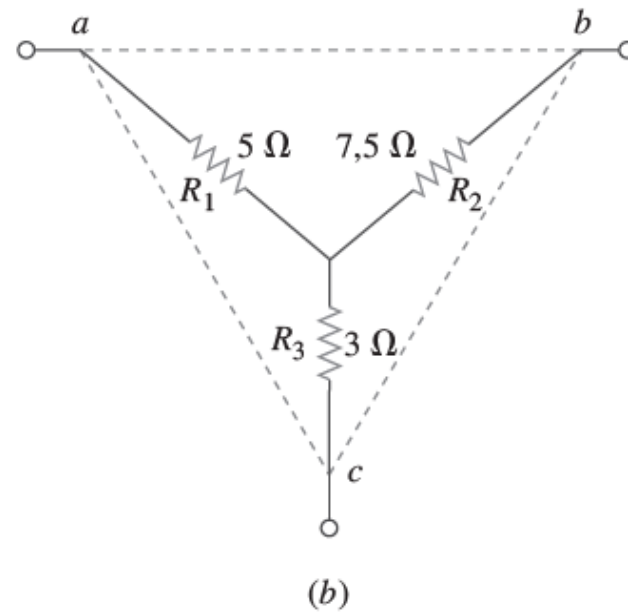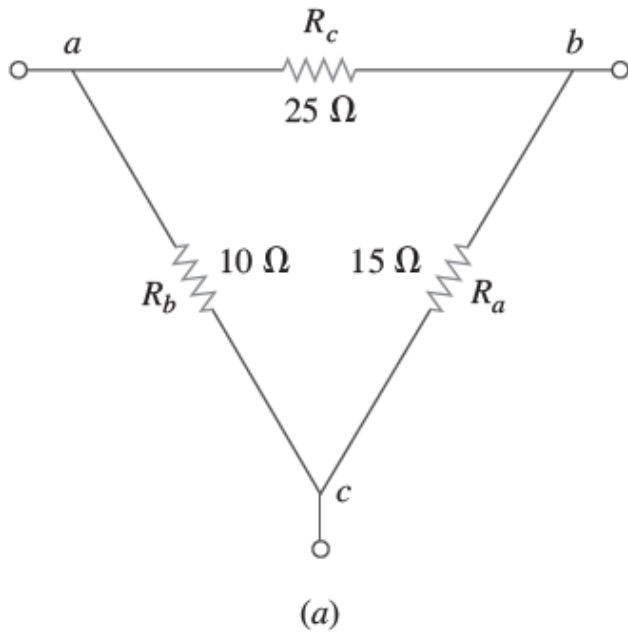Converta a rede Δ em uma rede Y equivalente.



Δ -Y

$$R_1 = \frac{R_c R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_2 = \frac{R_c R_a}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$


$$R_1 = \frac{25 \times 10}{15 + 10 + 25} = 5\ \Omega$$

$$R_2 = \frac{25 \times 15}{15 + 10 + 25} = 7,5\ \Omega$$

$$R_3 = \frac{15 \times 10}{15 + 10 + 25} = 3\ \Omega$$



Conversões Y-Delta: Exemplo

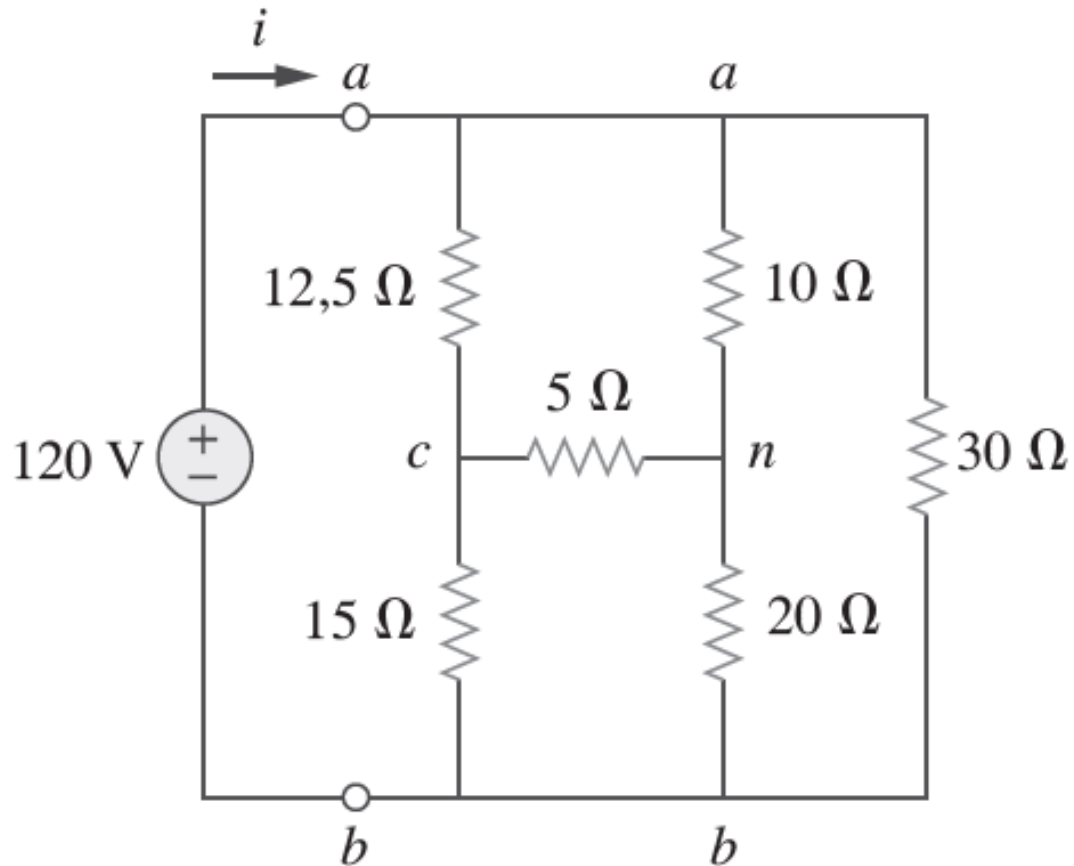□ Calcular a corrente i e a resistência equivalente do circuito R_{ab} .



Conversões Y-Delta: Exemplo

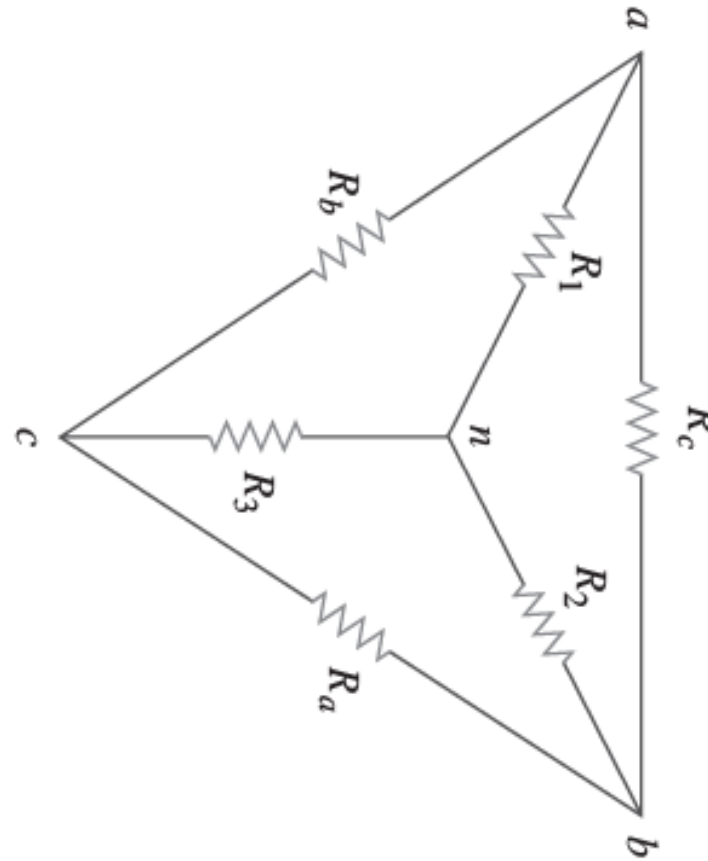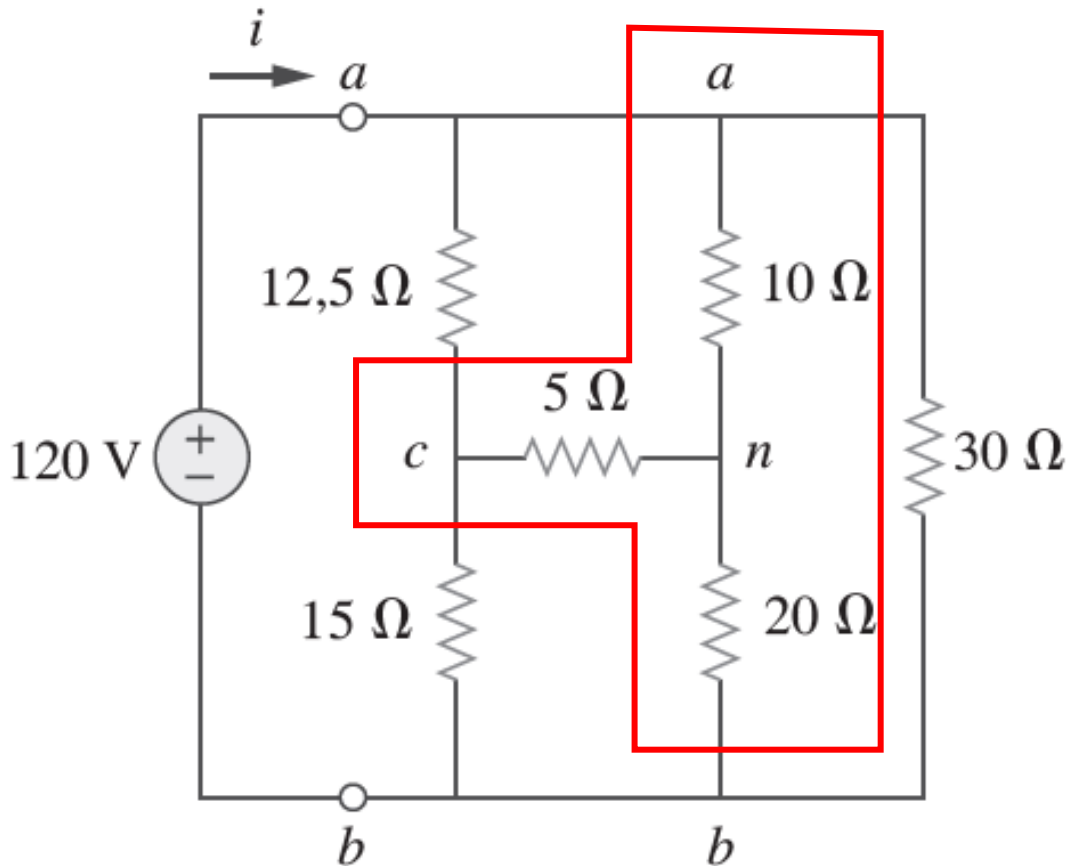Calcular a corrente i e a resistência equivalente do circuito R_{ab} .



Y- Δ



$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1}$$

$$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2}$$

$$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3}$$

Conversões Y-Delta: Exemplo

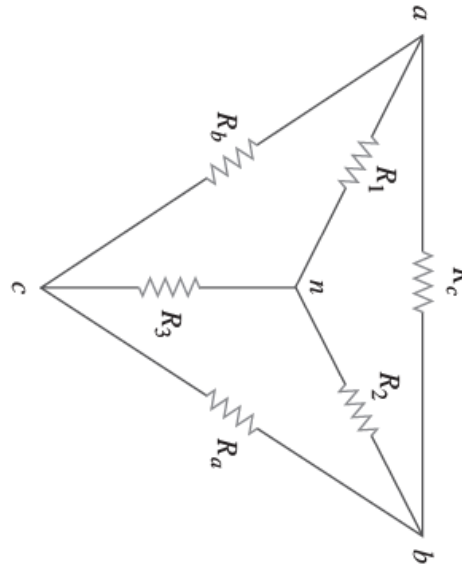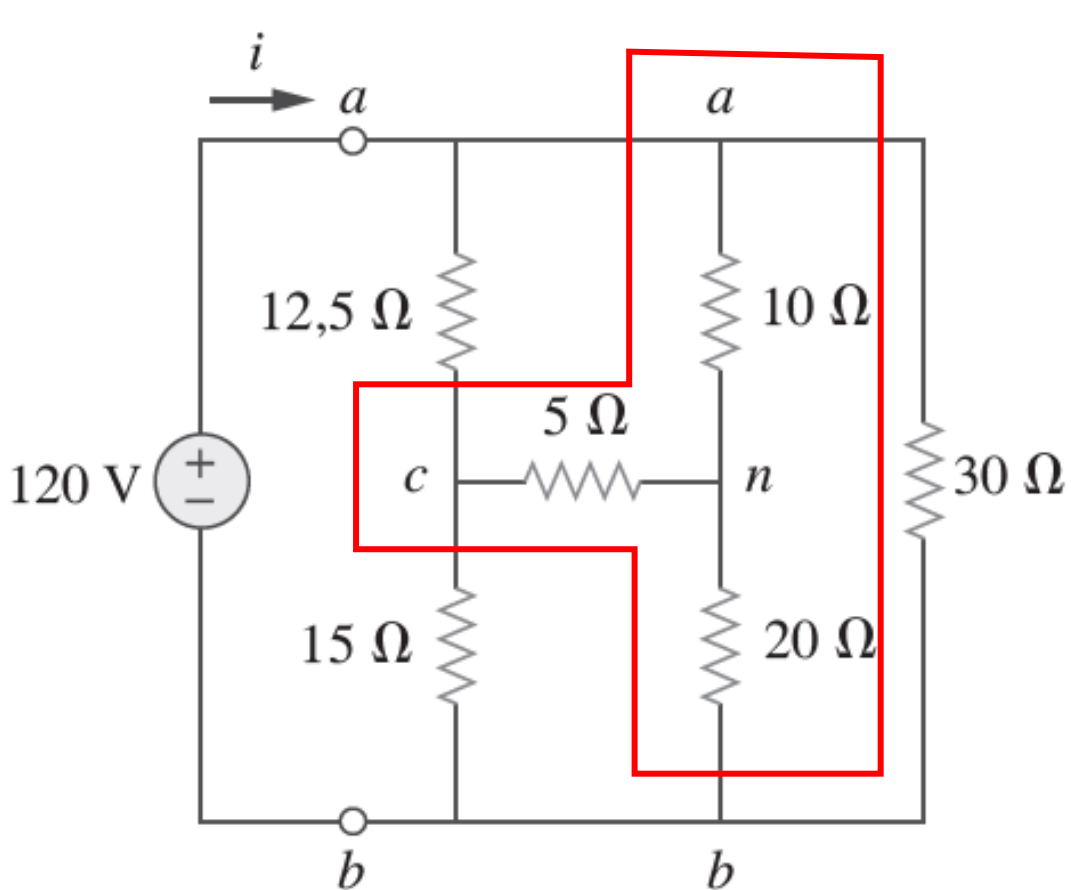Calcular a corrente i e a resistência equivalente do circuito R_{ab} .



Y- Δ



$$R_a = \frac{10 \times 20 + 20 \times 5 + 5 \times 10}{10} = 35\Omega$$

$$R_b = \frac{10 \times 20 + 20 \times 5 + 5 \times 10}{20} = 17,5\Omega$$

$$R_c = \frac{10 \times 20 + 20 \times 5 + 5 \times 10}{5} = 70\Omega$$



Conversões Y-Delta: Exemplo

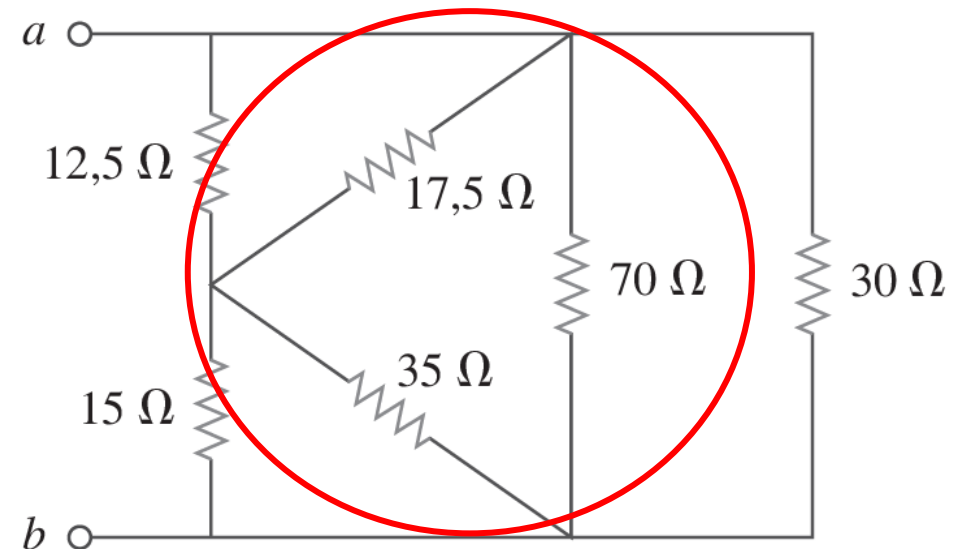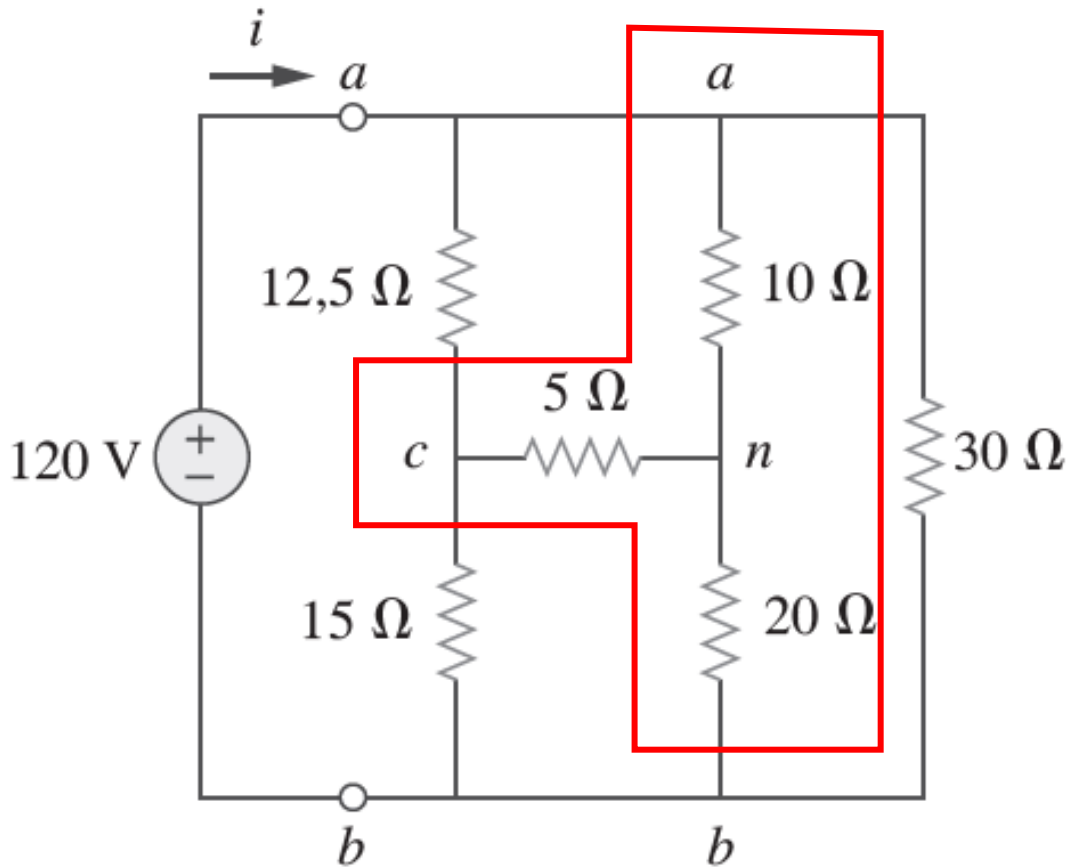□ Calcular a corrente i e a resistência equivalente do circuito R_{ab} .



Conversões Y-Delta: Exemplo

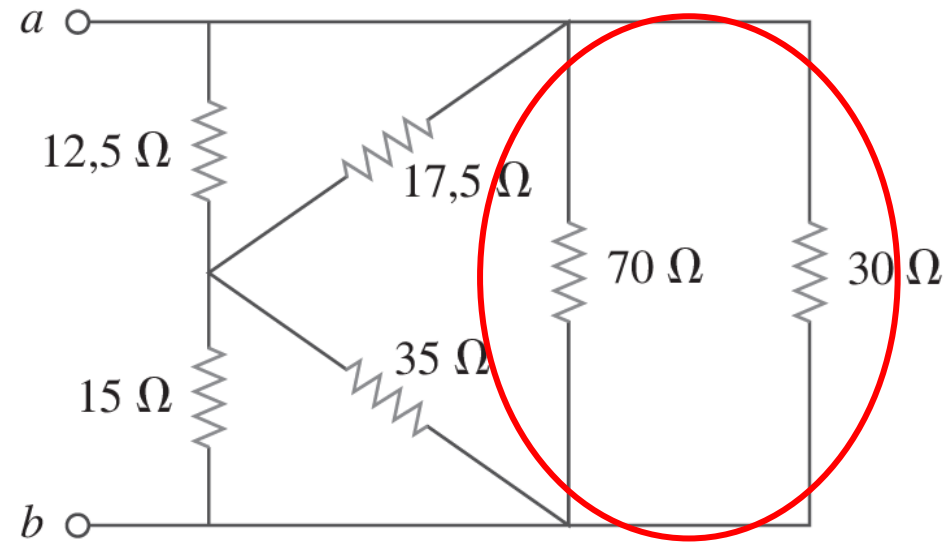
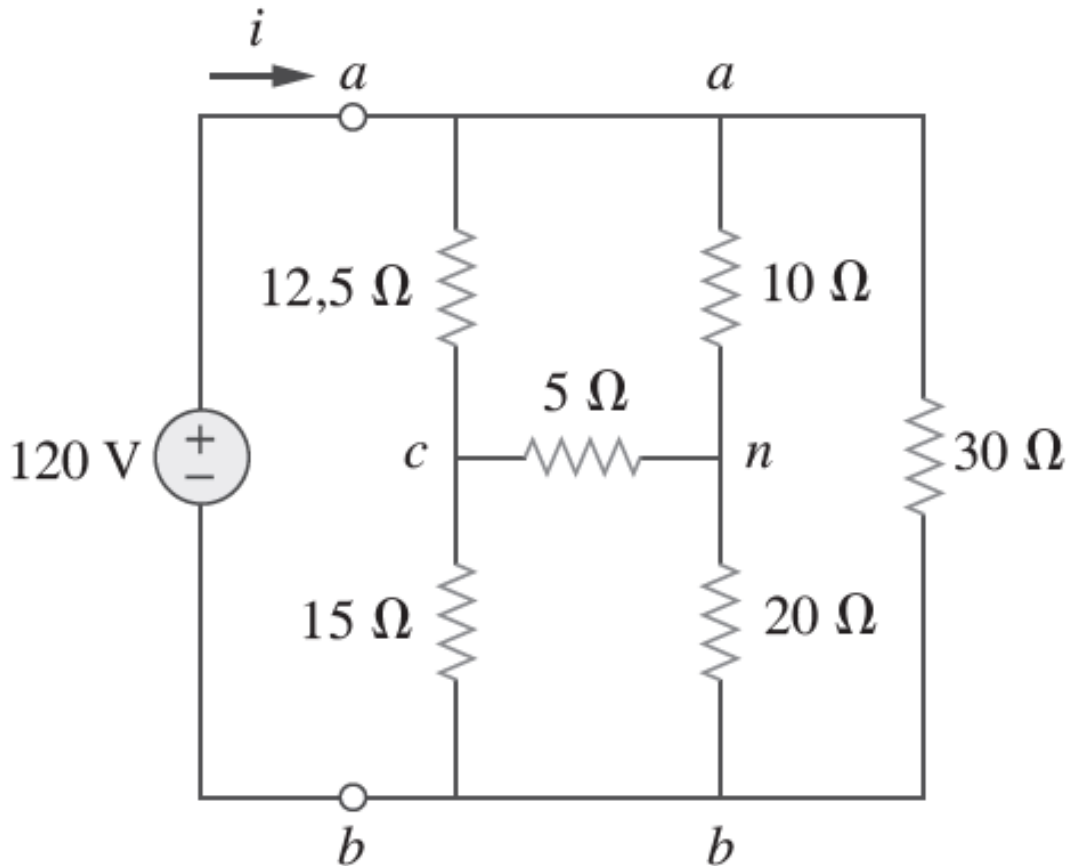
Calcular a corrente i e a resistência equivalente do circuito R_{ab} .



$$R_{70 \parallel 30} = \frac{70 \times 30}{70 + 30} = 21 \Omega$$

Conversões Y-Delta: Exemplo

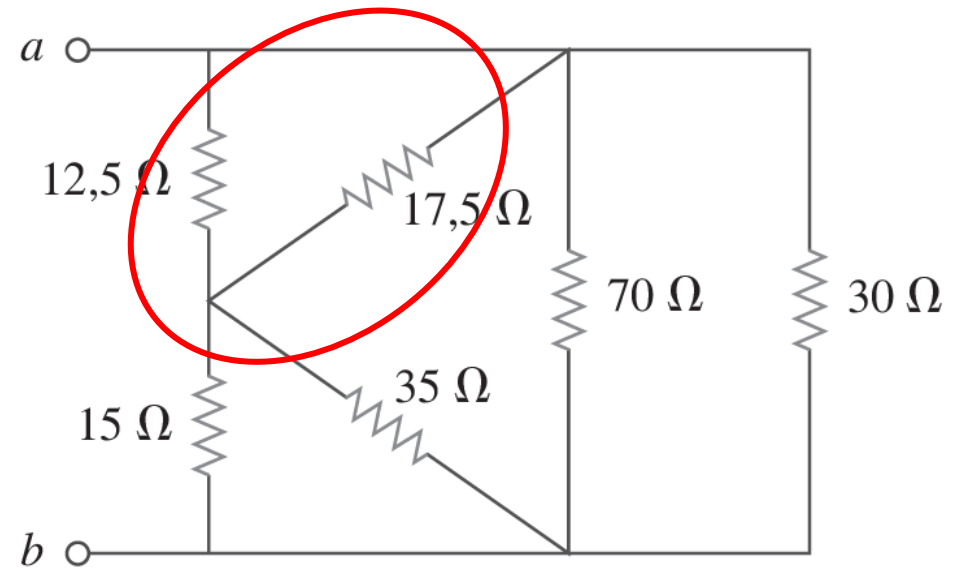
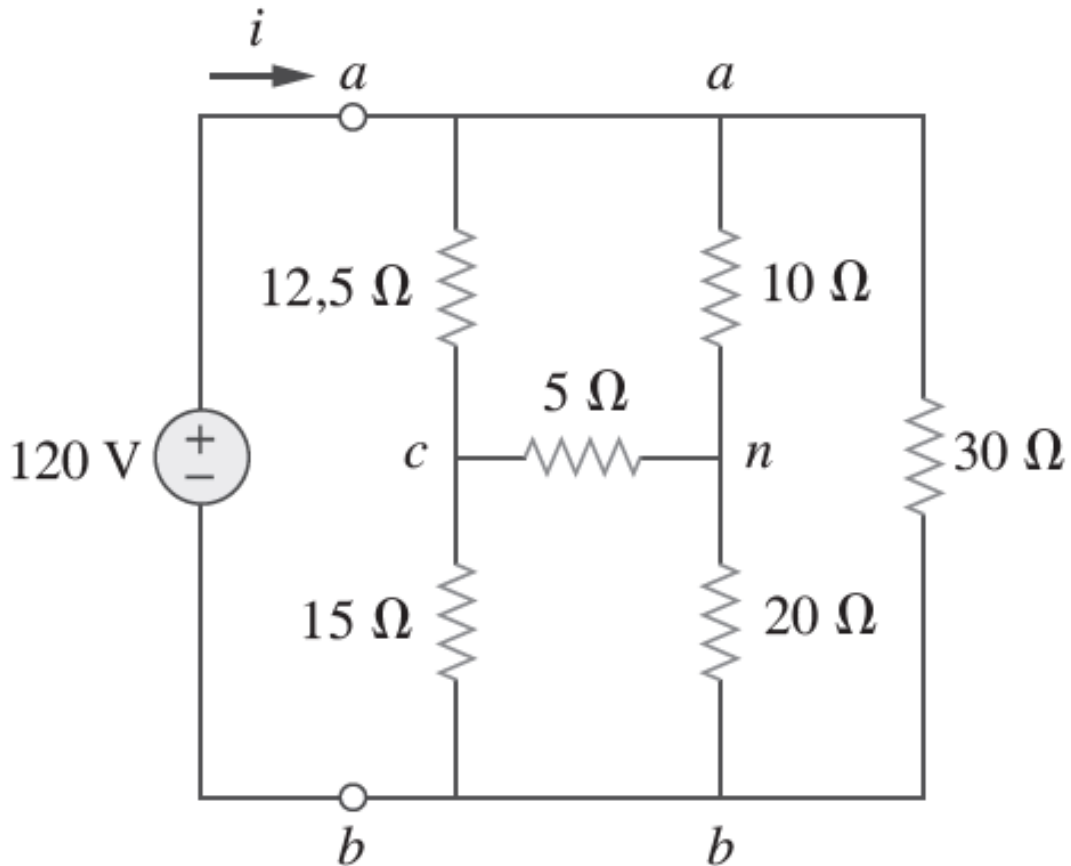
Calcular a corrente i e a resistência equivalente do circuito R_{ab} .



$$R_{12,5 \parallel 17,5} = \frac{12,5 \times 17,5}{12,5 + 17,5} = 7,292 \Omega$$

Conversões Y-Delta: Exemplo

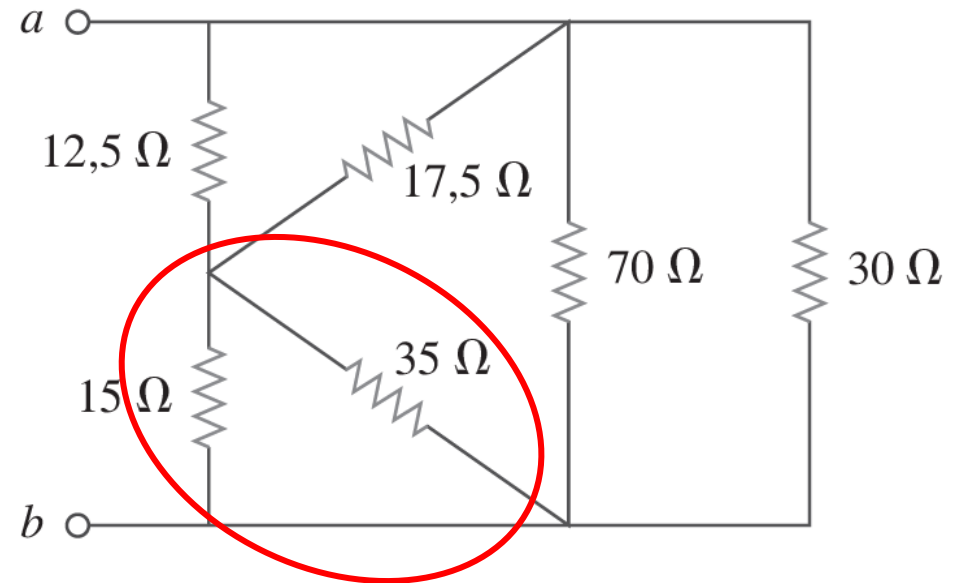
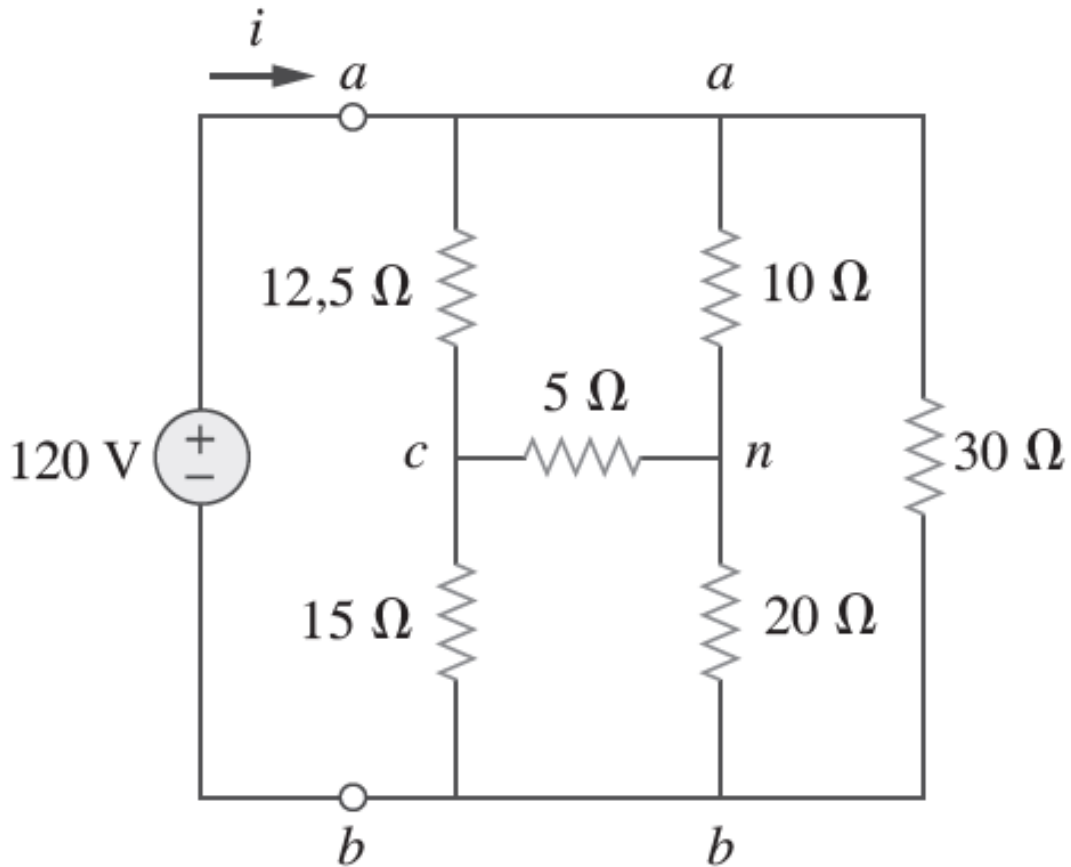
Calcular a corrente i e a resistência equivalente do circuito R_{ab} .



$$R_{15 \parallel 35} = \frac{15 \times 35}{15 + 35} = 10,5 \Omega$$

Conversões Y-Delta: Exemplo

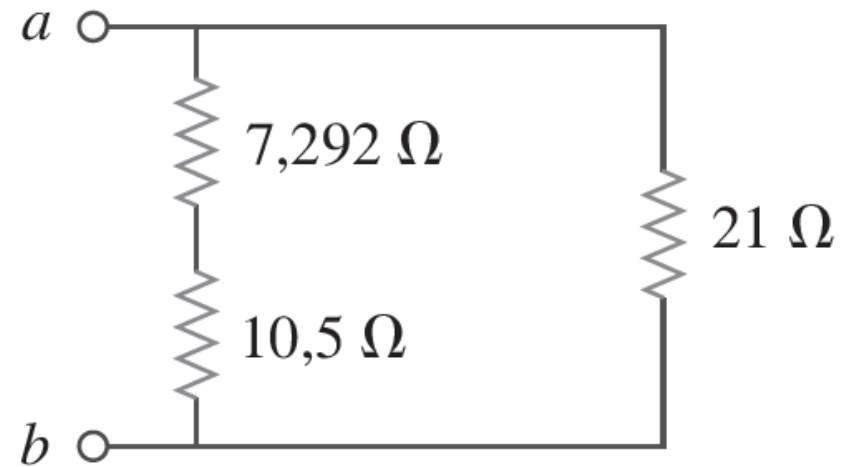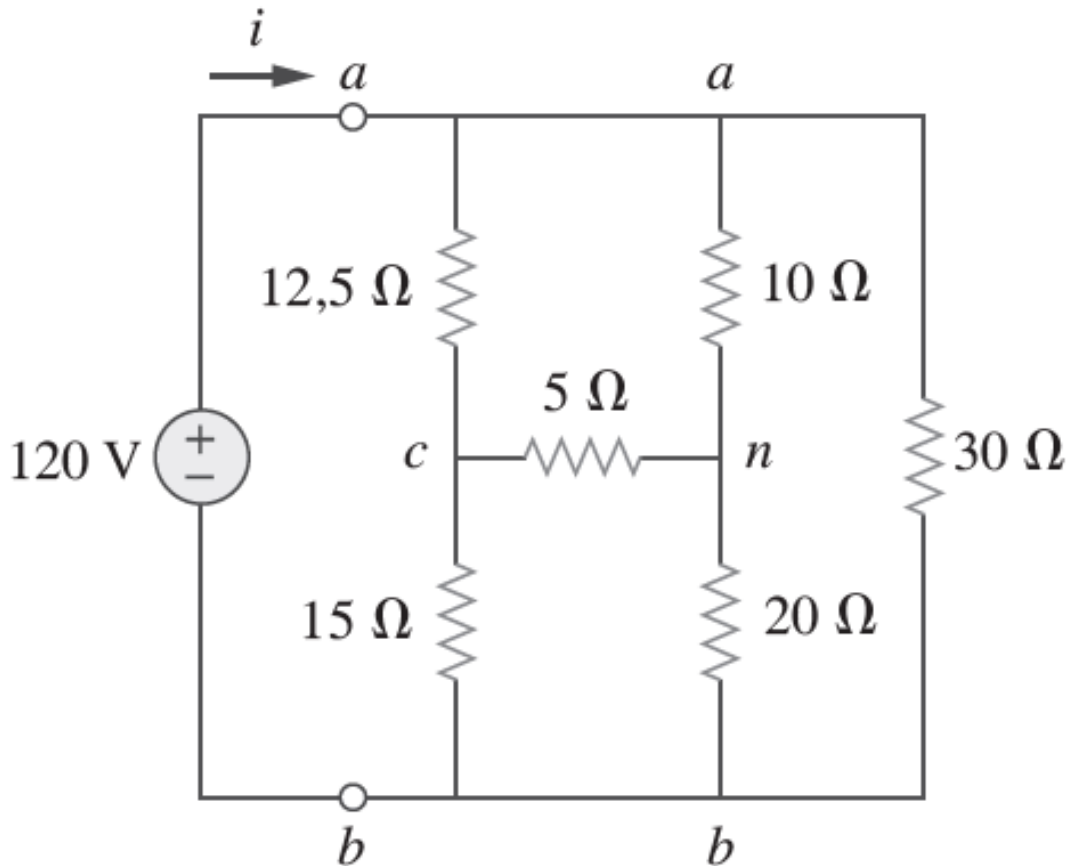Calcular a corrente i e a resistência equivalente do circuito R_{ab} .




$$R_{ab} = \frac{(7,292 + 10,5) \times 21}{7,292 + 10,5 + 21} = 9,632 \Omega$$


$$i = \frac{v}{R_{ab}} = \frac{120}{9,632} = 12,458 \text{ A}$$

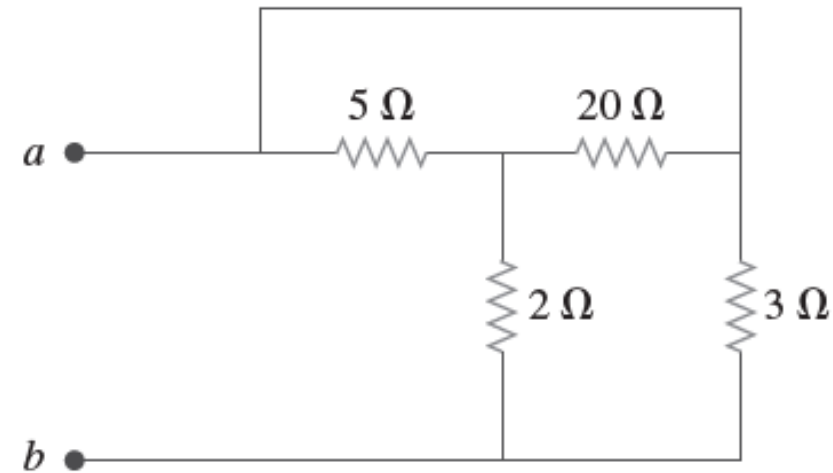Exercícios Propostos

1 – Determine a resistência equivalente entre os pontos a e b.





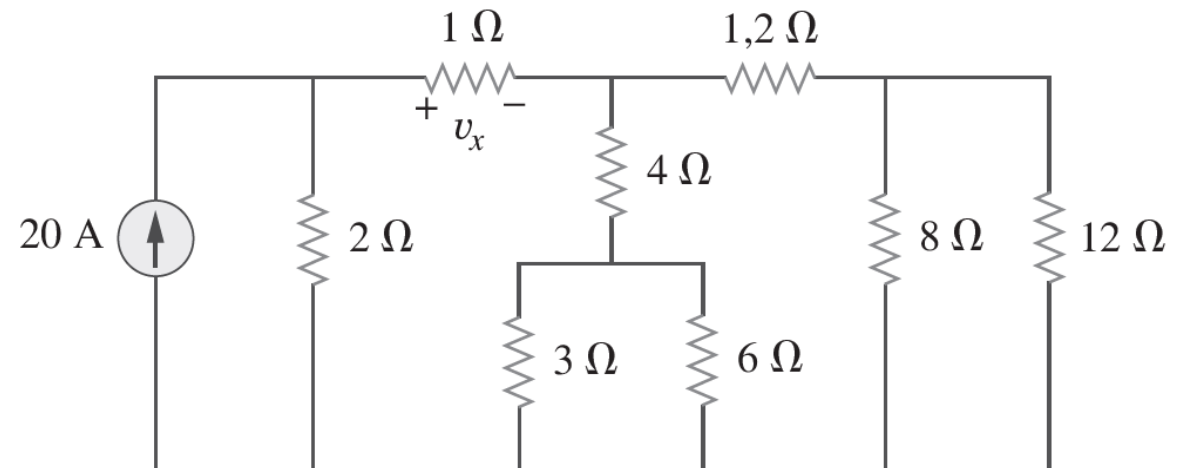2 – Calcule v_x e a potência dissipada pelo resistor de 12 Ω.



Exercícios Propostos

3 – Demonstre!!!

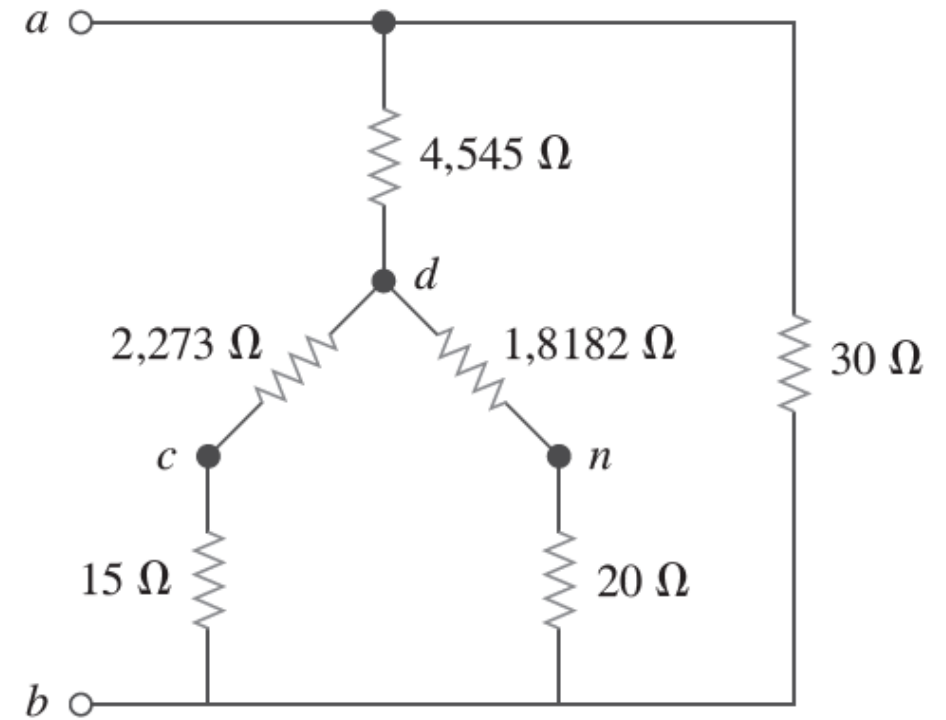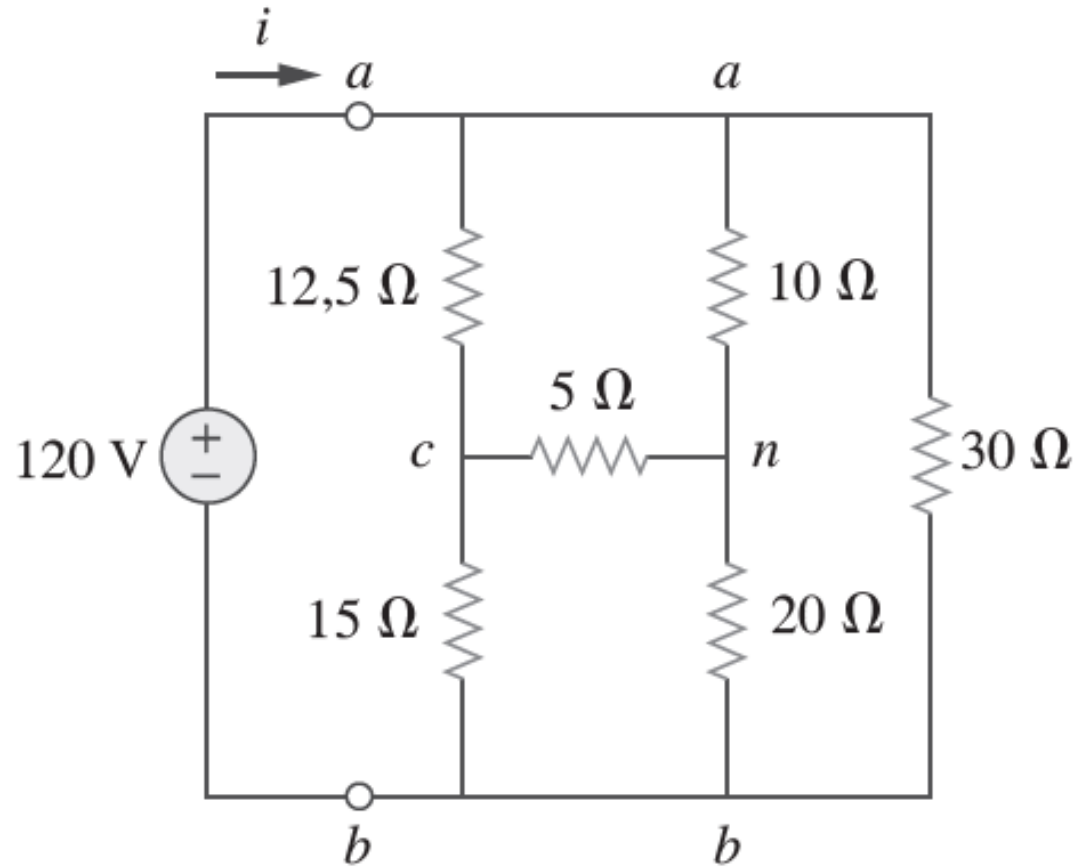

Respostas dos Exercícios Propostos

□1

□ $R_{eq} = 2 \Omega$

□2

□ $v_x = 6,66 V$ e $P_x = 44,44 W$; $v_{12\Omega} = 16 V$ e $P_{12\Omega} = 21,33 W$

Referências Bibliográficas

- ❑ J. W. Nilsson, e S. A. Riedel, “Electric Circuits”, 9 ed., New York, Prentice Hall (2011).
- ❑ W. H. Hyat, J. E. Kemmerly, e S. M Durbin, “Análise de Circuitos em Engenharia”, 7 ed., São Paulo, McGraw-Hill (2008).
- ❑ C. K. Alexander, e M. N. O. Sadiku, “Fundamentos de Circuitos Elétricos”, 5 ed., Porto Alegre, AMGH (2013).