



Departamento de
Engenharia Elétrica e
de Computação

SEL 414 - Sistemas Digitais

DISPOSITIVOS LÓGICOS PROGRAMÁVEIS

Prof. Homero Schiabel



1. INTRODUÇÃO

Operação do circuito lógico pode ser descrita por:

- *Tabela da Verdade*
- *Expressão booleana*
- *Dispositivo de Lógica Programável (PLD)*



expressão mais simples e seleção dos CIs
feita por um software de desenvolvimento

2. IMPLEMENTAÇÃO DE CIRCUITOS DIGITAIS

CIs convencionais

- necessitam de um processo de fabricação especial que requer máscaras específicas para cada projeto
- tempo de desenvolvimento é longo e os custos são altos
- utilizados em aplicação de grande volume de produção

2. IMPLEMENTAÇÃO DE CIRCUITOS DIGITAIS

CIs semi-convencionais

1. *Mask-Programmable Gate Array* (MPGA)

- Máscaras genéricas de módulos pré-projetados, mas específicas para interconexão dos módulos
- Usa bibliotecas de células → tempo mais curto de desenvolvimento e menor custo que CIs convencionais

2. IMPLEMENTAÇÃO DE CIRCUITOS DIGITAIS

CIs semi-convencionais

2. Standard Cells

- Módulos pré-projetados armazenados em banco de dados
- Custo baixo, mas menos eficientes que CIs convencionais


2. IMPLEMENTAÇÃO DE CIRCUITOS DIGITAIS

CIs semi-convencionais

3. Programmable Logic Devices (PLDs)

- Programado pelo usuário → eliminação do processo de fabricação → possibilidade de mudanças de projeto
- Baixo custo e tempo curto de projeto

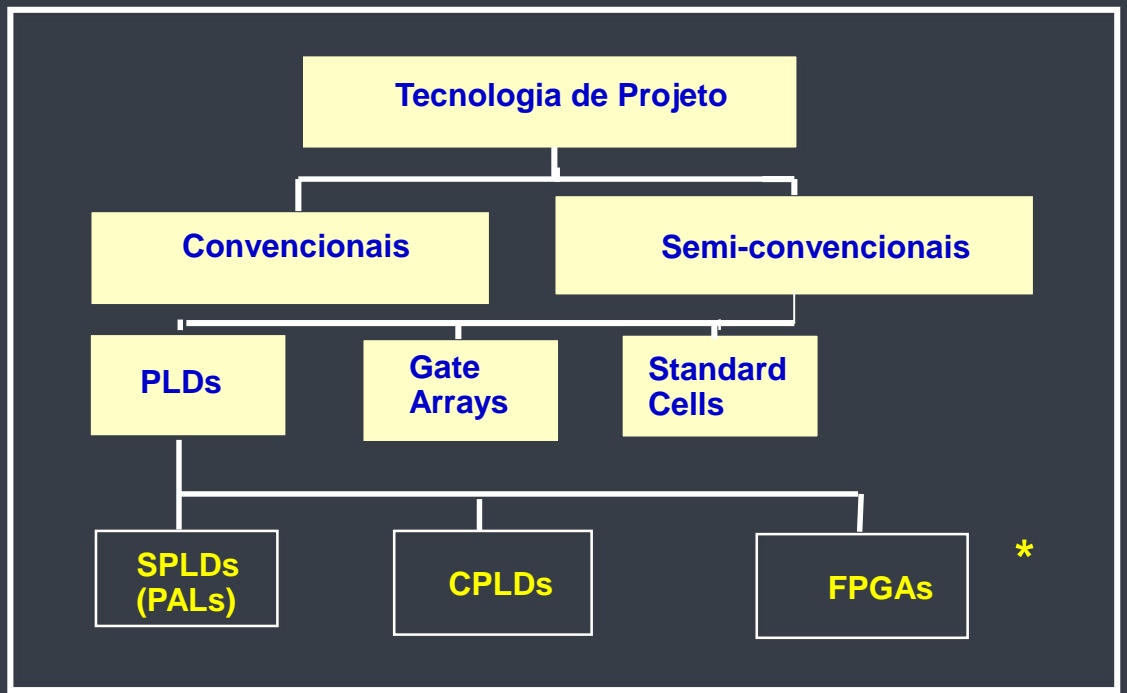3. TECNOLOGIAS DE PROJETOS DE CIS DIGITAIS



* SPLD → Simple Programmable Logic Device PAL → Programmable Array of Logic
CPLD → Complex PLD FPGA → Field Programmable Gate Array

3. TECNOLOGIAS DE PROJETOS DE CIs DIGITAIS

PLAs (Programmable Logic of Arrays):

- 1º. Dispositivo desenvolvido para a implementação de circuitos lógicos
- Dois níveis de portas lógicas programáveis, um de portas **E** e outro de **OU**
- Apresentam alto custo e desempenho ruim em termos de velocidade.

PAL (Programmable Array Logic):

- Desenvolvidos para superar as deficiências das PLAs
- Um único nível de programação – portas **E** Programáveis alimentando portas **OU** fixas
- Para compensar o plano fixo, são produzidas com diferentes quantidades de entradas e saídas

OBS.: geralmente apresentam flip-flops conectados às saídas das portas **OU** para que circuitos sequenciais possam ser implementados.

Grupos de dispositivos programáveis

SPLDs (Simple Programmable Logic Devices):

- Categoria de todos os pequenos PLDs como PLAs, PALs
- Características mais importantes: baixo custo e alto desempenho

CPLDs (Complex Programmable Logic Devices):

- Constituídos de múltiplos SPLDs integrados em um único chip
- Apresentam interconexões programáveis para conectar os blocos SPLDs
 - Capacidade lógica de até 50 SPLDs típicos


FPGA (Field-Programmable Gate Array):

- Constituídos de um arranjo de elementos de circuitos não conectados – os blocos lógicos – e recursos de interconexão
- Configuração: programada pelo usuário

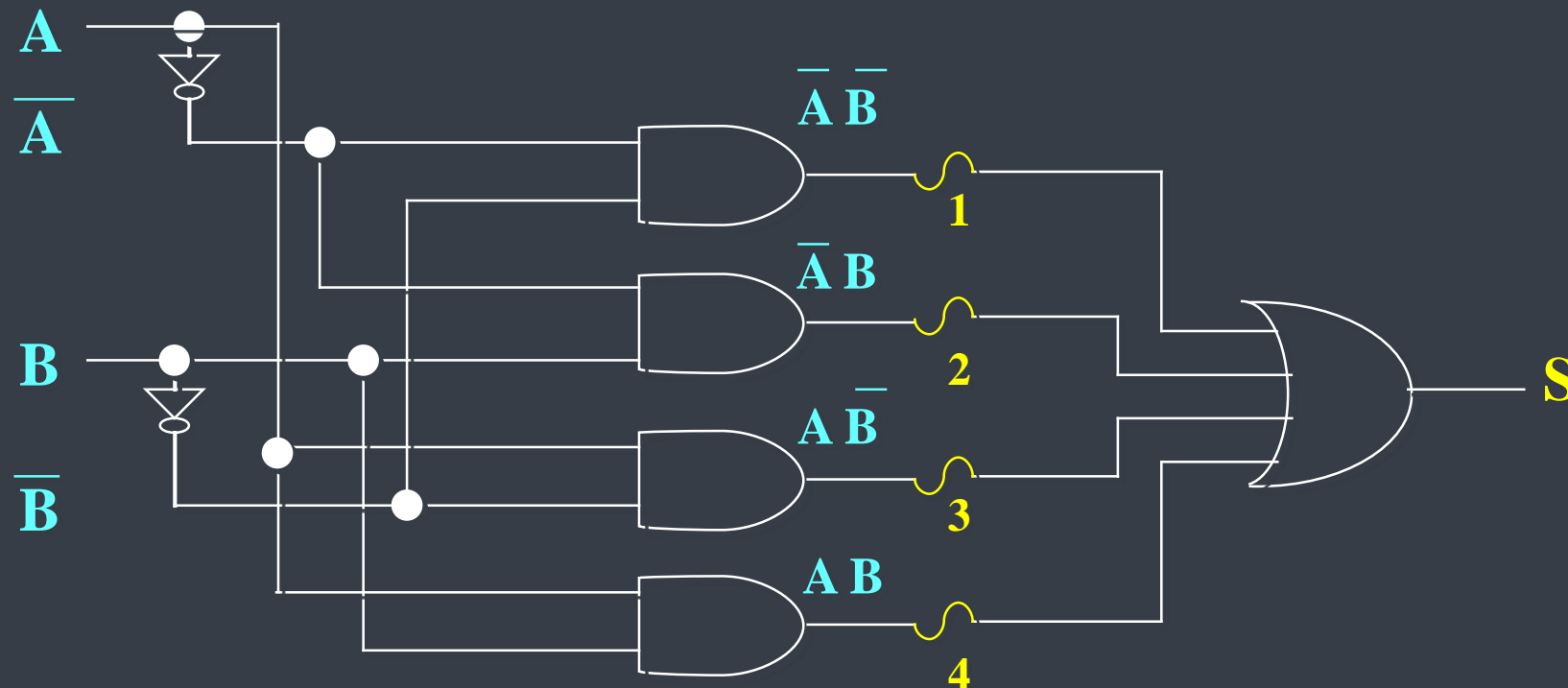4. PLDs


Finalidade:

- melhorar desenvolvimento e eficiência do projeto
- possibilidade de colocar muitas portas num único CI e controlar eletronicamente a conexão entre elas.




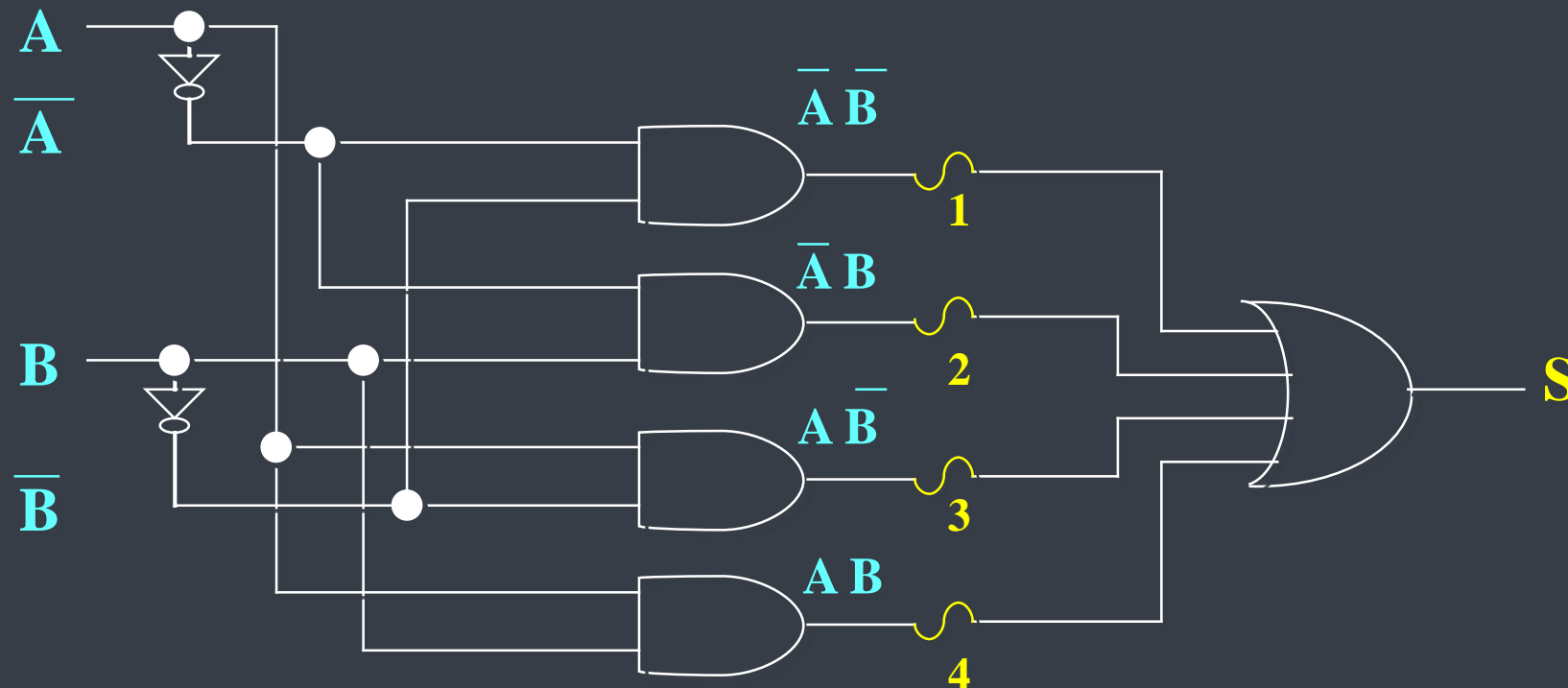4. PLDs

S dependerá da saída da porta *E* que estará conectada à entrada da porta *OU*




Representação Típica

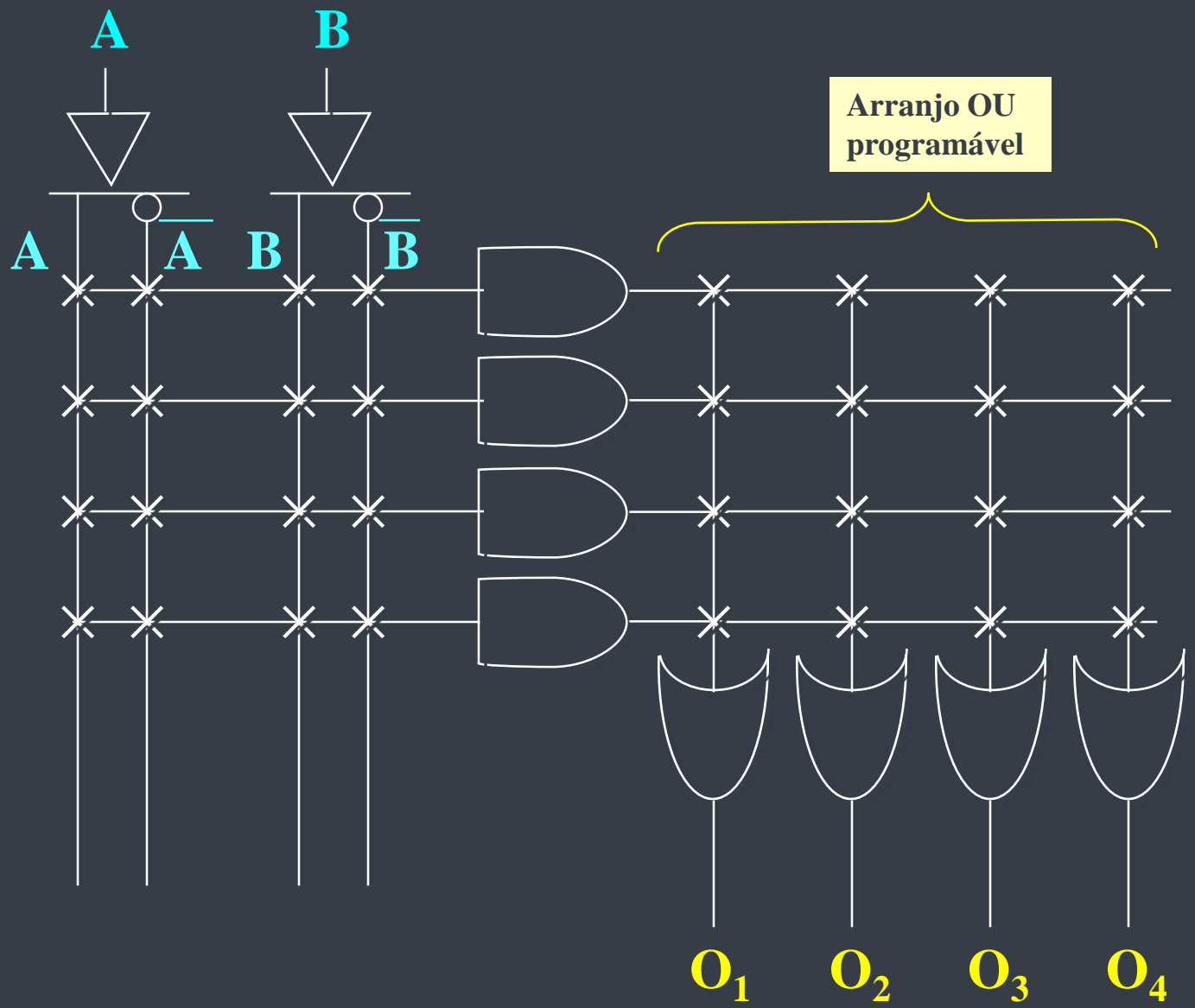

PLA


Representação Típica



PAL

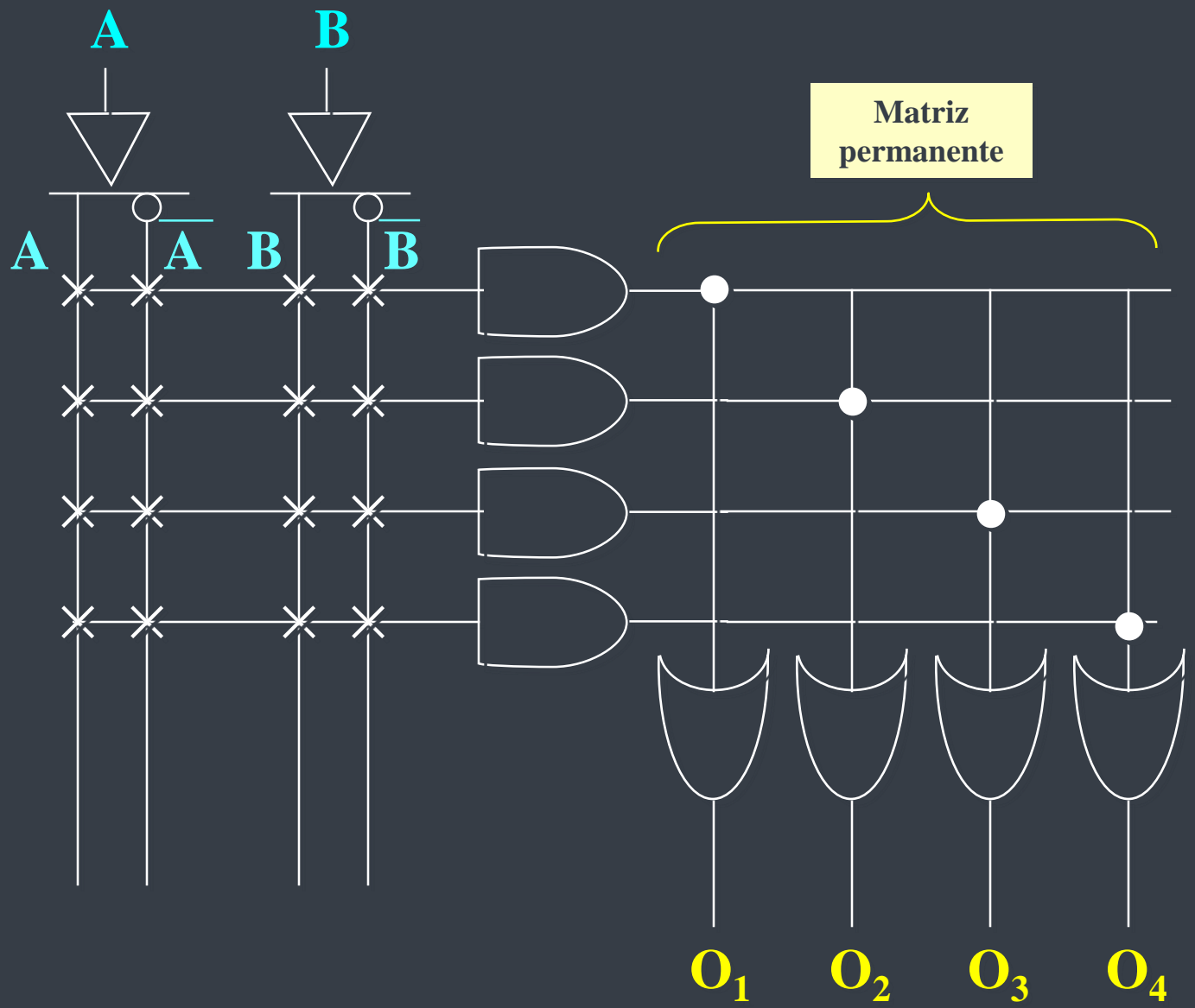

Exemplo de programação



PLA

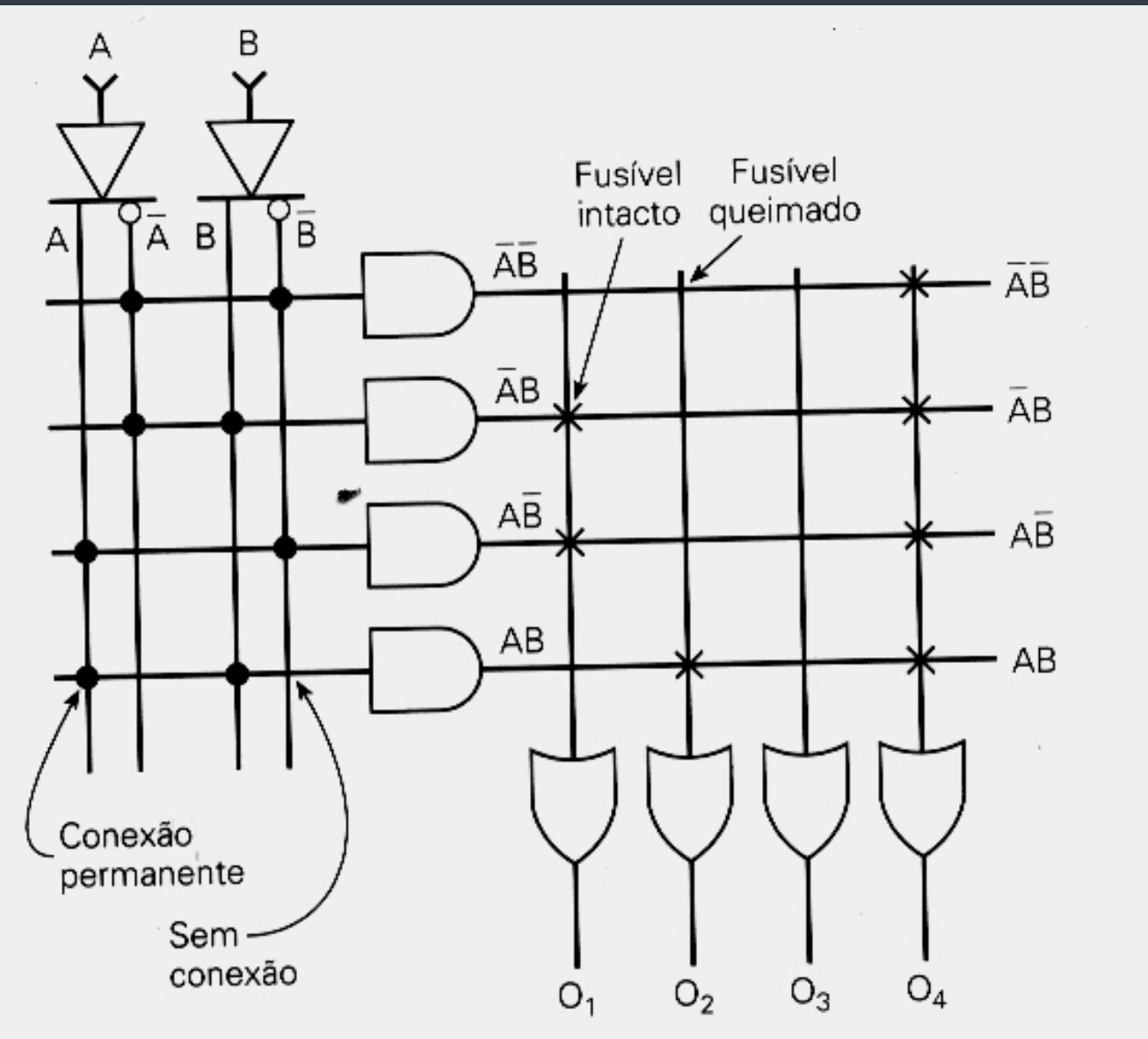

  

  Representação da arquitetura típica de uma PROM







O_3

		DC			
	BA	00	01	11	10
00	1	0	0	0	
01	1	0	0	0	
11	1	1	1	1	
10	1	0	0	0	

$$O_3 = \bar{D}\bar{C} + BA$$

 
 


O₂

		DC			
		00	01	11	10
BA	00	0	0	0	0
	01	0	1	1	0
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0

$O_3 = \bar{D}\bar{C} + BA$

$O_2 = C\bar{B}A$

  

$O_3 = AB + \bar{C}\bar{D}$
 $O_2 = ABC$
 $O_1 = ABCD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$
 $O_0 = A + B\bar{D} + CD$



O₁

		DC			
		00	01	11	10
BA	00	0	0	1	0
	01	0	0	0	0
	11	1	0	0	0
	10	0	0	0	0

$O_3 = \bar{D}\bar{C} + BA$

$O_2 = C\bar{B}A$

 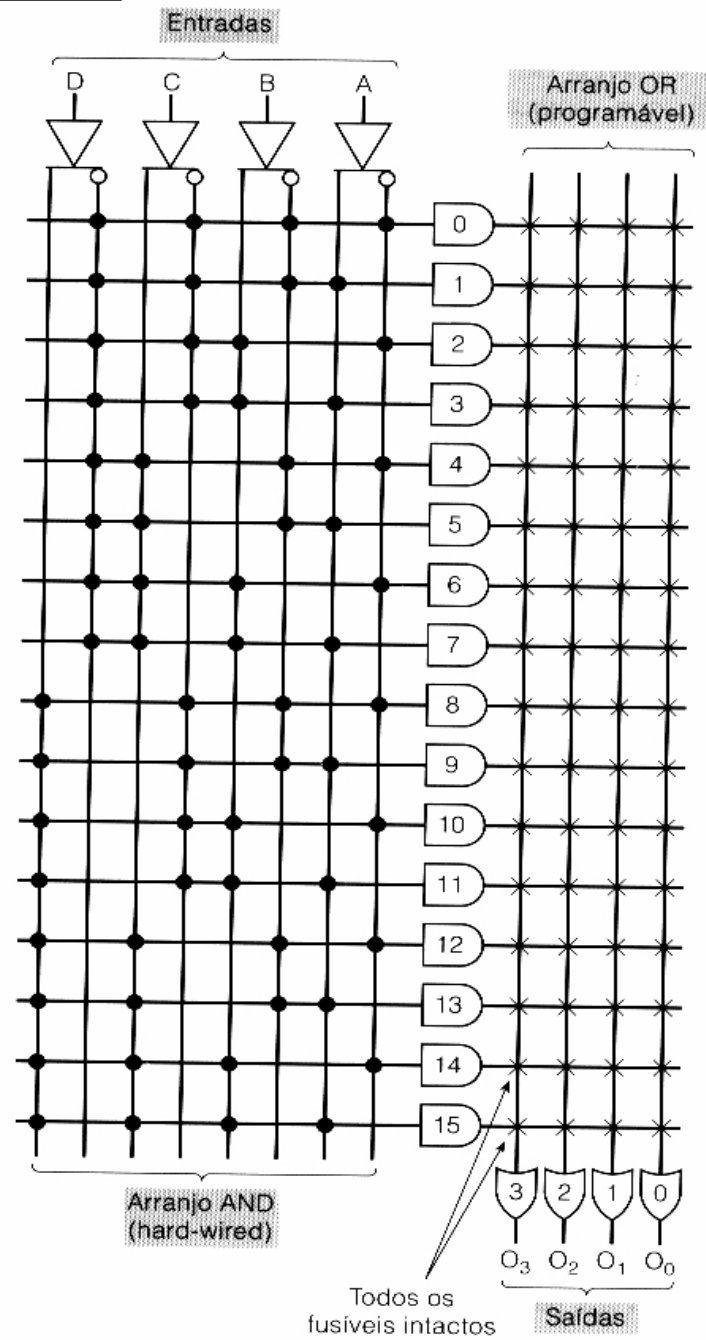$O_1 = \bar{D}\bar{C}AB + DC\bar{B}\bar{A}$



DC

BA


		O_0			
		00	01	11	10
00		0	1	0	0
01		1	1	1	1
11		1	1	1	1
10		1	1	0	0

$O_3 = \bar{D}\bar{C} + BA$


$O_2 = C\bar{B}A$

$O_1 = \bar{D}\bar{C}AB + DC\bar{B}\bar{A}$

$O_0 = A + B\bar{D} + \bar{D}C$

 

Exemplo de programação

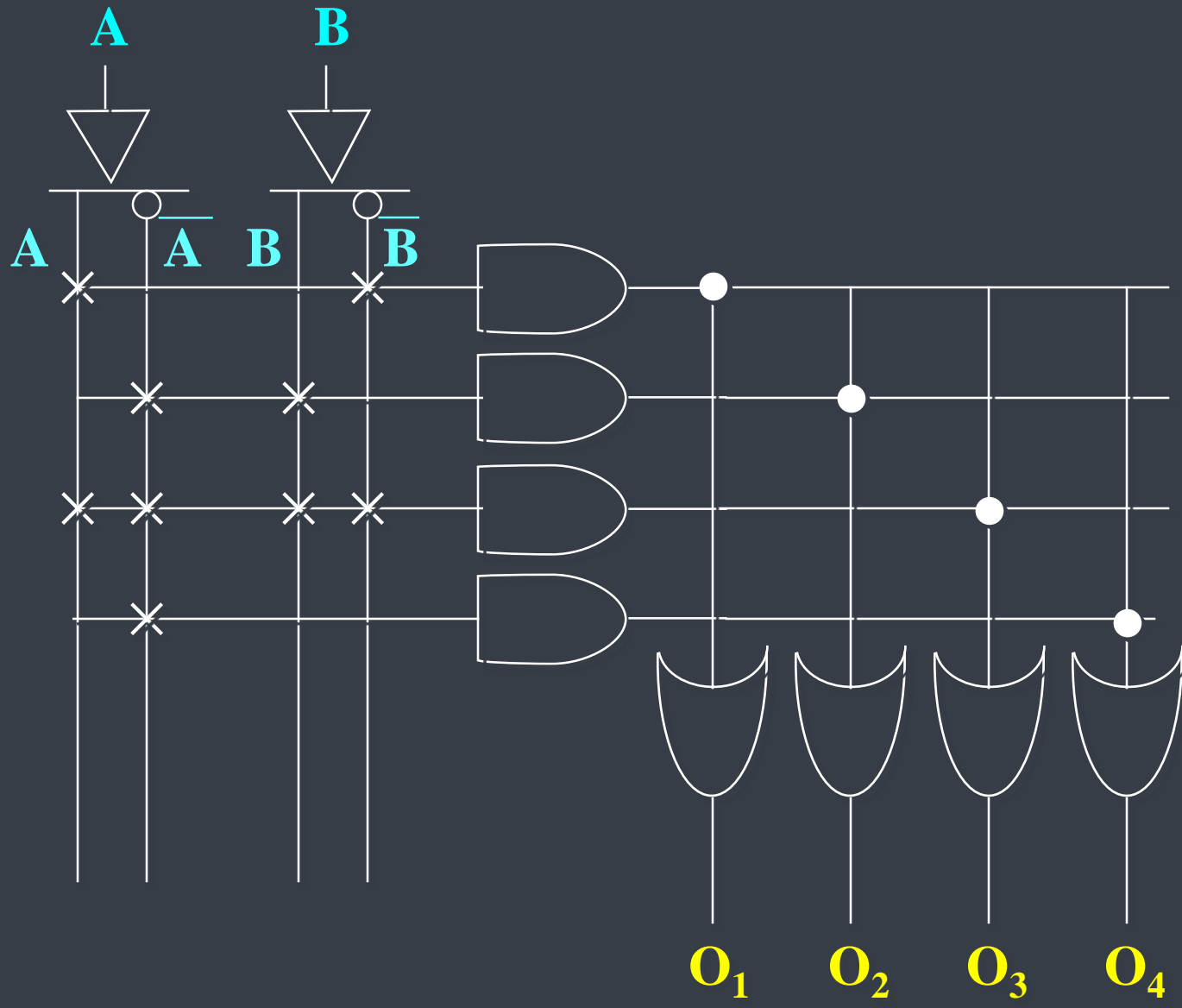

PAL

$$O_1 = A\bar{B}$$

$$O_2 = \bar{A}B$$

$$O_3 = 0$$


$$O_4 = \bar{A}$$

4. PLDs

Modo de programação do *chip* PLD:

Dispositivo **Programador** → conectado ao PC (*software* com as bibliotecas dos PLDs disponíveis) → *software* gera o **MAPA DE FUSÍVEIS**

 Software permite configurar o Programador com os dados do PLD e checar as conexões



* *Zero insertion force*

4. PLDs

Pinagens e métodos de programação **padronizados** ➔ padrão **JEDEC 3**

Primeiro software JEDEC:
PALASM (“PAL Assembler”)

Formato padrão p/
transferência de
dados de
programação p/
PLDs

Compiladores Lógicos: usam a “Linguagem de Descrição de *Hardware*”
(**HDL**)

(mais populares: **ABEL** – *Data I/O Corp.* – e **CUPL** – *Logical Devices Inc.*)

4. PLDs

MONTADORES X COMPILADORES

Arquivo de entrada
deve definir a
operação do
dispositivo próxima
do *hardware*



Ex.: Equação booleana

Representação
mais abstrata do
projeto



Ex.: Equação booleana ou
Tabela da verdade ou
Diag. Lógico esquemático

5. UCPL (UNIVERSAL COMPILER FOR PROGRAMABLE LOGIC)

- Cabeçalho
- Especificação da entrada (Por ex.: pino 1: A; pino 2: B...)
- Especificação da saída (Por ex.: pino 19: S)
- Especificação da descrição do *Hardware*
(Por ex.: implementação da equação booleana:

$$S = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C}$$

S =
!A&B&C#A&!B&C#A&B&!C



5. CUPL (UNIVERSAL COMPILER FOR PROGRAMABLE LOGIC)

Função	Operador	Formato CUPL	Formato convencional
E	&	A & B	A . B
OU	#	A # B	A + B
NÃO	!	!A	\overline{A}
OU-EXCL	\$	A \$ B	A ⊕ B

$$S = \overline{A}BC + A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C}$$

S =
!A&B&C#A&!B&C#A&B&!C

