

## PRÁTICA LABORATORIAL 01

- 1)** Faça a leitura de cada resistor, presente na bancada, e anote na tabela 1 o valor nominal, tolerância e a potência dissipada.

Resistor	Valor Nominal	Tolerância	Potência(w)
R <sub>1</sub>	270 Ω	5%	1/4
R <sub>2</sub>	1 kΩ	5%	1/4
R <sub>3</sub>	2,2 kΩ	5%	1/4
R <sub>4</sub>	3,3 MΩ	5%	1/4
R <sub>5</sub>	6,8 kΩ	5%	1/4

Tabela 1

- 2)** Meça, com a ajuda do ohmímetro digital, o valor de cada resistor presente na bancada. Compare os valores medidos (Vm) com os valores nominais (Vn). Calcule o desvio percentual do valor do resistor e registre-o na tabela 2.

$$\Delta R = \frac{|V_n - V_m|}{V_n} * 100$$

Valor medido Ohmímetro digital (Vm)	Vnominal	ΔR (%)
264,6 Ω	270 Ω	2
963,5 Ω	1 kΩ	3,65
2,570 kΩ	2,2 kΩ	1,36
3,222 MΩ	3,3 MΩ	2,36
6,946 kΩ	6,8 kΩ	2,15

Tabela 2

Sim, todos os fios de tolerância eram douradas (5%) e todos os DR calculados foram menores que esse valor.

### Questão:

As tolerâncias das resistências da questão 2 ficaram dentro do esperado? Por quê?

3) Determinar a seqüência de cores para os resistores disponíveis no quadro abaixo:

$10k\Omega \pm 5\%$ : marrom, preto, laranja, dourado

$390 k\Omega \pm 10\%$ : laranja, branco, preto, laranja, prata

$5,6 \Omega \pm 2\%$ : verde, azul, ouro, vermelho

$710 \Omega \pm 1\%$ : violeta, marrom, preto, marrom

$0,82 \Omega \pm 2\%$ : cinza, vermelho, prata, vermelho

$8,2 \Omega \pm 1\%$ : cinza, vermelho, ouro, marrom

4) Medindo a resistência de uma lâmpada

a) Meça a resistência da lâmpada com o ohmímetro

$$R_{\text{inicio}} = 57,5 \Omega$$

b) Monte o circuito da figura 2 e usando uma fonte em corrente contínua. Meça a corrente que passa pela lâmpada para valores de tensão aproximadas entre 2 e 12V (de 2V em 2V) e calcule a resistência efetiva ( $R=V/I$ ) e a potência consumida pela lâmpada ( $P=VI$ ) em cada situação.

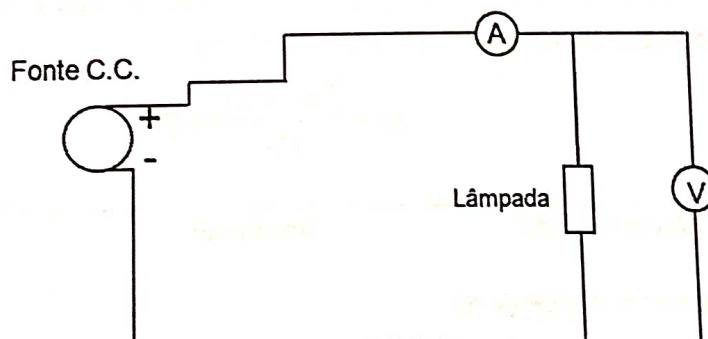


figura 2.: Fazendo medidas com a lâmpada.

V	I	R	Potência
2V	0,035A	57,143 Ω	0,062 W
4V	0,049A	81,632 Ω	0,196 W

6V	0,61 A	97,362 Ω	0,366 W
8V	0,069 A	116,942 Ω	0,562 W
10V	0,074 A	135,135 Ω	0,740 W
12V	0,079 A	151,899 Ω	0,948 W
30V (opcional)	0,107 A	280,374 Ω	3,21 W

C) Retire a lâmpada do circuito e meça rapidamente o valor da resistência com o ohmímetro.

$$R_{final} = 97 \Omega$$

A resistência aumenta de valor porque  
há um aumento da temperatura devido à  
dissipação de calor.

$$R_f = R_0(1 + \alpha \Delta t)$$

$\alpha \rightarrow$  coeficiente de temperatura  
de variação.

$R_0 \rightarrow$  Resistência inicial