Amplificadores Operacionais

Exercício 1: (Circuitos I, lista 2ª prova) Supondo o AO ideal, qual a relação e_0/e_i no circuito da Figura abaixo?

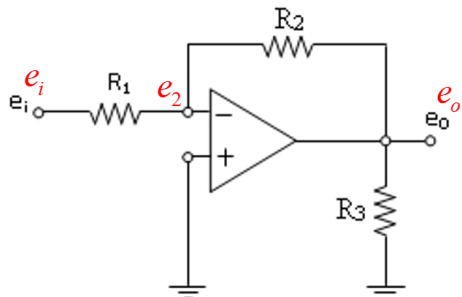

Prof. Seabra
PSI/EPUSP