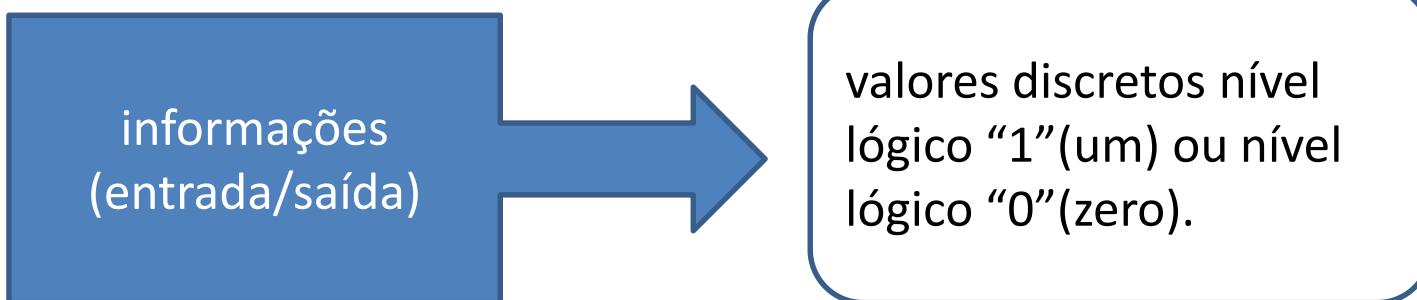


Escola de Engenharia de São Carlos
Departamento de Engenharia Elétrica e de
Computação
**SEL0384 – Laboratório de Sistemas
Digitais I**

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá


Introdução

- **Sistemas Digitais:**



circuitos digitais (ou circuitos lógicos) :
apresentam a forma de circuitos digitais integrados (CI)

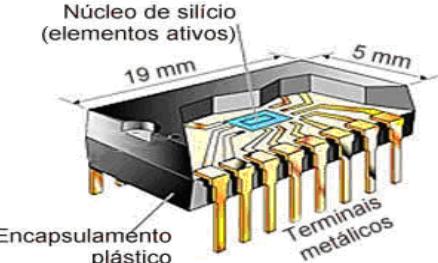Circuito Integrado(CI) ou *chip*, é um dispositivo microeletrônico que consiste de muitos transístores e outros componentes fabricados sobre a mesma pastilha de silício, os quais são interligados capazes de desempenhar muitas funções.



Tipos de encapsulamentos de CI

diferem um do outro de acordo com as seguintes características :

- ✓ dissipação de calor;
- ✓ temperatura de operação;
- ✓ blindagem contra interferência / ruídos;
- ✓ número de pinos / vias;
- ✓ montagem convencional ou SMT (Surface Mounted Technology).
- ✓ nível de integração / quantidade de portas lógicas em cada *Chip*.
- ✓ De acordo com as aplicações (aplicações especiais: EPROMs, Smart Cards, etc..)

Tecnologias de montagem de circuitos digitais

- **montagem through-hole (montagem através de furos):**
pinos dos componentes que são inseridos em buracos abertos nas placas de circuito impresso e soldados às superfícies no lado oposto, ou inseridos através de soquetes componentes (são geralmente chamados de *componentes PTH (pin through hole)*).
- **montagem superficial (SMT) :**
os componentes são montados diretamente sobre a superfície da placa de circuito impresso, permitindo o aproveitamento de ambas as faces (*dispositivos de montagem superficial ou SMDs*)



Ref: <http://smdsystems.com/smtpth.htm>



Cápsulas do C.I. Digital

Encapsulamentos utilizados na tecnologia de montagem **through-hole**:

- **Cápsulas retangulares com dupla fila de pinos (DIL ou DIP – Dual In Line):**



é geralmente utilizado na montagem de matriz de contatos(*protoboard*)
a pinagem é determinada por uma marca próxima ao pino 1, a partir do
qual numera-se no sentido

Material pode ser plástico ou cerâmico

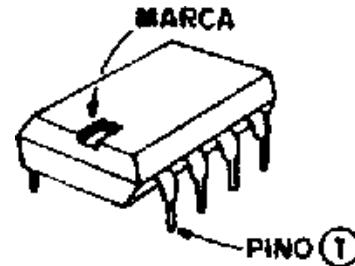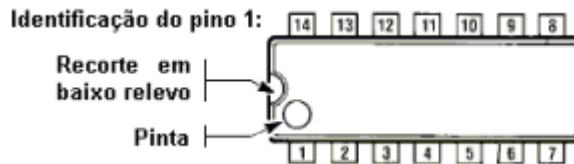

- **Cápsulas quadradas com pinos nos 4 lados e pinos dobrados Leaded Chip Carrier (LCC)**

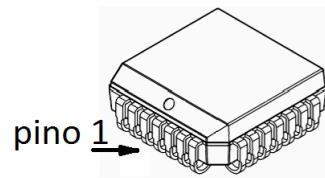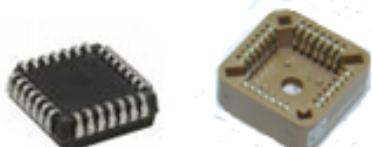Terminais saem dos quatro lados e a numeração é realizada a partir de uma marca central (pino 1) e segue no sentido horário





Cápsulas do C.I. Digital

Encapsulamentos utilizados na tecnologia de montagem superficial (SMT):

- Cápsulas quadradas com pinos dispostos em matriz *Pin Grid Array (PGA)*

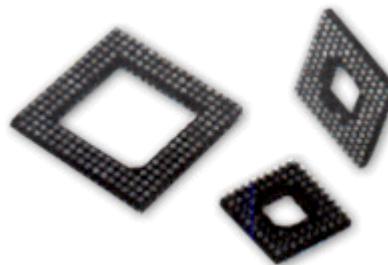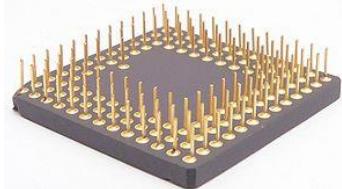
Material utilizado pode ser: plásticos, cerâmicos ou orgânicos



- **Small-Outline Integrated Circuit (SOIC):** Cápsulas retangulares com dupla fila de pinos semelhantes ao DIP em miniatura: material utilizado pode ser: Plástico ou cerâmico



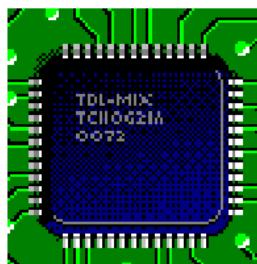
- **Quad Flat Package (QFP):** Cápsulas quadradas parecida com o LCC, mas com os pinos dobrados para serem soldados diretamente na placa. Material : plástico ou cerâmico




Cápsulas do C.I. Digital

Encapsulamentos utilizados na tecnologia de montagem superficial (SMT) (Continuação):

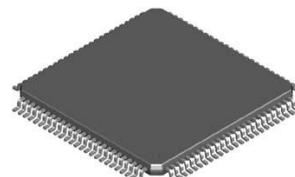
- **Thin Plastic Quad Flat Package(TQFP):** é um Encapsulamento Plástico Quadrado Fino parecido com o LCC e bem mais fino do que o QFP.



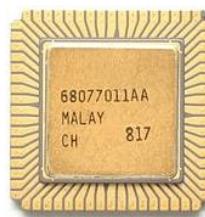- **Leadless Ceramic Chip Carrier(LCCC):** não tem pinos, no seu lugar existem uns contatos metálicos moldados na cápsula cerâmica



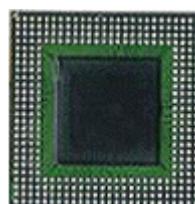- **Ball Grid Array (BGA):** Padrão de encapsulamento de circuitos integrados baseado no PGA onde os pinos são pequenas bolas,. É soldado à placa de circuito impresso através de soldagem SMD. É também conhecido como PBGA (Plastic Ball Grid Array).



Cápsulas do C.I. Digital

Encapsulamentos utilizados na tecnologia de montagem superficial (SMT) (Continuação):

- **Quad Flat No leads (QFN):** é um Encapsulamento Quadrado Fino parecido com o QFP, mas com dimensões reduzidas e cujos terminais ficam na parte inferior do componente.

Existem 2 tipos:

Plastic-Moulded QFN: usado em aplicações de até ~2-3GH.

Air-Cavity QFN: apresenta ar dentro do encapsulamento e pode ser usado para aplicações de micro-ondas de até 20-25GHz.



Classificação dos Cls:

Quanto à complexidade de integração: número de portas lógicas

SSI - Integração em pequena escala (até 12 portas lógicas por Cl)

MSI- Integração em média escala (de 13 até 99 portas por Cl)

LSI - Integração em larga escala (de 100 a 999 portas)

VLSI -Integração em muito larga escala (de 1000 a 100 mil portas lógicas)

ULSI- Integração em ultra-larga escala (acima de 100 mil portas lógicas a 999.999portas) ou **ELSI**- Integração em Extra larga escala.


GSI- Giga escala de integração 1 milhão ou mais portas lógicas

Famílias de Cls


- RTL** (Lógica Resistor-Transistor): utiliza apenas resistores e transistores (obsoleta)
- DTL** (Lógica Diodo-Transistor): utiliza diodos e transistores (obsoleta)
- ECL** (Lógica Acoplada pelo Emissor): muitos transistores bipolares por porta. A corrente elétrica que carrega a informação e não a tensão(inconveniente :é mais difícil medir corrente). Alta velocidade de comutação e é usada em integração pequena e média escala. Alta velocidade e alto consumo de potência.
Tempo de atraso: 3 ns . Fan-out =25.
- TTL** (Lógica Transistor-Transistor): transistor bipolar como elemento principal. Usada em circuitos de pequena e média integração. Tempo de atraso = 10ns, Fan-out = 10.
- MOS** (Lógica Metal-Óxido Semicondutor): Utiliza o MOSFET sem a necessidade de uso de resistores, e por esse motivo ocupam pouco espaço, usada em integração em média e muita larga escala. Alta densidade de integração, baixo consumo de potência, baixa velocidade de operação. Tempo de atraso: 300ns. Fan-out=50.

N-MOS utilizam apenas MOSFET por indução canal N, são mais rápidos e possuem integração maior do que os P-MOS que utilizam apenas MOSFET por indução canal P.(Obsoleto)
- CMOS** (Lógica com MOS de Simetria Complementar): Utiliza o MOSFET tanto canal P como canal N. Alta velocidade de operação e consumo de potência extremamente baixo. Permite larga escala de integração, porém mais baixa do que os dispositivos MOS.Tempo de Atraso = 60ns, Fan-out >50.

Níveis Lógicos associados aos Cls

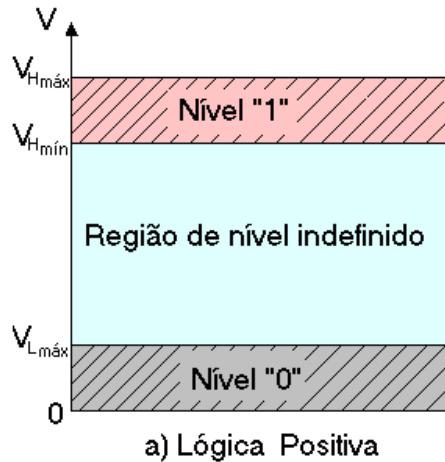

a) Lógica Positiva

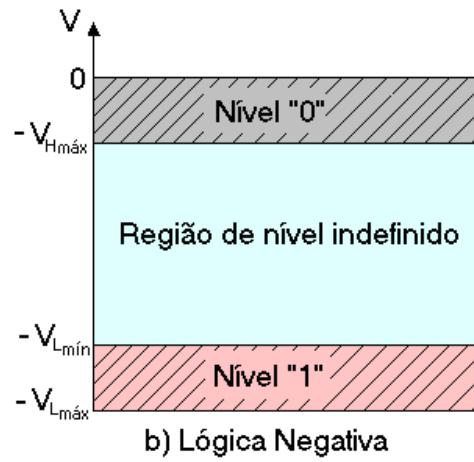

b) Lógica Negativa

V_{iH} - Tensão de entrada correspondente ao nível alto ("1") na entrada.

V_{iL} - Tensão de entrada correspondente ao nível baixo ("0") na entrada.

V_{oH} - Tensão de saída correspondente ao nível alto ("1") na saída.

V_{oL} - Tensão de saída correspondente ao nível baixo ("0") na saída

I_{iH} - Corrente de entrada correspondente ao nível alto ("1") nesta entrada.

I_{oH} - Corrente de saída correspondente ao nível alto ("1") nesta saída.

I_{oL} - Corrente de saída correspondente ao nível baixo ("0") nesta saída..

I_{iL} - Corrente de entrada correspondente ao nível baixo ("0") nesta entrada



Vcc Tensão de alimentação da família TTL

GND Tensão de referência (ou terra) para a família TTL

VDD Tensão de alimentação: tensão mais positiva da família CMOS

Vss Tensão mais negativa (ou de referência) para a família CMOS

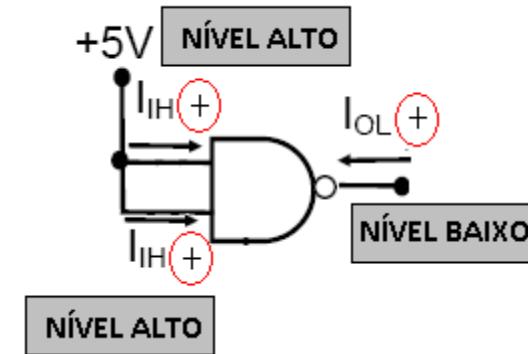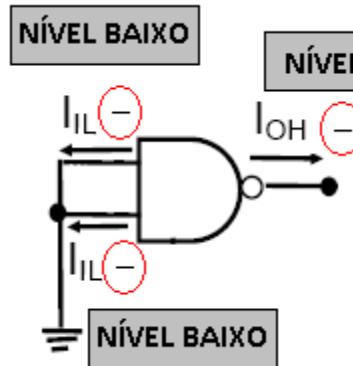convenção do sinal das correntes na porta lógica



Identificação do CI TTL ou CMOS com encapsulamento DIP

| | | | | |
|----|----|-----|-----|---|
| aa | bb | ccc | ddd | e |
|----|----|-----|-----|---|

| Nome: aa bb ccc ddd e | | SN 7400N |
|-----------------------|---------------------------------------|---|
| aa | Identificador do fabricante | SN :Texas Instruments |
| bb | Faixa de Temperatura de trabalho | 74: 74°C |
| ccc | Identificador de família e subfamília | Sem letras: TTL padrão |
| ddd | Identificador da função lógica | 00: 4 portas nand de 2 entradas |
| e | encapsulamento | Varia de para cada fabricante: N padrão |

Campo 1: aa 2 letras identificação do fabricante

| Código do Fabricante | Fabricante |
|----------------------|------------|
| SN | TEXAS |
| DM | NATIONAL |
| F | FAIRCHILD |
| MC | MOTOROLA |
| FJ | PHILIPS |
| N | SIGNETICS |
| FL | SIEMENS |
| HD | HITACHI |
| MB | FUJITSU |
| M | MITSUBISHI |
| μ P B 2000 D | NEC |
| TD 34 00 A P | TOSHIBA |

Continuação: Identificação do CI TTL ou CMOS com encapsulamento DIP

Campo 2: bb dois números: Indica a faixa de Temperatura de trabalho do CI

Série 54: -55 a + 125° C (aplicação militar)

Tensão de alimentação: 4,5 a 5,5V.

Série 74: 0 a +74° C (aplicação industrial)

Tensão de alimentação: 4,75 a 5,25V

Obs: existia uma série 64 que apresentava operação intermediária (Obsoleta)

Campo 3: ccc pode ser nenhuma a tres letras: indicam a família e subfamília (ou séries) do CI identificada através do tipo de dispositivo utilizado na integração.

Obs: nenhuma letra indica família TTL padrão.

Continuação: Identificação do CI TTL ou CMOS com encapsulamento DIP

Campo 4: ddd

Nesse campo podem aparecer dois ou três números os quais indicam a função do dispositivo

Exs: 08 (4 portas AND de 2 entradas,
253 (2 Multiplex de 4 entradas)

Campo 5: e

Tipo de encapsulamento e a nomenclatura varia de fabricante para fabricante.

Ex: Para a Texas Instruments:


J ou W: cerâmico
N ou P: plástico

Módulo de montagem Datapool 8810




Módulo de montagem Datapool 8810

Matriz de contatos

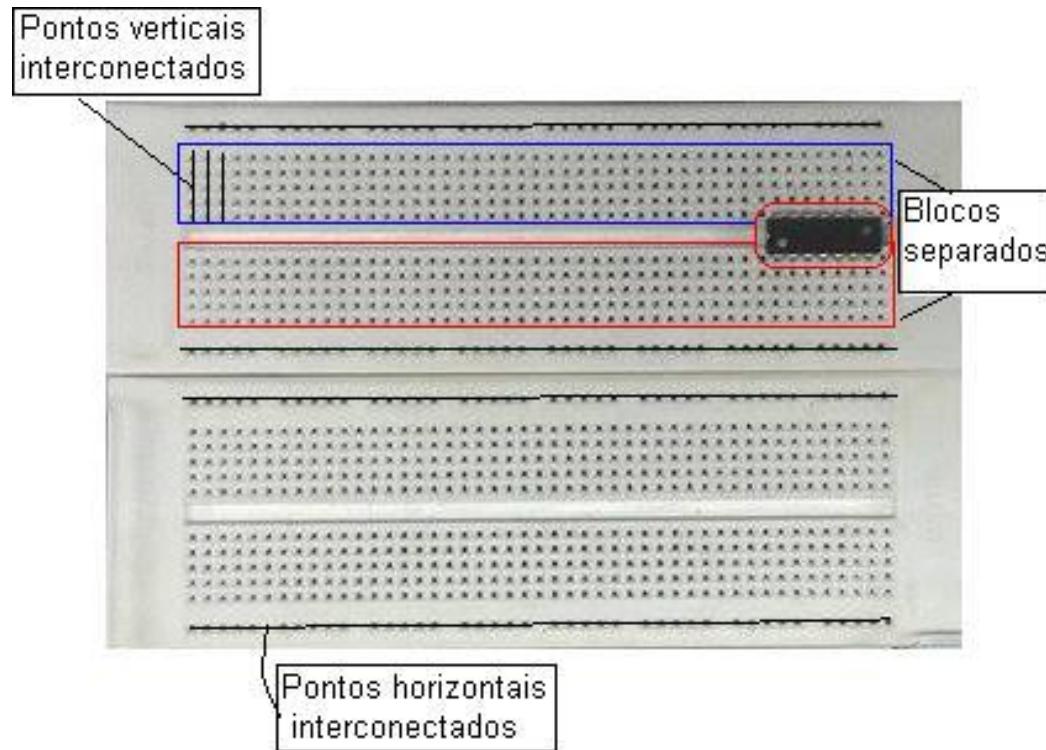

Módulo de montagem Datapool 8810

(continuação)

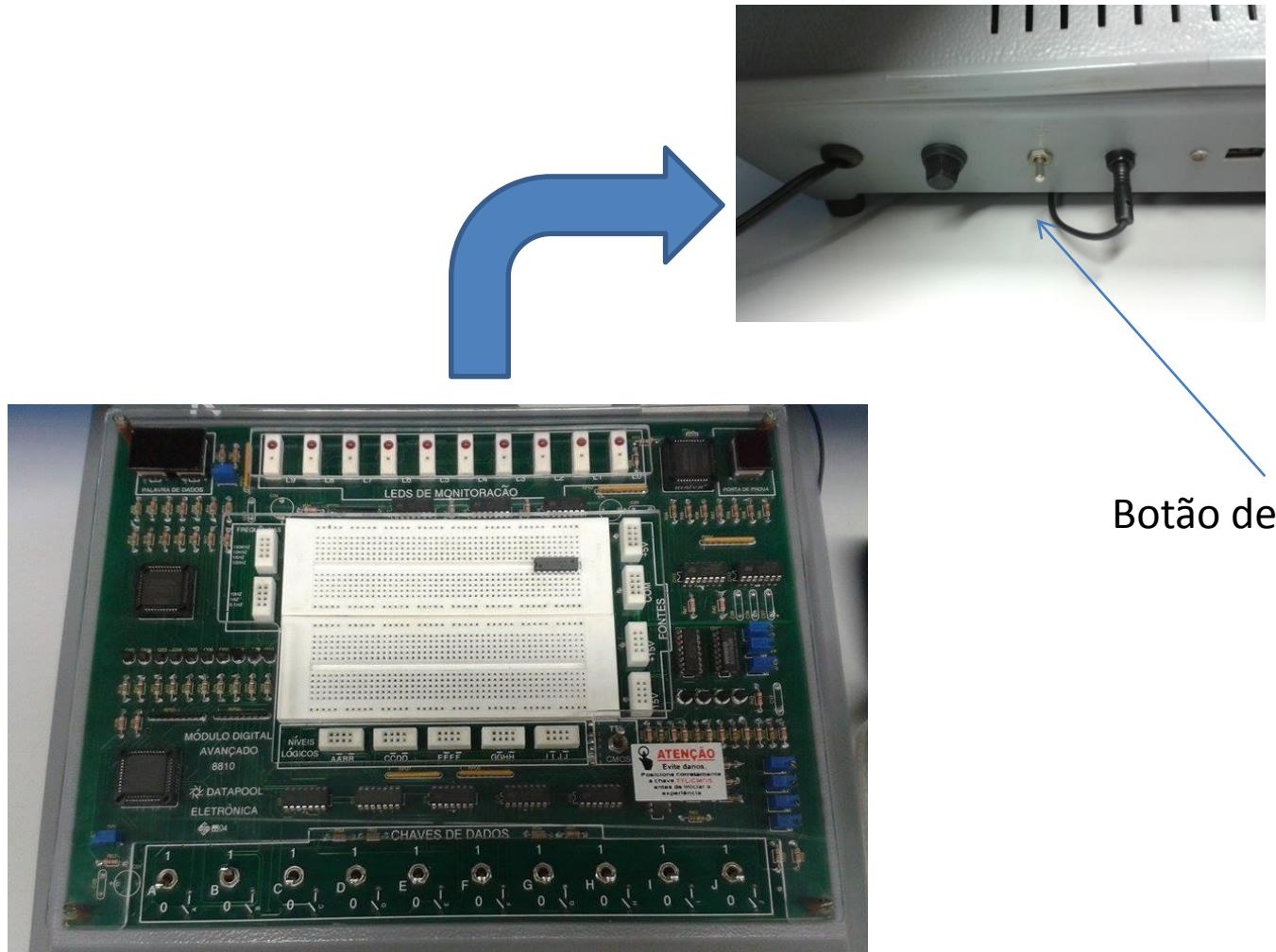


Módulo de montagem Datapool 8810

(continuação)

- **Display 3** ligado ao circuito da ponta de prova que verifica o nível lógico do sinal:
1 : nível lógico compatível com nível alto
0 : nível lógico compatível com nível baixo
F: nível lógico não compatível nem com nível alto nem com baixo (faixa indefinida)
A : circuito aberto (sem ligação)
P : sinal pulsado com frequência alta


3

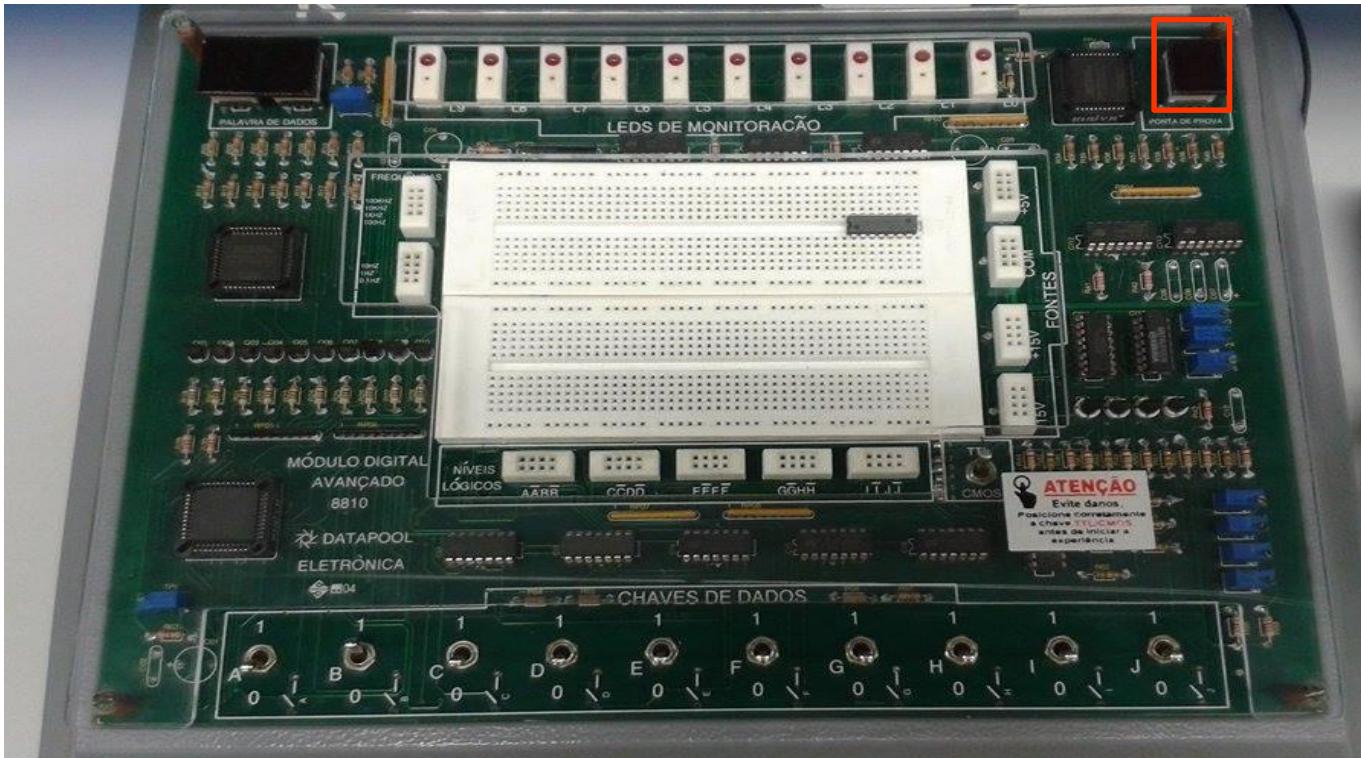


Módulo de montagem Datapool 8810

(continuação)

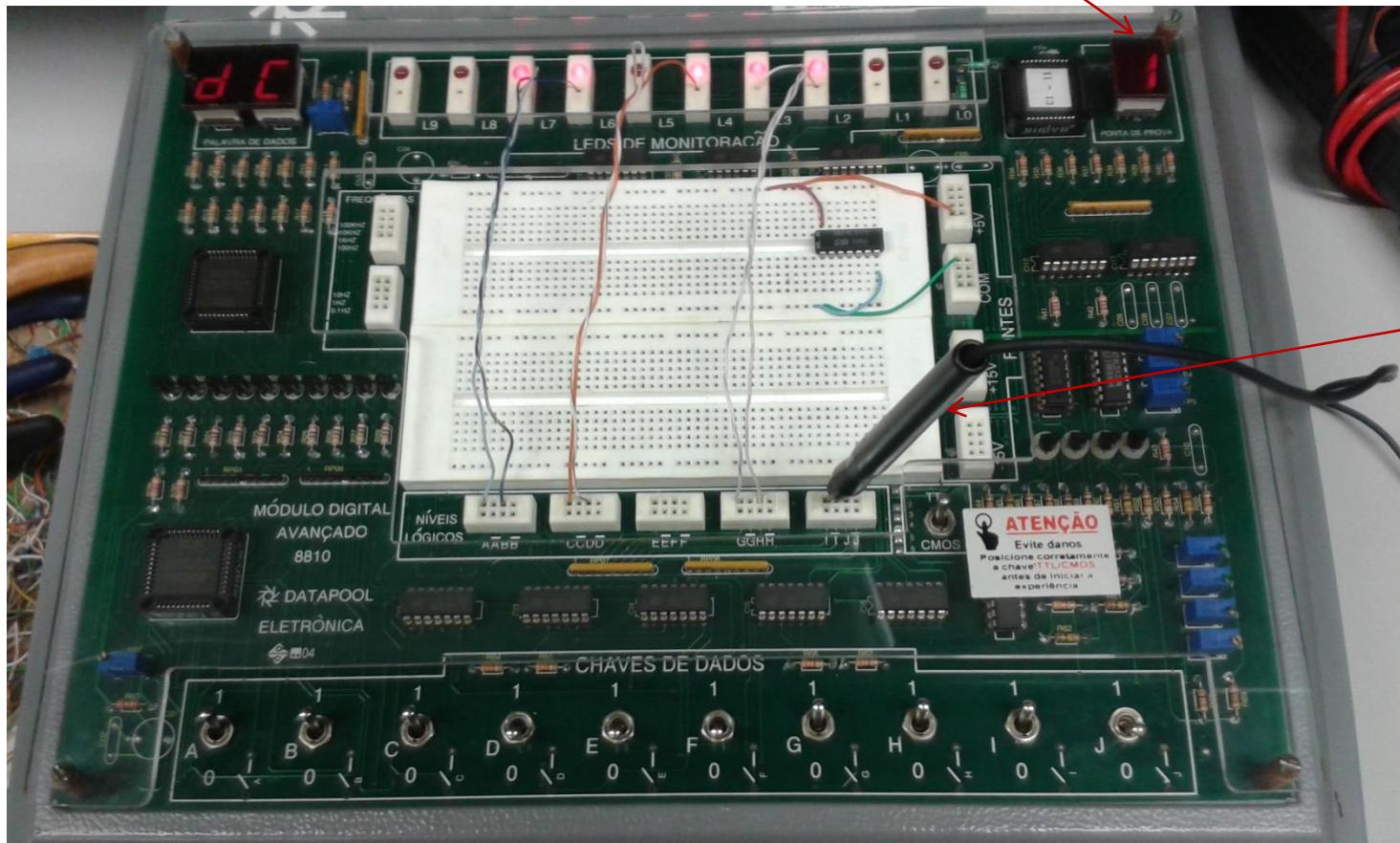Ponta de prova sinalizando nível lógico alto (“1”)



Módulo de montagem Datapool 8810

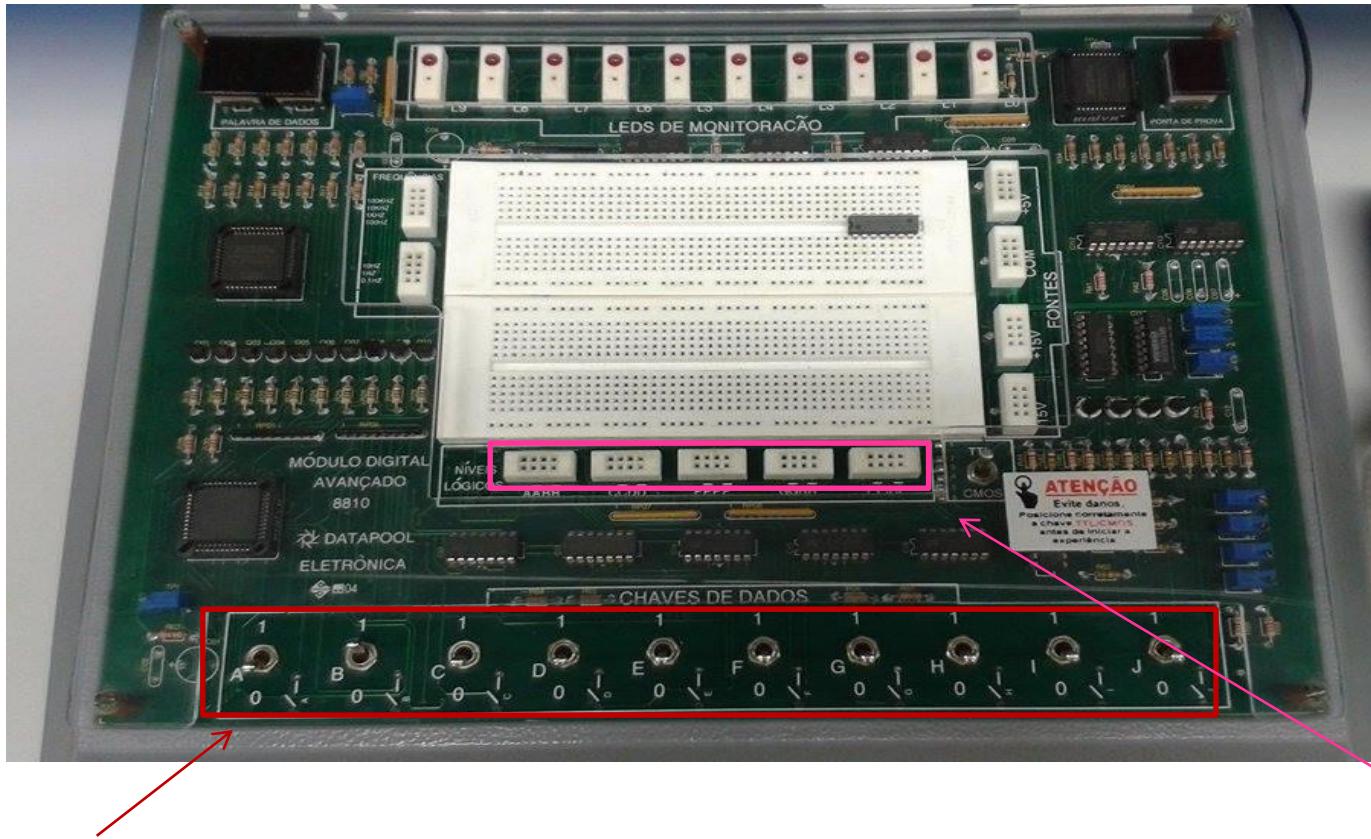


10 **chaves** (A a J) que fornecem nível alto ("1") e nível baixo ("0") na saída do **bornes** e também seu valores barrados(invertidos) para serem ligadas nas entradas dos circuitos ou portas lógicas

Módulo de montagem Datapool 8810

(continuação)

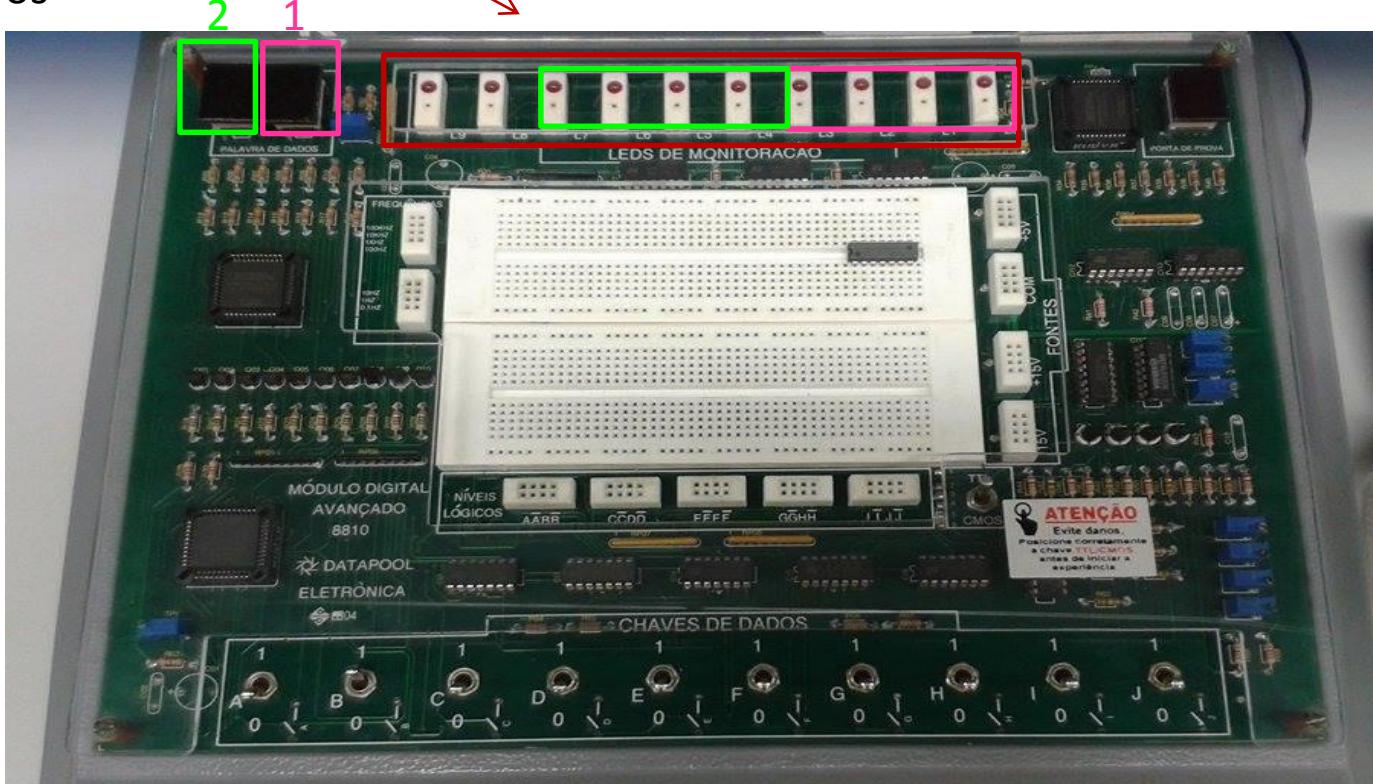- 10 **LEDs** (L0 a L9) que acendem no nível lógico alto (“1”) e possibilitam a visualização de sinais de saída.
- LEDs Lo a L3 estão ligados ao display **1**, onde Lo é o bit menos significativo
- LEDs L4 a L7 estão ligados ao display **2**, onde L4 é o bit menos significativo
- Os Displays 1 e 2 mostram em Hexadecimal os valores binários ligados nos LEDs respectivos




Módulo de montagem Datapool 8810

(continuação)

- **Tensão de alimentação** de 5Volts compatível a nível TTL
- Terminal **Comum** para ligação do terra ou referência dos circuitos

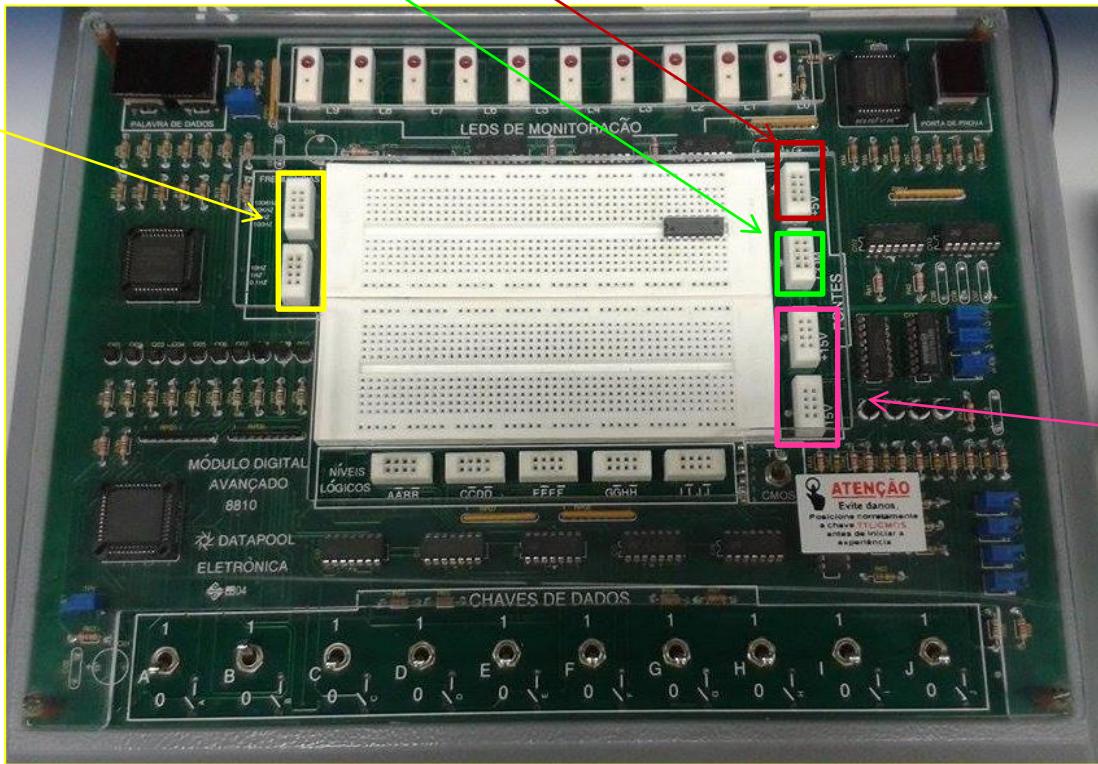
Osciladores
fornecendo
sinal
quadrado de
0 a 5V e com
as
frequencias
indicadas no
módulo



Tensão de
+15V e – 15V
para ligação
de famílias de
Clis que
requerem
alimentação
mais altas
e/ou
simétrica

Módulo de montagem Datapool 8810

LED's e display hexa (4 LSB)

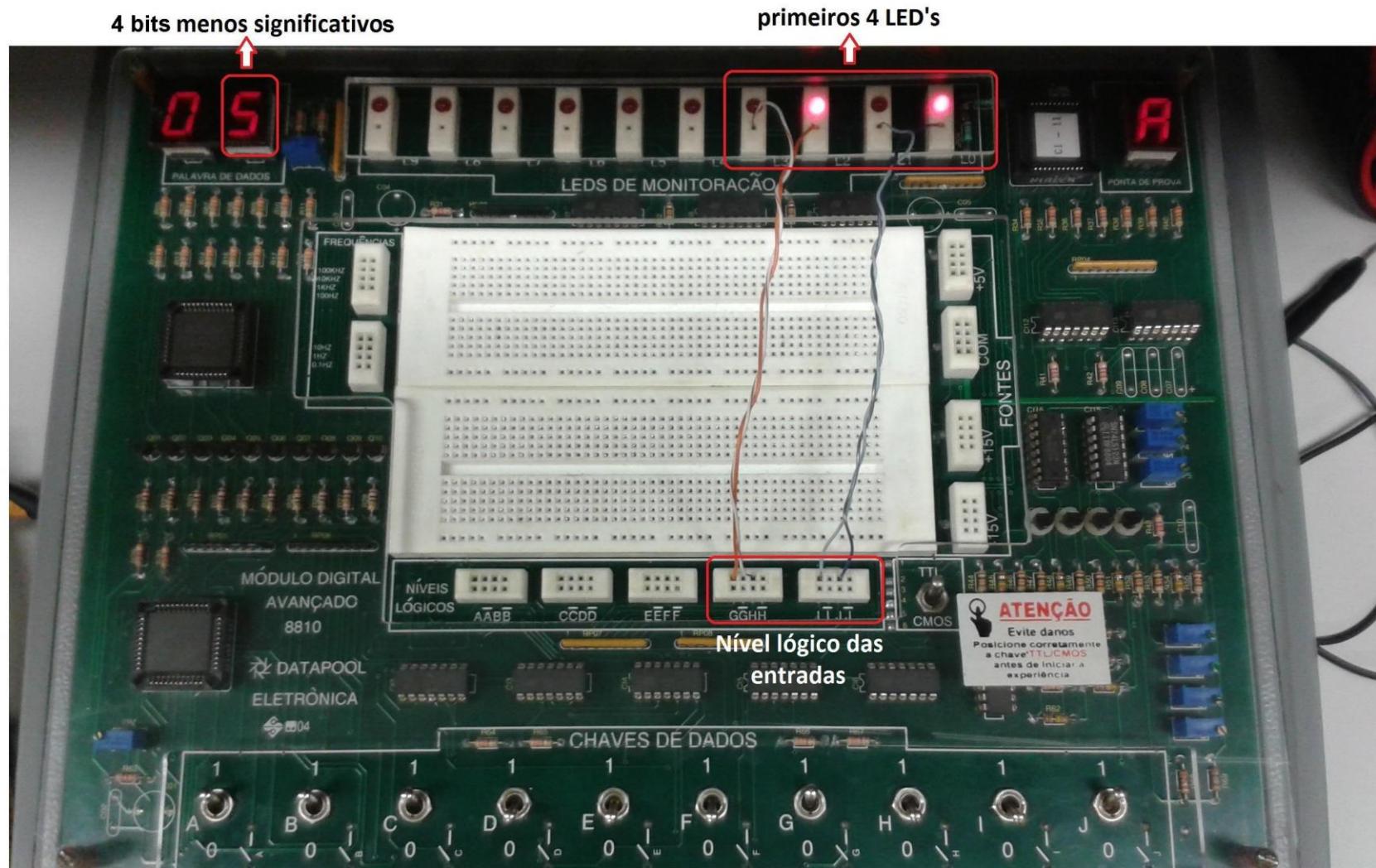

Módulo de montagem Datapool 8810

LED's e display hexa (4 MSB)

4 bits mais significativos

LED's 4 a 7

