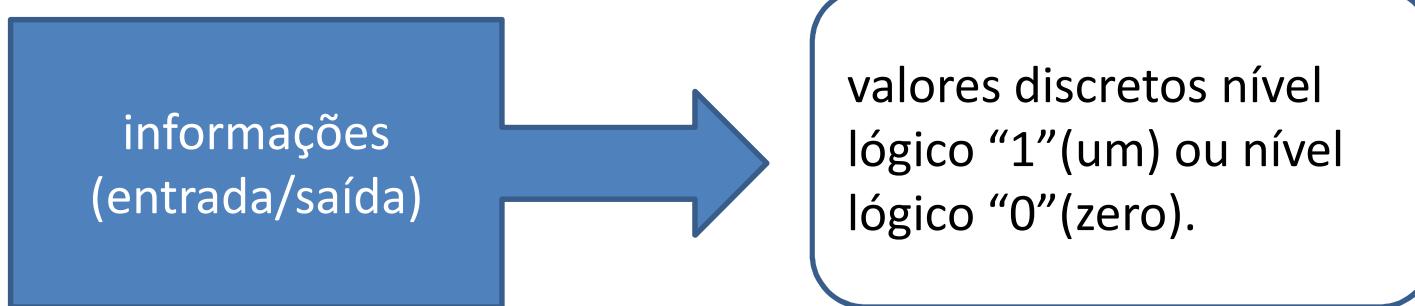


Escola de Engenharia de São Carlos
Departamento de Engenharia Elétrica e de
Computação
**SEL0384 – Laboratório de Sistemas
Digitais I**

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá


Introdução

- **Sistemas Digitais:**



circuitos digitais (ou circuitos lógicos) :
apresentam a forma de circuitos digitais integrados (CI)

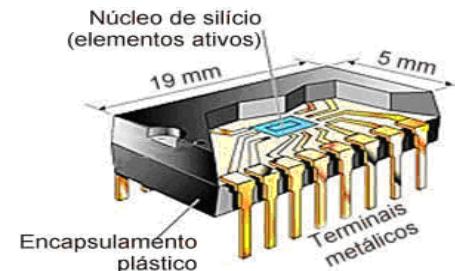Circuito Integrado(CI) ou **chip**, é um dispositivo microeletrônico que consiste de muitos transístores e outros componentes fabricados sobre a mesma pastilha de silício, os quais são interligados capazes de desempenhar muitas funções.



Tipos de encapsulamentos de CI

diferem um do outro de acordo com as seguintes características :

- ✓ **dissipação de calor;**
- ✓ **temperatura de operação;**
- ✓ **blindagem contra interferência / ruídos;**
- ✓ **número de pinos / vias;**
- ✓ **montagem convencional ou SMT (Surface Mounted Technology).**
- ✓ **nível de integração / quantidade de portas lógicas em cada *Chip*.**
- ✓ **De acordo com as aplicações (aplicações especiais: EPROMs, Smart Cards, etc..)**

Tecnologias de montagem de circuitos digitais

- **montagem through-hole (montagem através de furos):** pinos dos componentes que são inseridos em buracos abertos nas placas de circuito impresso e soldados às superfícies no lado oposto, ou inseridos através de soquetes componentes (são geralmente chamados de *componentes PTH (pin through hole)*).
- **montagem superficial (SMT) :** os componentes são montados diretamente sobre a superfície da placa de circuito impresso, permitindo o aproveitamento de ambas as faces (*dispositivos de montagem superficial ou SMDs*)




Ref: <http://smdsystems.com/smtpth.htm>

Cápsulas do C.I. Digital


Encapsulamentos utilizados na tecnologia de montagem **through-hole**:

- Cápsulas retangulares com dupla fila de pinos (**DIL ou DIP – Dual In Line**)

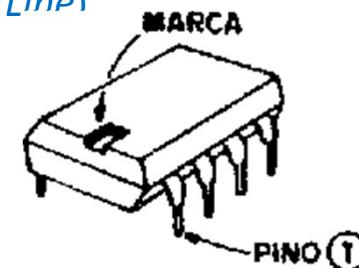Material utilizado pode ser: Plástico ou cerâmico



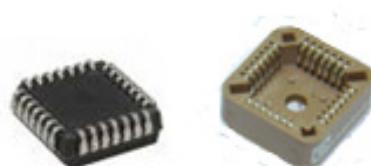- Cápsulas quadradas com pinos nos 4 lados e pinos dobrados **Leaded Chip Carrier (LCC)**



- Cápsulas quadradas com pinos dispostos em matriz **Pin Grid Array (PGA)**

Material utilizado pode ser: plásticos, cerâmicos ou orgânicos




Cápsulas do C.I. Digital

Encapsulamentos utilizados na tecnologia de montagem superficial (SMT):


- **Small-Outline Integrated Circuit (SOIC):** Cápsulas retangulares com dupla fila de pinos semelhantes ao DIP em miniatura: material utilizado pode ser: Plástico ou cerâmico



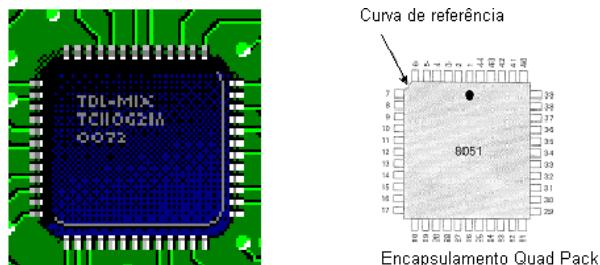- **Quad Flat Package (QFP):** Cápsulas quadradas parecida com o LCC, mas com os pinos dobrados para serem soldados diretamente na placa. Material : plástico ou cerâmico



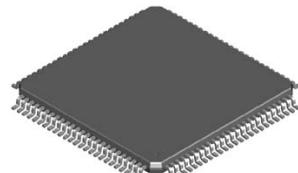- **Thin Plastic Quad Flat Package(TQFP):** é um Encapsulamento Plástico Quadrado Fino parecido com o LCC e bem mais fino do que o QFP,




Cápsulas do C.I. Digital

Encapsulamentos utilizados na tecnologia de montagem superficial (**SMT**)
(Continuação):

- **Leadless Ceramic Chip Carrier(LCCC):** não tem pinos, no seu lugar existem uns contatos metálicos moldados na cápsula cerâmica



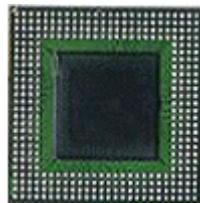- **Ball Grid Array (BGA):** Padrão de encapsulamento de circuitos integrados baseado no PGA onde os pinos são pequenas bolas,. É soldado à placa de circuito impresso através de soldagem SMD. É também conhecido como PBGA (Plastic Ball Grid Array).



Classificação dos CIs:

Quanto à complexidade de integração: número de portas lógicas

SSI - Integração em pequena escala (até 12 portas lógicas por CI)

MSI- Integração em média escala (de 13 até 99 portas por CI)

LSI - Integração em larga escala (de 100 a 999 portas)

VLSI -Integração em muito larga escala (de 1000 a 100 mil portas lógicas)

ULSI- Integração em ultra-larga escala (acima de 100 mil portas lógicas a 999.999portas) ou **ELSI**- Integração em Extra larga escala.


GSI- Giga escala de integração 1 milhão ou mais portas lógicas

Famílias de CIs


- RTL** (Lógica Resistor-Transistor): utiliza apenas resistores e transistores (obsoleta)
- DTL** (Lógica Diodo-Transistor): utiliza diodos e transistores (obsoleta)
- ECL** (Lógica Acoplada pelo Emissor): muitos transistores bipolares por porta. A corrente elétrica que carrega a informação e não a tensão(inconveniente :é mais difícil medir corrente). Alta velocidade de comutação e é usada em integração pequena e média escala. Alta velocidade e alto consumo de potência.
Tempo de atraso: 3 ns . Fan-out =25.
- TTL** (Lógica Transistor-Transistor): transistor bipolar como elemento principal. Usada em circuitos de pequena e média integração. Tempo de atraso = 10ns, Fan-out = 10.
- MOS** (Lógica Metal-Óxido Semicondutor): Utiliza o MOSFET sem a necessidade de uso de resistores, e por esse motivo ocupam pouco espaço, usada em integração em média e muita larga escala. Alta densidade de integração, baixo consumo de potência, baixa velocidade de operação. Tempo de atraso: 300ns. Fan-out=50.

N-MOS utilizam apenas MOSFET por indução canal N, são mais rápidos e possuem integração maior do que os P-MOS que utilizam apenas MOSFET por indução canal P.(Obsoleto)
- CMOS** (Lógica com MOS de Simetria Complementar): Utiliza o MOSFET tanto canal P como canal N. Alta velocidade de operação e consumo de potência extremamente baixo. Permite larga escala de integração, porém mais baixa do que os dispositivos MOS.Tempo de Atraso = 60ns, Fan-out >50.

Níveis Lógicos associados aos Cls

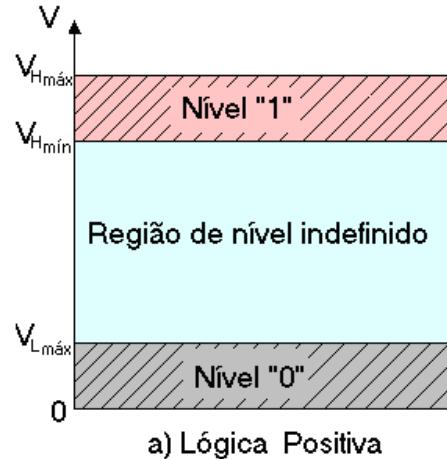

a) Lógica Positiva

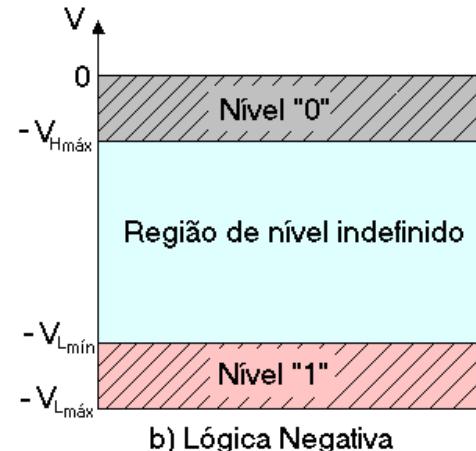

b) Lógica Negativa

V_{iH} - Tensão de entrada correspondente ao nível alto ("1") na entrada.

V_{iL} - Tensão de entrada correspondente ao nível baixo ("0") na entrada.

V_{oH} - Tensão de saída correspondente ao nível alto ("1") na saída.

V_{oL} - Tensão de saída correspondente ao nível baixo ("0") na saída

I_{iH} - Corrente de entrada correspondente ao nível alto ("1") nesta entrada.

I_{oH} - Corrente de saída correspondente ao nível alto ("1") nesta saída.

I_{oL} - Corrente de saída correspondente ao nível baixo ("0") nesta saída..

I_{iL} - Corrente de entrada correspondente ao nível baixo ("0") nesta entrada



Vcc Tensão de alimentação da família TTL

GND Tensão de referência (ou terra) para a família TTL

VDD Tensão de alimentação: tensão mais positiva da família CMOS

Vss Tensão mais negativa (ou de referência) para a família CMOS

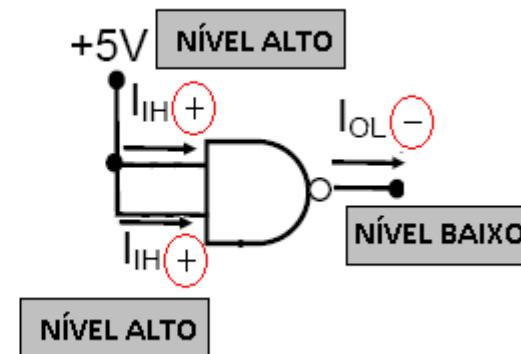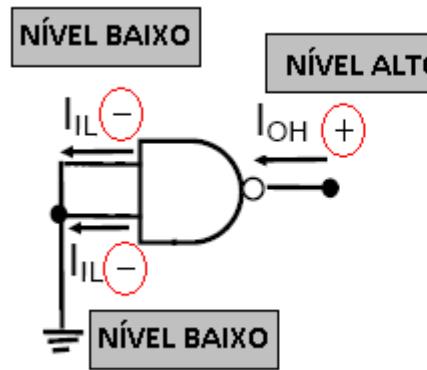convenção do sinal das correntes na porta lógica



Identificação do CI TTL ou CMOS com encapsulamento DIP

aa	bb	ccc	ddd	e
----	----	-----	-----	---

Nome: aa bb ccc ddd e		SN 7400N
aa	Identificador do fabricante	SN :Texas Instruments
bb	Faixa de Temperatura de trabalho	74: 74°C
ccc	Identificador de família e subfamília	Sem letras: TTL padrão
ddd	Identificador da função lógica	00: 4 portas nand de 2 entradas
e	encapsulamento	Varia de para cada fabricante: N padrão

Campo 1: aa 2 letras identificação do fabricante

Código do Fabricante	Fabricante
SN	TEXAS
DM	NATIONAL
F	FAIRCHILD
MC	MOTOROLA
FJ	PHILIPS
N	SIGNETICS
FL	SIEMENS
HD	HITACHI
MB	FUJITSU
M	MITSUBISHI
<u>μP</u> B 2000 D	NEC
TD 34 00 A P	TOSHIBA

Continuação: Identificação do CI TTL ou CMOS com encapsulamento DIP

Campo 2: bb dois números: Indica a faixa de Temperatura de trabalho do CI

Série 54: -55 a + 125° C (aplicação militar)

Tensão de alimentação: 4,5 a 5,5V.

Série 74: 0 a +74° C (aplicação industrial)

Tensão de alimentação: 4,75 a 5,25V

Obs: existia uma série 64 que apresentava operação intermediária (Obsoleta)

Campo 3: ccc pode ser nenhuma a tres letras: indicam a família e subfamília (ou séries) do CI identificada através do tipo de dispositivo utilizado na integração.

Obs: nenhuma letra indica família TTL padrão.

Continuação: Identificação do CI TTL ou CMOS com encapsulamento DIP

Campo 4: ddd

Nesse campo podem aparecer dois ou três números os quais indicam a função do dispositivo

Exs: 08 (4 portas AND de 2 entradas,
253 (2 Multiplex de 4 entradas)

Campo 5: e

Tipo de encapsulamento e varia de fabricante para fabricante.

Ex: Para a Texas Instruments:


J : cerâmico
N: plástico
D: SOIC

Módulo de montagem Datapool 8810




Módulo de montagem Datapool 8810

Matriz de contatos

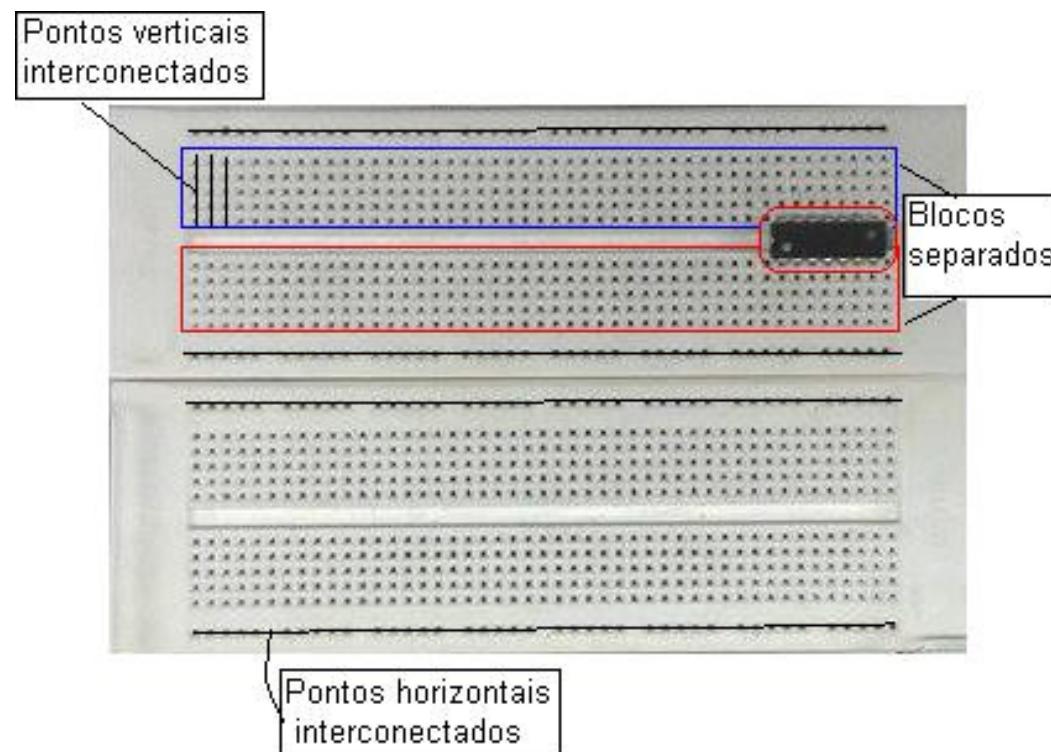


Módulo de montagem Datapool 8810

(continuação)

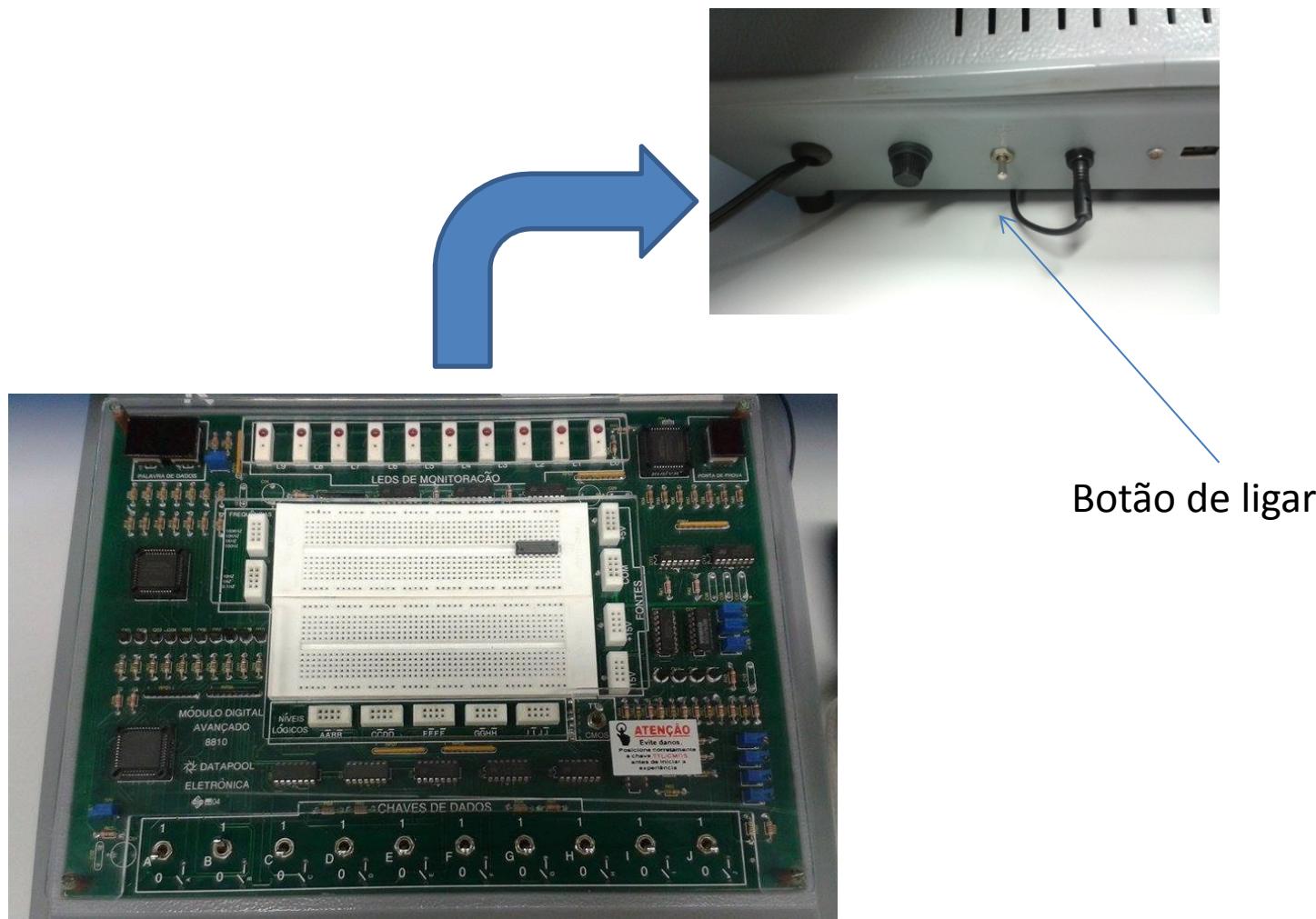

Módulo de montagem Datapool 8810

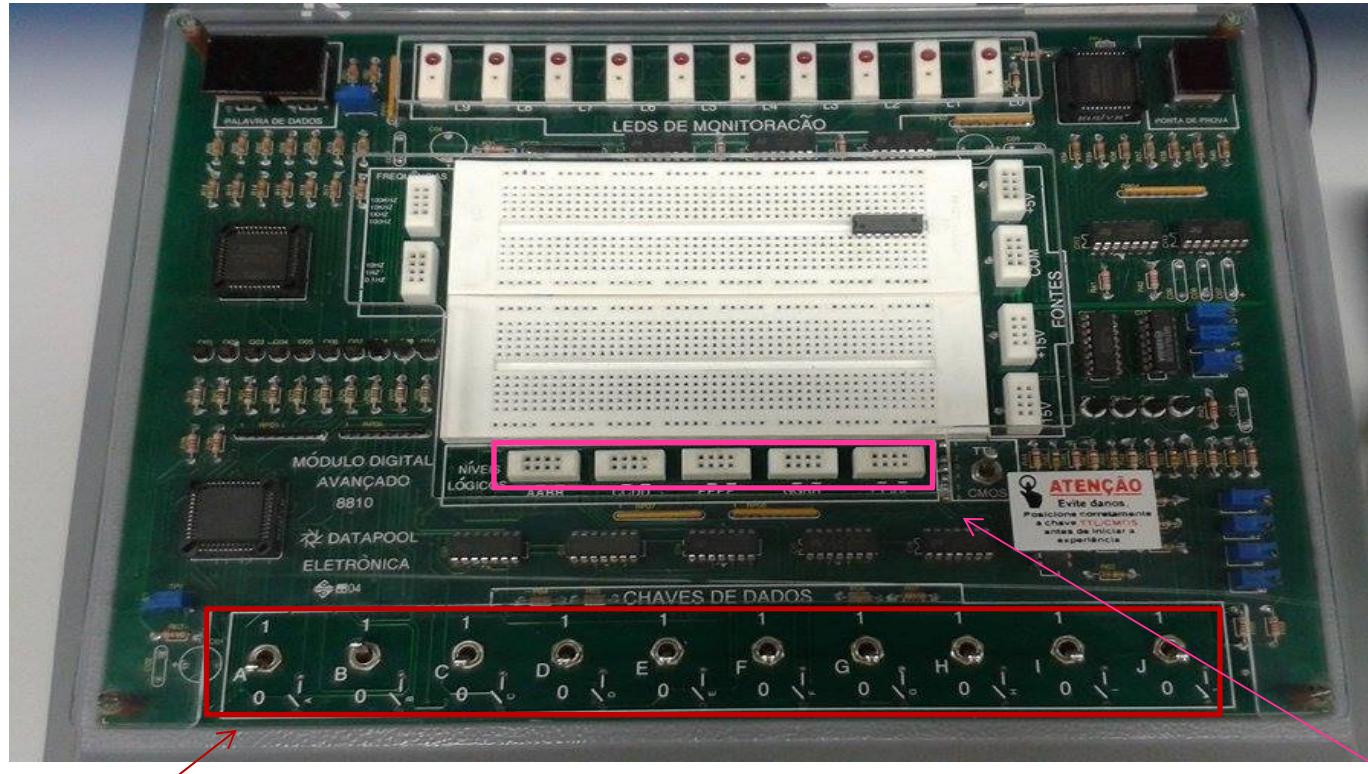


10 **chaves** (A a J) que fornecem nível alto (“1”) e nível baixo (“0”) na saída do **bornes** e também seu valores barrados(invertidos) para serem ligadas nas entradas dos circuitos ou portas lógicas

Módulo de montagem Datapool 8810


(continuação)

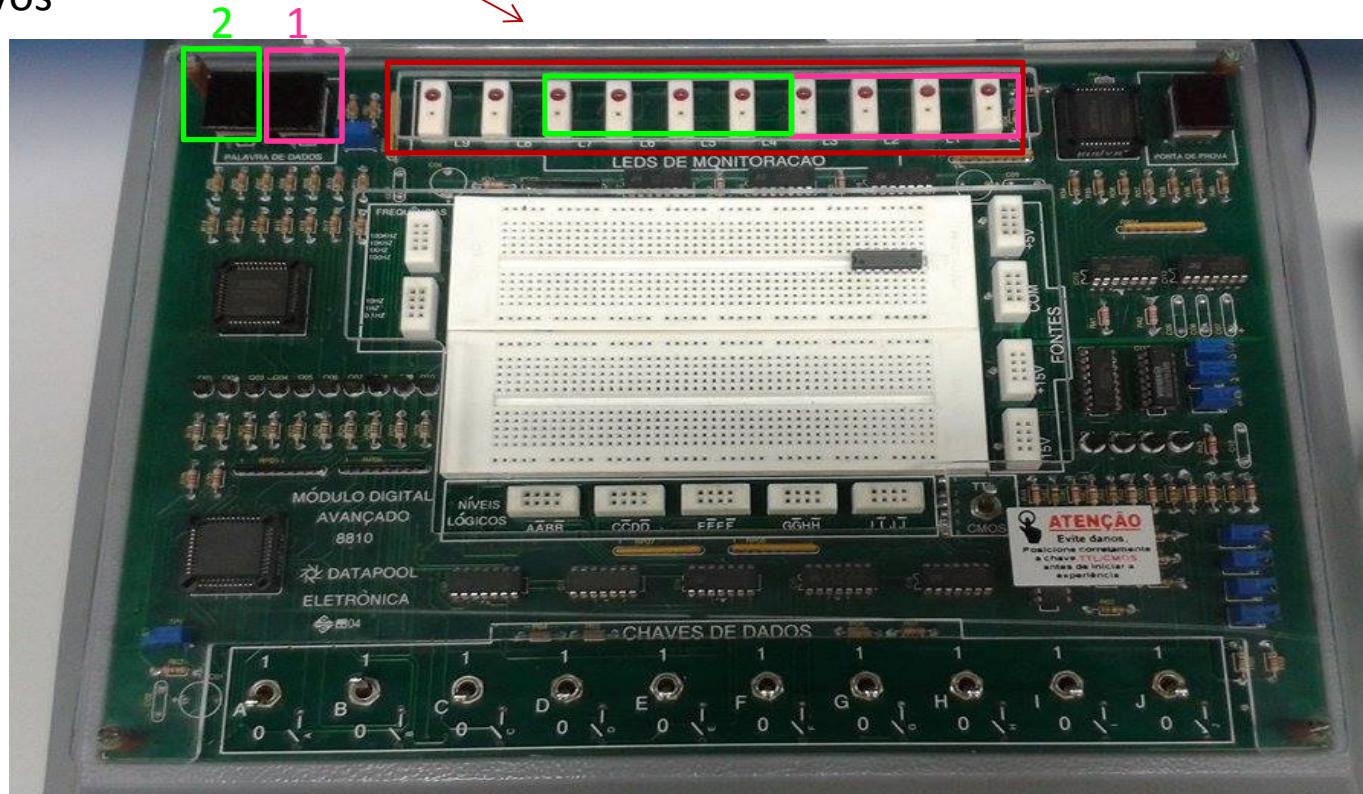- 10 **LEDs** (L0 a L9) que acendem no nível lógico alto (“1”) e possibilitam a visualização de sinais de saída.
- LEDs Lo a L3 estão ligados ao display 1 , onde Lo é o bit menos significativo
- LEDs L4 a L7 estão ligados ao display 2 , onde L4 é o bit menos significativo
- Os Displays 1 e 2 mostram em Hexadecimal os valores binários ligados nos LEDs respectivos



Módulo de montagem Datapool 8810 (continuação)

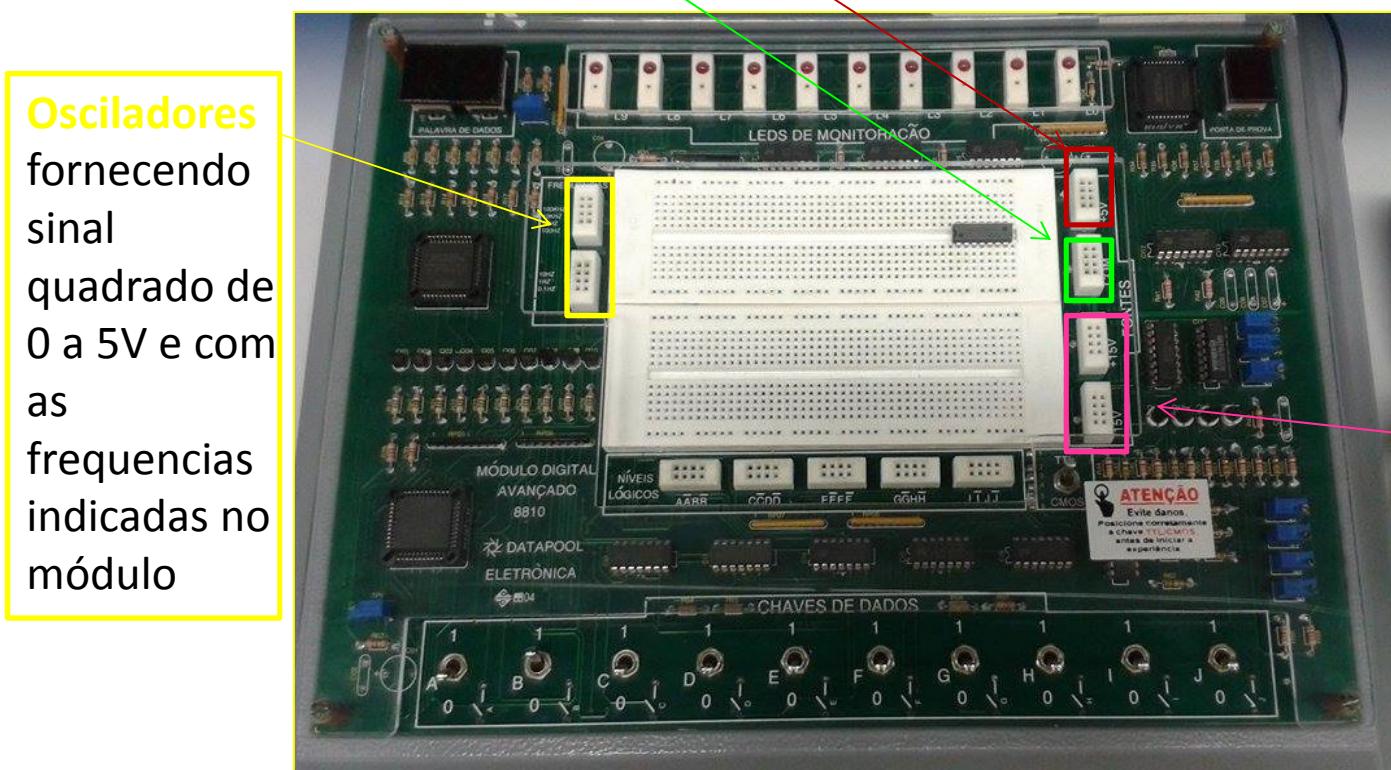- Tensão de alimentação de 5Volts compatível a nível TTL
- Terminal Comum para ligação do terra ou referência dos circuitos



Osciladores fornecendo sinal quadrado de 0 a 5V e com as frequencias indicadas no módulo

Tensão de +15V e -15V para ligação de famílias de CIs que requerem alimentação mais altas e/ou simétrica

Módulo de montagem Datapool 8810

(continuação)

•**Display 3** ligado ao circuito da ponta de prova que verifica o nível lógico do sinal:

1 : nível lógico compatível com nível alto


0 : nível lógico compatível com nível baixo

F: nível lógico não compatível nem com nível alto nem com baixo (faixa indefinida)

A : circuito aberto (sem ligação)

P : sinal pulsado com frequência alta


3

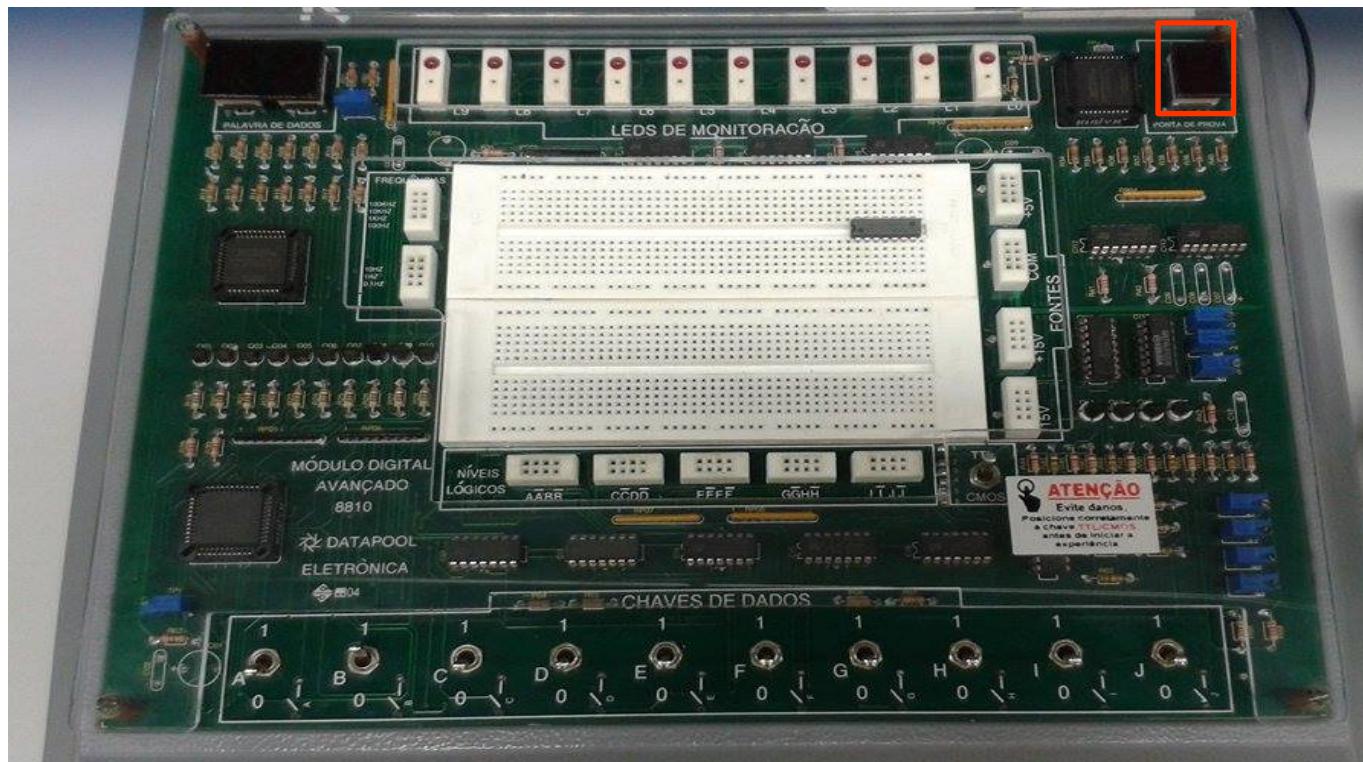

Módulo de montagem Datapool 8810

(continuação)

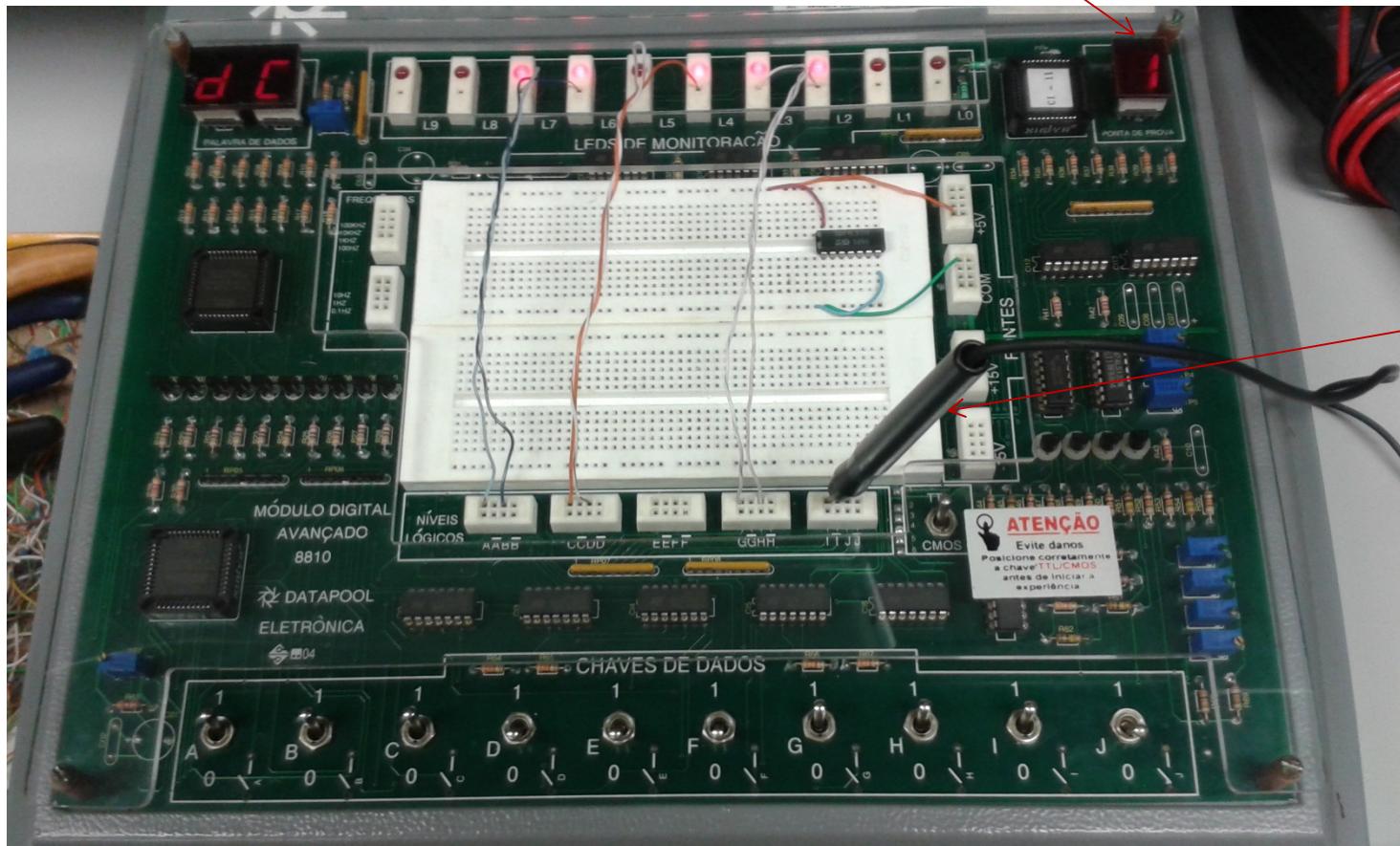
Ponta de prova sinalizando nível lógico alto (“1”)



Ponta de prova

Módulo de montagem Datapool 8810

LED's e display hexa (4 LSB)

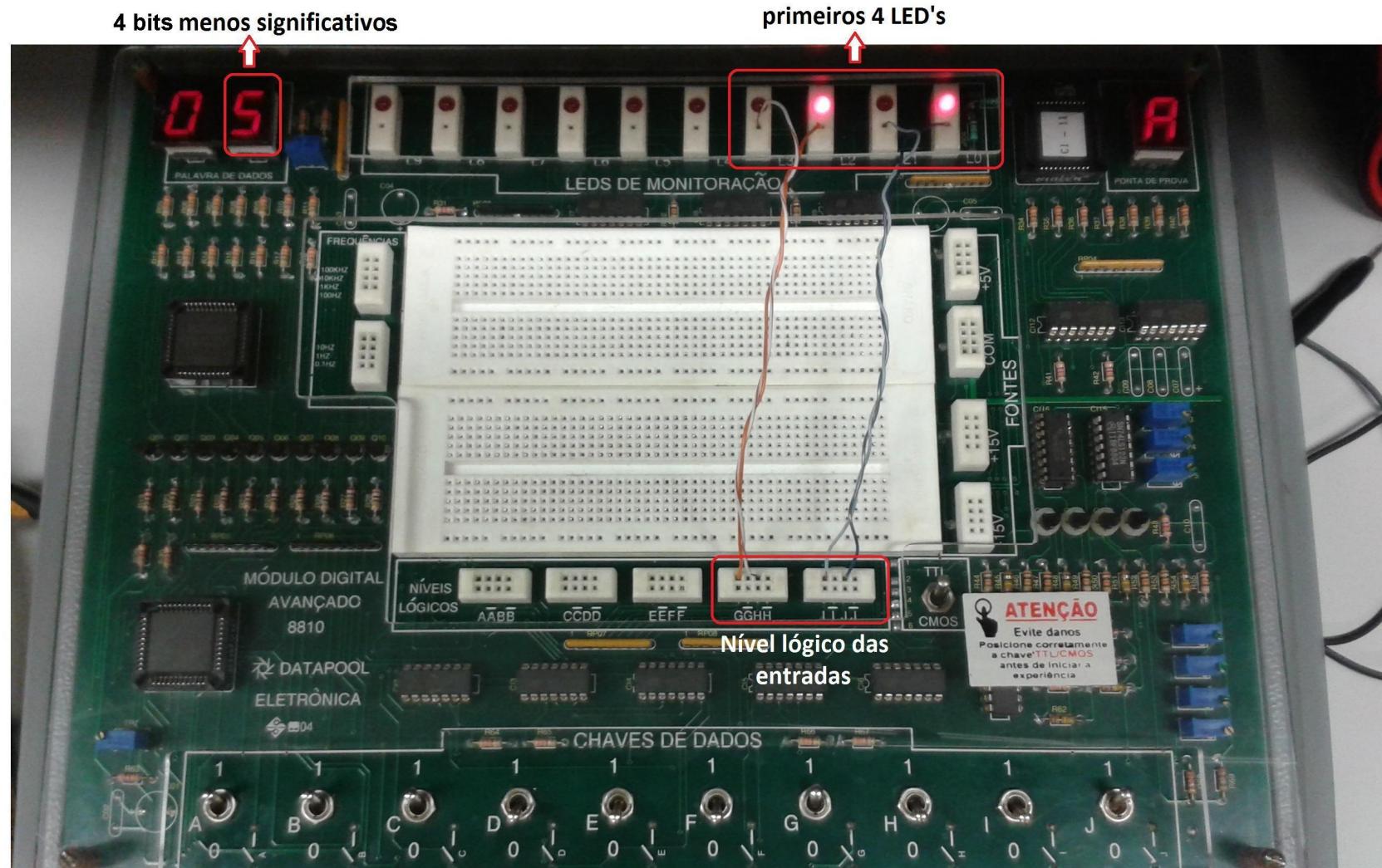

Módulo de montagem Datapool 8810

LED's e display hexa (4 MSB)

